

**ELECTRONIQUE**  
**NUMERIQUE**

## 0. Préambule

### ELECTRONIQUE NUMERIQUE

Différentes solutions électroniques :

- |                                     |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| . câblée :                          | - <i>avantage</i> : rapidité  | - <i>inconvenient</i> : solution figée |
| . microprocesseur/microcontrôleur : | - <i>avantage</i> : souplesse | - <i>inconvenient</i> : lenteur/coût   |
| . ordinateur embarqué :             | - <i>avantage</i> : souplesse | - <i>inconvenient</i> : lenteur/coût   |
| . FPGA (VHDL) :                     | - <i>avantage</i> : souplesse | - <i>inconvenient</i> : coût           |

### Plan du cours

- 1. Logique combinatoire 1. Fonctions logiques combinatoires basiques. Technologie** (1a.C + 1b.TD + 1c.TP)
  - Algèbre de Boole
  - Représentation des fonctions logiques
  - Minimisation des fonctions logiques
  - Matérialisation des fonctions logiques - Technologie
- 2. Logique combinatoire 2. Applications** (2a.C + 2b.TD + 2c.TP)
  - Les Applications directes (Codeur / Décodeur / Transcodeur / Multiplexeur / Démultiplexeur / Circuits arithmétiques)
  - Les Réseaux Logiques Programmables (ROM / PROM / PAL-GAL / PLA-PLD / FPGA / RAM / ASIC)
- 3. Logique séquentielle 1. Fonctions logiques séquentielles basiques** (3a.C + 3b.TD + 3c.TP)
  - Les bascules synchrones (RST /D /T / JK)
- 4. Logique séquentielle 2. Applications** (4a.C + 4b.TD + 4c.TP)
  - Registre
  - Compteur
  - Séquenceur
- 5. Le langage VHDL.** (6a.C + 6b.TD + 6c.TP)

**Le langage** (6a.C + 6b.TD + 6c.TP)

  - Eléments du langage / Unités de conception / Sous-programmes / Types de données / Déclarations & Spécifications / Instructions séquentielles / Instructions concurrentes / Généricité / Attributs / Paquetage

**Modélisation / Synthèse** (7a.C + 7b.TD + 7c.TP)

  - Modélisation (Registre & Additionneur / Cicuits linéaires / Automate d'états finis / ALU / RAM / ROM)
  - Synthèse (Circuits combinatoires / Circuits synchrones)

*Annexe*

### 6. Circuits Programmables.

### 7. Microprocesseur

(5a.C + 5b.TD + 5c.TP/Exam)

- Matériel (Architecture / Séquencement des instructions / ALU / Registres / Pile)
- Logiciel (Assembleur / Jeu d'instructions / Modes d'adressage / Adressage des périphériques / Interruptions)
- Interfaces
- Microcontrôleur (Architecture / Système de développement / Familles de microcontrôleurs)

### Annexe 1. Instructions VHDL

### Annexe 2. Compilateur VHDL ALTERA Max+Plus

### Annexe 3. Datasheets

### 8. Projet

. Cours (durée 1 h).

. TDs (durée 2 h).

. TP (durée 2 h) : ils comportent une partie simulation ainsi qu'éventuellement une partie réalisation.

## Bibliographie

- |      |                                 |   |                        |
|------|---------------------------------|---|------------------------|
| [1]  | <b>R. Airiau &amp; al.</b>      | « VHDL langage, modélisation, synthèse »                    | <i>PPUR</i>            |
| [2]  | <b>J. Auvray</b>                | « Electronique des signaux échantillonnés et numériques »   | <i>Dunod</i>           |
| [3]  | <b>G. Baudouin/F. Virolleau</b> | « Les processeurs de traitement de signal: famille 320C5X » | <i>Dunod</i>           |
| [4]  | <b>B. Beghyn</b>                | « Le microcontrôleur 68HC11 »                               | <i>Hermès</i>          |
| [5]  | <b>Dietsche/Ohsmann</b>         | « Manuel des microcontrôleurs 8032/805/80535 »              | <i>Publitronic</i>     |
| [6]  | <b>M. Gindre / D. Roux</b>      | « Electronique numérique »                                  | <i>McGraw-Hill</i>     |
| [7]  | <b>R.D. Hersch</b>              | « Informatique industrielle: microprocesseurs/temps réel »  | <i>PPUR</i>            |
| [8]  | <b>H. Lilen</b>                 | « Microprocesseurs : du CISC au RISC »                      | <i>Dunod</i>           |
| [9]  | <b>E. Martin/J.L. Philippe</b>  | « Ingénierie des systèmes à microprocesseurs »              | <i>Masson</i>          |
| [10] | <b>M. Meudre J. Weber</b>       | « VHDL du langage au circuit, du circuit au langage »       | <i>Masson</i>          |
| [11] | <b>B. Mitton</b>                | « Interfaces et bus microprocesseurs 68000/68070 »          | <i>Mentor sciences</i> |
| [12] | <b>B. Mitton</b>                | « Microprocesseur 68000 »                                   | <i>Mentor sciences</i> |
| [13] | <b>B. Odant</b>                 | « Microcontrôleurs 8051/8052»                               | <i>Dunod Tech</i>      |
| [14] | <b>C. Tavernier</b>             | « Microcontrôleurs »  | <i>Radio</i>           |
| [15] | <b>R.L. Tokheim</b>             | « Les microprocesseurs »                                    | <i>Série Schaum</i>    |

*PPUR : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes*


---

# 1. LOGIQUE COMBINATOIRE 1

## 0. Introduction

L'électronique logique (≡ électronique numérique) met en jeu des signaux binaires (n'ayant que 2 états possibles) appelés bits et notés 0 (état logique bas) et 1 (état logique haut).


*Système logique*

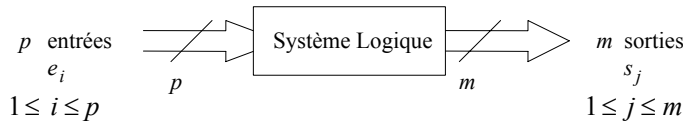

*Système logique combinatoire*

A l'instant discret  $n$ , une sortie  $s_j$ , notée  $s_j^n$ , d'un système logique combinatoire ne dépend que de ses entrées  $e_1^n, \dots, e_p^n$  au même instant : (la seule connaissance des entrées suffit à déterminer les sorties)

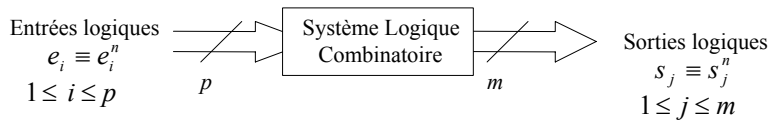
$$s_j^n = f(e_1^n, \dots, e_p^n) \quad (1 \leq j \leq m)$$



*Système logique séquentiel*

A l'instant discret  $n$ , une sortie  $s_j^n$  d'un système logique séquentiel dépend de ses entrées  $e_1^n, \dots, e_p^n$  mais aussi de l'état antérieur des sorties ( $s_1^{n-1}, \dots, s_m^{n-1}$ ) qui peuvent être considérées comme des entrées secondaires, alors que les entrées  $e_1^n, \dots, e_p^n$  sont appelées primaires. (Notion de mémoire, car les systèmes séquentiels sont bouclés, ou encore récursifs) : (la seule connaissance des entrées (primaires) ne suffit pas à déterminer l'état des sorties)
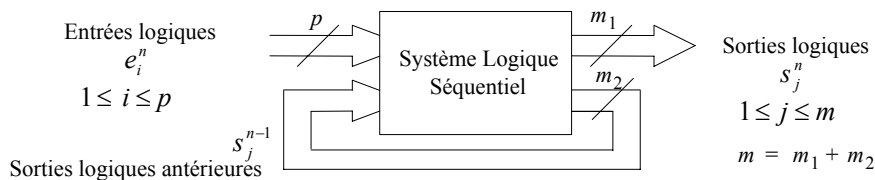
$$s_j^n = f(e_1^n, \dots, e_p^n, s_1^{n-1}, \dots, s_m^{n-1}) \quad (1 \leq j \leq m)$$



## Logique combinatoire

### 1. Algèbre de Boole

#### 1.1. Opérateurs Fondamentaux (ET, OU, NON)

En algèbre de Boole, une variable, ou une fonction, ne peut prendre que deux valeurs binaires que l'on note symboliquement 0 et 1.


A l'aide de variables binaires (donc à 2 états) on peut néanmoins décrire des variables ayant un plus grand nombre d'états, en constituant ces dernières comme des mots binaires. Un mot binaire est une association de variables binaires. Ainsi un mot constitué de  $m$  bits ou variables binaires peut décrire  $2^m$  combinaisons logiques.

Ex: Mot binaire  $M$  formé de  $m = 3$  variables logiques binaires  $a_2, a_1, a_0 \rightarrow M = a_2 a_1 a_0$  peut prendre  $2^3 = 8$  valeurs.

On définit les opérateurs fondamentaux : (dans tout ce qui suit,  $x, a, b, c \dots$  représentent des variables binaires (bits))

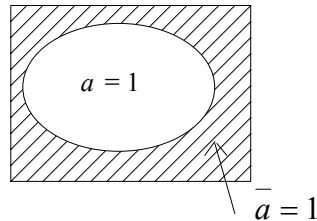a) Le complément ( $\equiv$  opérateur *NON (NOT)*)  $\bar{x}$  de  $x$   $\begin{cases} \text{qui vaut } 0 \text{ si } x = 1 \\ \text{qui vaut } 1 \text{ si } x = 0 \end{cases}$

Un opérateur peut être associée à une représentation géométrique issue de la théorie des ensembles que l'on appelle diagramme de Venn (ou d'Euler) :



b) La somme logique ( $\equiv$  opérateur *OU (OR)*) de deux variables booléennes.


Cet opérateur est noté par le signe + (mais aussi par le signe  $\vee$  ou encore  $\cup$ )

$$a + b = 1 \text{ si } a \text{ ou } b \text{ (ou les deux) vaut } 1 \text{ et } a + b = 0 \text{ sinon.} \quad a + b \equiv a \vee b \equiv a \cup b$$

Le signe + n'a pas ici la signification habituelle, il est évident en effet qu'en algèbre de Boole :  $1 + 1 = 1$

Si une ambiguïté peut exister, il vaut mieux alors utiliser la notation usuelle de la théorie des ensembles :  $a \cup b$ .

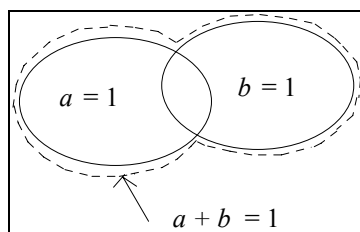On considère un plan dans lequel on délimite une région où la variable  $a$  vaut 1 et une autre région dans laquelle  $b$  vaut 1. La somme logique a pour valeur 1 dans la surface formée par la réunion des deux régions précédentes :




c) Le produit logique ( $\equiv$  opérateur *ET (AND)*) de deux variables booléennes :

Cet opérateur est noté par le signe  $\cdot$  (mais aussi par le signe  $\wedge$  ou encore  $\cap$  ou même pas de signe)

$$a \cdot b = 1 \text{ si } a \text{ et } b \text{ valent } 1 \text{ et } a \cdot b = 0 \text{ sinon.} \quad a \cdot b \equiv a \wedge b \equiv a \cap b \equiv ab$$

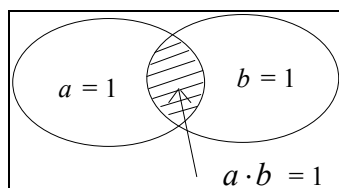Le diagramme de Venn correspondant conduit à écrire  $a \cap b$  :



1.2. Propriétés des opérations logiques élémentaires ET, OU, NON

$$a) \text{ Elément neutre : } \begin{cases} a + 0 = a \\ a \cdot 1 = a \end{cases}$$

$$b) \text{ Elément absorbant : } \begin{cases} a + 1 = 1 \\ a \cdot 0 = 0 \end{cases}$$

$$c) \text{ Complément : } \begin{cases} \overline{\overline{a}} = a \\ a + \overline{a} = 1 \\ a \cdot \overline{a} = 0 \end{cases}$$

$$d) \text{ Idempotence : } \begin{cases} a + a = a \\ a \cdot a = a \end{cases}$$

Les opérations d'addition et de multiplication logiques ont les propriétés des opérations de même nom en arithmétique classique : commutativité, associativité, distributivité :

$$e) \text{ Associativité : } \begin{cases} (a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c \\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c \end{cases}$$

$$f) \text{ Commutativité : } \begin{cases} a + b = b + a \\ a \cdot b = b \cdot a \end{cases}$$

$$g) \text{ Double distributivité : } \begin{cases} a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c & \text{(Distributivite de } \cdot \text{ par rapport à } + \text{)} \\ a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c) & \text{(Distributivite de } + \text{ par rapport à } \cdot \text{)} \end{cases}$$

(en arithmétique classique, on n'a que la distributivité de  $\cdot$  par rapport à  $+$ )

Parmi les relations simples les plus utilisées nous citerons les relations suivantes :

$$h) \text{ Absorption : } \begin{cases} a + a \cdot b = a & (1) \\ a \cdot (a + b) = a & (2) \\ a + \overline{a} \cdot b = a + b & (3) \\ x \cdot a + x \cdot \overline{a} = x & (4) \end{cases}$$

Explications :

$$(1) : a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a \quad \text{car : } (1 + b = 1)$$

$$(2) : a \cdot (a + b) = a \cdot a + a \cdot b = a + a \cdot b \quad \text{(et relation précédente)}$$

$$(3) : a + (\overline{a} \cdot b) = (a + \overline{a}) \cdot (a + b) \text{ (double distributivité)} \rightarrow a + (\overline{a} \cdot b) = 1 \cdot (a + b) = a + b .$$

$$(4) : x \cdot a + x \cdot \overline{a} = x \cdot (a + \overline{a}) = x \cdot 1 = x : \text{ Cette relation est importante car elle permet l'élimination d'une variable.}$$

**1.3. Les théorèmes de De Morgan**

Il définissent les relations entre l'opération complément et les deux autres opérations de base (OU et ET).

$$\begin{cases} \overline{a+b} = \bar{a} \cdot \bar{b} \\ \overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b} \end{cases} \quad \text{généralisable à } n \text{ variables}$$

Le complément d'une somme est égal au produit des compléments des termes.

Le complément d'un produit est égal à la somme des compléments des termes.

Ces théorèmes peuvent être montrés à l'aide des diagrammes de Venn ou encore des tables de vérité (cf. plus loin).

**1.4. Principe de dualité**

Une équation logique reste vraie si on remplace + par · et 0 par 1 et réciproquement.

Ex. :  $a + b = b + a \leftrightarrow \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$       Autre exemple :  $a + 1 = 1 \leftrightarrow \bar{a} \cdot 0 = 0$

**1.5. Autres fonctions élémentaires de deux variables**

Les trois fonctions précédentes suffisent à elles seules à effectuer toutes les opérations. On définit cependant quelques fonctions annexes.

a) Le *OU exclusif* (XOR)

La fonction *a XOR b* est notée  $a \oplus b$ .

$a \oplus b$  vaut 1 si *a* ou *b* vaut 1, mais pas les deux à la fois:  $a \oplus b = 1$  si  $\begin{cases} \text{si } a = 1 \text{ et } b = 0 \\ \text{ou si } a = 0 \text{ et } b = 1 \end{cases}$  et

$a \oplus b = 0$  sinon.

On a bien évidemment la relation :  $a \oplus b = \bar{a} \oplus \bar{b}$ .

$a \oplus b$  peut évidemment s'exprimer à partir des opérations élémentaires :  $a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$ .

*Application : cryptographie*

On a les propriétés :

$$\begin{aligned} x \oplus \bar{x} &= 1 \\ x \oplus x &= 0 \\ x \oplus 0 &= x \\ x \oplus 1 &= \bar{x} \\ \rightarrow x \oplus a \oplus a &= x \oplus 0 = x \end{aligned}$$

Soit à crypter la donnée *x*. La clé de cryptage et de décryptage est *a*. L'algorithme de cryptage/décryptage est le OU exclusif entre la donnée et la clé de cryptage/décryptage (Cette méthode bien connue présente la particularité d'utiliser la même clé ainsi que le même algorithme pour le cryptage et le décryptage).

à crypter <i>x</i>	clé <i>a</i>	cryptage $x \oplus a$	décryptage $(x \oplus a) \oplus a = x$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Le *OU exclusif* de deux variables *a, b* traduit l'inégalité de ces deux variables.

La fonction inverse, traduisant l'égalité, est la **coïncidence**, notée  $\odot$  :  $a \odot b = \overline{a \oplus b}$

$a \odot b = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$  car :  $\overline{a \oplus b} = \overline{a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b} = (\bar{a} + b) \cdot (a + \bar{b}) = a \cdot \bar{a} + \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b + b \cdot \bar{b} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$

On a bien évidemment la relation :  $a \odot b = \bar{a} \odot \bar{b}$ .

Le symbole utilisé pour le OU exclusif est identique à celui désignant en arithmétique une addition modulo 2, il s'agit en effet de la même opération :  $1 \oplus 1 = 0 \quad 1 \oplus 0 = 0 \oplus 1 = 1 \quad 0 \oplus 0 = 0$

b) Les fonctions NOR et NAND

La fonction NOR est le complément de OU (NOR  $\equiv$  NO OR) :

$$a \text{ NOR } b = \overline{a + b} \quad (\text{entre 2 variables } a \text{ et } b)$$

On la note souvent simplement :

$$a \text{ NOR } b$$

On trouve parfois la notation suivante introduite par PIERCE :

$$a \downarrow b$$

La fonction NAND (NO AND) est le « ET complémenté » :

$$a \text{ NAND } b = \overline{a \cdot b} \quad (\text{entre 2 variables } a \text{ et } b)$$

On la note souvent simplement :

$$a \text{ NAND } b$$

On trouve parfois la notation introduite par PIERCE :

$$a \uparrow b \quad \text{ou encore la notation : } a / b$$

La combinaison de ces diverses opérations logiques entre plusieurs variables constitue ce que l'on appelle les *fonctions logiques*.


Par exemple, la fonction logique de 3 variables :  $f = f(a,b,c) = a + b \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b \cdot c$

1.6. Représentation des fonctions logiques

a) Diagramme de Venn

C'est la représentation issue de la théorie des ensembles.


Ex. :

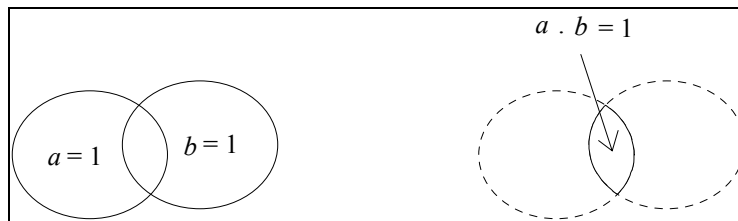

b) Chronogramme

C'est la représentation de la fonction logique en fonction du temps pour diverses valeurs des variables d'entrée.

Ex. :

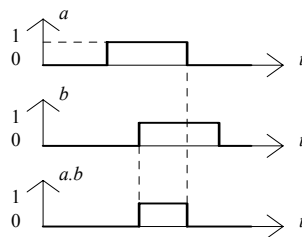

c) Table de vérité

C'est le tableau des valeurs de la fonction pour toutes les valeurs possibles des variables d'entrée.

Ex. :

Fonction NOT

$a$	$\bar{a}$
0	1
1	0



Fonction OR

$a$	$b$	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonction AND

$a$	$b$	$a.b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fonction NOR

$a$	$b$	$a \text{ NOR } b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Fonction NAND

$a$	$b$	$a \text{ NAND } b$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Fonction OU exclusif

$a$	$b$	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Fonction Coïncidence

$a$	$b$	$a \odot b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

d) Diagramme de Karnaugh


C'est une forme particulière de la table de vérité.

Le diagramme de Karnaugh se compose d'un rectangle divisé en  $2^n$  cases,  $n$  étant le nombre de variables de la fonction considérée. Dans chacune de ces cases les variables ont une valeur déterminée et on y place un 0 ou un 1 suivant la valeur correspondante de la fonction.


L'ordre des variables en abscisse et ordonnée est tel que lorsque l'on passe d'une case à la case adjacente *une seule variable est modifiée*.

*2 cases sont adjacentes si elles sont voisines verticalement, horizontalement ou en coin, mais toujours de telle sorte qu'une seule variable d'entrée est modifiée lorsque l'on passe d'une case à une case adjacente.*

Diagramme de Karnaugh à 2 variables  $a, b$ . ( $2^2 = 4$  cases)

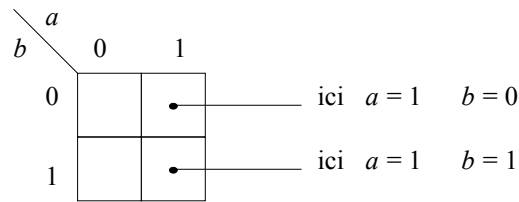

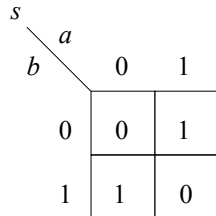
Représentons la fonction OU exclusif :  $s = a \oplus b$  sur ce diagramme :



$$s = a \oplus b = 1 \text{ si } \begin{cases} \text{si } a = 1 \text{ et } b = 0 \\ \text{ou si } a = 0 \text{ et } b = 1 \end{cases}$$

Ce sont les 2 cases suivant la 2<sup>ème</sup> diagonale.

Diagramme de Karnaugh à 3 variables  $a, b, c$

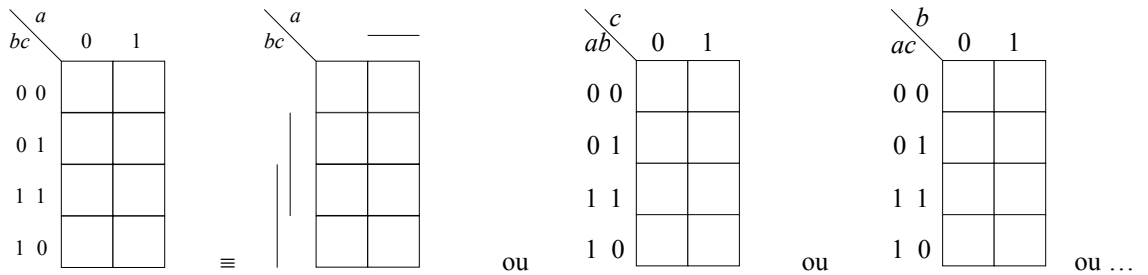

$2^3 = 8$  cases, il faut utiliser un rectangle ayant par exemple 4 lignes et 2 colonnes, mais on peut prendre aussi 2 lignes et 4 colonnes. On remarquera que de la deuxième à la troisième ligne on passe de (0 1) à (1 1) et non de (0 1) à (1 0) de façon à ne modifier qu'une variable à la fois (code Gray).

La fonction  $s = \bar{a}\bar{b} + \bar{c}\bar{a}$  dont la table de vérité est :

$a$	$b$	$c$	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{c}\bar{a}$	$s$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

a pour diagramme de Karnaugh :

<i>s</i>	<i>a</i>	<i>bc</i>	
		0	1
0	0	0	1
	1	1	1
1	1	1	0
	0	0	0

Diagramme de Karnaugh à 4 variables *a, b, c, d*

( $2^4 = 16$  cases). On retombe sur un carré.

<i>ab</i>	<i>cd</i>	<i>a = 0</i>		<i>a = 1</i>	
		<i>b = 0</i>	<i>b = 1</i>	<i>b = 1</i>	<i>b = 0</i>
<i>c = 0</i>	<i>d = 0</i>				
	<i>d = 1</i>				
<i>c = 1</i>	<i>d = 1</i>				
	<i>d = 0</i>				

<i>ab</i>	<i>cd</i>	00	01	11	10
00					
01					
11					
10					

≡

L'ordre des variables est le même que le précédent : 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0


Exemple :  $s = \bar{a}bcd + a\bar{b}c$

On pourra, en établissant la table de vérité, montrer que le diagramme de Karnaugh est celui ci :

<i>s</i>	<i>ab</i>	<i>cd</i>			
		00	01	11	10
0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1
	0	0	1	0	0

Diagramme de Karnaugh à 5 variables *a, b, c, d, e*

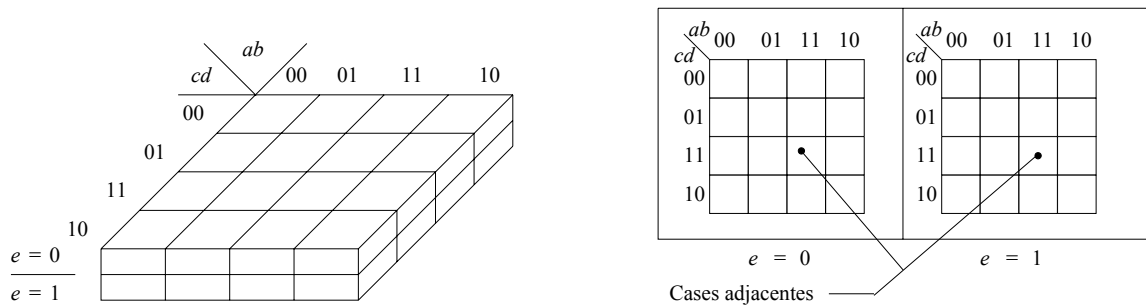Lorsque l'on passe d'une case d'un diagramme de Karnaugh à la case adjacente, une seule variable est modifiée. Avec 5 variables, il faut que chaque case soit adjacente à 5 cases ce qui n'est pas possible dans une représentation double tableau plane. Il faut faire appel à un volume à  $2^5 = 32$  cases cubiques que l'on peut remplacer par un carré :



La commodité d'emploi est alors très réduite car il est plus délicat de repérer deux cases adjacentes.. La situation est encore pire avec 6 variables où il faut travailler avec un cube ou 4 tableaux carrés. Au delà de 6 variables aucune représentation n'est possible et il faudra faire appel à d'autres procédés (logiciel de minimisation).

Les diagrammes de Karnaugh permettent comme nous allons le voir de simplifier très facilement des fonctions booléennes complexes. Au delà de 5 variables des méthodes algébriques peuvent toujours les remplacer mais sont beaucoup moins souples et d'un intérêt contestable.

e) *Forme canonique*

Toute fonction logique peut être mise sous forme canonique :

- comme une somme de *mintermes* ou encore,
- comme un produit de *maxtermes*.

On appelle *minterme* ou *fonction unité* de  $n$  variables un produit de ces  $n$  variables ou de leur complément.

Par exemple  $A B \bar{C} D$  est un minterme des 4 variables  $A, B, C, D$  mais  $A \bar{C} D$  n'en est pas un, car il manque la variable  $B$ .

Une fonction booléenne de  $p$  variables est décrite comme une *somme canonique* si elle est mise sous la forme d'une somme de mintermes de ces  $p$  variables.

On définit également un *produit canonique* qui est le produit de sommes contenant chacune toutes les variables.

$$(A + \bar{B} + C + D)(\bar{A} + B + C + \bar{D})(A + B + \bar{C} + D)$$

est un produit canonique des 4 variables  $A, B, C, D$ .

On remarque que chaque parenthèse est un maxterme (complément d'un minterme). Ex :  $A + \bar{B} + C + D = \overline{\bar{A} B \bar{C} \bar{D}}$

Les diagrammes de Karnaugh permettent très facilement de mettre une fonction logique sous forme d'une somme canonique car chaque minterme correspond à un 1 dans une seule case du diagramme.

**1.7. Minimisation (≡ simplification) des fonctions logiques**

*Pourquoi simplifier une fonction logique ?* Pour donner lieu à une réalisation matérielle la plus simple possible mettant en jeu un nombre minimal de circuits logiques et de signaux logiques.

1.7.1. *Méthode algébrique*

→ Utilisation des propriétés des opérations logiques élémentaires et des théorèmes de De Morgan.

La mise en équation d'un problème de logique peut conduire à une fonction booléenne assez complexe pouvant, par des opérations algébriques simples, se mettre sous une forme beaucoup plus condensée.

Soit par exemple, la fonction logique :  $S = \underbrace{AC}_1 + \underbrace{A\bar{B}}_2 + \underbrace{B}_3 + \underbrace{A\bar{D}}_4 + \underbrace{ABD}_5 + \underbrace{A\bar{C}}_6 + \underbrace{AB}_7$

En groupant les termes 2 et 4:  $A\bar{B} + A\bar{D} = A(\bar{B} + \bar{D}) = A\bar{B}\bar{D}$

en ajoutant 5:  $A\bar{B}\bar{D} + ABD = A(\bar{B}\bar{D} + BD) = A \quad (8)$

il reste:  $S = \underbrace{AC}_1 + \underbrace{B}_3 + \underbrace{A\bar{C}}_6 + \underbrace{AB}_7 + \underbrace{A}_8$

mais:  $1+6 \rightarrow AC + A\bar{C} = A(C + \bar{C}) = A$ , terme identique à 8 donc inutile ( $A + A = A$ )

il reste:  $S = \underbrace{A}_8 + \underbrace{B}_3 + \underbrace{AB}_7$

mais encore:  $8 + 7 = A(1 + B) = A$

donc finalement :  $S = A + B$  (résultat qui serait obtenu aussi en faisant  $3 + 7 = B$ )


De façon générale de très nombreuses fonctions logiques sont susceptibles d'être simplifiées mais la forme la plus compacte n'est pas toujours trouvée immédiatement car la voie de simplification algébrique la plus rapide n'est pas évidente. Dans le cas de 5 variables au plus, les diagrammes de Karnaugh permettent d'effectuer cette simplification « automatiquement ».

1.7.2. Méthode graphique : Diagramme de Karnaugh

La méthode de simplification de Karnaugh consiste à mettre à profit la relation :  $x A + x \bar{A} = x$  pour donner une expression simplifiée de la fonction à l'aide des opérateurs fondamentaux.

On recherche les termes ne différant que par un seul facteur qui apparait complémenté dans le premier et non complémenté dans le second. Ces deux termes s'ils font partie d'une somme canonique correspondent dans le diagramme de Karnaugh à deux 1 placés dans des cases adjacentes. On forme alors ce que l'on appelle une boucle d'ordre 2. Remarquons que deux cases doivent être considérées comme adjacentes si l'on passe de l'une à l'autre en ne modifiant qu'une seule variable, ce qui est le cas de deux cases placées réellement côte à côte, mais aussi aux deux extrémités d'une ligne.

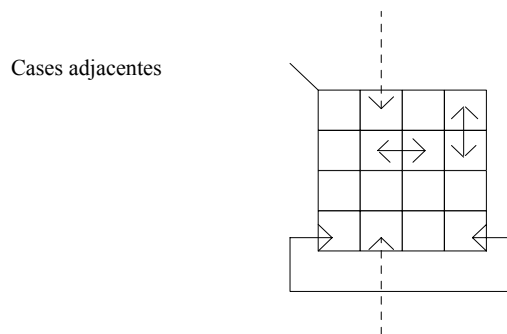La simplification se fera en regroupant les 1 en boucles d'ordre 2, 4, 8, etc ... ordre  $2^n$ .



Soit la fonction logique :  $S = \underbrace{ABC\bar{D}}_7 + \underbrace{ABCD}_{11} + \underbrace{\bar{A}BC\bar{D}}_2 + \underbrace{\bar{A}BCD}_{14}$

$S = \underbrace{ABD}_{7+11} + \underbrace{\bar{A}B\bar{D}}_{2+14}$  par la méthode algébrique.

a) Boucles d'ordre 2

S		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 <sub>1</sub>	1 <sub>2</sub>	0 <sub>3</sub>	0 <sub>4</sub>
	01	0 <sub>5</sub>	0 <sub>6</sub>	1 <sub>7</sub>	0 <sub>8</sub>
	11	0 <sub>9</sub>	0 <sub>10</sub>	1 <sub>11</sub>	0 <sub>12</sub>
	10	0 <sub>13</sub>	1 <sub>14</sub>	0 <sub>15</sub>	0 <sub>16</sub>

On peut former deux boucles avec les cases adjacentes 7 - 11 et 2 - 14.

La boucle 7 - 11 donne un terme  $ABD$  : en effet la variable  $C$  qui change en passant d'une case à l'autre s'élimine :

$$A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D} = ABD(C + \bar{C}) = ABD$$

La boucle 2 - 14 donne  $\bar{A}B\bar{D}$ , donc :

$$S = \bar{A}B\bar{D} + ABD \quad \text{ou :} \quad S = B(\bar{A}\bar{D} + AD) = B(\overline{A \oplus D})$$

Les boucles d'ordre 2 font disparaître 1 variable dans les mintermes de la fonction. Cette variable est celle qui varie dans ces boucles → les variables restantes sont celles qui sont constantes dans ces boucles.

Si on veut écrire et simplifier  $S$ , tous les 1 du tableau doivent être groupés en boucles (avec des boucles comptant le plus grand nombre de termes possibles, les boucles pouvant éventuellement se recouper, du fait de la propriété :  $x + x = x$ ) ou si ce n'est pas possible, comptés individuellement.

b) Boucles imbriquées

Soit la fonction logique :

$$S = AB\bar{C}D + ABCD + \bar{A}BCD$$

case
↓
↓
↓
  
7
11
10

Deux boucles sont possibles 7 - 11 ou 10 - 11, elles ont la case 11 en commun mais on peut appliquer la règle précédente comme si ces boucles étaient disjointes. En effet  $S$  ne change pas si on dédouble un de ses termes.

$$S = \underbrace{AB\bar{C}D + ABCD}_{\text{boucle 7 - 11}} + \underbrace{ABCD + \bar{A}BCD}_{\text{boucle 10 - 11}}$$

AB		CD			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

$$S = ABD + BCD = BD(A + C)$$

c) Boucles d'ordre 4

Supposons que deux boucles d'ordre 2 soient adjacentes.


Par exemple : 6 - 7 et 10 - 11 soit :

$$\underbrace{\bar{A} B \bar{C} D + A B \bar{C} D}_6 \quad + \quad \underbrace{\bar{A} B C D + A B C D}_{10 \quad 11}$$


$$B \bar{C} D + B C D$$

Les deux résultats peuvent de nouveau se combiner et C disparaît :  $B \bar{C} D + B C D = B D$

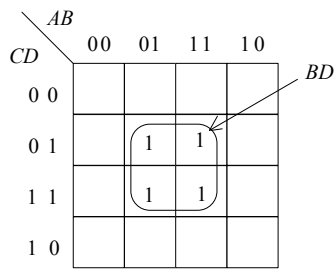
Les quatre cases ainsi groupées forment une boucle d'ordre 4 :



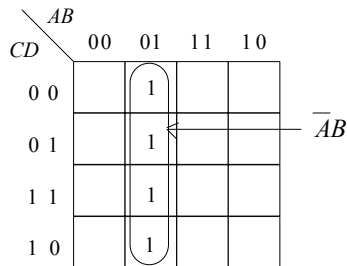
Une boucle d'ordre 4 n'est pas forcément carrée. Par exemple :



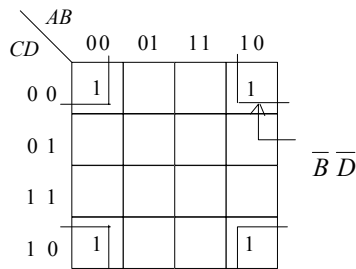Elle peut être écartelée entre les deux bords ou même entre les quatre coins :



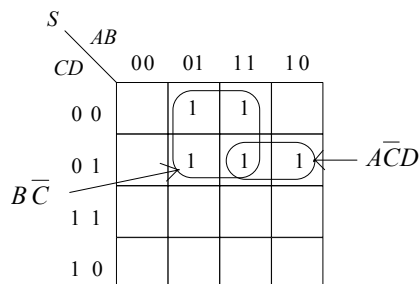Elle peut être en partie commune avec une boucle du deuxième ordre comme ci-dessous :



qui pourrait s'écrire :  $S = \bar{A} B \bar{C} \bar{D} + A B \bar{C} \bar{D} + \bar{A} B \bar{C} D + A B \bar{C} D + A \bar{B} \bar{C} D = A \bar{C} D + C B$

Les boucles d'ordre 4 font disparaître 2 variables dans les mintermes.

d) Boucles d'ordre 8

Si deux boucles d'ordre 4 sont adjacentes, on peut former une boucle d'ordre 8 pour laquelle trois variables disparaissent.

Les deux boucles d'ordre 4 : (1 - 5 - 9 - 13) et (4 - 8 - 12 - 16) donnent :  $\overline{A}\overline{B} + A\overline{B} = \overline{B}$  :

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			1
	01	1			1
	11	1			1
	10	1			1

Elles sont adjacentes et forment une boucle d'ordre 8 où seule la variable  $\overline{B}$  est conservée.

Les boucles d'ordre 8 font disparaître 3 variables dans les mintermes.

e) Boucles d'ordre  $2^n$

Les boucles d'ordre  $2^n$  regroupent  $2^n$  variables et font disparaître  $n$  variables dans les mintermes de la fonction.

De façon générale, on a intérêt à effectuer les plus grands regroupements possibles ( $\equiv$  boucles d'ordre le plus élevé) pour simplifier au maximum la fonction.

f) Fonctions Booléennes  $X$  (ou  $\phi$ )

Il existe des cas où toutes les combinaisons possibles des  $n$  variables ne sont pas utilisées, c'est le cas par exemple des 4 variables constituant une tétrade en code DCB (Décimal Codé Binaire ou encore Binaire pur), les six pseudo tétrades (10 à 15) sont exclues :

Chiffre de 0 à 9	Code DCB : A B C D
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
6 codes restants non utilisés	

Dans ces conditions pour simplifier une fonction booléenne de quatre variables dont le champ de variation est limité, une valeur quelconque peut être donnée à la fonction dans les cases interdites de façon à constituer des boucles d'ordre le plus élevé possible sur le diagramme de Karnaugh. Le signe X (ou  $\phi$ ) étant utilisé pour indiquer qu'un 1 aussi bien qu'un 0 convient. On parle souvent de fonctions  $\phi$  booléennes.

Soit par exemple à commander un voyant qui doit être allumé lorsque les chiffres 4 ou 5 apparaissent et seulement dans ces cas. Les chiffres sont codés en DCB sur quatre fils A, B, C et D. La fonction booléenne  $L$  à créer ne doit valoir 1 que lorsque les configurations 4 (0100) ou 5 (0101) apparaissent.

En toute rigueur :  $L = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D$  correspondant au diagramme de Karnaugh ci-dessous sur lequel apparaît une boucle d'ordre 2 amenant ainsi la simplification :  $L = \overline{A}B\overline{C}$  .



Mais les cases marquées d'une croix (X ou  $\phi$ ) correspondent à des situations interdites qui ne se présenteront jamais sur les quatre fils (pseudo tétrades) et peuvent être choisies comme on veut ( $X \equiv Don't\ care$  (sans effet)).

Les X utilisés dans les regroupements sont mis à 1, les X non utilisés sont mis à 0.

Ici on peut placer des 1 dans les deux cases correspondant aux états 1100 (12) et 1101 (13) de façon à former une boucle d'ordre 4 :

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01	1	1		
BC	11	X	X	X	X
	10			X	X

Amenant ainsi une simplification optimale de L :  $L = B \bar{C}$

La lampe L s'allume dans les états 4 et 5 demandés et aussi pour 12 et 13 ce qui n'a pas d'importance puisque ces deux derniers états ne se présentent jamais.

. Ne jamais regrouper uniquement des X ensemble : ça ne simplifie pas la fonction mais la complique en ajoutant un terme inutile à la fonction.

. Chaque X a une valeur indépendamment des autres X.

. Ne jamais affecter des valeurs différentes à un même X, lors de différents regroupements le faisant intervenir.

Complément sur la simplification :

Si le tableau de Karnaugh comporte plus de 0 que de 1, on a alors intérêt à regrouper les 0 et non les 1 pour exprimer  $\bar{S}$  plutôt que S.

De même pour une simplification algébrique, la simplification peut se faire plus simplement sur  $\bar{S}$  plutôt que S. Lorsque  $\bar{S}$  est simplifiée au maximum, on obtient alors simplement S par complémentement de  $\bar{S}$ .

## 2. Matérialisation des fonctions logiques

### 2.1. Logique positive et logique négative

A toute grandeur physique ayant seulement deux valeurs possibles on peut associer une variable booléenne. En électronique, les grandeurs considérées sont essentiellement le courant et la tension. Par exemple, la tension collecteur d'un transistor NPN (T) alimenté sous 5 Volts (cas de la famille logique TTL) et fonctionnant en régime de commutation (régime de fonctionnement en logique) peut valoir :

$$\begin{cases} V_c = 0 & \text{si } T \text{ est saturé} \\ V_c = +5 \text{ Volts} & \text{si } T \text{ est bloqué} \end{cases}$$

On peut par convention admettre que la variable booléenne C associée à la tension  $V_c$  vaut 1 si  $V_c = +5 \text{ V}$ , 0 si  $V_c = 0$ . La valeur 1 est associée à la valeur la plus élevée de  $V_c$  ; on dit alors que l'on a défini une *logique positive* :

$$\begin{cases} C = 0 & \text{pour } V_c = 0 \\ C = 1 & \text{pour } V_c = +5 \text{ Volts} \end{cases}$$

Le contraire, bien que moins courant, est également possible. la logique est qualifiée alors de *logique négative* :

$$\begin{cases} C = 1 & \text{pour } V_c = 0 \\ C = 0 & \text{pour } V_c = +5 \text{ Volts} \end{cases}$$

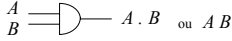
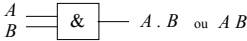

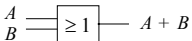
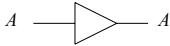
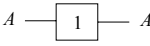
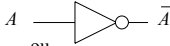
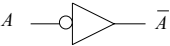
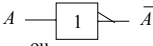
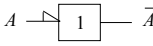

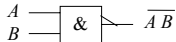
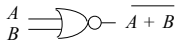
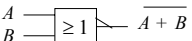
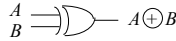
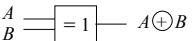
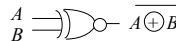
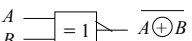
Dans ce qui suit nous travaillerons toujours en logique positive.

2.2. Symboles logiques

Une fonction (ou opérateur) logique élémentaire (≡ fondamental) est matérialisée par un circuit logique appelé porte logique.

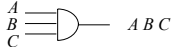

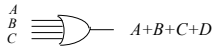
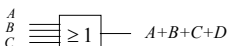
Symboles logiques fondamentaux

(ancien ≡ américain ; nouveau ≡ européen)

Opérateur	Ancien symbole	Nouveau symbole
<b>AND</b>	 $A \cdot B$ ou $AB$	 $A \cdot B$ ou $AB$
<b>OR</b>	 $A + B$	 $A + B$
<b>BUFFER</b> ou <b>DRIVER</b>	 $A$ (Un Buffer réhausse au niveau haut une tension de niveau haut diminuée)	 $A$
<b>NOT</b>	 $\bar{A}$ ou  $\bar{A}$	 $\bar{A}$ ou  $\bar{A}$
<b>NAND</b>	 $\overline{A \cdot B}$	 $\overline{A \cdot B}$
<b>NOR</b>	 $\overline{A + B}$	 $\overline{A + B}$
<b>XOR</b>	 $A \oplus B$	 $A \oplus B$
<b>XNOR</b>	 $\overline{A \oplus B}$	 $\overline{A \oplus B}$


Note :  
Le petit cercle représente la complémentation  
La flèche représente la complémentation en plus du sens de l'information  
En l'absence de flèche, le signal circule implicitement de la gauche vers la droite.

Symboles logiques de portes élémentaires à 3 et 4 entrées

Opérateur	Ancien symbole	Nouveau symbole
<b>AND 3 entrées</b>	 $ABC$	 $ABC$
<b>OR 4 entrées</b>	 $A+B+C+D$	 $A+B+C+D$


Symboles logiques de circuits multiples d'une même porte élémentaire à 2 entrées

Nouveaux symboles

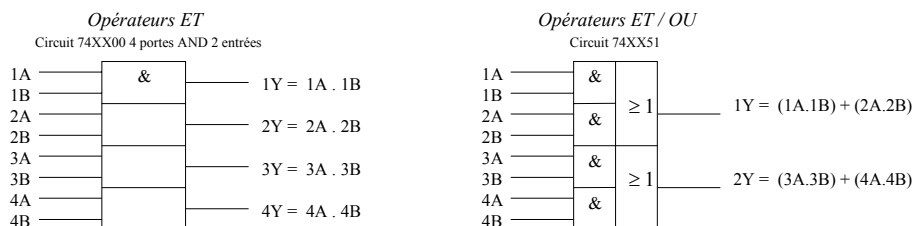

Symbole d'une fonction logique à l'aide des opérateurs fondamentaux

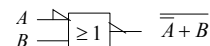
Exemple : Représentation de la fonction logique :  $\overline{\overline{A + B}}$  :



2.3. Caractéristiques fondamentales d'une porte logique

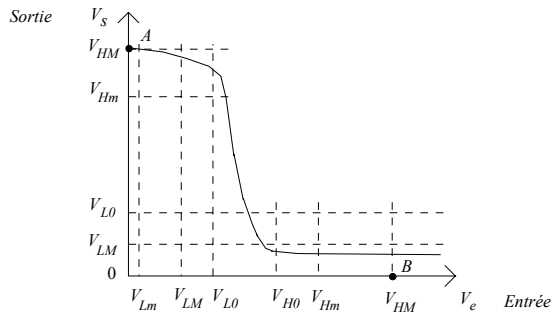2.3.1. Définition des niveaux logiques : immunité au bruit

Considérons le cas simple d'un inverseur en logique 5 volts, c'est un circuit dont la sortie est à 5 volts si l'entrée est au zéro et réciproquement, ce qui ne définit sur la caractéristique de transfert que les deux points *A* et *B* de la figure suivante. En réalité par suite de l'influence des autres circuits qui lui sont connectés, les niveaux d'entrée et de sortie d'un tel inverseur n'ont jamais ces valeurs idéales et il y a lieu de considérer la courbe de transfert complète suivante :



En régime normal, la tension d'entrée au niveau zéro se trouve entre  $V_{Lm}$  et  $V_{LM}$ , la tension de sortie étant alors au niveau haut (1) entre  $V_{Hm}$  et  $V_{HM}$ .  
 Si une impulsion parasite vient se superposer à la tension d'entrée, la tension de sortie restera compatible avec le niveau 1 si le niveau  $V_{LO}$  n'est pas dépassé.

$M_i = V_{LO} - V_{LM}$  est la marge de bruit admissible à l'entrée au niveau bas. De même, si l'entrée est au niveau 1, une impulsion parasite ne doit pas faire tomber  $V_e$  en dessous de  $V_{H0}$ .

$M_0 = V_{Hm} - V_{H0}$  est la marge de bruit admissible au niveau haut.


Ces deux marges définissent ce que l'on appelle *l'immunité au bruit* du circuit.

2.3.2. Temps de propagation

Si le niveau d'entrée d'un circuit change brutalement, son niveau de sortie ne varie qu'avec un certain retard appelé *temps de propagation*  $t_p$ .

La figure suivante illustre le cas d'un inverseur. Les temps de propagation sont couramment de 30 ns et peuvent, pour les circuits les plus rapides, être inférieurs à 1 ns.

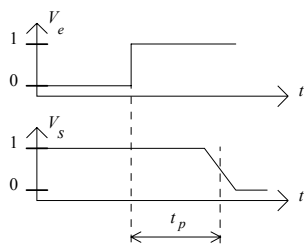La fréquence maximale d'utilisation au-delà de laquelle les signaux ne sont plus restitués par les circuits (limite haute de la Bande Passante) est lié au temps de propagation.



2.3.3. Tension d'alimentation

Par exemple pour les familles TTL et CMOS :

Tolérance sur les niveaux TTL

Tension d'alimentation	$V_{cc}$	$5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	
Tension maxi d'entrée pour un niveau bas	$V_{IL}$	0.8 V	L : Low
Tension mini d'entrée pour un niveau haut	$V_{IH}$	2 V	H : High
Tension maxi de sortie pour un niveau bas	$V_{OL}$	0.4 V	I : Input
Tension mini de sortie pour un niveau haut	$V_{OH}$	2.4 V	O : Output

Puissance moyenne absorbée par porte :  $\sim 10\text{ mW}$   
 Courant moyen par porte :  $\sim \text{qq. mA}$

CMOS

Tension d'alimentation :  $\neq$  à TTL elle peut être de 3 à 18 Volts (série 4000)  
 (les nouvelles générations plus performantes n'autorisent que 2 à 6 Volts).

La puissance consommée est  $\ll$  TTL : de l'ordre de 0.1 mW  $\rightarrow$  courant très faible  $< 1\text{ mA}$ .

Les tolérances sur les niveaux logiques sont du même ordre qu'en TTL.

2.3.4. Entrance (Fan in) et Sortance (Fan out)

La source qui impose à l'entrée d'un circuit logique un niveau 0 ou 1 doit fournir un certain courant. Ce courant est différent suivant l'état. Il peut être suivant le cas, maximal pour l'état 1 ou l'état 0. Dans une même famille de circuits, ces valeurs sont des constantes, sauf pour certains circuits particuliers dont les exigences peuvent être plus importantes.


Entrance

On appelle *entrance* d'un circuit (ou *fan in*) la valeur du courant de commande d'une entrée de ce circuit exprimée en une unité qui est le courant de comande typique de la famille (appelé *charge*).

Ex. : un circuit ayant une entrance de 2 consomme (ou fournit) un courant d'entrée double de celui d'un circuit ordinaire de la même famille. Le courant unité correspond à ce qu'on appelle une « charge ».

Sortance

 Il est clair qu'un circuit logique ne peut garantir sa tension de sortie que si le nombre de charges qui lui sont connectées est limité (un niveau logique 1 de sortie chute à 0 si le nombre de charges est trop élevé) :



Un circuit logique peut d'autre part, sans que le niveau logique de sortie ne sorte des limites permises, fournir un courant maximal  $I_{S\text{max}}$ . Le rapport entre ce courant maximal et celui correspondant à une charge est appelé *sortance* du circuit (ou *fan out*, ou *facteur pyramidal de sortie*) : c'est le nombre maximal de charges que peut commander une sortie (à entrée unitaire) en garantissant les niveaux logiques.

Ex. : à un circuit ayant une sortance de 10, on peut connecter 10 charges tout en garantissant les niveaux de sortie de cette porte.

Le sens des courants est également très important. Une famille logique dont les circuits doivent être pilotés par un courant entrant est dite à *injection de courant*. Dans le cas contraire, on parle de logique à *extraction de courant* :




De façon à éviter l'action des signaux parasites (fil ≡ antenne !) les entrées non utilisées d'un circuit à entrées multiples doivent être polarisées, soit en les reliant aux autres, soit en les connectant à la source d'alimentation ou à la masse suivant le cas. Ceci est particulièrement important dans le cas des circuits ayant des courant d'entrée très faible comme les circuits MOS. (Une entrée en l'air a un état indéterminé qui prend en général la valeur 1 par effet d'antenne).

2.3.5. Circuits expansibles, ET et OU câblés


Soit un circuit ET à 2 entrées effectuant l'opération :  $S = A B$

Pour réaliser un circuit ET à 4 entrées qui réaliserait :  $S = A B C D$

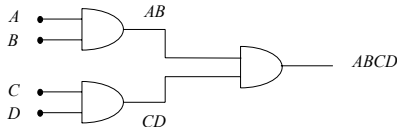on peut songer à utiliser 3 circuits ET à 2 entrées en faisant le produit des 2 produits partiels  $AB$  et  $CD$  :



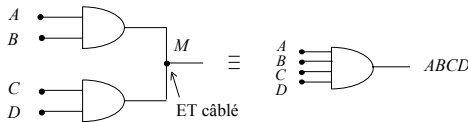Dans certains cas on peut associer plus directement les sorties des 2 circuits ET sans dommage pour les circuits. Si ceci est possible, les circuits sont qualifiés d'expansibles :



On a bien un ET à 4 entrées :

- . si  $AB = 0$  et  $CD = 0 \rightarrow M = 0$  (pas de court-circuit)
- . si  $AB = 1$  et  $CD = 1 \rightarrow M = 1$  (pas de court-circuit)
- . si  $AB = 0$  et  $CD = 1 \rightarrow M = 0$  (court-circuit entre 0 Volt et 5 Volts (en TTL)  $\rightarrow$  le résultat est 0 Volt, soit 0 logique)
- . si  $AB = 1$  et  $CD = 0 \rightarrow M = 0$  (court-circuit entre 0 Volt et 5 Volts (en TTL)  $\rightarrow$  le résultat est 0 Volt, soit 0 logique)


La jonction au point M est appelée « ET câblé ».

2.4. Les familles logiques

Toutes les fonctions booléennes peuvent être construites à l'aide des trois opérateurs fondamentaux ET, OU et complément. Ce groupe de trois opérateurs forme ce que l'on appelle un *système logique complet*. La matérialisation des fonctions logiques nécessite donc de pouvoir réaliser des systèmes physiques remplissant ces trois fonctions. Un système logique complet permettant la construction de toute fonction peut cependant être réalisé en utilisant un nombre plus faible de structures de base. Par exemple, le groupe des deux fonctions ET et complément constitue un système logique complet. En effet, la fonction OU peut être reconstituée à partir de ces deux fonctions seulement comme le montrent les théorèmes de De Morgan :

$$A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$

soit :

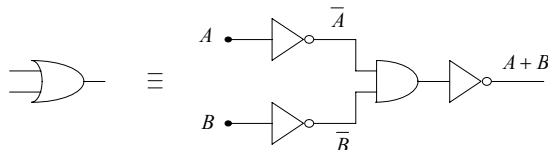


2.4.1. Circuits logiques à diodes


Soient, deux diodes et une résistance connectées comme le montre la figure ci-après. Admettons d'abord que les diodes sont parfaites, de résistance nulle dans le sens passant : ( $R_d = 0$  pour  $V > 0$ ).

Si l'une ou l'autre des entrées  $A$  ou  $B$  est reliée à la masse ( $V = 0$ ), la sortie  $V_S = 0$ .

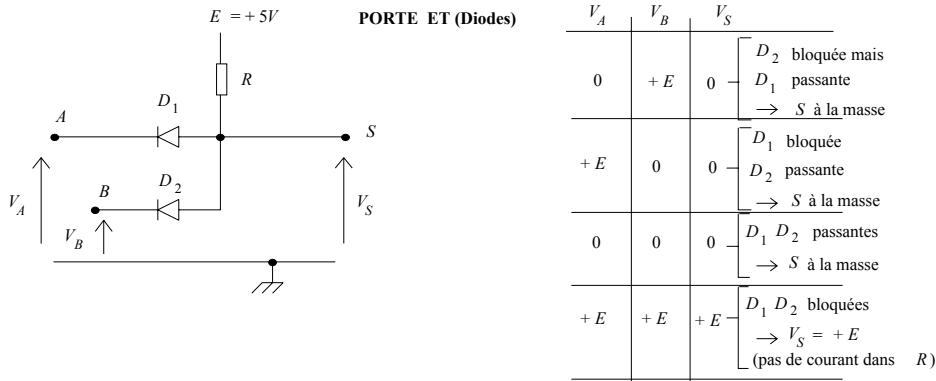
La sortie  $V_S$  n'est au potentiel haut ( $S = 1$  en logique positive) que si  $V_A$  et  $V_B$  sont au potentiel haut. On a réalisé le produit logique  $S = A \cdot B$  :



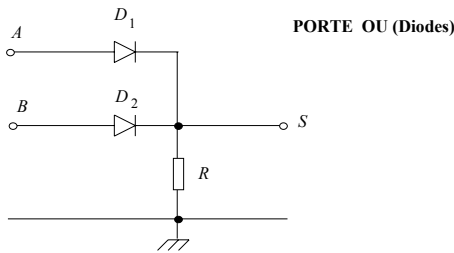De même avec le circuit de la figure ci-dessous, la sortie ne vaut  $+E$  que si  $A$  ou  $B$  valent 1. (Somme logique  $A + B$ ) :



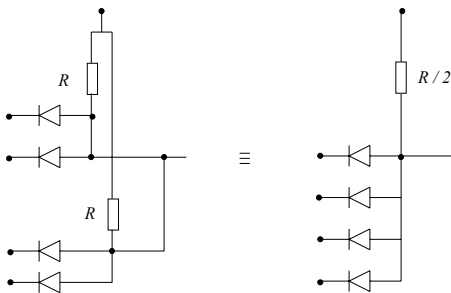Les portes à diodes sont expansibles, en effet :




Compatibilité des portes ET et OU à diodes

La mise en série de portes de type différent pose un certain nombre de difficultés liées au fait que les portes ET sont à extraction de courant alors que les portes OU sont à injection de courant. Il faut leur adjoindre un élément actif du type transistor qui peut par contre à lui seul constituer un système complet comme dans la famille RTL.

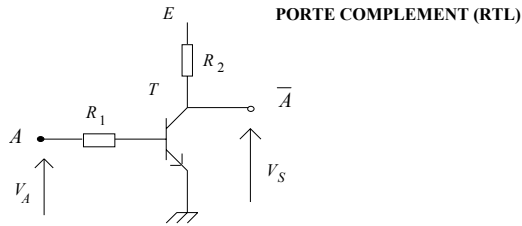2.4.2. La famille RTL (Résistance Transistor Logic)


Le transistor permet très simplement d'obtenir le complément d'une variable logique.



Si  $V_A = 0$  ( $A = 0$ ) le transistor  $T$  est bloqué et  $V_S = +E$  ( $S = 1$ ).

Si  $V_A = E$ , sous réserve que la condition de saturation :  $R_2 > \frac{R_1}{\beta}$  soit satisfaite,  $T$  est saturé :  $V_S = 0$ ,  $S = 0$ .

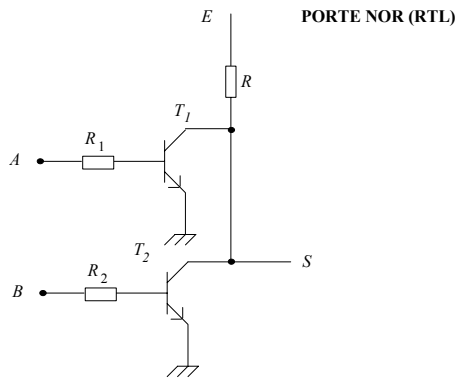On a donc réalisé le complément  $S = \bar{A}$ . Un transistor associé à des résistances (d'où le nom de ce type de circuits) permet de réaliser des opérations ET et OU (ou plus exactement des ET et OU complémentés soit des NOR et NAND):




Si  $V_A = V_B = 0$  les deux transistors sont bloqués. Si l'une des tensions d'entrée vaut  $+E$ , le transistor correspondant se sature :  $V_S = 0$ . D'où la table de vérité, correspondant à la fonction NOR :  $S = \overline{A + B}$  :

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Pour réaliser la porte ET, on peut utiliser deux inverseurs et un NOR conformément à l'expression  $AB = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ .

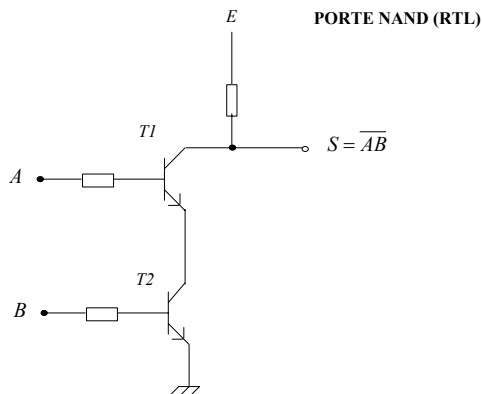
Pour la porte NAND, on peut faire appel au montage direct de la figure suivante, mais qui est peu utilisé car les entrées sont mal découplées entre elles :




La structure de base en RTL est la porte NOR qui constitue à elle seule, comme on l'a vu plus haut, un système logique complet. On remarque enfin que la RTL est une logique à injection de courant.

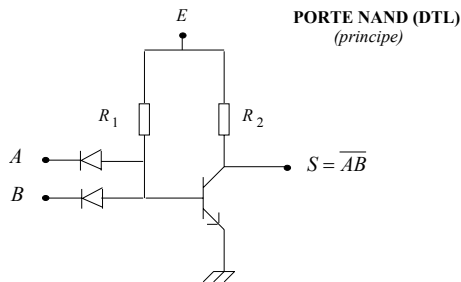2.4.3. Logique DTL (Diode Transistor Logic)

Elle peut être considérée comme l'association d'une logique à diodes et d'un transistor inverseur. L'ensemble constitue alors un circuit NAND qui à lui seul forme un système logique complet. Le schéma de principe est présenté sur la figure suivante :



Si  $V_A = V_B = +E$ , les deux diodes sont bloquées et  $T$  est saturé par le courant base traversant  $R_1 \cdot (V_S = 0)$ . Si  $V_A = 0$  la diode d'entrée parfaite bloque le transistor ( $V_S = E$ ). En réalité si le point  $A$  est à la masse, l'anode de la diode correspondante est un potentiel voisin de 0.6 Volt qui est aussi le seuil de conduction du transistor. Le montage ne peut fonctionner que si le  $V_{BE}$  limite de conduction du transistor est plus élevé que la tension de conduction de la diode. Cela pourrait se faire avec des diodes au germanium associé à un transistor silicium (solution incompatible avec l'intégration du circuit). Une solution plus efficace consiste à utiliser des diodes remontant le seuil de conduction du transistor. Le circuit réel est représenté sur la figure suivante. Les deux diodes  $D_4$  et  $D_5$  remontent au voisinage de 1.8 Volts la tension en P nécessaire à la conduction de  $T$ . Alors : si  $V_A = 0$ ,  $V_P = 0.6$  Volt  $\rightarrow T$  est bloqué,  $V_S = +E$  :

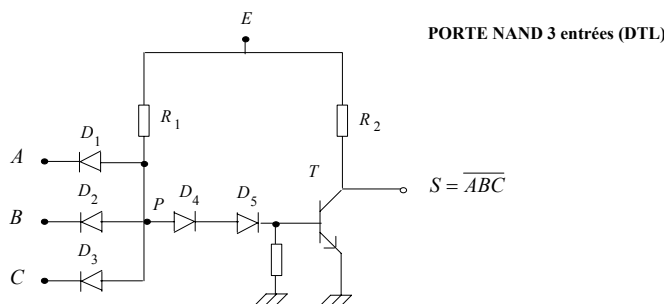

Il n'existe pas de circuit spécifiquement NOR en DTL.


La logique DTL est une *logique à extraction de courant* qui n'est donc pas compatible avec la RTL. Comme pour la logique à diodes les portes sont expansibles (on diminue la résistance de charge du transistor).



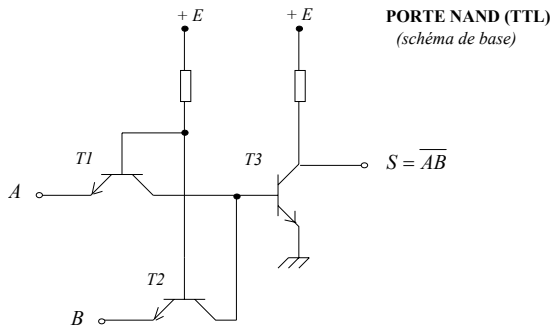2.4.4. La logique TTL (Transistor Transistor Logic) (famille la plus répandue)


Elle ne diffère de la DTL que par le remplacement du réseau de diodes d'entrée par un transistor spécial multi-émetteurs. C'est une logique qui ne se conçoit qu'en circuit intégrés, elle est de loin la plus courante actuellement (série 54/74). Comme en DTL, le circuit de base est une porte NAND.

La figure suivante représente le montage de base du circuit d'entrée, les diodes sont remplacées par les jonctions EB des transistors. Les deux transistors d'entrée ont leurs bases et collecteurs reliés.




T1 et T2 sont toujours saturés  
 A=0 B=0 -> 0 sur la base de T3 -> T3 bloqué -> S=1  
 A=0 B=1 -> court-circuit 0-1 -> 0 sur la base de T3 -> T3 bloqué -> S=1  
 A=1 B=0 -> court-circuit 0-1 -> 0 sur la base de T3 -> T3 bloqué -> S=1  
 A=1 B=1 -> 1 sur la base de T3 -> T3 saturé -> S=0

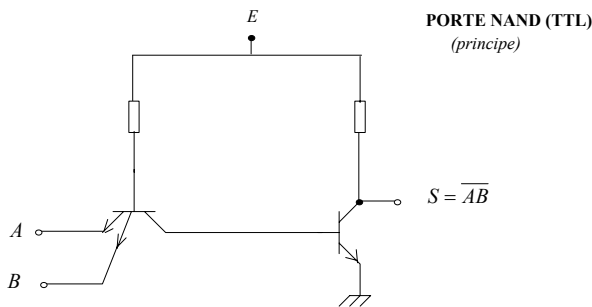Lors de leur fabrication cette liaison peut aller jusqu'à la fusion totale conduisant à un transistor multi-émetteur qui réalise la fonction ET. D'où le circuit d'entrée de la figure suivante :




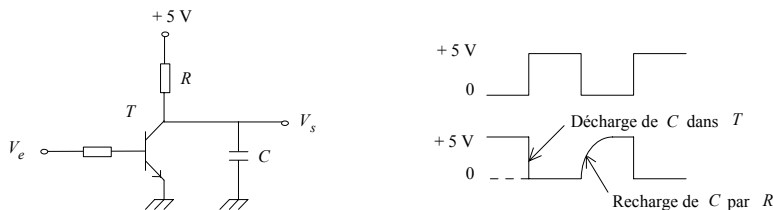Pour augmenter les performances, le circuit de sortie n'est pas un simple transistor. En effet un tel montage est très mal adapté à l'attaque de charges capacitives. Considérons en effet la figure suivante :



Lorsque le niveau de sortie passe de +E à 0, le courant de décharge de C traverse le transistor qui en régime de saturation se comporte presque comme un commutateur parfait. Lorsque le niveau de sortie passe de 0 à +E ce qui correspond au blocage du transistor, la charge de C doit se faire grâce à un courant traversant R, donc avec une constante de temps RC appréciable. Pour diminuer le temps de montée il faut diminuer R ce qui augmente proportionnellement la consommation du circuit.

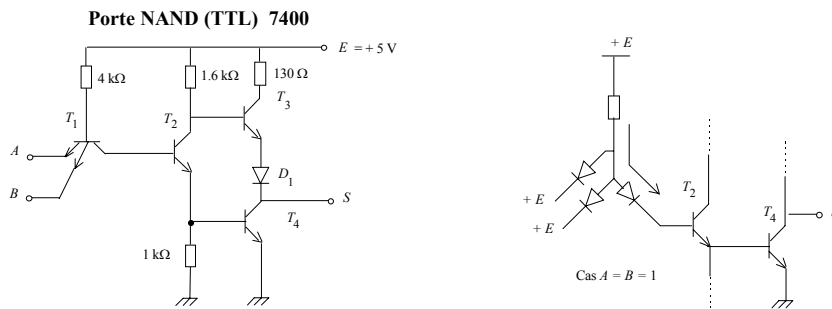Pour augmenter la vitesse on fait appel à un deuxième transistor monté à la place de R qui en se saturant branche directement C à +E. Le montage présente quelques analogies avec le push-pull :



Si  $V_A = V_B = +5\text{ V}$ , les diodes émetteur-base de  $T_1$  sont bloquées, par contre la diode base-collecteur est conductrice. Un courant circule et  $T_2$  et  $T_4$  sont saturés.  $T_2$  étant saturé, sa tension collecteur est égale à sa tension émetteur soit environ 0.6 Volt. Or  $T_3$  ne peut conduire (à cause de  $D_1$ ) que si sa base est portée à environ 1.2 V; il est donc bloqué. Alors  $V_S = 0$ ,  $S = 0$ .

Annulons l'une des tensions  $A$  ou  $B$  (ou les deux). La résistance de 4 kΩ assure la saturation de  $T_1$  ce qui amène à zéro le potentiel base de  $T_2$  donc bloque  $T_2$  et aussi  $T_4$ .  $T_3$  se trouve alors saturé grâce à la résistance de 1.6 kΩ reliant sa base à +E, la sortie est alors au niveau haut. Ce circuit réalise donc bien la fonction NAND :  $S = \overline{AB}$ .

Le montage constitué par les deux transistors de sortie  $T_3, T_4$  est appelé « totem pole », (pour chacun des 2 états logiques on a :  $T_3$  bloqué et  $T_4$  saturé, ou l'inverse). Il permet des transitions rapides du niveau de sortie même sur charge capacitive. Le temps de transit est couramment de 10 ns.

Comme la logique DTL, la logique TTL est une *logique à extraction de courant*.

*Tolérance sur les niveaux TTL*


Tension d'alimentation	$V_{CC}$	5 V ± 0.5 V	
Tension maxi d'entrée pour un niveau bas	$V_{IL}$	0.8 V	L : Low
Tension mini d'entrée pour un niveau haut	$V_{IH}$	2 V	H : High
Tension maxi de sortie pour un niveau bas	$V_{OL}$	0.4 V	I : Input
Tension mini de sortie pour un niveau haut	$V_{OH}$	2.4 V	O : Output

Puissance moyenne absorbée par porte : ~ 10 mW  
 Courant moyen par porte : ~ qq. mA

*TTL Schottky*


Dans la famille précédente les transistors travaillent en commutation c'est à dire qu'ils sont parfois saturés. Or un transistor saturé stocke des charges dans sa base qui doivent ensuite être évacuées. Ceci limite fortement la vitesse de commutation.

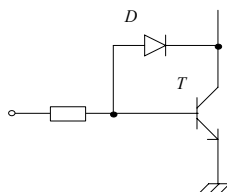Pour augmenter la vitesse, il faut éviter la saturation, ceci peut se faire en plaçant une diode en parallèle sur l'espace base-collecteur, de façon à maintenir le collecteur à un potentiel très légèrement inférieur à celui de la base : ( $T$  ne peut pas se saturer car  $D$  conduirait, ce qui amènerait la base à +0.15 volt bloquant  $T$ )



En réalité le gain de vitesse n'est pas grand car la diode elle même stocke des charges. La solution est trouvée en remplaçant  $D$  par une diode Schottky. Une telle diode est constituée par un contact métal semi-conducteur. Sa tension de conduction est de l'ordre de 0.4 Volt et elle est très rapide car le phénomène de stockage est très réduit.

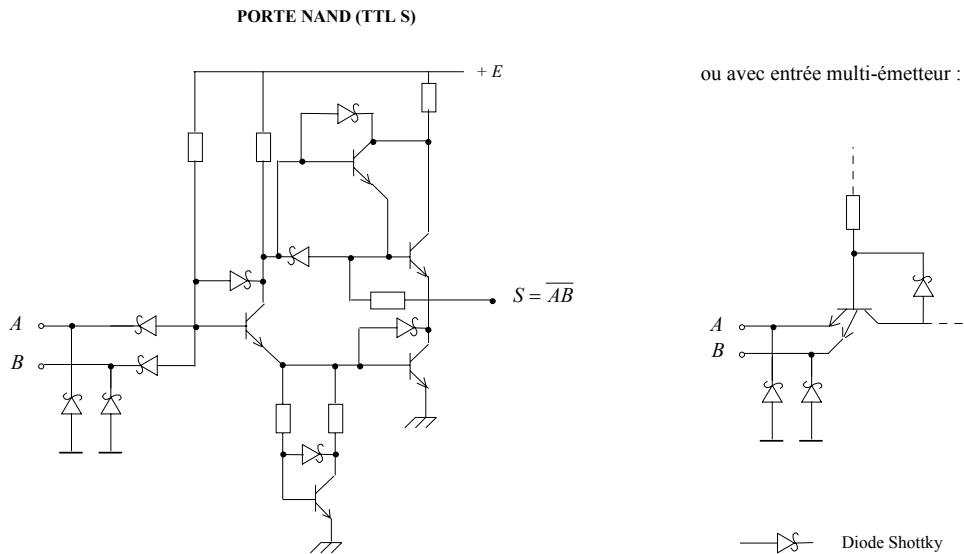Dans un circuit TTL le transistor multi-émetteur d'entrée peut être également de type Schottky (c'est à dire avec une diode Schottky en parallèle) ou remplacé par des diodes Schottky comme en DTL :




Le gain en vitesse est important, les temps de transit étant de quelques nanosecondes seulement.

*Variantes du circuit de sortie*


a) La sortie totem-pole permet d'intéressantes performances en vitesse mais interdit le ET et le OU câblés, l'interconnexion directe des sorties peut en effet conduire à la destruction des circuits. Pour remédier à cet inconvénient, deux solutions ont été retenues : les sorties *open collector* et *tri-state*.

En sortie totem pole, la charge est fixée par construction. 2 transistors en alternat de commutation (un est bloqué quand l'autre est saturé) en sortie augmentent la rapidité du circuit.


**Sortie TOTEM POLE**

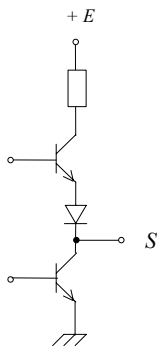


*Schéma synoptique d'une porte à sortie totem pole*

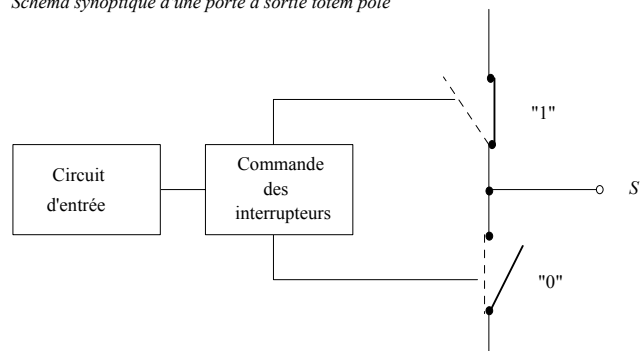


**Porte NAND (TTL) 7400**

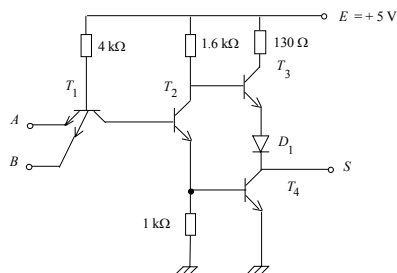

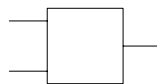*Symbole* : (c'est le symbole par défaut)



*Exemple: Porte OU totem pole*

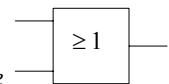

b) Sortie open collector (collecteur ouvert)



Le totem pole est supprimé et remplacé par un seul transistor dont la résistance de collecteur n'est pas intégrée. Elle doit être mise en place par l'utilisateur (en fonction de son problème).

Le collecteur du transistor de sortie du circuit logique n'est pas connecté à une alimentation dans le circuit. C'est à l'utilisateur de placer la charge la mieux adaptée selon la sortance désirée.



Le OU et le ET câblés deviennent ainsi possible. De plus certains circuits sont prévus avec un transistor de sortie pouvant supporter une tension de plusieurs dizaines de volts et sont précieux comme générateurs d'impulsions de grande amplitude.

La sortie S peut avoir 2 états (0 ou 1) selon que le transistor de sortie est respectivement saturé ou bloqué.


Sortie OPEN COLLECTOR

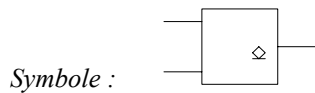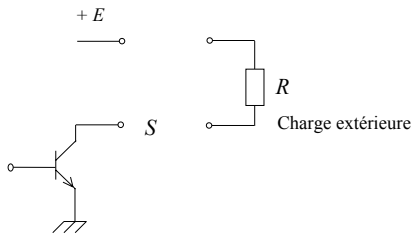

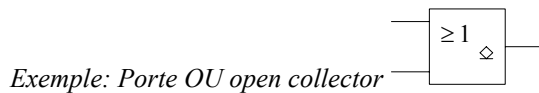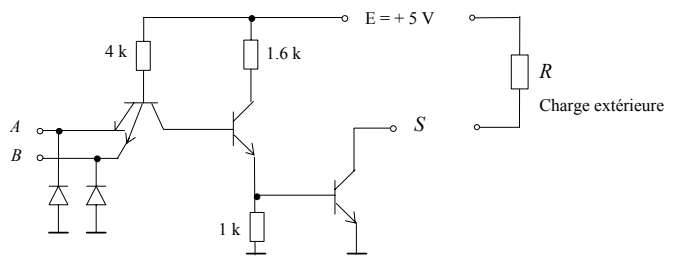
Circuit "open collector" (7426) NAND 2 entrées




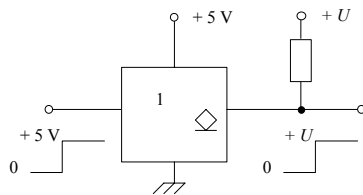
Applications : - Changement de niveau logique (de TTL +5 Volts à + U Volts)




- Commande de charge importante

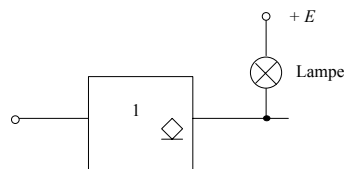

- Réalisation d'une fonction câblée

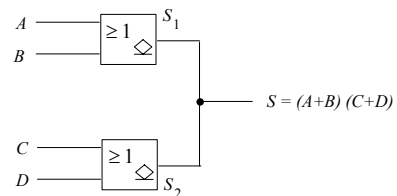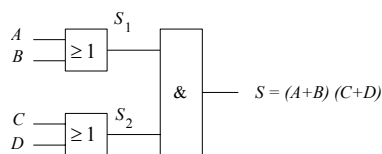


Interprétation électrique

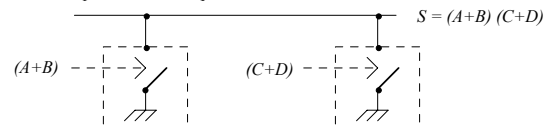

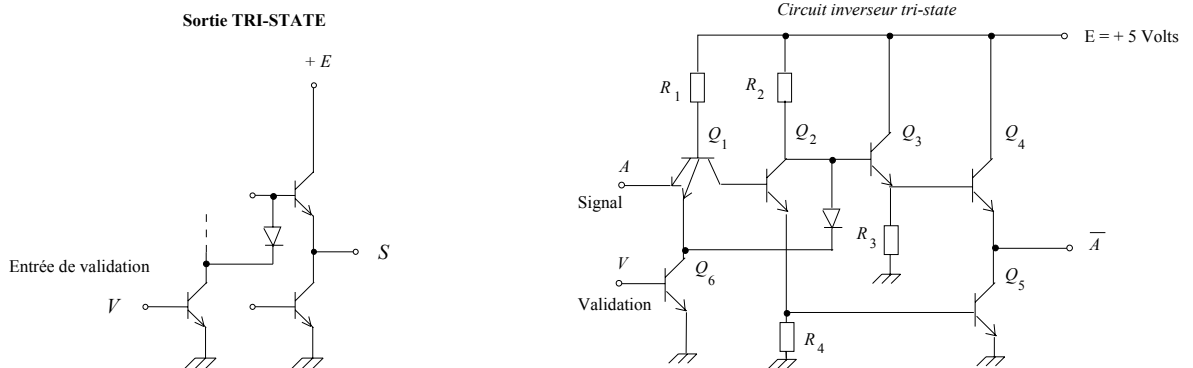c) Sortie tri-state (3 états)

La charge est fixée par construction. Les 2 transistors en alternat de commutation du totem pole sont désolidarisés pour donner en sortie 3 états possibles : les 2 états logiques 0 et 1, et le 3ème état (haute impédance) obtenu lorsque les 2 transistors de sortie sont bloqués.

La sortie peut donc se présenter sous les 3 états : 0, 1 et l'état haute impédance (circuit déconnecté).



Sur le schéma de l'inverseur 3 états, on peut commenter le fonctionnement :


Si  $V = 0$ ,  $Q_6$  est bloqué, le système fonctionne comme un circuit TTL classique :

Si  $A = 0$ ,  $Q_1$  conduit, la base de  $Q_2$  est au zéro donc  $Q_2$  est bloqué ainsi que  $Q_5$ , pendant que  $Q_3$  est conducteur ainsi que  $Q_4$ , donc  $S = \bar{A} = 1$ .

Si  $V = 1$ ,  $Q_6$  est saturé donc  $Q_1$  également et comme plus haut  $Q_2$  et  $Q_6$  sont bloqués, mais par la diode  $D$  reliée à la masse  $Q_3$  est maintenu bloqué malgré le courant dans  $R_2$ ,  $Q_4$  se trouve donc également bloqué. N'importe quel potentiel peut être imposé en  $S$  par un circuit extérieur sans détériorer le circuit.



Il est ainsi possible de relier plusieurs sorties à condition qu'un seul circuit soit validé à la fois. (OU et ET câblés possibles à condition qu'un seul circuit soit validé à la fois).

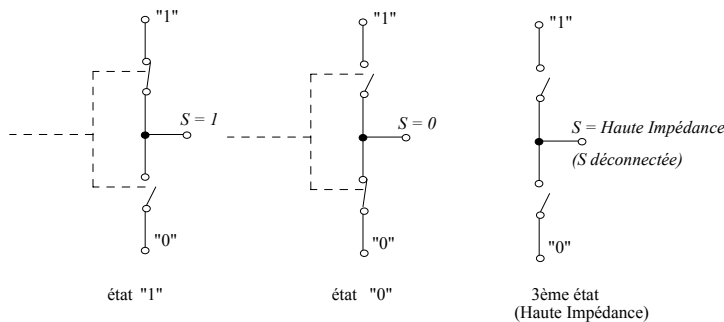Dans la famille TTL, une sortie passe dans l'état haute impédance en désolidarisant les 2 interrupteurs du totem pole :




Ce type de circuit est très utilisé dans les systèmes logiques complexes dans lesquels les informations circulent sur des lignes communes auxquelles sont reliées de nombreux circuits. Ce sont des BUS.

On voit sur l'exemple de la figure suivante que pour faire circuler l'information de  $A$  à  $B$  il suffit de valider seulement les portes 1 et 6, toutes les autres portes devant être « inhibées » (déconnectées par état haute impédance) sous peine de court-circuit destructeur: (les portes 1 à 6 pouvant être des circuits drivers d'entités informatiques par ex., mémoire, périphérique d'ordinateur ...). (driver ≡ pilote ≡ circuit de commande, de contrôle, d'interface)

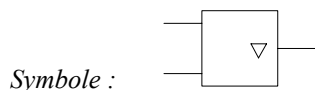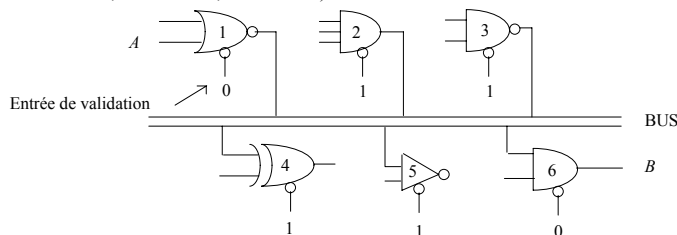

Exemple: Porte OU tri-state

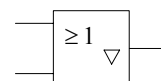


Remarque :

Pour éviter que plus de 2 entités soient connectées simultanément au bus (ce qui entraînerait des courts-circuits), un circuit programmable spécialisé (contrôleur de bus) gère ces signaux de validation.

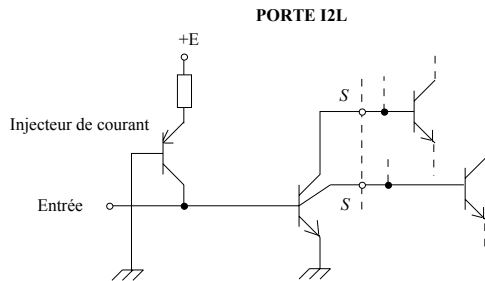2.4.5. La logique PL

L'PL est une technologie bipolaire rapide utilisée exclusivement dans les circuits intégrés très complexes du type microprocesseurs. La structure fondamentale est représentée sur la figure suivante (avec un transistor multi-collecteur) :



2.4.6. Les familles ECL


Dans les montages précédents les transistors fonctionnent au blocage et à la saturation, or on sait qu'un transistor saturé accumule dans sa base une charge qui doit être éliminée pour obtenir le blocage, ce qui prend un certain temps. Pour augmenter la vitesse de fonctionnement, des familles logiques où les transistors ne sont jamais saturés ont été développées, c'est le cas de l'ECL (logique à émetteurs couplés) de Motorola.

Pour permettre la mise à la masse des collecteurs de l'étage de sortie, l'alimentation est négative (- 5 Volts) mais pour faciliter la liaison avec d'autres logiques une alimentation positive est possible. Les niveaux logiques sont : niveau haut (1) codé par -0.8 Volt et niveau bas (0) codé par -1.8 Volts.

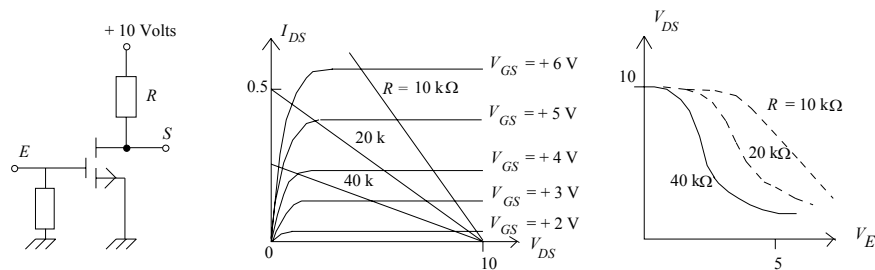
2.4.7. Les familles MOS

Le Transistor à Effet de Champ à jonction (FET) n'est pas utilisé pour construire des circuits logiques, il n'en est pas de même du transistor MOS, Transistor à Effet de Champ à grille isolée. Pour les transistors MOS construits actuellement, la tension de seuil peut être inférieure à 2 Volts, ce qui permet d'utiliser ces composants avec des tensions d'alimentation de 3 Volts seulement.


La figure suivante représente un inverseur MOS. Sa structure est analogue à celle de l'inverseur à transistor bipolaire, sa caractéristique de transfert peut être tracée à partir du réseau de caractéristiques du MOS pour une valeur donnée de la résistance de charge. La transmission est d'autant plus brutale que la résistance est élevée. On voit que le système est compatible avec un niveau logique bas inférieur à 3 Volts, et haut supérieur à 7 Volts (pour 10 Volts d'alimentation).



Or en circuit intégré, une résistance occupe d'autant plus de surface sur la "puce" que sa valeur est importante. On a donc cherché à remplacer la résistance de charge par un second transistor MOS. Considérons un MOS canal N dont la grille est reliée au drain, il constitue un dipôle dont la caractéristique est tracée sur la figure suivante. C'est à un décalage de tension près, celle d'une résistance qui peut être utilisée comme charge dans le montage inverseur.

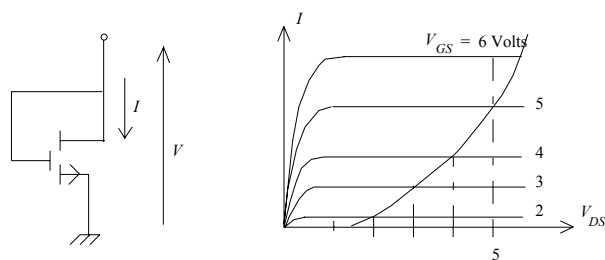

La figure suivante représente le montage fondamental de l'inverseur MOS dans lequel toute résistance a été bannie. Nous ne détaillons pas ici les nombreuses variantes technologiques mises au point depuis quelques années et qui sont en constante évolution, (grille en aluminium et isolement par de la silice, grille en silicium poly ou monocristallin, isolement par du nitrure de silicium ayant une constante diélectrique élevée etc...).

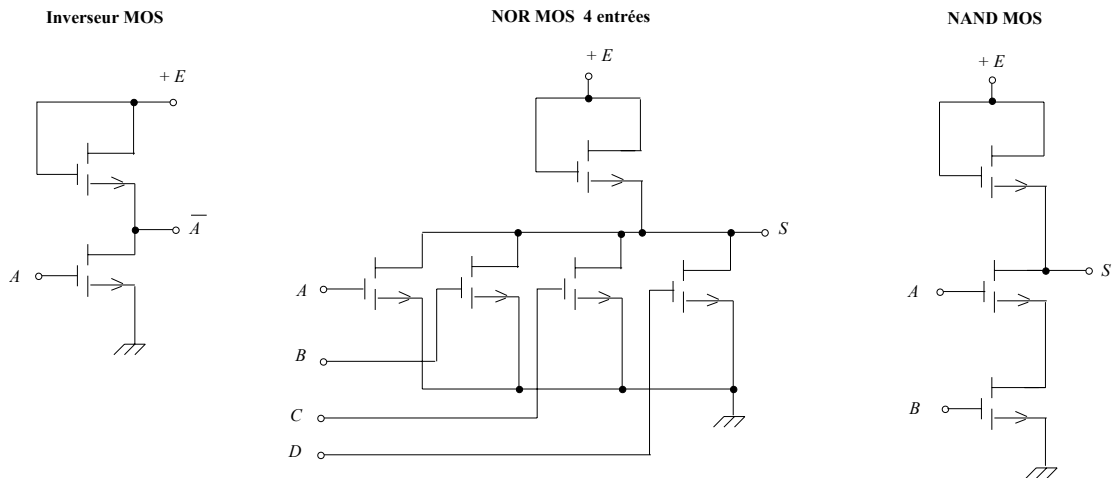


Une particularité des MOS liée à leur impédance d'entrée très élevée est la présence d'une capacité grille-substrat qui peut être utilisée comme élément de mémoire et limite les performances en vitesse.

2.4.8. La famille CMOS (autre grande famille avec la famille TTL)

CMOS pour MOS Complémentaires : MOS utilisés par paires : MOS canal N; MOS canal P.

L'emploi simultané de MOS complémentaires permet de réaliser des circuits dont la consommation au repos est particulièrement basse. La firme américaine RCA s'est spécialisée dans cette technique et commercialise ces circuits logiques (série 4000/40000).

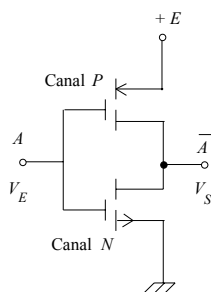Le circuit fondamental est l'inverseur ci-dessous.



Lorsque  $V_E \neq +E$ , niveau haut, le MOS-N ayant sa grille positive est conducteur. Par contre le MOS-P est bloqué. Donc  $V_S$  est petit ( $V_S \sim 0$ ) mais le courant consommé est nul,  $M_2$  étant bloqué.

Lorsque  $V_E \neq 0$  niveau bas, le MOS-N est bloqué (il s'agit toujours de MOS à enrichissement ayant un  $I_{DSS}$  nul). Par contre,  $M_2$  de type P est conducteur et  $V_S \sim E$ . Là encore  $M_1$  étant bloqué, le courant consommé par la cellule est nul.

Les deux transistors ne sont pas simultanément conducteurs, le circuit ne consomme donc rien à l'état stable. Une consommation apparaît seulement en régime transitoire car il faut charger et décharger les capacités de structure. La consommation typique à vitesse moyenne peut être cent fois inférieure à celle de la cellule identique à transistors à jonctions mais la vitesse limite est actuellement plus faible, typiquement 10 MHz contre plus de 500 MHz pour des ECL.


Tension d'alimentation :  $\neq$  à TTL elle peut être de 3 à 18 Volts (série 4000)  
(les nouvelles générations plus performantes n'autorisent que 2 à 6 Volts).

La puissance consommée est  $\ll$  TTL : de l'ordre de 0.1 mW  $\rightarrow$  courant très faible  $< 1$  mA.


Les tolérances sur les niveaux logiques sont du même ordre qu'en TTL.

Un des problèmes à maîtriser a été la protection des entrées contre les surtensions d'origine statique, la couche d'oxyde des grilles est en effet très fragile. La solution a été trouvée en intégrant des diodes au niveau des entrées. Actuellement ce système fonctionne bien et enlève tout souci à l'utilisateur concernant des manipulations destructrices.

Circuit de protection d'entrée

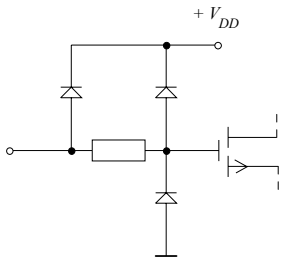

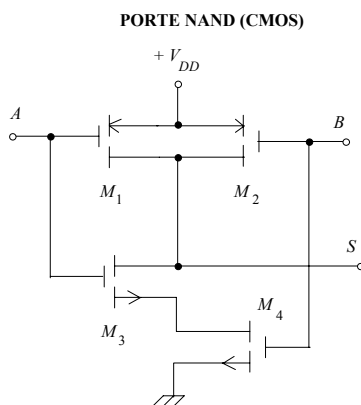La figure suivante représente un NAND à deux entrées.



Si l'une des entrées est au zéro le MOS correspondant  $M_1$  ou  $M_2$  de type  $P$  est conducteur amenant  $S$  au  $+V_{DD}$ .  
 Si au contraire  $A$  et  $B$  sont à  $+V_{DD}$ ,  $M_1$  et  $M_2$  sont bloqués mais  $M_3$ ,  $M_4$  conducteurs, fixent  $S$  au zéro.

Un MOS n'ayant pas de tension d'offset les niveaux de sortie (sans charge) sont rigoureusement  $+V_{DD}$  et zéro, les impédances de sortie étant les résistances des canaux, ces résistances sont de l'ordre du  $k\Omega$ .

Le courant d'entrée est toujours très faible, typiquement 10 pA, le courant susceptible d'être délivré en sortie est au maximum de l'ordre du milliampère. Au moins en fonctionnement lent, la sortance est donc très grande. Les constructeurs l'annoncent supérieure à 50.


Comme pour la famille TTL, il y a 3 variantes pour le circuit de sortie : totem pole, open drain, tri-state.

Les principaux circuits de la série 4000 sont les suivants :

- 4001 Quadruple NOR à deux entrées,
- 4011 Quadruple NAND à deux entrées,
- 4009 Six inverseurs (Buffer inverseur),
- 4010 Six amplis non inverseurs (Buffer),
- 4013 Double bascule  $D$ ,
- 4027 Double bascule  $JK$ ,
- 4042 Quadruple bascule  $D$  (latche),
- 4017 Décade DCB à 10 sorties décodées,
- etc ...



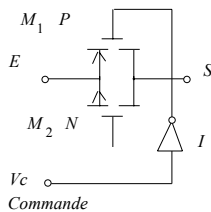Soit la porte analogique (4016) représentée ci dessous :




Si  $V_C = 1$ ,  $M_2$  canal N est conducteur ainsi que  $M_1$  qui, grâce à l'inverseur  $I$  voit sa grille portée au 0 ; les deux MOS se comportent alors comme leur résistance de conduction  $\sim 200 \Omega$  et  $V_{out} = V_{in}$ .

Si au contraire  $V_C = 0$ ,  $M_1$  et  $M_2$  sont bloqués, leur résistance de fuite étant supérieure à  $10^{11} \Omega$ .

En plaçant un système de ce type en sortie d'un circuit logique, on obtient le même résultat qu'avec le montage tri-state de la TTL.

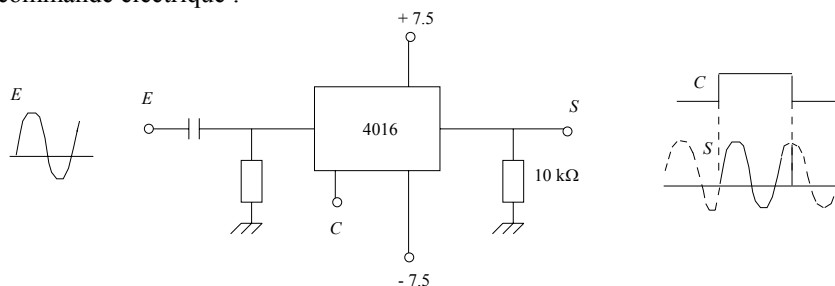Le 4016 peut être utilisé avec des signaux d'entrée analogiques, son comportement est celui d'un interrupteur mécanique à commande électrique :



Les circuits CMOS sont de plus en plus utilisés grâce à leur souplesse d'emploi :

- niveaux de sortie très bien définis.
- grande immunité au bruit  
(mais en contre partie les impédances d'entrée favorisent la réception de signaux parasites rayonnés).
- possibilité de fonctionnement dans une large plage de tensions d'alimentation.
- très faible consommation.
- Une dernière propriété des CMOS, liée à leur impédance d'entrée et comportement en sortie et la possibilité de les utiliser dans les configurations où ils fonctionnent de façon pseudo-linéaire : amplificateur, oscillateurs, etc ...

Avec les séries 4000 et 40000, on trouve aussi la série 74C dont les circuits sont compatibles broche à broche avec ceux portant le numéro correspondant en logique TTL.

#### 2.4.9. Les interfaces entre familles

Pour des raisons d'incompatibilité entre les familles logiques, tous les circuits logiques connectés d'un montage doivent être de la même famille; dans le cas contraire, il faut en outre prévoir des circuits d'interfaçage.


Ce sont des circuits permettant l'association de circuits logiques appartenant à des familles logiques différentes. Les cas les plus souvent rencontrés sont :

- l'attaque d'une logique lente, le plus souvent TTL, par une logique ultra rapide (ECL). L'inverse étant sans intérêt.
- une association de circuits TTL et CMOS.

2.4.9.1. Interface CMOS - TTL

Il est évident que l'alimentation doit se faire en + 5 Volts à cause de la TTL.

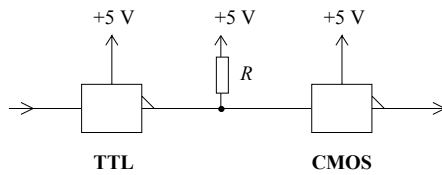2.4.9.1.1. Attaque d'un circuit CMOS par un circuit TTL




Une porte TTL totem pole fournit en sortie :

- au plus 0.4 Volt au niveau 0
- au moins 3.6 Volts au niveau 1


Or sous 5 Volts, il faut pour le CMOS au plus 1.5 Volts au niveau 0 et au moins 3.5 Volts au niveau 1. En conséquence, la TTL pilote sans problème le CMOS au niveau 0. C'est par contre un peu juste au niveau 1. On utilise alors une résistance *R* dite de *pull up* (*R* de l'ordre de 10 kΩ) qui remonte le niveau haut de la TTL.

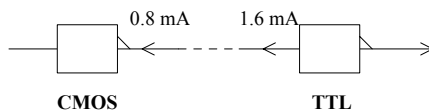2.4.9.1.2. Attaque d'une entrée TTL par une sortie CMOS

Au niveau 1 il n'y a pas de problème car l'entrée TTL se contente d'un courant faible. Il n'en est pas de même au niveau 0 : pour une tension de 0.8 Volt max, il faut extraire d'une entrée TTL un courant de 1.6 mA. Or une porte CMOS peut tout juste accepter 0.8 mA pour cette valeur de tension. La liaison directe est donc impossible.



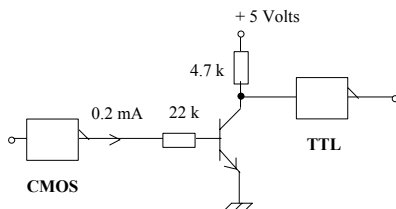On peut alors utiliser un circuit d'interface spécialisé ou même un transistor intermédiaire (impliquant alors une inversion).




2.4.9.2. Interface ECL - TTL

La difficulté est différente suivant que l'ECL est alimenté entre 0 et + 5 Volts ou entre - 5 Volts et 0. Dans le cas où une association avec des circuits TTL est prévue, la première solution est généralement retenue. Des circuits spécialisés ou des montages adaptateurs sont proposés par le constructeur.

2.5. Symbolisme des opérateurs logiques

2.5.1. Forme des symboles

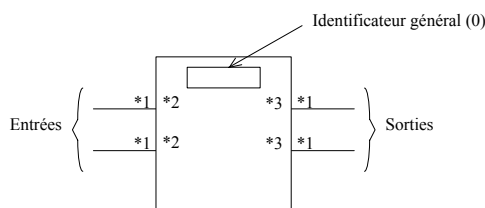


\*x : positions possibles pour les spécifications x particulières à chaque entrée ou sortie.

2.5.2. Identificateur général (0)

<i>Symbole</i>	<i>Description</i>
&	Fonction ET
$\geq 1$	Fonction OU
=1	Fonction OU Exclusif
=	Fonction Coïncidence
2k	Le nombre d'entrées activées doit être pair (pour activer la sortie)
2k+1	Le nombre d'entrées activées doit être impair (pour activer la sortie)
1	L'entrée unique doit être active (pour activer la sortie)
	Tampon (amplificateur). Le sens du triangle indique le sens de propagation du signal
	Elément présentant un hystérésis (trigger de Schmitt)
X/Y	Codeur, convertisseur (DEC/BCD, BIN/7 segments)
MUX	Multiplexeur
MUX ou DX	Démultiplexeur
$\Sigma$	Additionneur
P-Q	Soustracteur (Comparateur numérique)
CPG	Générateur de retenue anticipée
$\pi$	Multiplieur
COMP	Comparateur (amplitude analogique)
ALU	Unité arithmétique et logique
	Monostable programmable
1	Monostable
G	Elément astable (la forme d'onde est optionnelle)
!G	Oscillateur à démarrage synchrone
G!	Oscillateur astable à arrêt commandé
SRG m	Registre à décalage (m = nombre de bits)
CTR m	Compteur m bits (cycle de 2 <sup>m</sup> états)
CTR DIV m	Compteur de cycle = m
ROM	Mémoire morte ( <i>Read Only Memory</i> )
RAM	Mémoire vive ( <i>Random Access Memory</i> )
FIFO	Mémoire vive à rangement séquentiel file d'attente ( <i>First In First Out</i> )

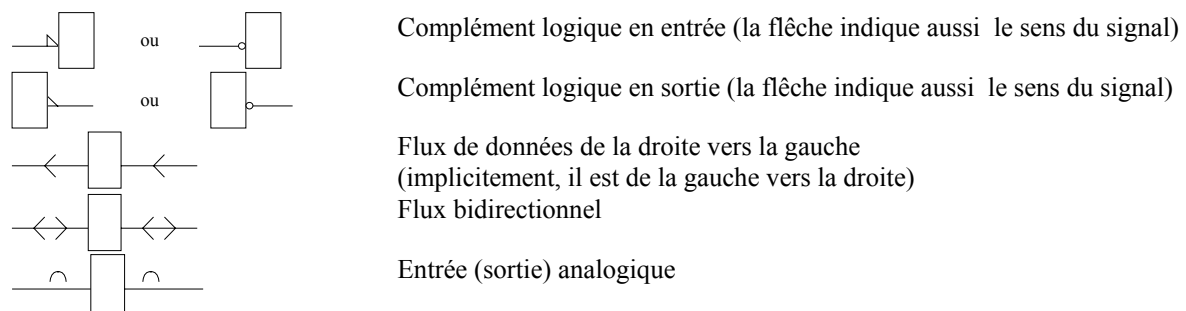2.5.3. Symbole externe au contour du circuit (1)



2.5.4. Symbole interne au contour du circuit pour les entrées (2)

Entrée active sur front montant  
(en l'absence du triangle interne au circuit l'entrée est active sur niveau haut)

Entrée active sur front descendant  
(en l'absence du triangle interne au circuit l'entrée est active sur niveau bas)

Entrée possédant un hystérésis électrique

Entrée de validation (ENABLE)

Entrée de décalage d'un registre; La flèche indique le sens  
m indique le nombre de décalage effectués

Entrée de comptage (+) ou de décomptage (-); m précise l'incrément

Entrées groupées, pondérées de 0 à m  
Les combinaisons sont repérées de 0 à  $2^m - 1$

Entrée de chargement d'un compteur à la valeur indiquée (ici 10)

Entrées groupées : elles réalisent indépendamment la même fonction

Dépendance d'une entrée envers une autre entrée  
Ici, les entrées a et c sont dépendantes de l'entrée b (même numéro) par la fonction X :

X = G, V, N, Z, C, S, R, EN, M, A

G : ET  
V : OU  
N : OU Exclusif  
Z : relation d'interconnexion  
C : relation de contrôle (horloge)  
S : SET (Mise à 1)  
R : RESET (Mise à 0)  
EN : ENABLE (autorisation)  
M : Sélection d'un mode de fonctionnement  
A : Sélection d'une adresse

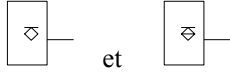
2.5.5. Symbole interne au contour du circuit pour les sorties (3)



Sortie de technologie collecteur ouvert NPN ou assimilé (drain ouvert)



Sortie de technologie collecteur ouvert NPN ou assimilé (drain ouvert) avec résistance de charge intégrée



et



Sortie de technologie émetteur ouvert (sans et avec charge intégrée)




Sortie de technologie trois états




Condition d'évolution de la sortie :

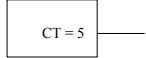la sortie est positionnée après retour de l'entrée d'horloge à son état initial (bascule à commande par impulsion)



Condition d'évolution de la sortie :

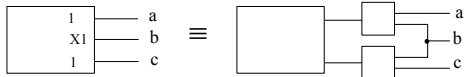la sortie est active si le contenu du compteur est égal à la valeur indiquée (ici 5)



Dépendance d'une sortie envers une autre sortie

Ici, les sorties a et c sont dépendantes de la sortie b (même numéro) par la fonction X :

X = G, V, N, Z, C, S, R, EN, M, A

G : ET

V : OU

N : OU Exclusif

Z : relation d'interconnexion

C : relation de contrôle (horloge)


S : SET (Mise à 1)

R : RESET (Mise à 0)

EN : ENABLE (autorisation)


M : Sélection d'un mode de fonctionnement

A : Sélection d'une adresse

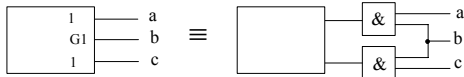


Compléments sur la dépendance

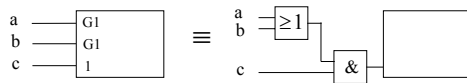
- Si plusieurs termes affectants portent le même numéro, les termes sont implicitement liés par un OU :



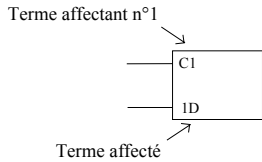- Un symbole précisant la fonction d'un terme affecté est placé à droite du numéro du terme affectant :



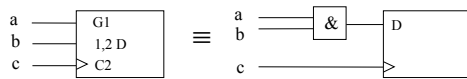
- Si une entrée (ou une sortie) est affectée par plusieurs termes affectants, les numéros d'identification de chacun de ces termes sont écrits séparés par des virgules et dans le même ordre que celui des relations logiques affectantes :



- Si l'écriture d'un numéro d'identification risque d'introduire une confusion, il peut être remplacé par un autre caractère, par ex. une lettre grecque :




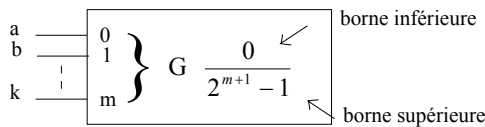- Il est plus simple, lorsque des entrées de dépendance peuvent être groupées, d'affecter à chacune d'elles un poids, puis d'identifier une combinaison donnée par le nombre binaire correspondant :



Le nombre binaire  $(k...ba)_2$  où (a) a le poids  $2^0$ , (b) a le poids  $2^1$  etc ... est alors compris entre 0 et  $2^{m+1}$ . On précise alors les bornes d'utilisation effective.

 
- Lorsqu'une entrée a plusieurs fonctions, il est possible de préciser ces fonctions sur une même figure, en séparant les termes respectifs par des barres obliques (/) :





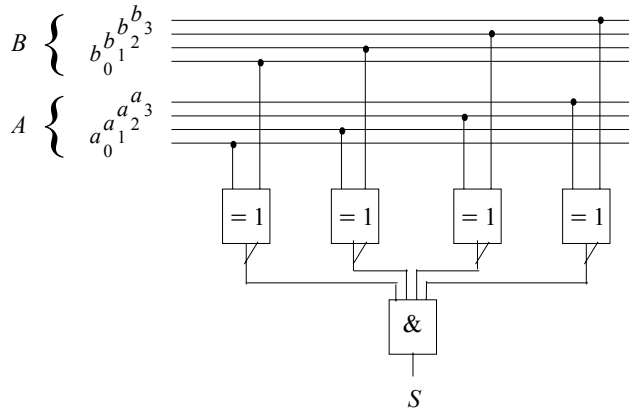**4. Analyse d'un système logique combinatoire**

- Donner l'expression de la variable logique  $S$ . - Indiquer le rôle du montage.



**5. Synthèse d'un système logique combinatoire**

La commande des essuie-glace d'un véhicule est assurée par un bouton de mise en marche  $M$  et un contact de fin de course  $F$ . La mise en rotation est provoquée par la mise à 1 du bouton  $M$ , quelle que soit la position des essuie-glace. L'arrêt est obtenu si  $M=0$  et si les essuie-glace sont dans leur position de repos  $F=1$ .

1. Donner l'expression de la variable logique  $C$ .
2. Proposer un montage chargé de générer la variable logique  $C$  de commande des essuie-glace.

**6. Synthèse d'une Fonction logique**

Soit la fonction logique  $s$  de 3 variables  $a, b, c$  :  $s = MAX(a,b,c)$ .

On définit le  $MAX$  de 3 variables  $a, b, c$  comme égal à :

- 0 si parmi  $a, b, c$  le nombre de variables à l'état 0 est plus élevé que celui à l'état 1
- 1 sinon.

. Donner l'expression de la variable logique  $s$  en fonction des variables  $a, b$  et  $c$ .

**A préparer pour les Travaux Pratiques :**

**7. Réalisation d'une fonction logique à l'aide de portes NAND exclusivement**

En utilisant exclusivement des portes logiques NAND, réaliser les fonctions suivantes :

- a) NON (*NOT*) (1 entrée)
- b) OU (*OR*) (2 entrées)
- c) ET (*AND*) (2 entrées)
- d) NOU (*NOR*) (2 entrées)
- e) OUX ou XOU (*XOR*) (2 entrées)



**TD 1 ANNEXE. LOGIQUE COMBINATOIRE 1****1. Simplification d'une fonction logique**

Le verrou  $S$  d'une serrure électronique sans mémoire (l'ordre n'importe pas) doit s'ouvrir dans les configurations suivantes des clés logiques  $A, B, C, D$  :

$$\overline{A}\overline{B}CD, \overline{A}\overline{B}C\overline{D}, \overline{A}B\overline{C}\overline{D}, \overline{A}BCD,$$

les conditions suivantes étant indifférentes (ces combinaisons d'entrée ne peuvent se produire du fait de la mécanique de la serrure) :

$$AB\overline{C}\overline{D}, AB\overline{C}D, ABCD, ABC\overline{D}, \overline{A}\overline{B}CD \text{ et } \overline{A}\overline{B}C\overline{D}.$$

- Donner, après simplification par exemple par la méthode de Karnaugh, l'expression de la fonction logique  $S$  sous une forme autorisant une réalisation à l'aide d'une seule porte logique.

---

## TP 1. LOGIQUE COMBINATOIRE 1

### 1. Matériel nécessaire

- Alimentation stabilisée ( 2x[ 0-30 V]... + 1x[ 5 V]... )
- Multimètre
- Moniteur MS05 (plaquette de câblage)
- Câbles : 6 fils Banane, petits fils.
- **Composants** : - 4 Résistances 1 k $\Omega$  (1/4 Watt)
- 4 LEDs rectangulaires (3 Vertes, 1 Rouge)
- 3 mini-interrupteurs
- Circuits logiques de la famille CMOS 4000 :*
- 1 4071 : 4 OR à 2 entrées
- 1 4081 : 4 AND à 2 entrées
- Logiciel de simulation Circuit Maker

### Simulation (& Câblage) :

Pour des raisons de compatibilité, n'utiliser que des circuits de la même famille (famille CMOS 4000 à ne pas mélanger avec la famille TTL 74xxx).

### 2. Notation du TP

Faire examiner par le professeur en fin de séance, les différentes parties du TP.

### 3. Etude Théorique

On reprend l'exercice du TD :

#### 3.1. Synthèse de la Fonction logique MAX

Soit la fonction logique  $s$  de 3 variables  $a, b, c$  :  $s = MAX(a, b, c)$ .

On définit le  $MAX$  de 3 variables  $a, b, c$  comme égal à :

0 si parmi  $a, b, c$  le nombre de variables à l'état 0 est plus élevé que celui à l'état 1  
1 sinon.

. Donner l'expression de la variable logique  $s$  en fonction des variables  $a, b$  et  $c$ .

#### Synthèse de la Fonction logique MAX - Corrigé

$a$	$b$	$c$	$s$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

d'où :  $s = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$

*Simplification de  $s$  :*

- algébrique :  $s = c(\bar{a}b + a\bar{b}) + abc = c(a \oplus b) + abc$

- graphique (Karnaugh) :  $s = ab + bc + ac$

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	1	1

### 3.2. Réalisation d'une fonction logique à l'aide de portes NAND exclusivement

En utilisant exclusivement des portes logiques NAND, réaliser les fonctions suivantes :

- |               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| a) NON        | ( <i>NOT</i> ) | (1 entrée)  |
| b) OU         | ( <i>OR</i> )  | (2 entrées) |
| c) ET         | ( <i>AND</i> ) | (2 entrées) |
| d) NOU        | ( <i>NOR</i> ) | (2 entrées) |
| e) OUX ou XOU | ( <i>XOR</i> ) | (2 entrées) |

## 4. Etude Expérimentale

### 4.0. Logiciel

- Portes logiques : pour des raisons de compatibilité, prendre uniquement des circuits de la même famille, par exemple CMOS (série 40xx) conseillé, ou à la rigueur la famille TTL, série 74xx) :

*Library : Digital → Digital by function*

- Source binaire 0-5V : *Analog → Power → Logic switch*

- LED : *Digital animated → Display → Logic display*

- Simulation : *Simuler en Digital*

- Placer des « *Logic display* » en entrée et en sortie pour vérifier le fonctionnement des montages.

### 4.1. Synthèse de la Fonction logique MAX

Simuler (avec le logiciel de simulation) la fonction simplifiée :  $s = ab + bc + ac$  avec les circuits de la bibliothèque du logiciel de simulation. Vérifier avec les LEDs la table de vérité établie.

### 4.2. Réalisation d'une fonction logique à l'aide de portes NAND exclusivement

En utilisant exclusivement des portes logiques NAND, simuler les fonctions suivantes (vérifier avec le logiciel de simulation) :

- |               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| a) NON        | ( <i>NOT</i> ) | (1 entrée)  |
| b) OU         | ( <i>OR</i> )  | (2 entrées) |
| c) ET         | ( <i>AND</i> ) | (2 entrées) |
| d) NOU        | ( <i>NOR</i> ) | (2 entrées) |
| e) OUX ou XOU | ( <i>XOR</i> ) | (2 entrées) |

### 4.3. Facultatif - Réalisation d'une fonction logique à l'aide de portes NOR exclusivement

En utilisant exclusivement des portes logiques NOR, simuler les fonctions suivantes (vérifier avec le logiciel de simulation) :


- |               |                 |             |
|---------------|-----------------|-------------|
| a) NON        | ( <i>NOT</i> )  | (1 entrée)  |
| b) OU         | ( <i>OR</i> )   | (2 entrées) |
| c) ET         | ( <i>AND</i> )  | (2 entrées) |
| d) NET        | ( <i>NAND</i> ) | (2 entrées) |
| e) OUX ou XOU | ( <i>XOR</i> )  | (2 entrées) |

### Rangement du poste de travail

Examen des différentes parties du TP et rangement (0 pour tout le TP sinon).

## ANNEXE : DOCUMENTATION DES COMPOSANTS

### - LED

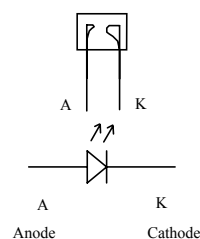

## 2. LOGIQUE COMBINATOIRE 2


### 1. Les Applications directes

#### 1.1. Codeur
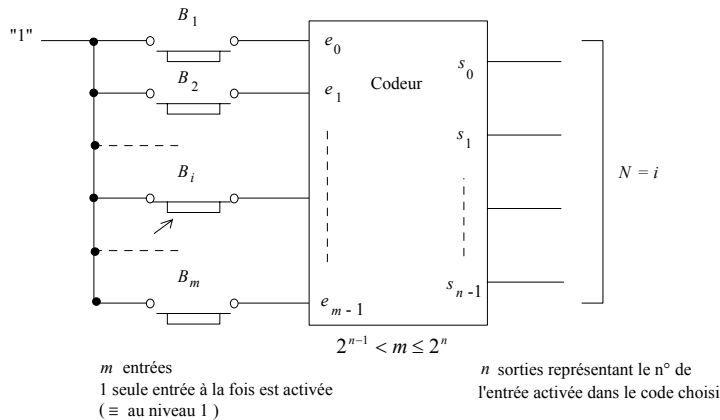
##### 1.1.1. Définition

Un codeur est un dispositif qui traduit les valeurs d'une entrée dans un code choisi.

Par exemple, un clavier de console ou de machine à écrire comporte  $n$  touches. Chaque touche, représentative d'un caractère, est affectée d'un numéro. L'opération de codage consiste à donner à chaque numéro (donc à chaque caractère) un équivalent binaire, c'est à dire un mot composé d'éléments binaires.



(Dans la symbolique de ce schéma et contrairement à la majorité des technologies, une entrée « en l'air » est au niveau logique 0).

Si  $i = 4 \Rightarrow$  Soit  $N = S_3S_2S_1S_0$  on a:  $S_3 = 0, S_2 = 1, S_1 = 0, S_0 = 0$  pour un codeur binaire (pur).

Si seul le bouton numéro  $i$  est actionné, le nombre binaire à 4 éléments  $N = S_3S_2S_1S_0$  est égal à  $i$ , dans le code choisi.

Les tables de Karnaugh (1 table pour chaque sortie) ne sont pas utilisées car le nombre d'éventualités est réduit (1 seule entrée activée).

##### 1.1.2 Intérêt du codage


Si le nombre de boutons est de 10, codé en binaire pur, 4 variables suffisent. Pour un clavier classique, la centaine de touches se codent facilement avec 7 variables binaires (en supposant toujours 1 seule touche active à la fois).

Le codage des informations apporte une réduction non négligeable du nombre de variables à traiter.
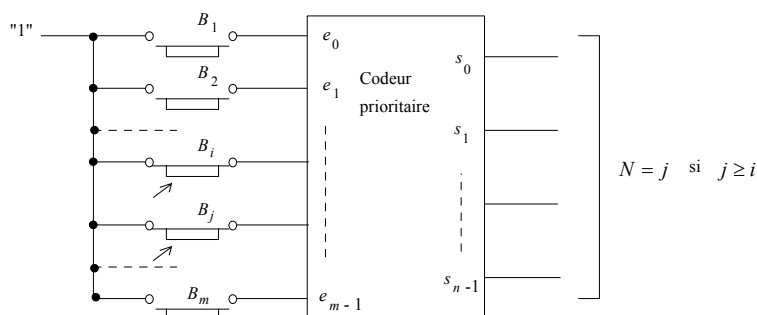
##### 1.1.3. Application : codeur prioritaire

Si maladroitement plusieurs boutons sont enfoncés simultanément, le codeur classique donne un résultat erroné car il ne sait plus quel numéro doit être codé.

Un codeur prioritaire est un dispositif réalisant le codage du numéro le plus élevé dans le cas où plusieurs boutons seraient actionnés simultanément. Si une seule commande est envoyée sur le codeur prioritaire, celui-ci fonctionne comme un codeur classique.



Si 2 entrées ou plus sont activées simultanément l'entrée sélectionnée pour le codage est celle ayant le numéro d'entrée le plus élevé. Sinon le codeur prioritaire se comporte comme un codeur classique.

1.1.4. Réalisation pratique des codeurs

Dans sa version la plus générale, un codeur est un ensemble de circuits OU.

Exemple : Codeur Décimal → DCB (en anglais BCD)


Soit la table de codage suivante pour des entrées de  $e_0$  à  $e_9$  : (code DCB) (clavier à 10 touches d'un digicode)

- $e_0$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 0\ 0\ 0$
- $e_1$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 0\ 0\ 1$
- $e_2$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 0\ 1\ 0$
- $e_3$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 0\ 1\ 1$
- $e_4$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 1\ 0\ 0$
- $e_5$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 1\ 0\ 1$
- $e_6$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 1\ 1\ 0$
- $e_7$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 0\ 1\ 1\ 1$
- $e_8$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 1\ 0\ 0\ 0$
- $e_9$  est traduite par  $s_0s_1s_2s_3 = 1\ 0\ 0\ 1$


et le codage des sorties :

$$\begin{cases} s_0 = e_8 + e_9 \\ s_1 = e_4 + e_5 + e_6 + e_7 \\ s_2 = e_2 + e_3 + e_6 + e_7 \\ s_3 = e_1 + e_3 + e_5 + e_7 + e_9 \end{cases}$$

Réalisation

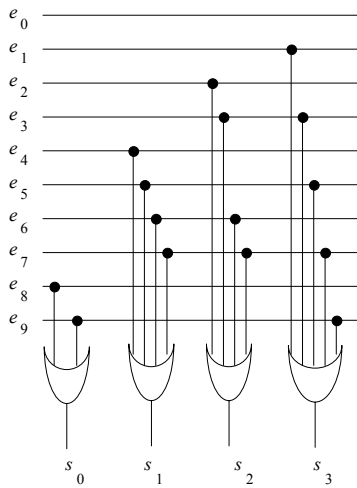

Représentation symbolique

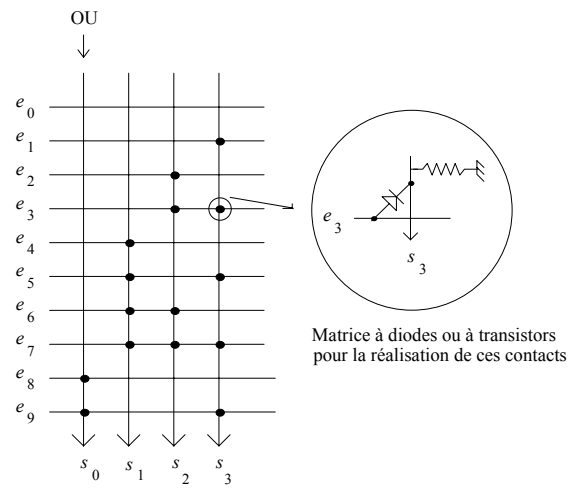


1.2. Décodeur

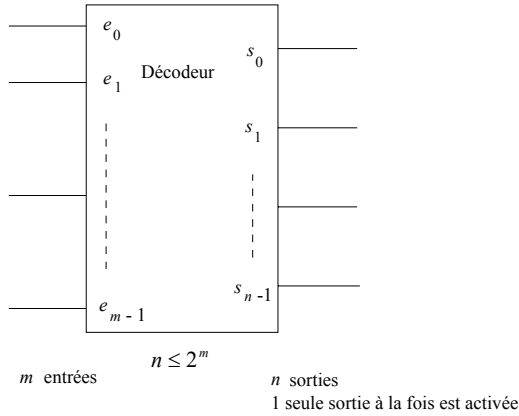
1.2.1. Définition

Un décodeur est un circuit qui délivre une (ou des) information(s) lorsque la combinaison des variables binaires d'entrée est représentative du (ou des) mot(s)-code choisi(s).

Un décodeur réalise la fonction inverse (≡ duale) du codeur.



Exemple : Décodeur 3 entrées / 8 sorties

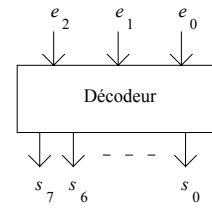

1.2.2. Réalisation des décodeurs

La réalisation des décodeurs se fait à partir d'une matrice ET.

L'expression d'une sortie  $s_i$  d'un décodeur est un *minterme* sur les entrées  $e_i$  :  $s_i = m_i$

Exemple : Décodeur 3 entrées / 8 sorties défini par (code DCB des entrées : DCB → Décimal) :


$$s_0 = \bar{e}_2 \bar{e}_1 \bar{e}_0$$

$$s_1 = \bar{e}_2 \bar{e}_1 e_0$$


$$\vdots$$

$$s_7 = e_2 e_1 e_0$$

Réalisation

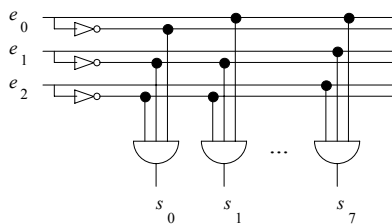


Représentation symbolique

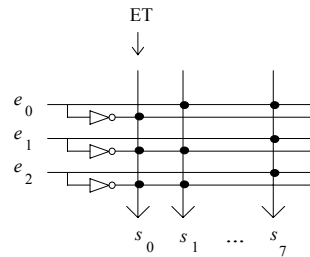


1.2.3. Applications des décodeurs

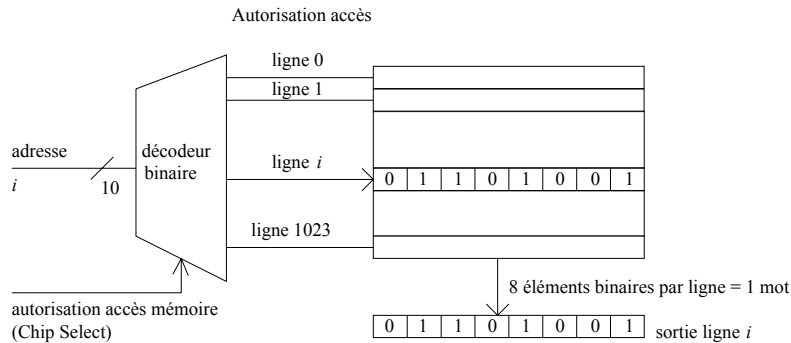1.2.3.1. Adressage d'une mémoire (décodage d'adresses) (mémoire paginée)

Représentons une mémoire comme un tableau d'éléments binaires. Ce tableau est divisé en lignes et en colonnes. Pour lire un mot mémoire, il faut lui envoyer le numéro de la ligne souhaitée : c'est son *adresse*. Une mémoire ayant 1 024 lignes, par exemple, nécessite 10 bits d'adresse. Un décodeur interne à la mémoire permet la sélection d'une ligne et d'une seule à un instant donné.



Si un microprocesseur délivre une adresse sur 16 fils, il possède une capacité d'adressage (espace adressable) de  $2^{16}$  soit 65 536 mots. Les 1 024 mots de la mémoire précédente occupent donc une faible partie de cet espace. Il est alors commode de partager celui-ci en 64 pages de 1 024 mots, chaque page pouvant correspondre à un boîtier mémoire. La sélection du numéro de page, donc du boîtier correspondant (*Chip Select*), est effectué par le décodage de 6 bits parmi les 16 (en général les poids forts). Les bits restants permettent la sélection interne d'un mot mémoire.

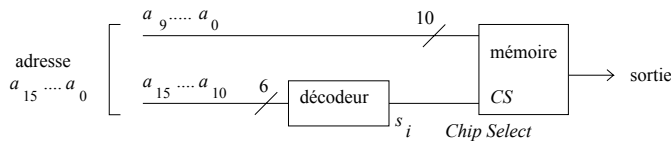

La sortie  $s_i$  du décodeur est connectée à l'entrée Chip Select (*CS*). Si le nombre décimal équivalent à  $(a_{15} \dots a_{10})_2$  est différent de  $i$ , la mémoire ne délivre aucune information en sortie. Dans le cas contraire, la sortie de la mémoire est le contenu de la ligne dont le numéro est fixé par les adresses  $(a_9 \dots a_0)$  avec  $0 \leq i \leq 63$ .

Avec  $i = 3$ , pour accéder à la mémoire, le microprocesseur doit envoyer une adresse  $a_{15} \dots a_{10}$  telle que :

$$(a_{15} \dots a_{10})_2 = 3_{10} \text{ ce qui correspond à des adresses :}$$

$$(\overline{0}C00)_H \leq (\overline{0}00011 A_9 \dots A_0)_2 \leq (0FFF)_H \quad (1 \text{ caractère Hexa} \equiv 4 \text{ bits car } 2^4 = 16)$$


ou bien :  $(3\ 072)_{10} \leq \text{Adresse} \leq (4\ 095)_{10}$

1.2.3.2. Génération de fonction

Comme toute fonction logique  $s$  peut s'exprimer comme une somme de mintermes :  $s = \sum_i m_i$ , il suffit, pour engendrer  $s$ , de faire un OU avec les sorties  $s_i = m_i$  d'un décodeur  $s = \sum_i s_i$  (une sortie de décodeur est un minterme).

Exemple :

$N$	$e_2$	$e_1$	$e_0$	$s = f(e_2, e_1, e_0)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

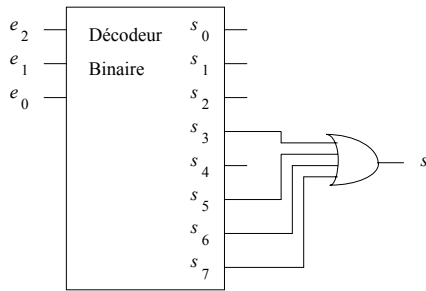

1.3. Transcodeur

Un transcodeur est un dispositif permettant de passer du nombre  $N$  écrit dans un code  $C_1$  au même nombre  $N$  écrit dans le code  $C_2$ .

1.3.1. Synthèse d'un transcodeur

Le nombre  $N$  dans le code  $C_1$  s'exprime à l'aide des variables  $A, B, C, D$  par exemple, et dans le code  $C_2$  avec les variables  $X, Y, Z$ . (Le nombre des variables dans chaque code n'est pas forcément identique).

Le problème de la synthèse d'un transcodeur revient à calculer chacune des sorties, c'est à dire les variables de  $C_2$  (ici  $X, Y, Z$ ) en fonction des entrées ou variables du code  $C_1$  (ici  $A, B, C, D$ ), soit :

$$X = f_1(A, B, C, D)$$

$$Y = f_2(A, B, C, D)$$

$$Z = f_3(A, B, C, D)$$


Exemple : Transcodage d'un nombre  $N$  (code Gray) en code binaire pur de la moitié entière du nombre  $N$  : (le code de Gray est défini tel qu'1 seul bit change au passage d'un mot au suivant)

$N$	$ABCD$ Code Gray	$\rightarrow$	$XYZ$ Moitié entière en binaire pur
0	0000		000
1	0001		000
2	0011		001
3	0010		001
4	0110		010
5	0111		010
6	0101		011
7	0100		011
8	1100		100
9	1101		100
10	1111		101
11	1110		101
12	1010		110
13	1011		110
14	1001		111
15	1000		111




$X$  est égale à 1 si les variables  $ABCD$  prennent les valeurs 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 1, 1 1 1 0, 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 0 0 1, ou 1 0 0 0, ce que l'on peut reporter dans un tableau de Karnaugh pour obtenir l'expression la plus simple de la fonction  $f_1$ .

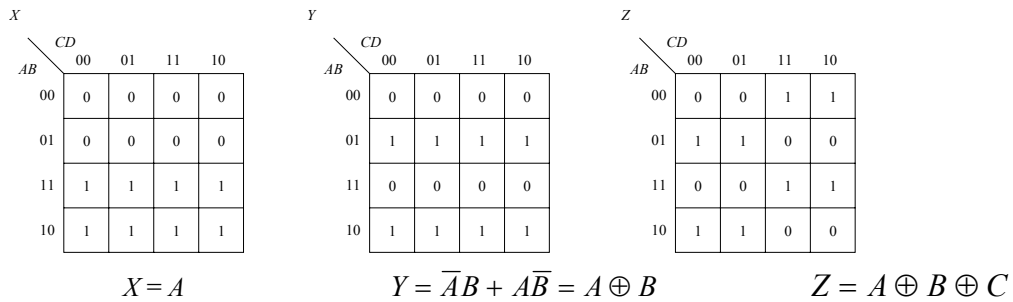On procède de la même façon pour  $Y, Z$  ce qui donne :




D'où le schéma :

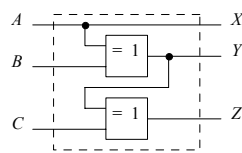

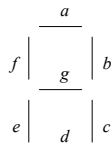
1.3.2. Application : transcodeur BCD / 7 segments

On appelle transcodeur BCD / 7 segments le dispositif de transcodage permettant de passer du code BCD (Décimal Codé Binaire encore appelé binaire pur) ou du code Hexadécimal Codé Binaire au code d'affichage du chiffre sur un afficheur 7 segments. L'opération de décodage du chiffre est réalisé visuellement (interprétation visuelle de la forme du chiffre formé par l'allumage des segments).

Soient  $a, b, c, d, e, f$  et  $g$  les variables correspondant aux 7 segments. Si une variable est au niveau actif (par exemple 1), le segment correspondant est allumé. Les segments sont répartis comme l'indique la figure ci-après :



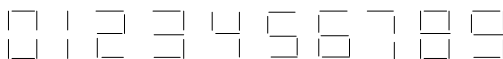
Les chiffres étant formés de la façon suivante :



Le code à 7 segments correspondant est donné par la table :

$N$	code $BCD$ $ABCD$	code 7 segments $abcdefg$
0	0000	1111110
1	0001	0110000
2	0010	1101101
3	0011	1111001
4	0100	0110011
5	0101	1011011
6	0110	1011111
7	0111	1110000
8	1000	1111111
9	1001	1111011

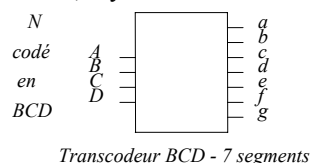
La synthèse d'un décodeur 7 segments s'effectue comme pour un transcodeur classique. Le code  $C_2$  de représentation du nombre  $N$  ayant 7 variables, il y a 7 fonctions à calculer ( $a, b, c, d, e, f, g$ ) en fonction des variables du code  $C_1$ .



1.4. Multiplexeur (ou sélecteur ou aiguilleur)

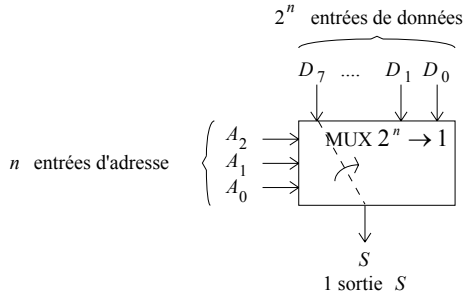1.4.1. Définition

Un multiplexeur est un circuit réalisant un aiguillage (recopie) de l'une des entrées de données (par la commande des entrées d'adresse) vers une sortie unique. Il y a sélection d'une donnée parmi  $2^n$  ( $n$  entrées d'adresses).



Exemples : Multiplexeur  $2 \rightarrow 1$  :

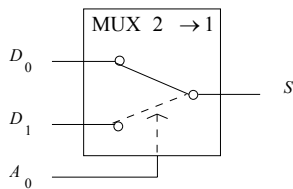


Table de vérité :

$A_0$	$S$
0	$D_0$
1	$D_1$

Equation de  $S$  :

$$S = D_0 \text{ si } A_0 = 0$$

$$S = D_1 \text{ si } A_0 = 1$$

$$\text{soit : } S = D_0 \bar{A}_0 + D_1 A_0$$

Multiplexeur  $4 \rightarrow 1$  :

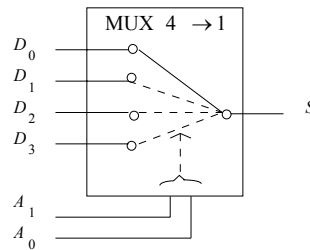


Table de vérité :

$A_1$	$A_0$	$S$
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

Equation de  $S$  :

$$S = D_0 \text{ si } A_1 A_0 = 00$$

$$S = D_1 \text{ si } A_1 A_0 = 01$$

$$S = D_2 \text{ si } A_1 A_0 = 10$$

$$S = D_3 \text{ si } A_1 A_0 = 11$$

$$\text{soit : } S = D_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_1 A_0 + D_2 A_1 \bar{A}_0 + D_3 A_1 A_0$$


De façon générale, la sortie d'un multiplexeur à  $n$  entrées d'adresses s'exprime en fonction des entrées de données  $D_i$  et des mintermes  $m_i$  sur les entrées d'adresses :

$$S = \sum_{i=1}^{2^n} D_i m_i$$


1.4.2. Réalisation

Exemple : Multiplexeur 4 → 1 :

Réalisation

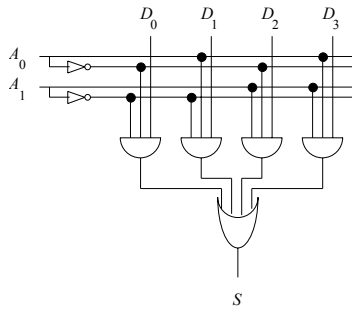

Représentation symbolique

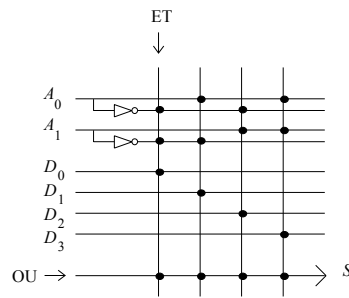

1.4.3. Applications


1.4.3.1. Sélection d'un bit parmi plusieurs bits & sélection d'un mot binaire parmi plusieurs mots binaires

Exemple: Sélection d'un mot de 3 bits parmi les 4 mots de 3 bits :

→ il faut autant de multiplexeurs qu'il y a de bits dans le mot (ici 3 multiplexeurs) :

Principe

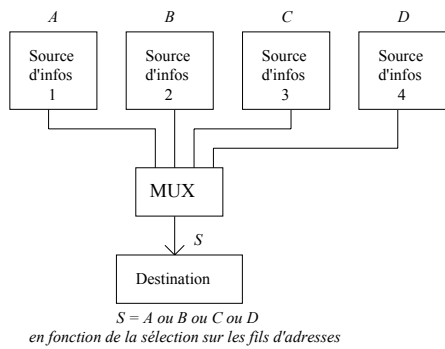
4 mots de données A,B,C,D issus de 4 lecteurs de bande par exemple



$$e_1 e_0 = 00 \rightarrow \begin{cases} s_2 = a_2 \\ s_1 = a_1 \\ s_0 = a_0 \end{cases} \rightarrow S = A$$

$$e_1 e_0 = 10 \rightarrow \begin{cases} s_2 = c_2 \\ s_1 = c_1 \\ s_0 = c_0 \end{cases} \rightarrow S = C$$


Réalisation

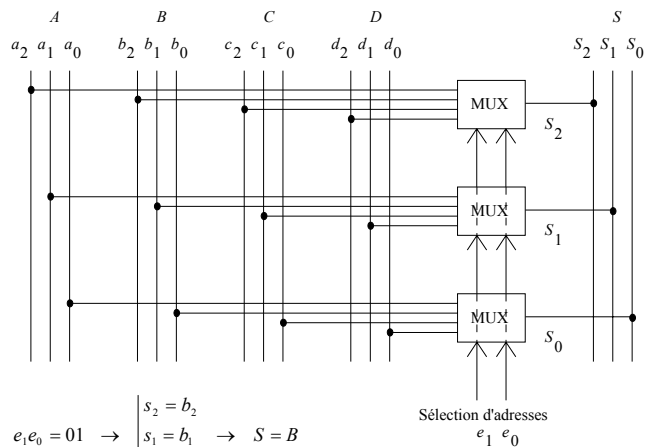

$$e_1 e_0 = 01 \rightarrow \begin{cases} s_2 = b_2 \\ s_1 = b_1 \\ s_0 = b_0 \end{cases} \rightarrow S = B$$

$$e_1 e_0 = 11 \rightarrow \begin{cases} s_2 = d_2 \\ s_1 = d_1 \\ s_0 = d_0 \end{cases} \rightarrow S = D$$

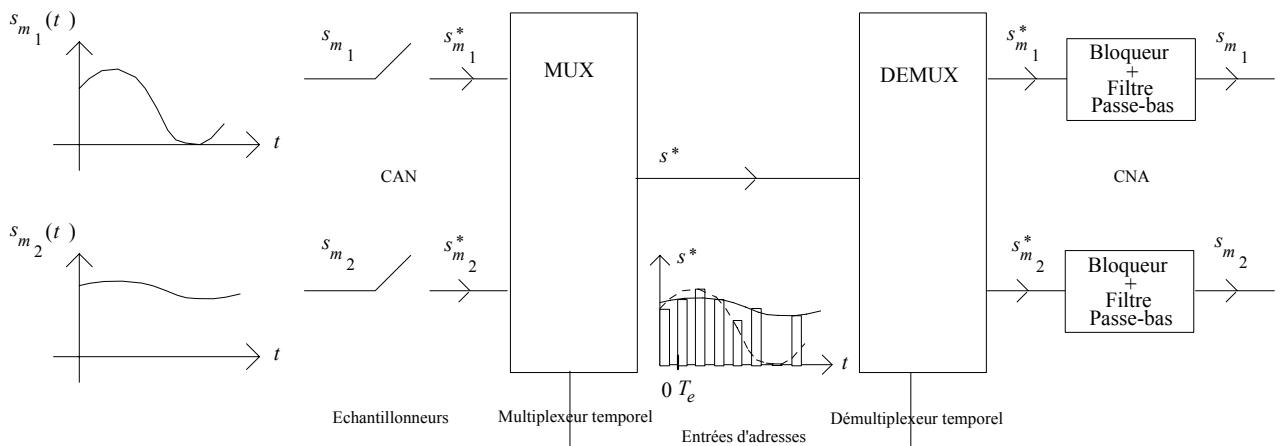1.4.3.2. Transmission de plusieurs conversations sur une seule ligne téléphonique (numérique)



1.4.3.3. Génération (matérialisation) d'une fonction logique

La sortie d'un multiplexeur s'exprimant comme une somme de mintermes (forme canonique), et comme toute fonction logique peut se mettre sous forme canonique, elle peut donc s'exprimer comme la sortie d'un multiplexeur.


Exemple : fonction  $f$  de 2 variables  $a$  et  $b$  exprimée sous forme canonique (somme de mintermes) :

$$f(a,b) = \bar{a}\bar{b} \cdot f(0,0) + \bar{a}b \cdot f(0,1) + a\bar{b} \cdot f(1,0) + ab \cdot f(1,1)$$


avec :  $f(i,j)$  = valeur particulière fonction logique  $f$  lorsque  $a=i$  et  $b=j$

→ utilisation d'un multiplexeur à 4 entrées de données donc 2 entrées d'adresses :

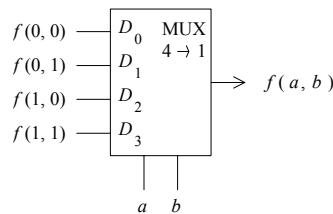Exemple 1 : opérateur ET :  $ab = \bar{a}\bar{b} \cdot 0 + \bar{a}b \cdot 0 + a\bar{b} \cdot 0 + ab \cdot 1 = \bar{a}\bar{b} \cdot D_0 + \bar{a}b \cdot D_1 + a\bar{b} \cdot D_2 + ab \cdot D_3$




a	b	s = ab
0	0	D <sub>0</sub> = 0
0	1	D <sub>1</sub> = 0
1	0	D <sub>2</sub> = 0
1	1	D <sub>3</sub> = 1

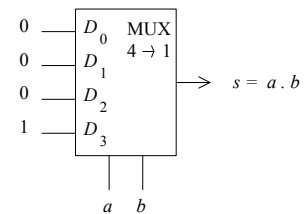


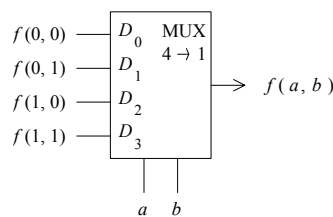Exemple 2 : opérateur OU exclusif :

$$a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b} = \bar{a}\bar{b} \cdot 0 + \bar{a}b \cdot 1 + a\bar{b} \cdot 1 + ab \cdot 0 = \bar{a}\bar{b} \cdot D_0 + \bar{a}b \cdot D_1 + a\bar{b} \cdot D_2 + ab \cdot D_3$$



a	b	s = a ⊕ b
0	0	D <sub>0</sub> = 0
0	1	D <sub>1</sub> = 1
1	0	D <sub>2</sub> = 1
1	1	D <sub>3</sub> = 0

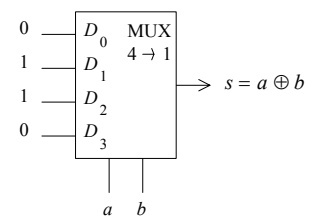

→ Le multiplexeur est un opérateur programmable.

Pour matérialiser par un multiplexeur une fonction de  $n$  variables, il faut un multiplexeur à  $2^n$  entrées de données donc  $n$  entrées d'adresses : MUX  $2^n \rightarrow 1$ .

1.4.3.4. Conversion parallèle-série (registre à décalage)

Soit un mot binaire  $D = d_3 d_2 d_1 d_0$  disponible en mode parallèle, c'est à dire sur quatre fils, chaque fil étant affecté à un élément binaire (bit) du mot.

Pour transmettre les éléments binaires en série, c'est à dire les uns à la suite des autres sur un seul fil, il faut d'abord (en commençant par exemple par le LSB (Less Significant Bit), bit de plus faible poids) transmettre  $d_0$ , puis  $d_1$ , puis  $d_2$  et enfin  $d_3$ . Ceci revient à sélectionner (ou aiguiller) l'un des éléments binaires de  $D$  sur le fil unique de sortie série. Le multiplexeur est capable d'effectuer cette tâche si les combinaisons correspondantes sont placées successivement sur les commandes de sélection.



Comme le montre le le chronogramme ci-dessous :

Dans le premier temps il faut que  $A_1 = A_0 = 0$  pour que  $S = D_0 = d_0$ .

Ensuite  $A_0$  passe à 1 ce qui impose  $S = D_1 = d_1$ .

Puis  $A_1 = 1$  et  $A_0 = 0$  d'où  $S = D_2 = d_2$ .

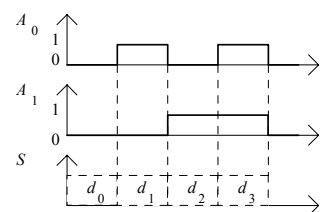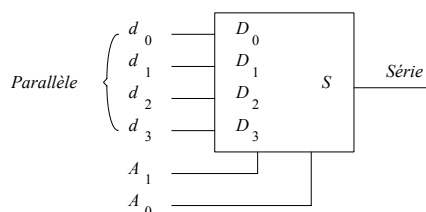Et enfin  $A_1 = A_0 = 1$  alors  $S = D_3 = d_3$ .




Le mécanisme de changement simultané d'état pour  $A_0$  et  $A_1$  doit être fait à l'aide d'une synchronisation (horloge).

1.5. Démultiplexeur

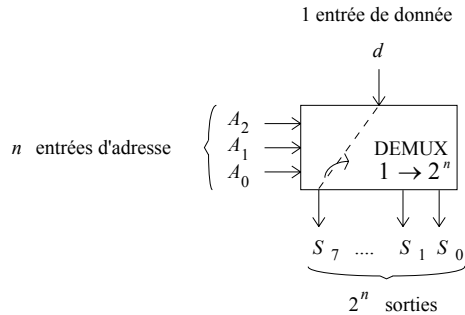1.5.1. Définition

Un démultiplexeur réalise l'opération duale du multiplexeur : il aiguille 1 donnée sur 1 parmi  $2^n$  sorties ( $n$  entrées d'adresses).



Les sorties non aiguillées sont non activées.

Par convention on les suppose au niveau 0 (en fait, cela peut être 0 ou 1 ou z (haute impédance) suivant la technologie utilisée par le constructeur).

Exemple : Démultiplexeur 1 → 8 :

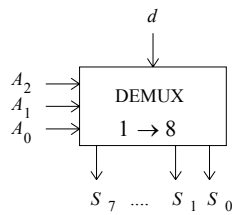


Table de vérité :

$A_2 A_1 A_0$	$S_i$
000	$S_0 = d$
001	$S_1 = d$
...	...
111	$S_7 = d$

Equation de  $S_i$  : (exemple :  $S_3$ )

$$S_3 = \bar{A}_2 \cdot A_1 \cdot A_0 \cdot d$$


De façon générale, la sortie  $S_i$  d'un démultiplexeur à  $n$  entrées d'adresses s'exprime en fonction de l'entrée de donnée  $d$  et d'un minterme  $m_i$  sur les entrées d'adresses :

$$S_i = m_i d$$


1.5.2. Réalisation

Exemple : Démultiplexeur 1 → 8 :

Réalisation

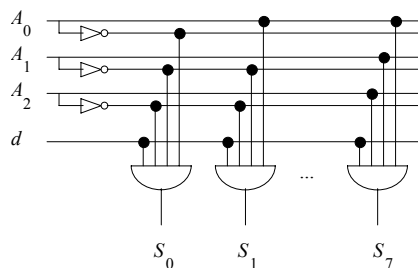


Représentation symbolique

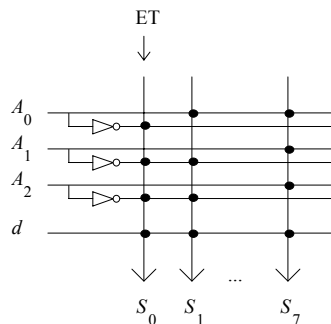


1.5.3. Applications

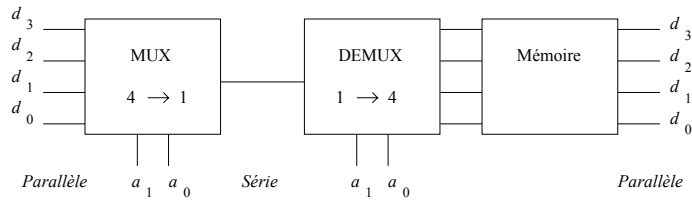1.5.3.1. Conversion série/parallèle (registre à décalage)



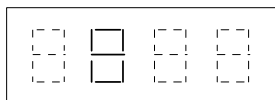1.5.3.2. Affichage multiplexé

Soit 4 chiffres à afficher, on peut afficher les chiffres l'un après l'autre très vite pour donner l'impression de simultanéité à l'oeil.



1.6. Circuits intégrés arithmétiques

1.6.1. Additionneur

C'est un circuit réalisant l'addition de deux nombres binaires. La table d'addition de deux nombres à un élément binaire est la suivante :

	<i>b</i>	0	1
<i>a</i>	0	0	1
	1	1	10
		<i>r</i>	$\Sigma$

Le résultat de l'opération comporte deux parties :


- la somme  $\Sigma$  :

	<i>b</i>	0	1
<i>a</i>	0	0	1
	1	1	0
		$\Sigma = a \oplus b$	

- et la retenue générée *r* :

	<i>b</i>	0	1
<i>a</i>	0	0	0
	1	0	1
		$r = a b$	

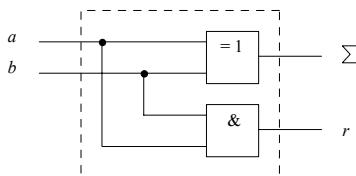Le circuit élémentaire réalisant cette opération est le **demi-additionneur** :



La structure de l'additionneur de deux mots est alors répétitive. Une cellule élémentaire peut donc être utilisée pour chaque poids. Elle est appelée **additionneur complet**. L'addition globale est réalisée par la mise en cascade des cellules au sens des retenues.

L'additionneur complet est défini par la table de vérité ci-après :  
 ( $r_i$  : retenue propagée de l'étage précédent du mot;  $r_{i+1}$  : retenue générée)

↙ ↘ plus arithmétique

Somme ( $r_{i+1}, \Sigma_i$ ) =  $a_i + b_i + r_i$

$a_i$	$b_i$	$r_i$	$r_{i+1}$	$\Sigma_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$\Sigma_i$	$a_i$	$b_i$				
$r_i$			00	01	11	10
0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

$r_{i+1}$	$a_i$	$b_i$				
$r_i$			00	01	11	10
0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1


$\Sigma_i = a_i \oplus b_i \oplus r_i$   
 (diagonales de 1 significatives de fonctions OUX)

$r_{i+1} = a_i b_i + r_i (a_i \oplus b_i)$

Ce qui donne le schéma de réalisation :

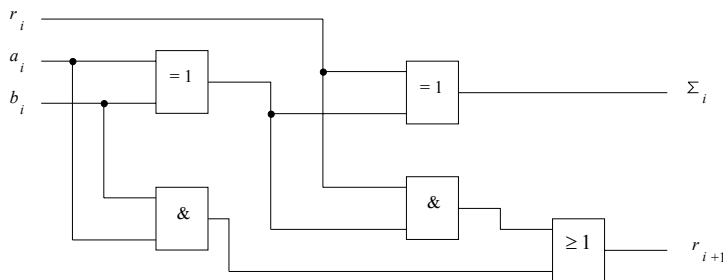

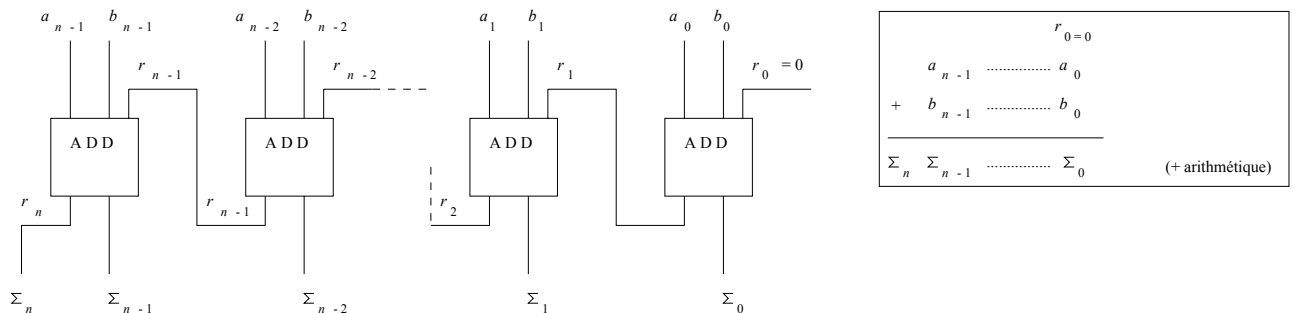
L'addition de deux mots de  $n$  bits nécessite  $n$  additionneurs complets, la retenue appliquée sur les plus faibles poids est nulle et chaque retenue calculée est appliquée au chiffre de poids immédiatement supérieur.




Cette solution est intéressante d'un point de vue du matériel parce que répétitive. Par contre, comme le résultat d'une addition ne peut pas être obtenu instantanément, le temps maximum mis pour obtenir le résultat est directement proportionnel au nombre d'additionneurs. En effet, après le premier temps de calcul la retenue  $r_1$  est appliquée au second additionneur. Ce n'est qu'après le second temps de calcul que la retenue  $r_2$  est délivrée et ainsi de suite, jusqu'au dernier additionneur. Pour cette raison, l'additionneur ainsi réalisée porte le nom d'« **additionneur à propagation de la retenue** » ou « **additionneur à retenue série** ».

Pour éliminer cet inconvénient, la seconde technique consiste à calculer toutes les retenues en parallèle, directement à partir des données sans même calculer les sommes partielles. Le circuit ainsi réalisé est alors appelé « **additionneur à retenue anticipée** ».

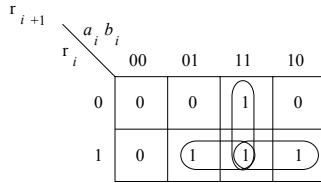
En reprenant le tableau de Karnaugh relatif au calcul de la retenue il vient :  $r_{i+1} = a_i b_i + r_i (a_i + b_i)$



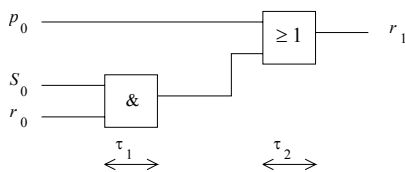Afin d'éviter des temps de calcul cumulatifs, il ne faut pas utiliser la relation en tant que relation de récurrence, c'est à dire qu'il ne faut pas utiliser un résultat de calcul pour le calcul suivant. Il faut systématiquement recalculer chaque terme, ce qui donne, en posant  $S_i = a_i + b_i$  et  $p_i = a_i b_i$  :  $r_1 = p_0 + r_0 S_0$



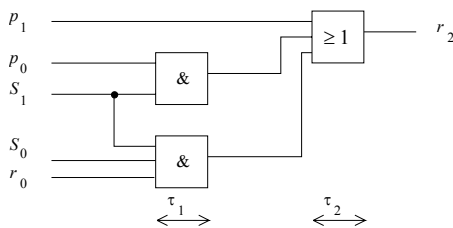
De même :  $r_2 = p_1 + r_1 S_1 = p_1 + (p_0 + r_0 S_0) S_1 = p_1 + p_0 S_1 + r_0 S_0 S_1$



Et ainsi de suite :  $r_3 = p_2 + r_2 S_2 = p_2 + (p_1 + p_0 S_1 + r_0 S_0 S_1) S_2 = p_2 + p_1 S_2 + r_0 S_0 S_1 S_2$   
 et :  $r_4 = p_3 + r_3 S_3 = p_3 + p_2 S_3 + p_1 S_2 S_3 + p_0 S_1 S_2 S_3 + r_0 S_0 S_1 S_2 S_3$

On constate que les temps de calcul des retenues sont tous égaux. Ils correspondent au temps de transit de l'information dans une porte ET ( $\tau_1$ ) et une porte OU ( $\tau_2$ ) en cascade (le nombre d'entrée d'une porte n'affectant pas son temps de transit).

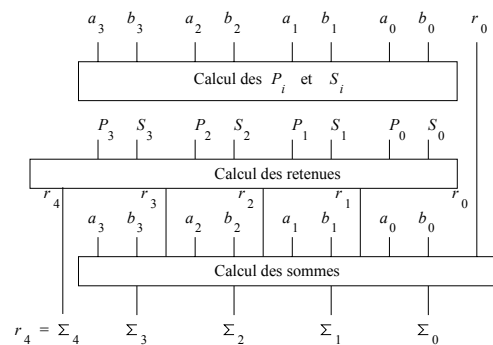La structure d'un additionneur 4 bits utilisant la technique de calcul anticipé des retenues est la suivante :



Comparaison des retenues propagée et anticipée

Format des mots (en bits)	Temps de calcul en ns (logique TTL série N)		
	Propagation de la retenue	Retenue anticipée	
4	24	24	} avec utilisation d'un générateur de retenue
8	36	36	
12	48	36	
16	60	36	} avec 2 générateurs de retenue en cascade
64	192	60	



1.6.2. Soustraction

Pour la soustraction, on se ramène à une addition. Le nombre négatif est codé en code complément à 2 :

$$\begin{aligned}
 B &\rightarrow \bar{B} + 1 \\
 1001 &\rightarrow 0110 + 1 = 0111 \quad (+ \text{arithmétique et non logique}).
 \end{aligned}$$

$$A - B = A + (-B) = A + C_2B = A + (\bar{B} + 1)$$

1.6.3. Comparateur

Un comparateur est un dispositif capable de détecter l'égalité de deux nombres et éventuellement d'indiquer le nombre le plus grand ou le plus petit.

Principe : Pour effectuer la comparaison de deux nombres  $A$  et  $B$ , deux techniques sont couramment utilisées :

- la soustraction des deux nombres. Si le résultat de l'opération  $A - B$  est positif, cela signifie que  $A$  est supérieur à  $B$ . Si le résultat est nul, les deux nombres sont égaux.
- une comparaison bit à bit. C'est cette méthode qui est utilisée dans la plupart des circuits intégrés commercialisés. La comparaison s'effectue poids à poids en commençant par le chiffre le plus significatif.

Les nombres  $A$  et  $B$  ayant le même format, le nombre  $A$  est forcément supérieur à  $B$  si son élément binaire le plus significatif (MBS) est supérieur au MSB de  $B$ . Si ces deux bits sont égaux, la supériorité (ou l'infériorité) ne peut être déterminée que par l'examen des bits de poids immédiatement inférieur et ainsi de suite. L'examen des poids successifs s'arrête dès que l'un des éléments binaires est supérieur ou inférieur à l'autre. Les deux nombres  $A$  et  $B$  sont égaux si, après avoir examiné tous les éléments binaires, il n'a pas été détecté de supériorité ou d'infériorité.


Comparateur donnant l'égalité des deux nombres

C'est le comparateur le plus simple. Deux nombres sont égaux si tous les chiffres sont égaux deux à deux. Pour détecter l'égalité de deux éléments binaires, un opérateur OU exclusif complémenté est indispensable. Un opérateur ET indique la simultanéité de toutes les inégalités partielles.

Soient deux nombres  $A$  et  $B$  de quatre éléments binaires chacun,  $A = a_3a_2a_1a_0$  et  $B = b_3b_2b_1b_0$  :

$$A = B \text{ si } (a_3 = b_3) \text{ ET } (a_2 = b_2) \text{ ET } (a_1 = b_1) \text{ ET } (a_0 = b_0)$$

Ce qui donne le schéma :

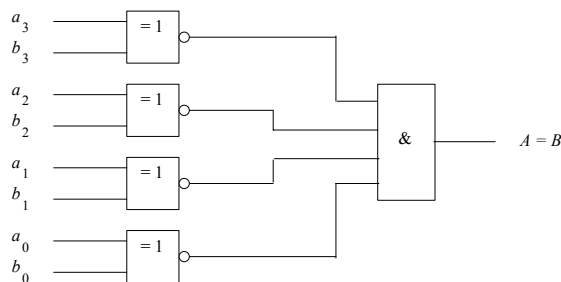

Comparateur complet

Par analogie avec l'additionneur, la conception d'un comparateur complet pour des nombres de quatre éléments binaires peut se faire de deux façons différentes :

- *Première solution* : En cascade, c'est à dire avec propagation des égalités partielles. Les poids de  $A$  et de  $B$  sont comparés en commençant par le plus élevé. La comparaison sur les poids faibles ne peut être faite que si tous les bits de poids plus élevés sont égaux deux à deux.

La cellule élémentaire de comparaison comporte trois entrées, les éléments binaires  $a$  et  $b$  de même poids de chaque nombre et une entrée  $E$  pour autoriser la comparaison, ce qui donne la table de vérité ci-après :

$E$	$a_i$	$b_i$	$a_i = b_i$	$a_i > b_i$	$a_i < b_i$
			$E_i$	$S_i$	$I_i$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0

} Pas de comparaison


$S_i = 1$  si  $a_i > b_i$   
 $E_i = 1$  si  $a_i = b_i$   
 $I_i = 1$  si  $a_i < b_i$

$$S_i = E(a_i \bar{b}_i)$$


$$I_i = E(\bar{a}_i b_i)$$

$$E_i = E(\overline{a_i \oplus b_i}) = E a_i b_i + E \bar{a}_i \bar{b}_i = E(S_i + I_i)$$

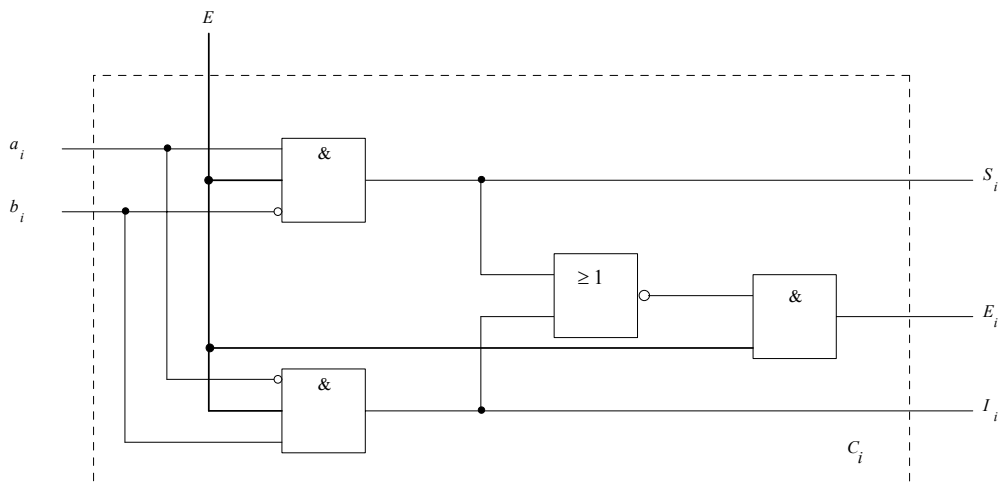D'où le schéma d'une cellule de comparaison, notée  $C_i$  :



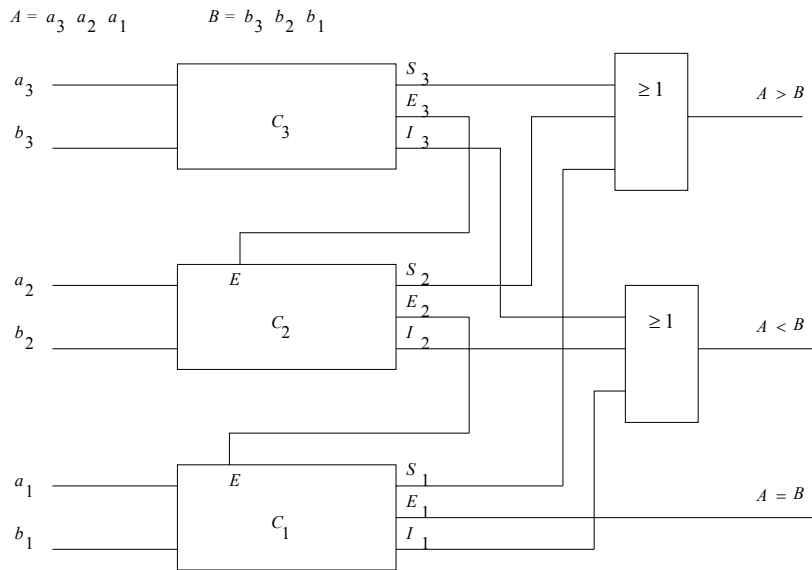
L'entrée d'autorisation  $E$  est en fait la détection d'égalité des éléments binaires de poids supérieurs; le schéma de l'ensemble est alors le suivant :



*Remarque :* Comme pour l'additionneur à propagation de la retenue, le résultat de la comparaison apparaît après un temps directement lié au nombre de cellules à traverser à cause de la mise en cascade (calcul série). Pour palier cet inconvénient, c'est une structure parallèle qu'il faut adopter.

- *Deuxième solution :* Comparaison parallèle. Tous les éléments binaires de même poids sont systématiquement et simultanément comparés. Le blocage s'effectue alors sur les résultats de chaque comparaison.


La cellule élémentaire  $C_i$  devient :

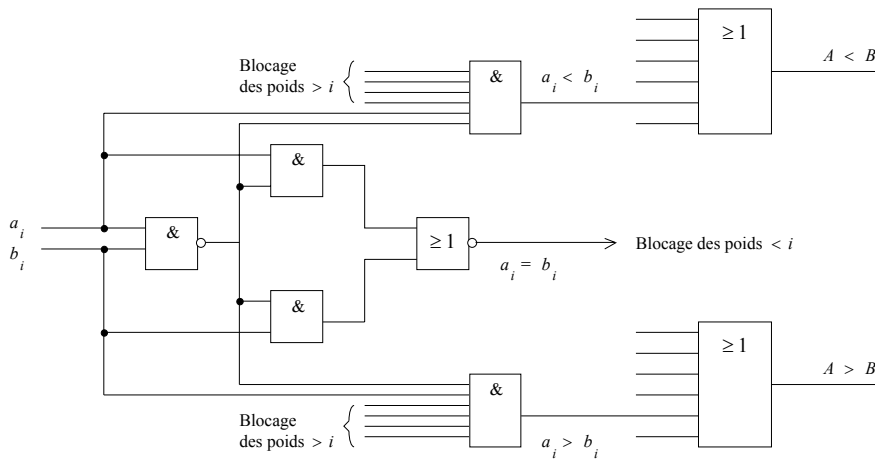


Le blocage des sorties  $b_i > a_i$  (ou  $b_i < a_i$ ) se fait par une porte ET recevant toutes les sorties détectant les égalités  $b_j = a_j$  des poids supérieurs au rang  $i$  ( $\forall j > i$ ). Le nombre d'entrées de cette porte augmente donc au fur et à mesure que l'on s'éloigne du MSB.

L'information  $A = B$  est fournie par une porte ET vérifiant la simultanéité des égalités partielles.

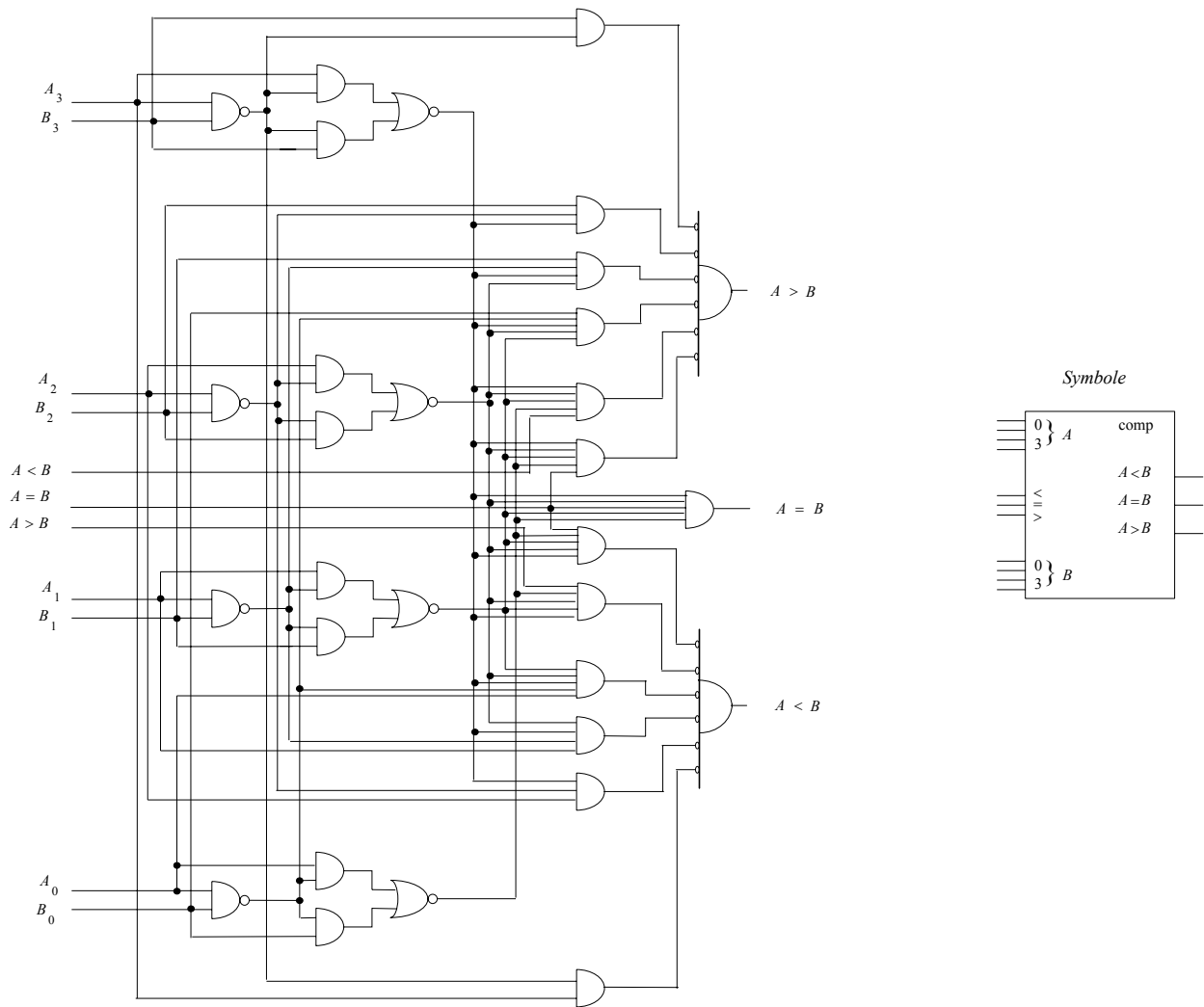Le schéma du circuit 7485 ci-après montre l'ensemble d'un comparateur 4 bits cascadable.




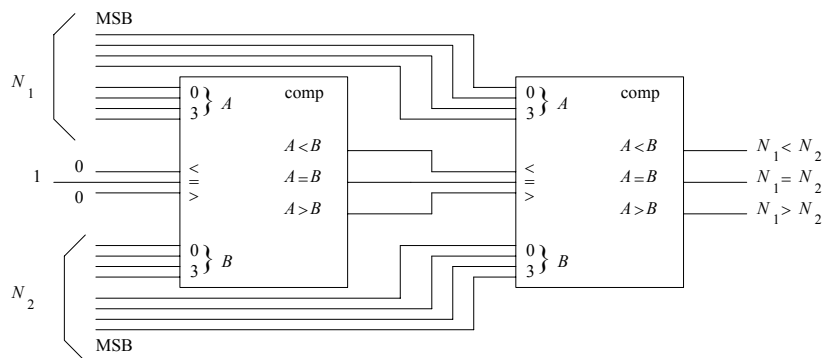Les entrées  $a < b$ ,  $a = b$  et  $a > b$ , dites entrées de mise en cascade, sont représentatives des résultats des comparaisons sur les éléments binaires d'indice inférieur. Ainsi, pour effectuer la comparaison de deux nombres de huit éléments binaires, on adopte le montage ci-après :



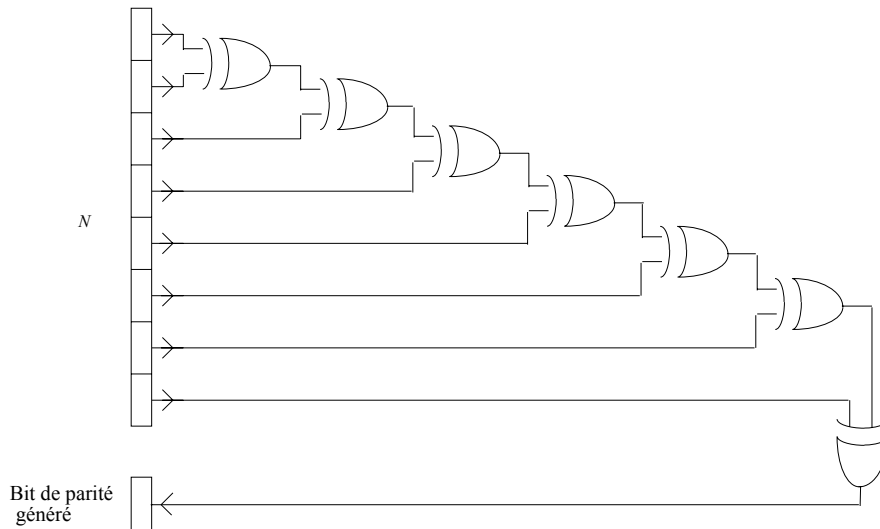1.6.4. Générateur de parité

On appelle parité d'un mot binaire  $N$  le nombre de 1 contenus dans ce mot; le mot a une parité paire si ce nombre de 1 est pair. Afin de rendre les transmissions numériques plus robustes au bruit, on adjoint un bit à tous les mots transmis. Ce bit, dit de parité, est choisi de façon à ce que le mot complet formé du mot et du bit de parité ait une parité paire (dans le cas de la parité paire). Le principe utilisé pour engendrer ce bit de parité repose sur la propriété du OU exclusif :  $a \oplus b \oplus c \oplus \dots \oplus m$  vaut 1 si un nombre impair de variables est au niveau 1 :




1.6.5. Unité Arithmétique et Logique (UAL / ALU)

Ce circuit est utilisé dans quasiment tous les processeurs de calcul. C'est un opérateur capable d'effectuer, comme son nom l'indique, un ensemble de traitements arithmétiques (addition, soustraction, multiplication (par 2 par décalage d'1 cran vers la gauche des bits du mot), division (par 2 par décalage d'1 cran vers la droite des bits du mot) etc ...) ou logiques (ET, OU ...)

Le choix de l'opération est déterminé par des bits de commande. C'est donc un opérateur programmable.


Il n'est pas intéressant de présenter en détail l'architecture interne de l'ALU, qui résulte d'une grande partie des circuits déjà présentés. Par contre, il est important de comprendre l'action de l'unité arithmétique et logique sur les mots binaires (chemin des données ...).

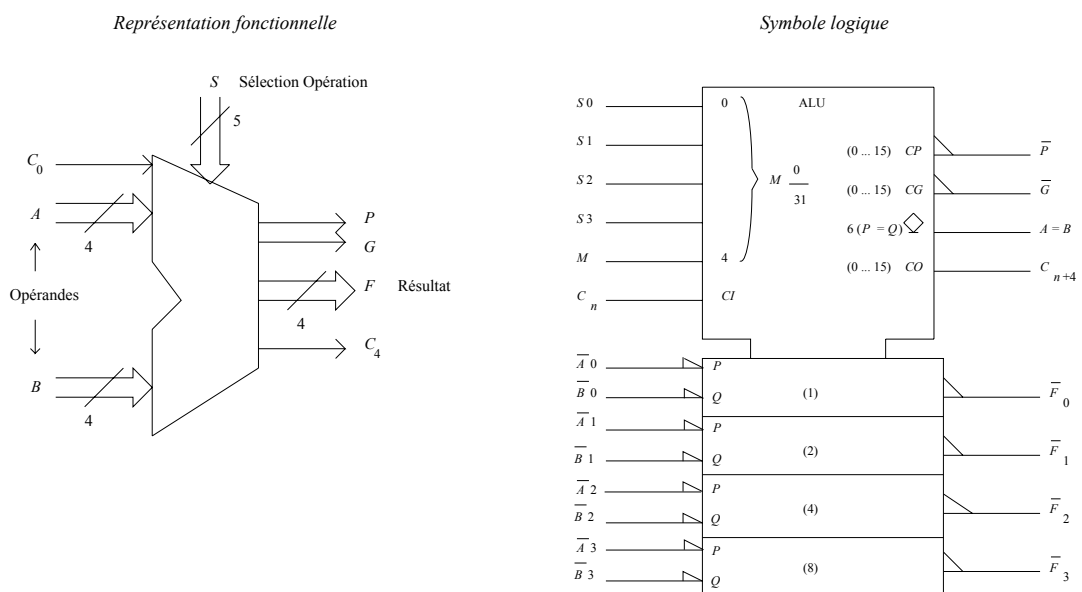Exemple d'unité logique et arithmétique intégrée 74181




Ce circuit intégré utilise des mots de quatre éléments binaires. Cinq fils de sélection permettent un choix parmi 32 fonctions groupées en 16 opérations arithmétiques et 16 opérations logiques. Indépendamment de la fonction réalisée, ce circuit dispose d'une sortie détectant l'égalité des données en entrée.

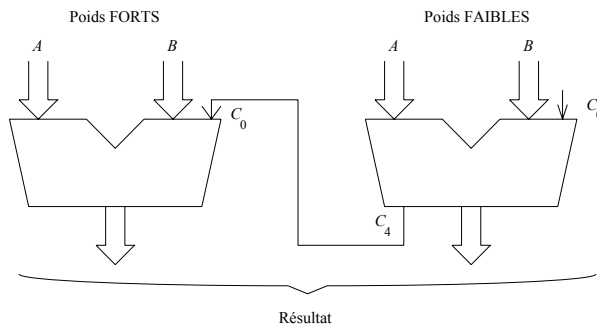Lors des opérations arithmétiques sur des nombres de plus de quatre bits, il existe la possibilité de mise en cascade des boîtiers avec la technique de la propagation de la retenue ( $C_0$  retenue entrante,  $C_4$  retenue sortante).



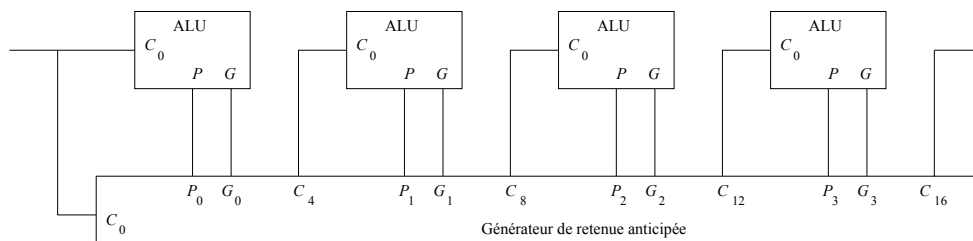On peut également utiliser la technique de la retenue anticipée en utilisant un circuit supplémentaire spécialisé dans le calcul des retenues (utilisation de  $P$  et  $G$ ) :



## 2. Les réseaux logiques programmables

### 2.1. Structure

Les réseaux logiques programmables sont des circuits qui se programment à partir d'un logiciel qui, après saisie de l'équation logique, engendre un fichier JEDEC (.JED). Celui-ci permet la programmation du composant par une carte spécialisée.


Une approche comme celle que propose le langage VHDL est similaire mais plus puissante car la programmation se fait à l'aide d'un langage puissant par sa modularité. L'entrée peut être le source VHDL ou un fichier graphique des circuits logiques ou encore une machine d'états. Un compilateur VHDL accepte l'une ou l'autre de ces entrées et permet même la génération du code source VHDL à partir d'une entrée à base de portes logiques ou de machines d'états.

Toute fonction logique de  $n$  variables peut se mettre sous la forme d'une somme logique de produits logiques (somme de mintermes) ou sous la forme d'un produit logique de sommes logiques (produit de maxtermes).

→ utilisation de 2 matrices : - matrice OU - matrice ET


#### Matrice ET

##### Réalisation

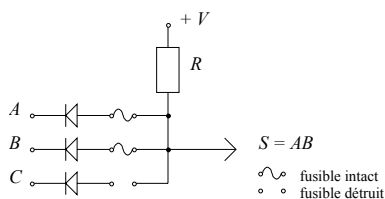


#### Matrice ET

##### Représentation symbolique

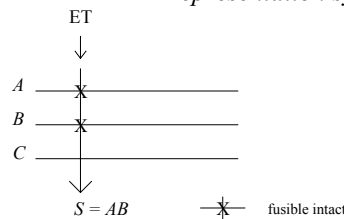


#### Matrice OU

##### Réalisation

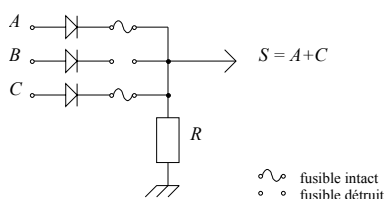


#### Matrice OU

##### Représentation symbolique

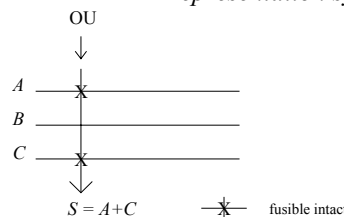


On adjoint parfois un circuit de sortie à la matrice OU :

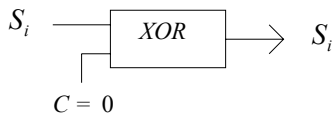a) Circuit d'inversion (commandé par l'entrée C)




Pas d'inversion :  $S_i = S_i \oplus 0$

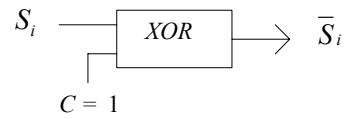


Inversion :  $\bar{S}_i = S_i \oplus 1$

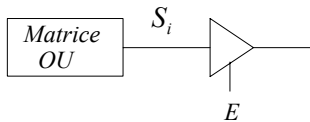b) Circuit 3 états (commandé par l'entrée E de mise en haute impédance)



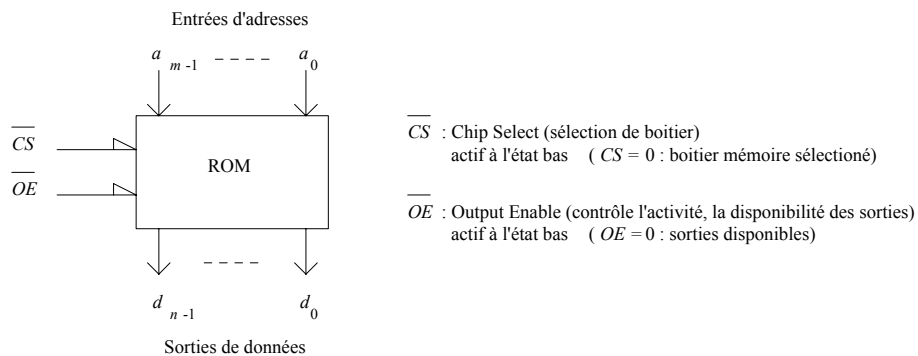
2.2. Mémoire Morte (ROM) (Read only Memory) (elle contient un décodeur)



Pour chaque adresse apparaît une donnée particulière définie par son adresse.

Ex. : m = 4, n = 4, avec le contenu de mémoire :

Adresse	Donnée
$a_3 a_2 a_1 a_0$	$d_3 d_2 d_1 d_0$
0 0 0 0	0 0 1 1
0 0 0 1	0 1 1 0
...	...
1 1 1 1	1 1 1 0

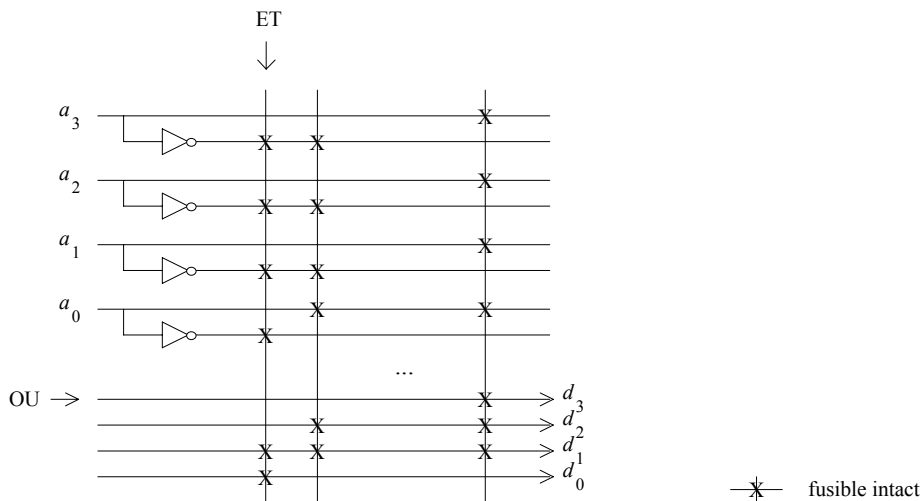

Les ROMs sont écrites en usine selon l'application voulue et sont figées (pas d'effacement ni réécriture des données). Dans une ROM la matrice ET est fixée et la matrice OU est programmable.


Capacité d'une ROM : couramment au minimum de l'ordre de 16 KOctets =  $2^{14}$  Octets  
 →  $m = 14$  (14 entrées d'adresse)  
 →  $n = 8$  (8 sorties de données)

Rapidité d'une ROM : de l'ordre de 100 ns (dépendant de la technologie)

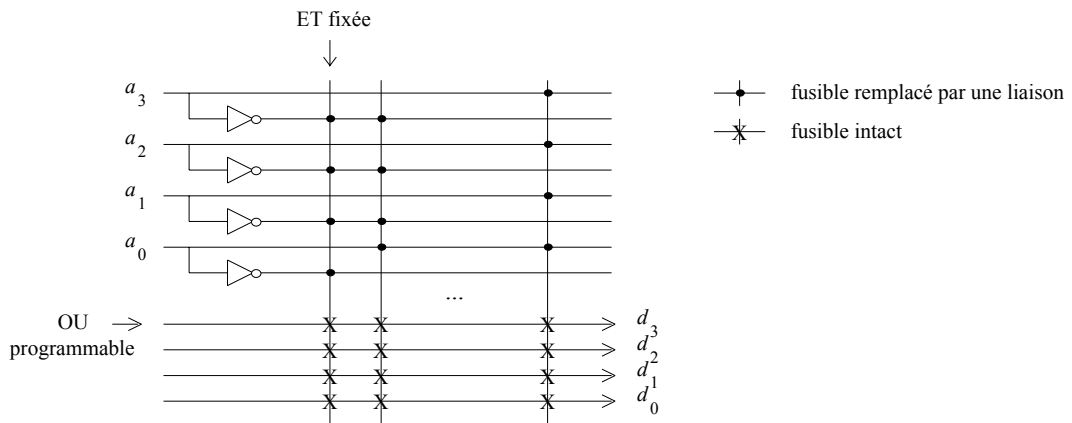**2.3. PROM - EPROM (Programmable ROM - Erasable PROM)**

PROM : ROM à programmer par l'utilisateur  
 EPROM : PROM effaçable (aux UV (UltraViolets)) et reprogrammable  
 EEPROM : EPROM effaçable non pas aux UV mais électriquement.

Dans une PROM (ou une EPROM, ou une EEPROM) la matrice ET est fixée et la matrice OU est programmable.



**2.4. PAL / GAL (Programmable / Gate Array Logic)**

Les réseaux PALs et GALs ont une structure opposée à celle d'une PROM. La matrice ET est programmable. La matrice OU est fixée.

Utilisation des circuits PALs


Un circuit PAL peut à lui seul assurer toutes les fonctions combinatoires conventionnelles.

→ on peut à l'aide d'un réseau PAL réaliser plusieurs portes élémentaires et ainsi remplacer plusieurs circuits intégrés.

Exemples d'application :

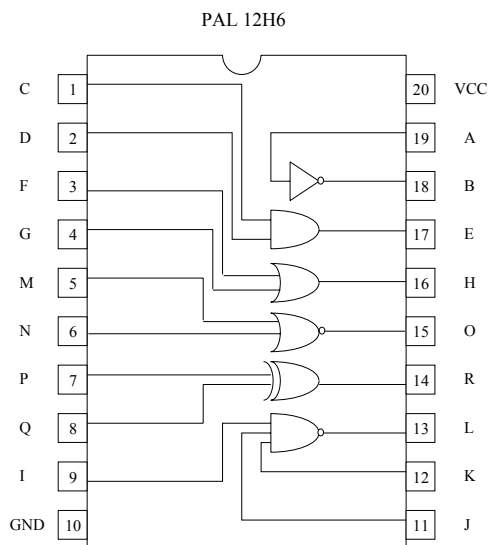
a) Réalisation des portes élémentaires à l'aide d'un réseau PAL

Soit le réseau PAL suivant, programmé pour figurer les portes combinatoires représentées :



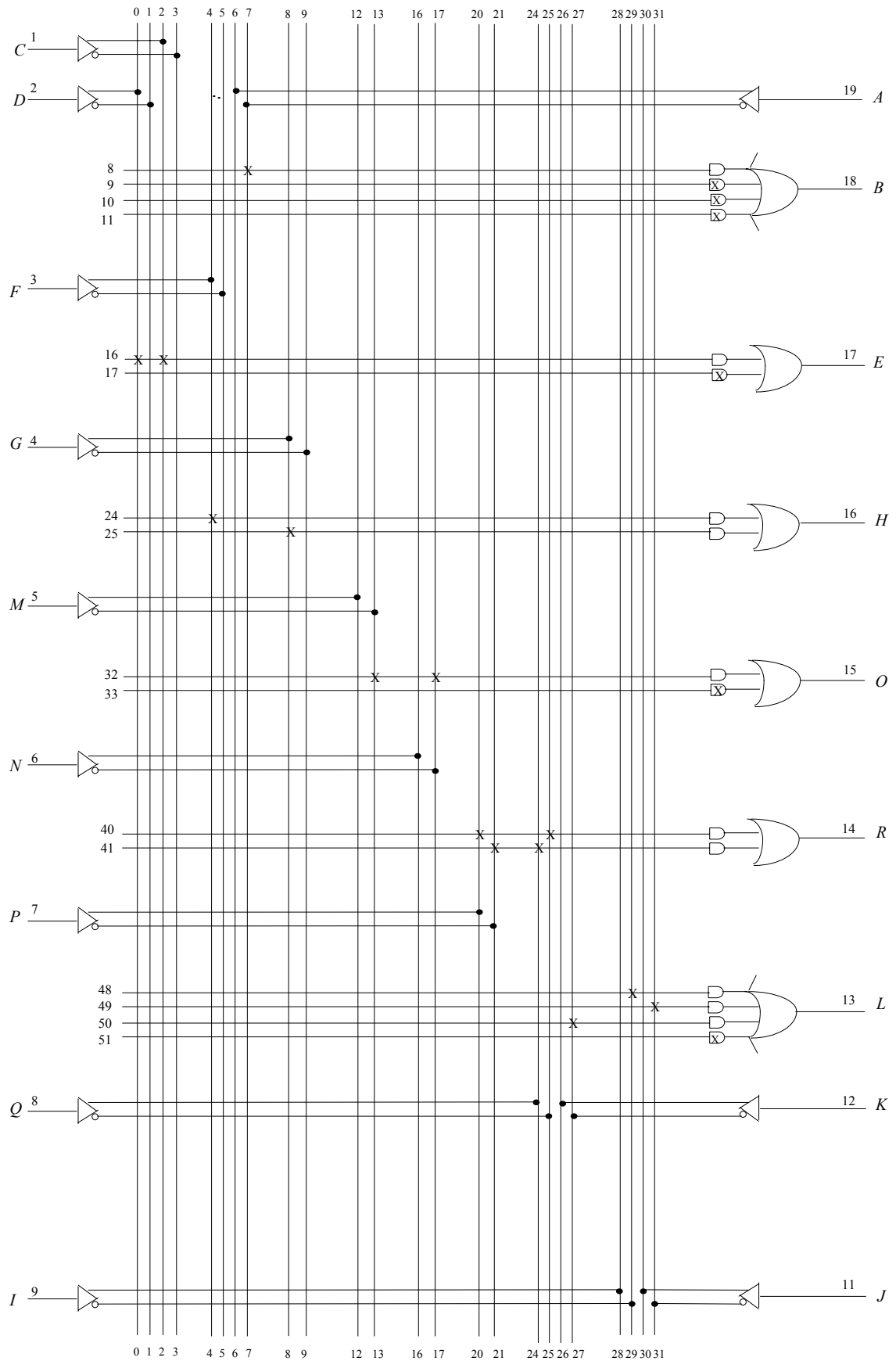L'état interne de la matrice ET est alors la suivante :





Légende

Fusible intact




Tous fusibles intacts



Fusible détruit




b) Réalisation d'un générateur de parité

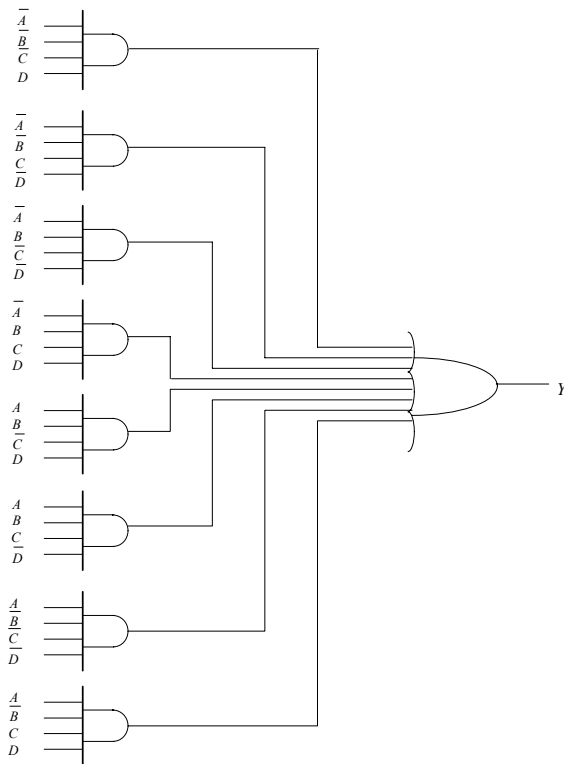


$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABCD$$

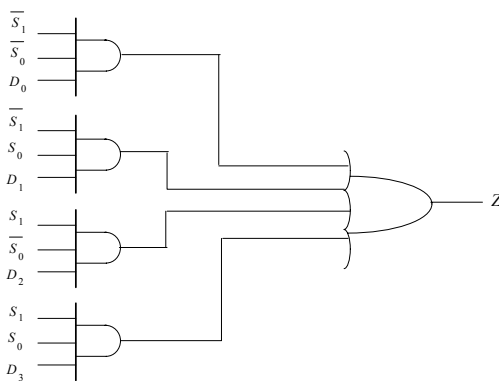c) Réalisation d'un multiplexeur 4 vers 1



$$Z = \bar{S}_1\bar{S}_0 D_0 + \bar{S}_1 S_0 D_1 + S_1\bar{S}_0 D_2 + S_1 S_0 D_3$$

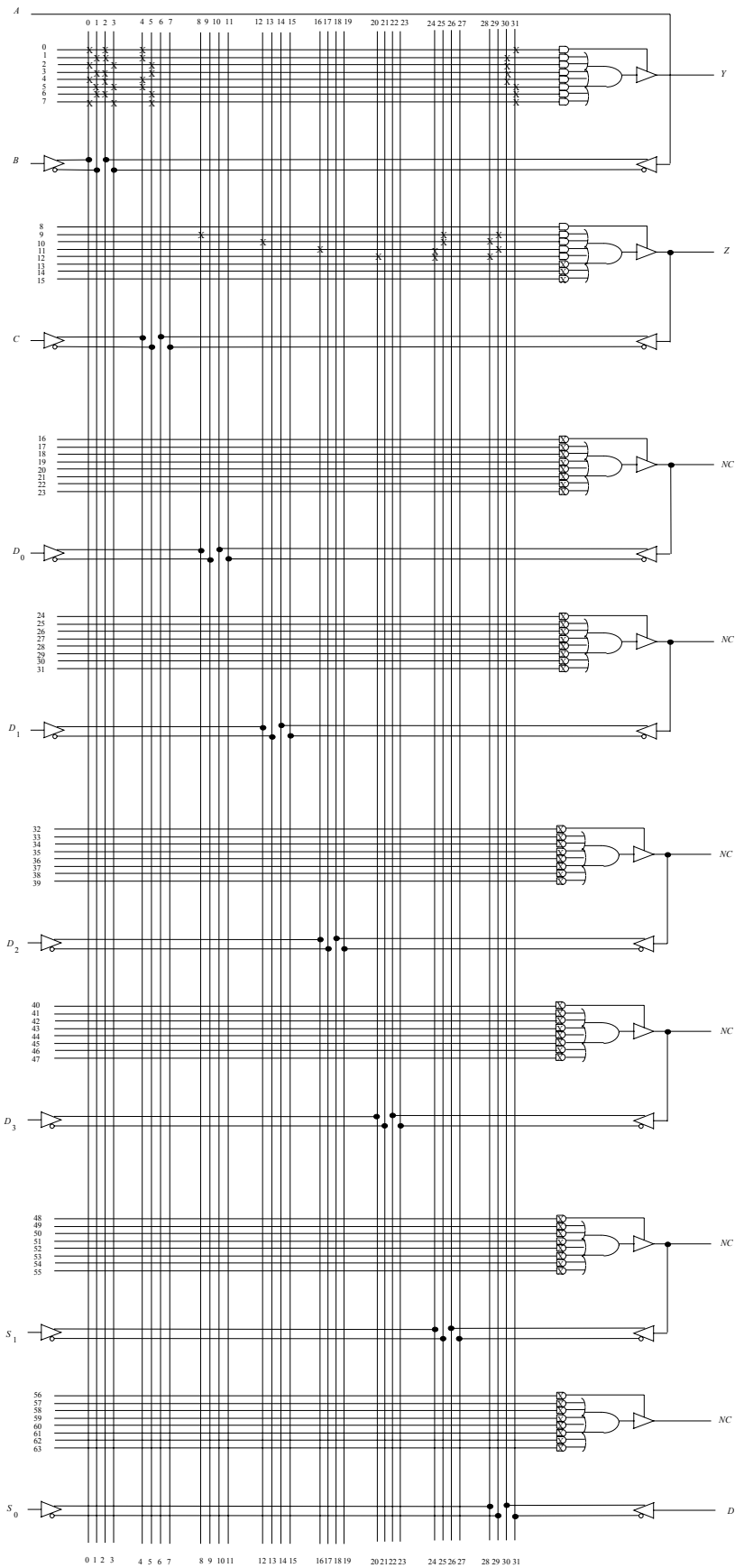L'état interne des fusibles est donné ci-après :



**Légende**

Fusible intact	Tous fusibles intacts	Fusible détruit	Non Connecté
			NC

2.5. **PLA** (*Programmable Logic Array*) ou **PLD** (*Programmable Logic Device*) ou **CPLD** (*Complex PLD*) ou **EPLD** (*Erasable PLD*)

Dans un réseau PLA, les matrices ET et OU sont toutes les deux programmables.

2.6. **FPGA** (*Field Programmable Gate Array*)

Composés d'une matrice ET programmable, les réseaux FPGA n'ont pas de matrice OU. Chaque produit est relié directement à une sortie. La densité peut atteindre le million de portes logiques par circuit FPGA.

Utilisation des *FPGAs*

Le FPGA est un opérateur programmable spécialisé dans le décodage.

Exemple : *Décodage des adresses fournies par un microprocesseur (microprocesseur MOTOROLA 6809)*

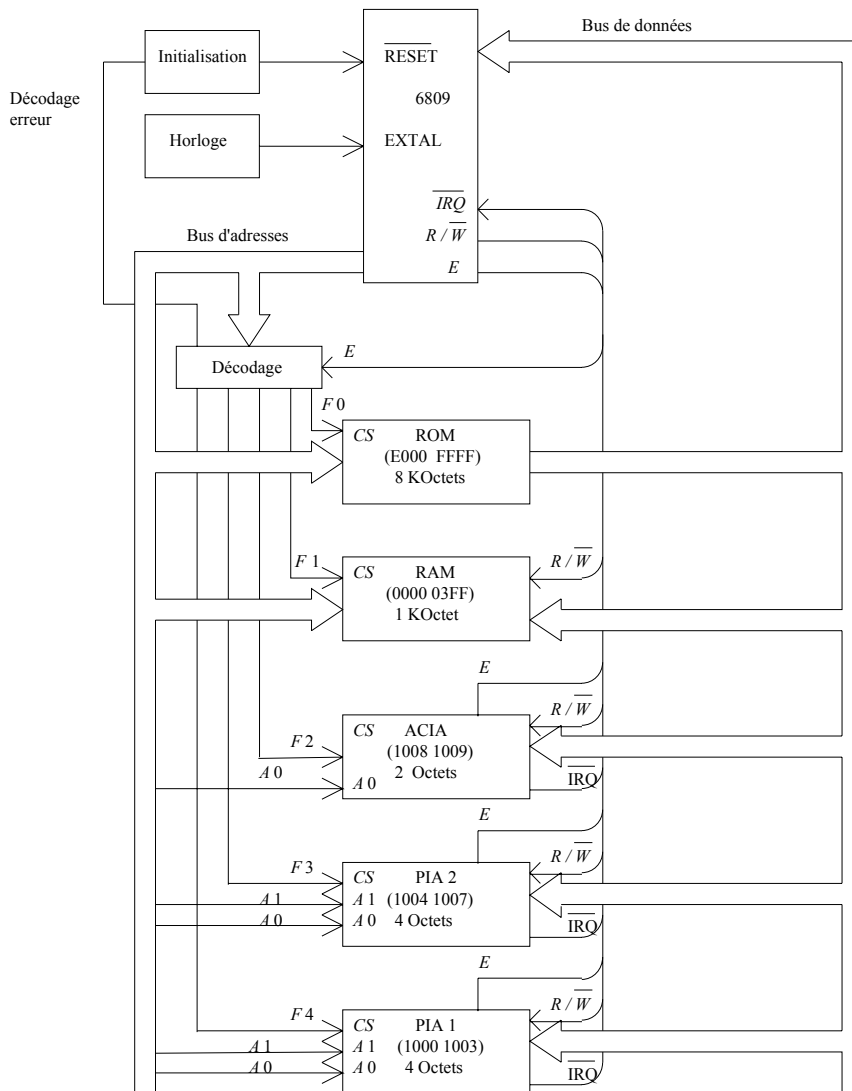


Table du FPGA

		$A_{15}$	$A_{14}$	$A_{13}$	$A_{12}$	$A_{11}$	$A_{10}$	$A_9$	$A_8$	$A_7$	$A_6$	$A_5$	$A_4$	$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$		
		↓																	
Sorties	Niveau actif	Variables d'entrée																	
		$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$	$I_8$	$I_9$	$I_A$	$I_B$	$I_C$	$I_D$	$I_E$	$I_F$		
$F_0$	0	1	1	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	décodage ROM
$F_1$	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	décodage RAM
$F_2$	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	×	décodage ACIA
$F_3$	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	×	×	décodage PIA 1
$F_4$	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	décodage PIA 2
$F_5$	-	-----																	
$F_6$	-	-----																Non utilisé	
$F_7$	-	-----																	
$F_8$	-	-----																	

Légende : 0 : Niveau bas - : Etat initial des fusibles  
 1 : Niveau haut × : Variables n'étant pas utilisées.

**2.7. RAM (Random Access Memory)**

Par opposition aux ROMs, les mémoires vives (appelées RAM) peuvent être lues et écrites. Contrairement aux PROMs, leur écriture n'est pas définitive dans le sens où le contenu des RAMs est perdu à l'extinction de l'alimentation électrique.

Le boîtier des RAMs possède, en plus de celui des ROMs, une entrée  $R/\overline{W}$  (Read/Write) :

$R/\overline{W} = 1 \rightarrow$  lecture

$R/\overline{W} = 0 \rightarrow$  écriture

- On distingue : - les RAMs statiques, constituées de Bascules élémentaires (Bascules D (cf. logique séquentielle)),
- les RAMs dynamiques, constituées de condensateurs (intégrables à plus grande échelle) mais qu'il est nécessaire de rafraîchir périodiquement pour en garder le contenu.
- les mémoires flash rapides et ne nécessitant pas d'alimentation pour sauvegarder leur contenu.

**2.8. ASIC (Application Specific Integrated Circuit) (Composant spécifique, dédié)**


Un composant ASIC est développé spécifiquement pour une application analogique, numérique ou mixte, et destiné à une exploitation en nombre assez important. Quelques millions de portes peuvent être intégrées dans un ASIC. Des formats de bibliothèques d'ASICs sont développés (ALFAdvanced Library Format, OVI Open Verilog International). Leur rendement économique vaut à la condition d'une production à grande échelle.

**2.9. Conception de PLD, de FPGA**

Des langages (compilateurs) de conception ( $\equiv$  spécification), de simulation et de programmation de ces composants ont été développés (langage VHDL, Verilog, C ...).

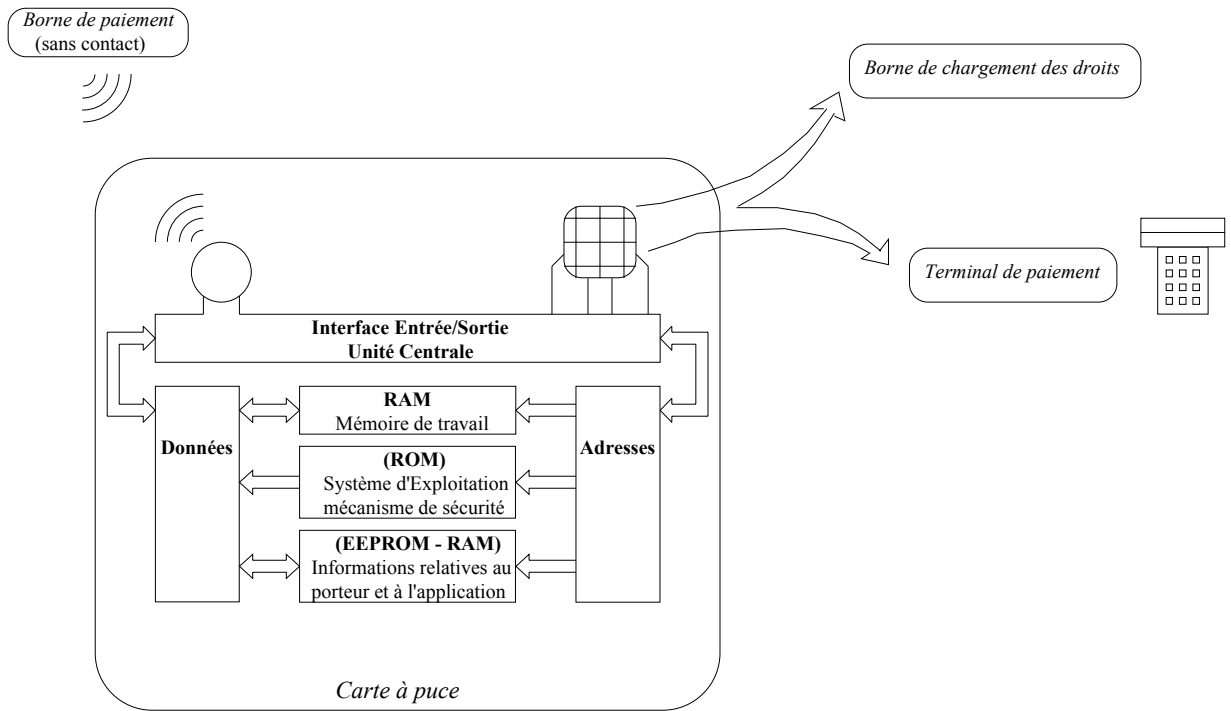**2.10. Application**

Le synoptique d'une application monétique d'une carte à puce (avec ou sans contact) est présentée à titre d'exemple.



## TD 2. LOGIQUE COMBINATOIRE 2


### Transcodage

#### 1. Codeur de parité décimale (Transcodeur)

Donner le schéma de réalisation du codeur dont la sortie est à 0 si l'entrée  $N$  (chiffre entre 0 et 9 codé en  $BCD$ ) est paire et 1 sinon.
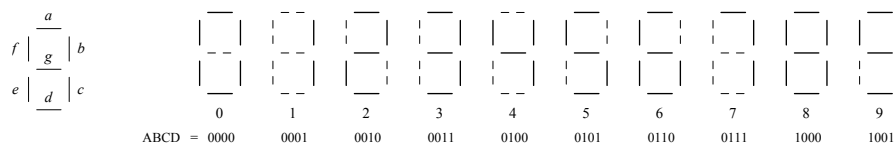
#### 2. Transcodeur $BCD - 7$ segments

On désire afficher un chiffre de 0 à 9 codé en  $BCD$  (Décimal Codé Binaire) sur 4 bits  $ABCD$  à l'aide d'un afficheur 7 segments ( $A$  est le bit de plus fort poids  $\equiv$  MSB). L'affichage se fait de la façon suivante :



- Ecrire la table de transcodage.
- Donner la fonction logique associée au segment  $a$ .
- Donner la structure de réalisation du transcodeur.

### Multiplexage


#### 3. Multiplexeur pour fonction logique

Un multiplexeur peut matérialiser une fonction logique quelconque:  $Ex: f_2(a, b) = a + b$ . Schéma de réalisation ?

### Transmission
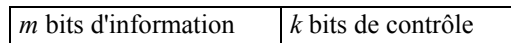
#### 4. Construction d'un code détecteur d'erreur

Les mots-code utilisés dans les transmissions numériques ont la structure générale suivante :




Le système de détection d'erreur le plus simple consiste à n'utiliser qu'un seul élément binaire de contrôle ( $k = 1$ ).

Cet élément est déterminé de telle sorte que le nombre de 1 parmi les  $(m+k)$  bits d'information est pair (cas du contrôle de parité, dit encore de parité paire), ou impair (cas du contrôle de parité impaire dit encore de parité impaire).

a) *Emission* : Déterminer un système capable de calculer cet élément de contrôle dans le cas  $m = 3$  et  $k = 1$  avec un contrôle de parité impaire.

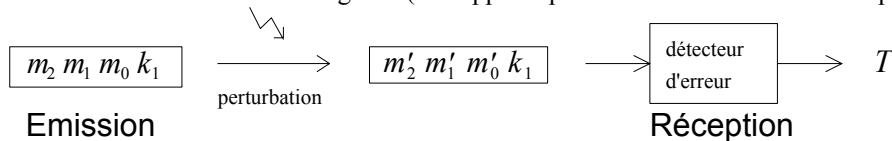b) *Réception* : Déterminer un système capable de détecter une erreur (1 seul bit modifié au maximum) de transmission dans ce même cas de figure : (on suppose que les bits de contrôle ne sont pas modifiés)



### 5. Système de transmission numérique avec correction d'une erreur

Dans un système de transmission, on veut une certaine sécurité, c'est à dire être capable de détecter et de corriger une erreur. Pour cela on utilise un codage particulier appelé « code de Hamming ».

Pour transmettre les quatre éléments binaires correspondant à un chiffre du système décimal, on ajoute trois éléments binaires pour assurer des contrôles de parité. Soient  $k_1, k_2, k_3$  les trois bits de contrôle et  $m_1, m_2, m_3$  et  $m_4$  les quatre bits du message utile. La position relative des bits  $k_i$  et  $m_j$  est donnée par le tableau :


Numéro du bit	1	2	3	4	5	6	7
	$k_1$	$k_2$	$k_3$	$m_1$	$m_2$	$m_3$	$m_4$

On effectue trois tests de parité pour la détection de l'erreur :

- le test de parité (test  $T_1$  sur  $k_1$ ) se fait sur les bits : 1, 4, 5, 7
- le test de parité (test  $T_2$  sur  $k_2$ ) se fait sur les bits : 2, 4, 6, 7
- le test de parité (test  $T_3$  sur  $k_3$ ) se fait sur les bits : 3, 5, 6, 7

On rappelle que le résultat d'un test de parité est égal à 0 si le nombre de 1 dans la zone considérée est pair (parité paire). La disposition est choisie de telle façon que le nombre binaire  $(T_3T_2T_1)_2$  formé par les résultats des tests  $T_1, T_2$  et  $T_3$  donne la position du bit erroné.

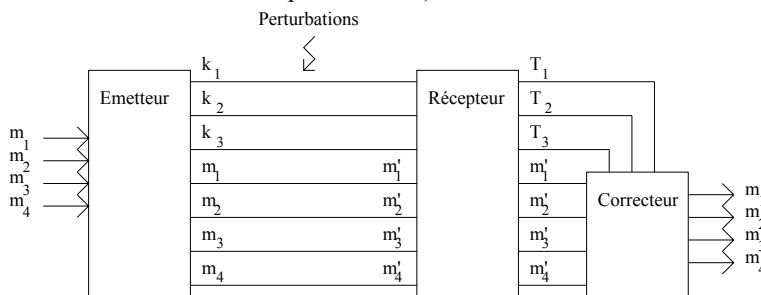
1. Donner le schéma du dispositif « émetteur » permettant de générer les bits  $k_1, k_2$  et  $k_3$ .
2. Donner le schéma du dispositif « récepteur » permettant de générer les bits  $T_1, T_2$  et  $T_3$ .
3. Proposer un dispositif simple réalisant la correction du bit erroné (1 seul bit au maximum peut être erroné ; on suppose que les bits de contrôle ne sont pas modifiés).



Code de Hamming (pour  $0 \leq N \leq 9$ )

$N$	$k_1$	$k_2$	$k_3$	$m_1$	$m_2$	$m_3$	$m_4$
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1
2	0	1	1	0	0	1	0
3	1	0	0	0	0	1	1
4	1	0	1	0	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1	1	0
7	0	0	1	0	1	1	1
8	1	1	0	1	0	0	0
9	0	0	1	1	0	0	1

Exemple

 

$$(T_3T_2T_1)_2 = (101)_2 = (5)_{10}$$

Conclusion : le bit 5 (soit  $m_2$ ) est erroné.



## TD 2 ANNEXE. LOGIQUE COMBINATOIRE 2

### Codage

#### 1. Codeur BCD (déjà fait en cours)

Donner le schéma de réalisation du codeur en *BCD* ( $\equiv$  Binary Coded Decimal) d'un chiffre  $N$  compris entre 0 et 9.  
 → codeur à 10 entrées :  $N \ 0 \rightarrow 9$  et 4 sorties :  $A \ B \ C \ D$  ( $A$  : *MSB* (*Most Significant Bit*))

### Décodage

#### 2. Décodeur BCD (déjà fait en cours)

Donner le schéma de réalisation du décodeur d'un mot écrit en *BCD* sur 3 bits :  $e_2 \ e_1 \ e_0$ .  
 → décodeur à 3 entrées :  $e_2 \ e_1 \ e_0$  et 8 sorties :  $s_0$  à  $s_7$  ( $e_0$  : *LSB* (*Less Significant Bit*))


#### 3. Décodeur d'adresses (déjà fait en cours)

Soit un microprocesseur délivrant une adresse sur 16 bits. Sa capacité d'adressage est donc :  $2^{16} = 65\,536$  mots de la mémoire.

Il est commode de partager cette mémoire en 64 pages de 1 024 mots, chaque page pouvant correspondre à un boîtier mémoire.

La sélection du numéro de page, donc du boîtier correspondant (Chip Select *CS*) est effectuée par le décodage des 6 bits de poids fort parmi les 16 bits.

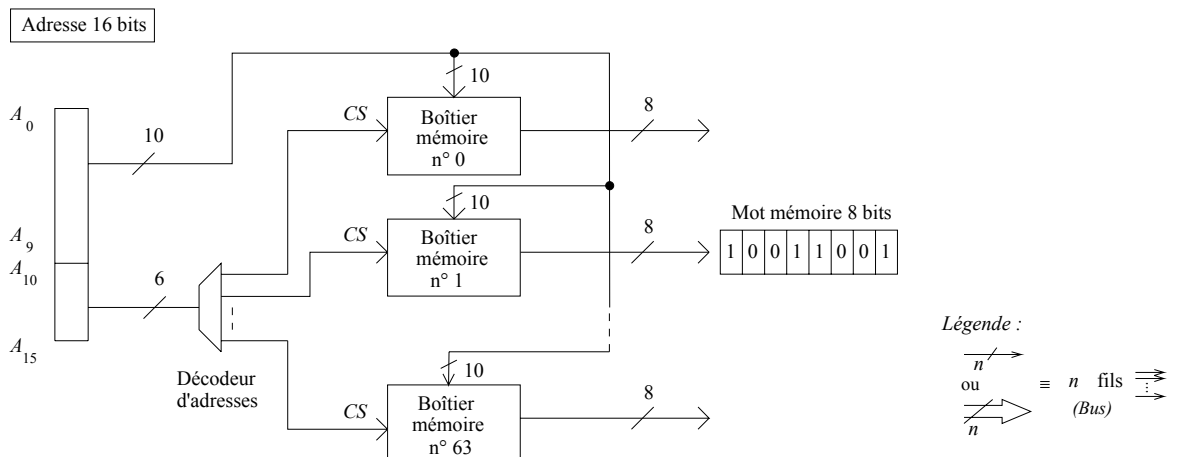Les 10 bits restant permettant la sélection interne d'un mot mémoire : (de 8 bits par exemple)



Donner la structure du décodeur d'adresses.


### Transcodage

#### 4. Transcodeur *BCD* / partie entière (déjà fait en cours)

Soit  $N$  écrit en *BCD* sur 4 bits  $ABCD$ . On désire obtenir en sortie du transcodeur un mot  $M$  de 3 bits  $XYZ$  représentant en code *BCD* la partie entière de la moitié du nombre  $N$ . Donner le schéma de réalisation du transcodeur. ( $A$  et  $X$  : *MSBs* (*Most Significant Bits*))
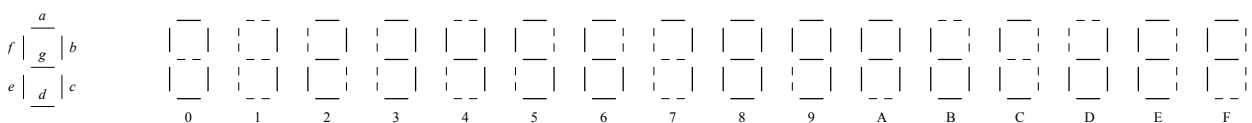
#### 5. Transcodeur hexadécimal - 7 segments

On désire afficher un caractère hexadécimal de 0 à F (0 à 9 puis A à F) codé en *hexadécimal* sur 4 bits  $ABCD$  à l'aide d'un afficheur 7 segments ( $A$  est le bit de plus fort poids). L'affichage se fait de la façon suivante :



- Ecrire la table de transcodage.
- Donner la fonction logique associée au segment  $a$ .
- Donner la structure de réalisation du transcodeur.

**6. Transcodeur SVA / Cà2**

Soit  $N$  écrit en code SVA (Signe et Valeur Absolue) sur 3 bits  $ABC$ . On désire obtenir en sortie du transcodeur un mot

$M$  de 3 bits  $XYZ$  représentant  $N$  en code Cà2 (Complément à 2). ( $A$  et  $X$ : MSBs (Most Significant Bits))

$N$	Code SVA $ABC$	$\rightarrow$	Code Cà2 $XYZ$
+3	011		011
+2	010		010
+1	001		001
+0	000		000
-0	100		000
-1	101		111
-2	110		110
-3	111		101
-4	-		100

*Multiplexage*


**7. Multiplexeur de mot (déjà fait en cours)**

Donner le schéma de réalisation du circuit de sélection d'un mot de 3 bits parmi 4 mots de 3 bits.


**8. Multiplexeur pour fonction logique**

Soit la fonction logique  $y$  définie par sa table de Karnaugh. Utiliser un mutliplexeur pour engendrer  $y$  :

$y$	$a b$	00	01	11	10
$c d$	00	0	0	1	1
	01	0	0	0	0
	11	1	1	0	0
	10	1	1	0	0

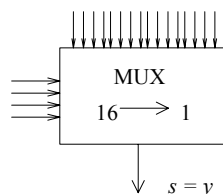

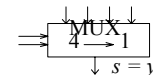Remarque : il est aussi possible d'utiliser un MUX 4 -> 1



**9. Multiplexeur pour conversion parallèle / série (déjà fait en cours)**

Donner le chronogramme de la séquence  $A_1 A_0$  à envoyer sur les entrées d'adresses du multiplexeur pour convertir le mot  $D_3 D_2 D_1 D_0$  de parallèle en série.

*Démultiplexage*

**10. Démultiplexeur pour conversion série / parallèle (déjà fait en cours)**

Même question que précédemment pour convertir la séquence  $D_0 D_1 D_2 D_3$  de série en parallèle.

Quelle fonction est en plus nécessaire ?

*Circuits arithmétiques***11. Addition - Comparaison - Parité (déjà fait en cours)***Addition*

1. Soient 2 bits  $a$  et  $b$ . Donner le circuit élémentaire réalisant la somme arithmétique entre  $a$  et  $b$  (appelé demi-additionneur) : (1/2 ADD).
2. Soit en plus de  $a_i$  et  $b_i$ , le bit  $r_i$  figurant la retenue de la somme élémentaire précédente entre  $a_{i-1}$  et  $b_{i-1}$  lorsque l'on désire faire la somme de 2 mots  $A = a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_0$  et  $B = b_{n-1} b_{n-2} \cdots b_0$ 
  - a) Donner le circuit additionneur complet (ADD) entre  $a_i$ ,  $b_i$  et  $r_i$ .
  - b) Donner l'additionneur à propagation de retenue entre les mots  $A$  et  $B$ .
  - c) Donner l'additionneur à retenue anticipée (plus rapide) entre les mots  $A$  et  $B$ .

*Comparaison*

3. Soient 2 nombres  $A = a_3 a_2 a_1 a_0$  et  $B = b_3 b_2 b_1 b_0$ .  
Donner le circuit dont la sortie vaut 1 si les nombres  $A$  et  $B$  sont égaux.

*Parité*

4. On appelle parité d'un mot binaire  $N$  le nombre de 1 contenus dans ce mot : le mot a une parité paire si ce nombre de 1 est pair. Afin de rendre les transmissions numériques plus robustes au bruit, on adjoint à  $N$  (et à chaque mot transmis) un bit dit de parité, dont la valeur est telle que le mot global formé de  $N$  et de ce bit de parité, ait une parité paire.  
Donner le circuit générant ce bit de parité.
-

## TP 2. LOGIQUE COMBINATOIRE 2

### 1. Matériel nécessaire

- Oscilloscope
  - Générateur de signaux Basses Fréquences (GBF)
  - Alimentation stabilisée ( 2x[ 0-30 V]... + 1x[ 5 V]... )
  - Multimètre
  - Moniteur MS05 (plaquette de câblage)
  - Câbles : - 1 T, 1 BNC-BNC, 1 BNC-Banane, 1 sonde oscilloscope, 6 fils Banane, petits fils.
  - **Composants** : - 7 Résistances 1 k $\Omega$  (1/4 Watt)
    - 1 afficheur 7 segments à cathodes communes :  
Réf.: HDSP-5503 (10 mA) ou HDSP-7513 (2 mA).
    - (1 minuterie NE 555 (circuit compatible TTL et CMOS))
    - 5 LEDs rectangulaires (4 Vertes + 1 Rouge)
    - 5 mini-interrupteurs
- Circuits logiques de la famille CMOS 4000 :*
- 1 4030 : 4 XOR à 2 entrées
  - 1 4071 : 4 OR à 2 entrées
  - 1 4081 : 4 AND à 2 entrées
  - 1 4511 : Transcodeur BCD / 7 segments
  - 1 4520 : Compteur binaire
  - 1 MUX 4→1
  - 1 DEMUX 1→4

### 2. Notation du TP

Faire examiner par le professeur en fin de séance, les différentes parties du TP.

### 3. Etude Théorique

## Additionneurs - Codeurs - Comparateurs

#### 3.0. Technologie

2 grandes familles se dégagent principalement :

- la famille TTL (séries 74 et 54) qui matérialise un 1 logique par une tension de + 5 Volts (à  $\approx$  1 Volt près)
- la famille CMOS (séries 4000 et 40000) qui tolère des tensions supérieures, mais pour laquelle on code en général également un 1 logique par une tension de + 5 Volts.

Dans les 2 cas, le 0 logique est matérialisé par une tension nulle (à  $\approx$  1 Volt près).

On rappelle qu'une entrée d'un circuit laissée « en l'air » ( $\equiv$  non connectée) se comporte comme une antenne, et prendra donc généralement le niveau logique 1 (du fait du rayonnement électromagnétique) ou bien le niveau logique 0 en cas de réception faible. Il est donc nécessaire de fixer les potentiels des entrées des portes utilisées pour les contrôler.

Ne pas oublier qu'une porte logique dont la sortie est au niveau logique haut (1) se comporte comme toujours comme un générateur de tension avec résistance interne. Le niveau 1 (+ 5 Volts) est maintenu tant que le courant de sortie ne dépasse pas l'ordre de la dizaine de mA, suffisant pour attaquer une LED par ex.

On pourra intercaler une résistance ( $\approx$  1 k $\Omega$ ) de limitation de courant entre la sortie à visualiser et la LED, ou connecter directement la LED à la sortie du circuit logique, la résistance interne de la porte logique faisant office de limiteur de courant sans perdre le niveau logique (pour une LED connectée en sortie).

#### Simulation (& Câblage) :


Pour des raisons de compatibilité, n'utiliser que des circuits de la même famille (famille CMOS 4000 à ne pas mélanger avec la famille TTL 74xxx).

**3.1. Les additionneurs**

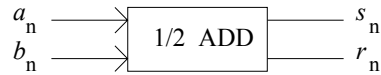*a) Demi-additionneur*

Soient  $a_n$  et  $b_n$  2 bits à additionner.


L'expression binaire de  $(a_n + b_n)$  s'écrit  $(r_n, s_n)$  où  $r_n$  représente la retenue générée de l'opération et  $s_n$  la somme.



- Donner la table de vérité du demi-additionneur (i.e. pas de prise en compte de l'éventuelle retenue  $r_{n-1}$  issue d'un étage additionneur précédent dans le cadre d'une addition de 2 mots binaires).
- Tracer le tableau de Karnaugh des deux fonctions  $r_n$  et  $s_n$ .
- Donner les fonctions logiques correspondantes  $r_n$  et  $s_n$  en utilisant de préférence des portes OUX.
- Donner le schéma symbolique de réalisation.

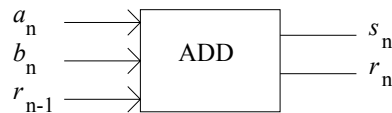*b) Additionneur complet*


Soient  $a_n$  et  $b_n$  2 bits à additionner en tenant compte ici de la retenue précédente  $r_{n-1}$  issue d'un étage additionneur précédent (dans le cadre d'une addition de 2 mots binaires).



- Donner la table de vérité de l'additionneur complet.
- Tracer le tableau de Karnaugh des deux fonctions  $r_n$  et  $s_n$ .
- Donner les fonctions logiques correspondantes  $r_n$  et  $s_n$  en faisant de préférence apparaître des portes OUX plutôt qu'en simplifiant les fonctions au maximum.
- Donner le schéma symbolique de réalisation.

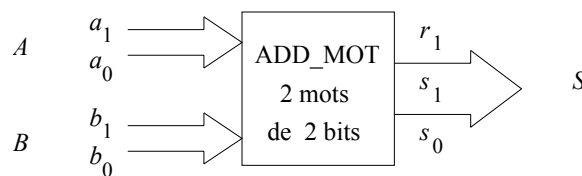*c) Additionneur de 2 mots de 2 bits*

Soient 2 mots de 2 bits  $A = a_1 a_0$  et  $B = b_1 b_0$  à additionner ( $a_1, b_1$  : MSB). En utilisant les résultats précédents, donner les expressions des sorties et de la retenue générée :  $s_1 s_0$  et  $r_1$  de l'additionneur de 2 mots de 2 bits ( $s_1$  : « MSB ») après avoir établi sa table de vérité.



- Donner le schéma symbolique de réalisation.

**3.2. Les codeurs**

*Rappels*

Un code est la représentation d'un nombre tel qu'à chaque nombre corresponde une configuration et une seule, et qu'à chaque configuration ne corresponde qu'un seul nombre.


En général, le codage d'un nombre décimal s'effectue en codant chaque chiffre qui le compose. Le nombre codé est obtenu en juxtaposant leurs représentations.

Pour coder en binaire les chiffres de 0 à 9, il faut au moins 4 bits. Il existe de nombreuses possibilités pour coder ces chiffres. Cependant, seuls quelques uns revêtent une grande importance.

Le transcodage est une opération qui consiste à passer d'un code à un autre code.

Transcodeur BCD - 7 segments

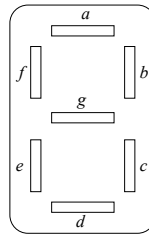Un afficheur 7 segments est constitué de 7 LEDs ayant toutes un point commun : l'anode (A) ou la cathode (C). Si l’afficheur est à anodes communes, il est nécessaire d’inverser ( $\equiv$  de complémenter) le signal à afficher pour qu’une LED allumée corresponde à un 1 logique.



- Donner la table de vérité d'un transcodeur permettant de passer du code BCD (Décimal Codé Binaire) au code permettant l'affichage sur 7 segments  $a$  à  $g$  d'un mot  $ABCD$  de 4 bits ( $A$  : MSB).
- Tracer les tableaux de Karnaugh de chaque segment en simplifiant les fonctions au maximum, et en faisant apparaître si-possible des OU exclusifs.
- En déduire les fonctions correspondantes.
- Donner le schéma symbolique de réalisation du transcodeur.

3.3. Les comparateurs

On désire réaliser un montage permettant de comparer 2 mots binaires de 2 bits  $A = a_1 a_0$  et  $B = b_1 b_0$  ( $a_1, b_1$  : MSB).

Ce montage doit permettre d'identifier les 3 cas suivants :  $A > B, A = B, A < B$ .

- Donner la table de vérité du montage.
- Tracer les tableaux de Karnaugh des 3 fonctions de comparaison en les simplifiant au maximum.
- Donner les fonctions correspondantes.
- Donner le schéma symbolique de réalisation du comparateur.

Multiplexeur - Démultiplexeur

3.4. Multiplexeur

- a) Rappeler la définition d'un multiplexeur à 4 entrées de données  $D_3 D_2 D_1 D_0$ , 2 entrées d'adresses  $A_1 A_0$  ( $D_3$  et  $A_1$  sont les MSB) et de sortie  $s$ .
- b) Donner sa table de vérité.
- c) Donner l'équation de la sortie.
- d) Etablir le schéma logique permettant de le réaliser en utilisant exclusivement des portes logiques ET 4 entrées, OU 4 entrées et NON plutôt que d'utiliser un multiplexeur tout fait.
- e) Proposer un schéma, à base d'une minuterie NE 555 monté en oscillateur carré et d'une bascule D, permettant de réaliser dans le montage de la figure 3, la sélection automatique des adresses dans la séquence :  $A_1 A_0 = 00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow \dots$   
notée :  $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \rightarrow \textcircled{3} \rightarrow \textcircled{4} \rightarrow \dots$   
avec une fréquence de changement d'adresse (passage de  $\textcircled{1}$  à  $\textcircled{2}$ , de  $\textcircled{2}$  à  $\textcircled{3}$ , ...) d'environ 1 Hz.  
(On pourra s'aider en traçant préalablement le chronogramme des variables  $A_0$  et  $A_1$  supposées initialement à l'état bas).

3.5. Démultiplexeur

- a) Rappeler la définition d'un multiplexeur à 4 sorties de données  $D_3 D_2 D_1 D_0$ , 2 entrées d'adresses  $A_1 A_0$  ( $D_3$  et  $A_1$  sont les MSB) et d'entrée  $e$ .
- b) Donner sa table de vérité.
- c) Donner l'équation des sorties.
- d) Etablir le schéma logique permettant de le réaliser en utilisant exclusivement des portes logiques ET 4 entrées et NON plutôt que d'utiliser un démultiplexeur tout fait.

### 4. Etude Expérimentale

#### 4.0. Test des composants (en câblage uniquement)

En connectant le mini-interrupteur alternativement à la masse et à la tension + 5 Volts, on obtient ainsi des transitions franches permettant de simuler une horloge lente de test des composants synchrones (compteur ...).


Tester chaque module d'un circuit séparément des autres modules.

### Additionneurs - Codeurs - Compareurs


#### 4.1. Les additionneurs (facultatif)
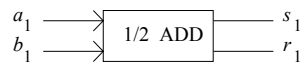
##### a) Demi-additionneur (facultatif)

Soient  $a_1$  et  $b_1$  2 bits à additionner.



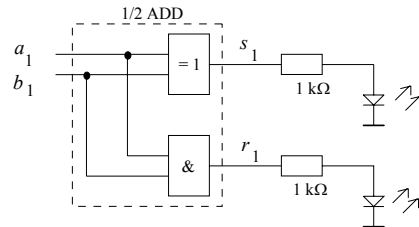Simuler le montage suivant [en simulation numérique, remplacer l'ensemble (résistance-LED) par un simple *logic display*]:




Vérifier la table de vérité du montage.
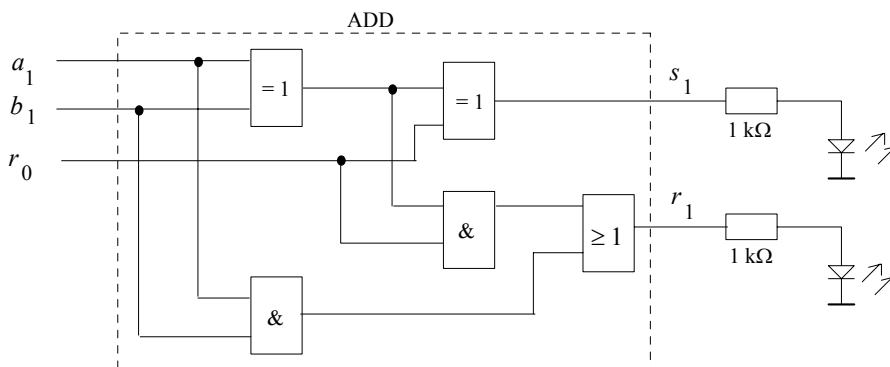
##### b) Additionneur complet (facultatif)

Soient  $a_1$  et  $b_1$  2 bits à additionner en tenant compte ici de la retenue précédente  $r_0$ .




Réaliser le montage suivant (simulation) : [en simulation numérique, remplacer l'ensemble (résistance-LED) par un simple *logic display*]




Vérifier la table de vérité du montage.

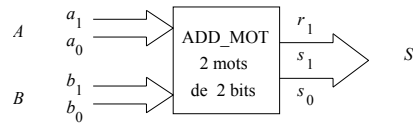c) Additionneur de 2 mots de 2 bits (simulation) (facultatif)


Soient 2 mots de 2 bits  $A = a_1 a_0$  et  $B = b_1 b_0$  à additionner ( $a_1, b_1$  : MSB).



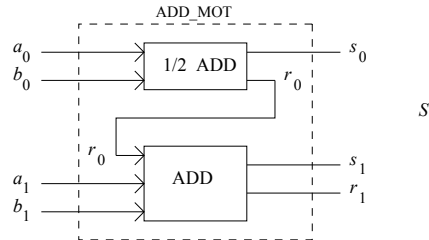Le schéma synoptique suivant utilise avantageusement les étages précédents demi-additionneur et additionneur :



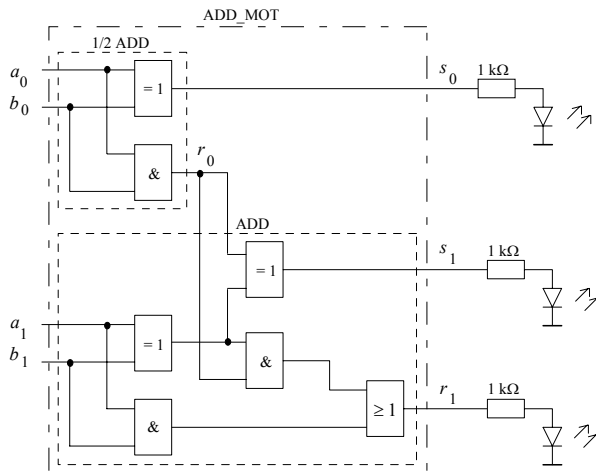Réaliser le montage suivant (simulation) : [en simulation numérique, remplacer l'ensemble (résistance-LED) par un simple *logic display*]



Vérifier la table de vérité du montage.




4.2. Les codeurs

- a) (facultatif) - Vérifier le bon fonctionnement du transcodeur BCD/7 segments déterminé dans la partie théorique pour le seul segment *a* (simulation).
- b) - Comparer avec le transcodeur BCD/7 segments tout fait (circuit 4511) pour lequel on câblera (simulation) tous les segments (*a* à *g*). (Télécharger au préalable le datasheet du circuit Transcodeur BCD/7 segments 4511). L'afficheur 7 segments (à cathodes communes) sera connecté directement aux sorties du transcodeur ou des portes logiques sans intercaler de résistances de limitation de courant dans les LEDs de l'afficheur, la limitation se faisant déjà par la résistance interne du transcodeur ou des portes.


**Note : Le Test du Transcodeur BCD/7 segments (4511) peut être fait avec l'objet Hexkey du simulateur (Switches -> Digital -> Hexkey) qui transforme un chiffre (de 0 à 9) en son code BCD sur 4 bits :**

Application

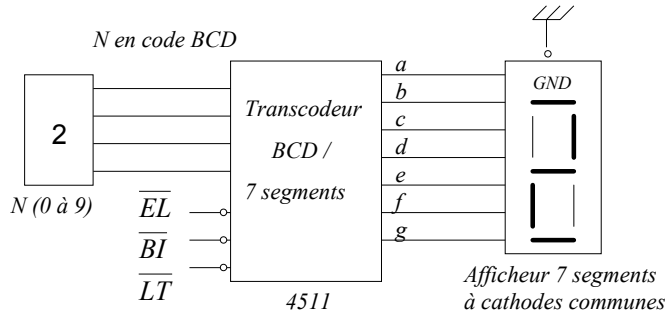


4.3. Les comparateurs (facultatif)

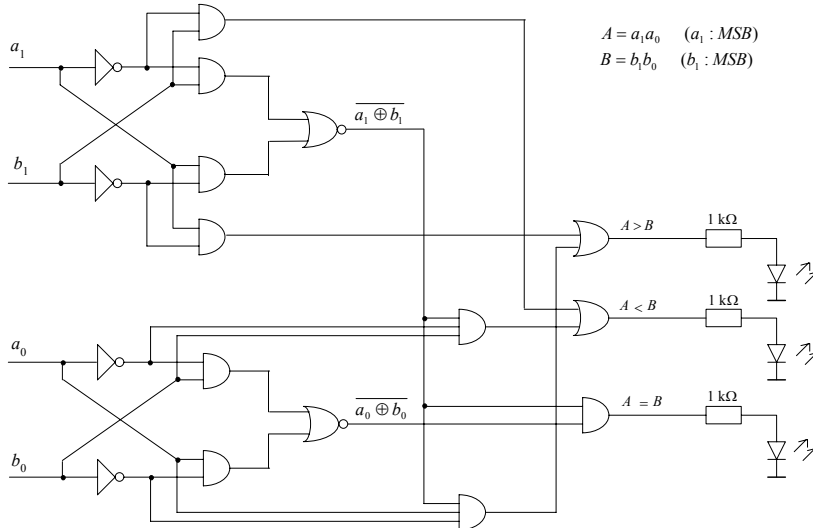- a) - (facultatif) Comparer, à l'aide du simulateur, avec le montage suivant, réalisant la même opération de comparaison, mais pour lequel les fonctions logiques décrivant les sorties n'ont pas été simplifiées au maximum (ne pas utiliser les LEDs témoins pour la simulation) :  
**[en simulation numérique, remplacer l'ensemble (résistance-LED) par un simple logic display)]**



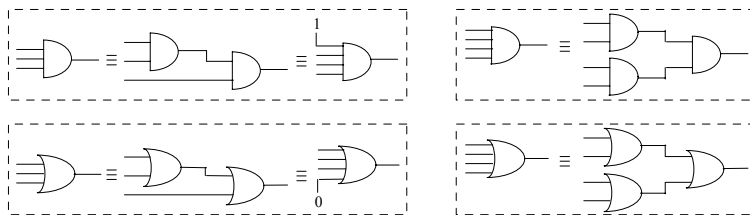Note : Plutôt que d'utiliser des portes à 3 entrées, on pourra utiliser des portes à 2 ou 4 entrées :



- b) - (facultatif) Utiliser le simulateur numérique pour tester le montage établi en cours.

# Multiplexeur - Démultiplexeur

## 4.4. Multiplexeur

Schéma de principe :

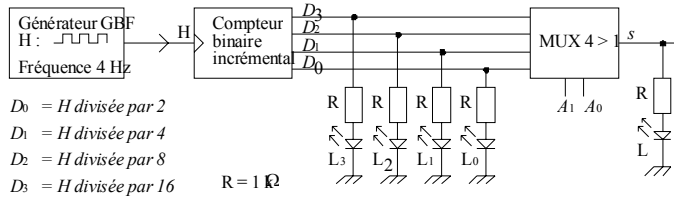


Figure 3

Simuler le multiplexeur à 4 entrées réalisé selon le schéma vu en cours avec des portes élémentaires et l'insérer dans le montage suivant :

Schéma de simulation :

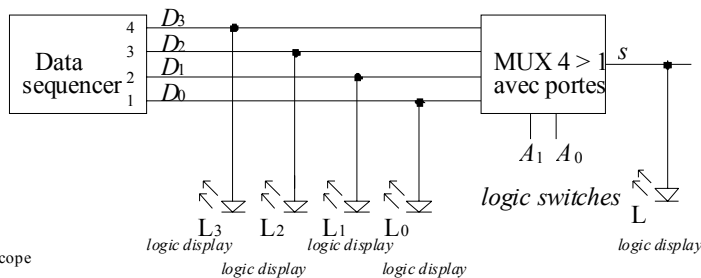


Figure 3'

Oscilloscope = Instruments / Digital / Scope

Réglages du Data sequencer :


```

address 0001 00001001
address 0002 00001000
address 0003 00001011
address 0004 00001110
start address : 1
stop address : 4
    
```

Résultat :

La LED L3 clignote le plus rapidement  
 La LED L2 clignote un peu moins vite que L3  
 La LED L1 clignote un peu moins vite que L2  
 La LED L0 est toujours allumée  
 La LED L clignote au même rythme que la LED Li selon l'adresse A1A0 sélectionnée

Schéma du MUX 4 > 1 vu en cours :

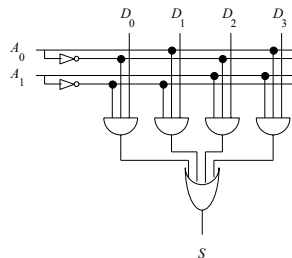

Un compteur binaire incrémental est un circuit séquentiel dont le mot de sortie  $D_3 D_2 D_1 D_0$  ( $D_3 = \text{MSB}$ ) est incrémenté (ou décrémenté s'il s'agit d'un décompteur ou compteur décrémental) à chaque fois que l'entrée d'horloge H est active (activation sur front ou sur niveau).

Le compteur utilisé, à synchronisation sur front montant de H, incrémente le mot  $D_3 D_2 D_1 D_0$  à chaque front montant de H. Le comptage s'effectue de façon circulaire : ainsi au mot 1111 succède le mot 0000 puis 0001, 0010, 0011 ...

L'état initial du compteur peut être, si on le désire, mais ça n'est pas nécessaire dans l'utilisation que l'on fait ici, réglé au mot voulu, 0000 par exemple.

- En essayant les différentes combinaisons d'adresses, vérifier le bon fonctionnement du multiplexeur en comparant la sortie  $s$  à l'entrée de donnée sélectionnée.
- (facultatif) Compléter le montage par le circuit de sélection automatique des adresses avec comme valeurs de composants de la minuterie montée en astable :  $R_A = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_B = 1 \text{ M}\Omega$  et  $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ .
- (facultatif) Remplacer le multiplexeur 4 > 1 discret (avec les portes ci-dessus) par un multiplexeur 4 > 1 intégré du simulateur.

4.5. Démultiplexeur

Schéma de principe :

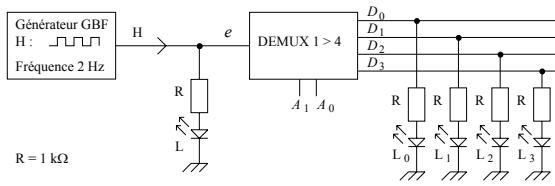


Figure 4

Simuler le démultiplexeur à 4 sorties réalisé selon le schéma vu en cours avec des portes élémentaires et l'insérer dans le montage suivant :

Schéma de simulation :


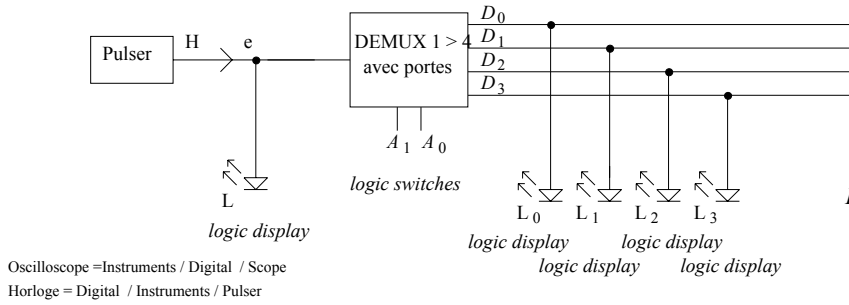


Figure 4'

Oscilloscope = Instruments / Digital / Scope  
Horloge = Digital / Instruments / Pulser

Schéma du DEMUX 1 > 4 vu en cours :

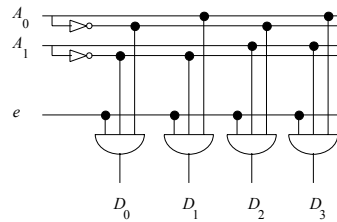

- a) En essayant les différentes combinaisons d'adresses, vérifier le bon fonctionnement du démultiplexeur en comparant une donnée de sortie à l'entrée  $e$ .
- b) (facultatif) Compléter le montage par le circuit de sélection automatique des adresses avec les mêmes valeurs de composants de la minuterie montée en astable :  $R_A = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_B = 1\text{ M}\Omega$  et  $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ .
- c) (facultatif) Remplacer le démultiplexeur 1 > 4 discret (avec les portes ci-dessus) par un démultiplexeur 1 > 4 intégré du simulateur.


Rangement du poste de travail

Examen des différentes parties du TP et rangement (0 pour tout le TP sinon).



ANNEXE : DOCUMENTATION DES COMPOSANTS

ANNEXE

- LED

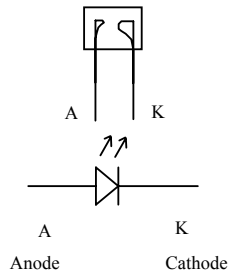

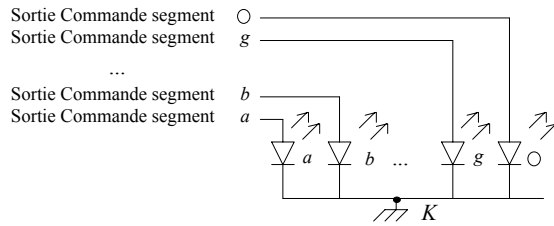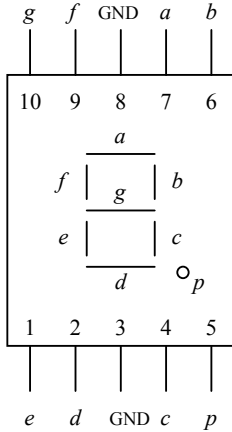
- Brochage de l'afficheur 7 segments (cathodes communes K): Réf.: HDSP-5503 (10 mA) ou HDSP-7513 (2 mA)



GND : masse (Cathodes K communes)

(Les pins 3 et 8 sont connectées de façon interne)

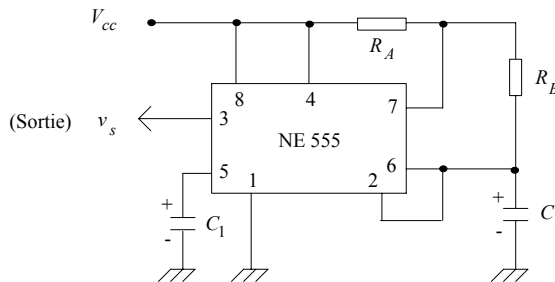- Minuterie NE 555 montée en astable (≡ oscillateur) CI NE 555 ou équivalent (SN 72555 ou SFC 2555)




$V_{cc} = +5$  Volts

$C_1 = 10$  nF

$R_A$  doit être différent de 0

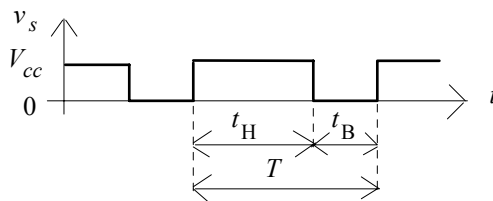L'allure du signal de sortie est la suivante :



Sachant que :  $t_H$  correspond à la charge de  $C$  à travers  $(R_A + R_B)$  :  $t_H = 0.693(R_A + R_B)C$

$t_B$  correspond à la décharge de  $C$  dans  $R_B$  :  $t_B = 0.693 R_B C$

$T = t_H + t_B = 0.693(R_A + 2R_B)C$  : période de  $v_s(t)$   $f = 1/T \approx \frac{1.44}{(R_A + 2R_B)C}$  : fréq. de  $v_s(t)$


Rapport cyclique de  $v_s(t)$  :  $R_0 = \frac{t_H}{T} \times 100\% = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}$   $50\% < R_0 < 100\%$

$R_0 = 50\%$  pour  $R_B \gg R_A$   $R_0 = 100\%$  pour  $R_B = 0$

### 3. LOGIQUE SEQUENTIELLE 1

#### 1. RAPPELS


Système logique

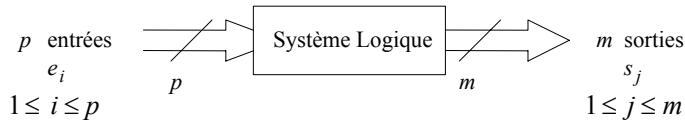


Système logique combinatoire

A l'instant discret  $n$ , une sortie  $s_j$ , notée  $s_j^n$ , d'un système logique combinatoire ne dépend que de ses entrées  $e_1^n, \dots, e_p^n$  au même instant : (la seule connaissance des entrées suffit à déterminer les sorties)
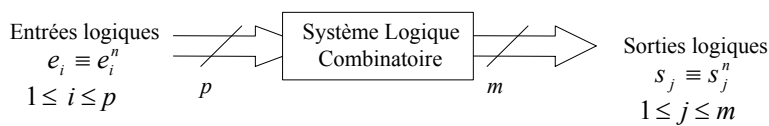
$$s_j^n = f(e_1^n, \dots, e_p^n) \quad (1 \leq j \leq m)$$




Exemple

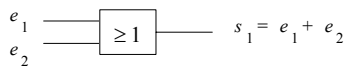

Système logique séquentiel (≡ système logique combinatoire bouclé)

A l'instant discret  $n$ , une sortie  $s_j^n$  d'un système logique séquentiel dépend de ses entrées  $e_1^n, \dots, e_p^n$  mais aussi de l'état antérieur des sorties ( $s_1^{n-1}, \dots, s_m^{n-1}$ ) qui peuvent être considérées comme des entrées secondaires, alors que les entrées  $e_1^n, \dots, e_p^n$  sont appelées primaires. (Notion de mémoire, car les systèmes séquentiels sont bouclés, ou encore récursifs) : (la seule connaissance des entrées (primaires) ne suffit pas à déterminer l'état des sorties)
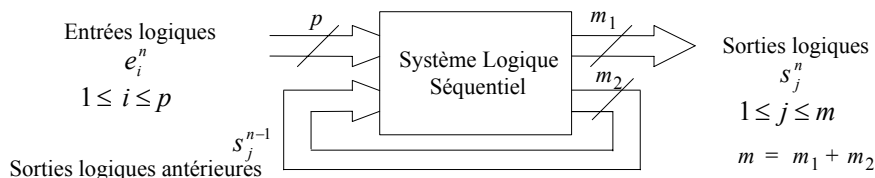
$$s_j^n = f(e_1^n, \dots, e_p^n, s_1^{n-1}, \dots, s_m^{n-1}) \quad (1 \leq j \leq m)$$



Exemple




Supposons  $s_1 = 0$  initialement (état initial lié à la technologie employée)  $\rightarrow s_1 =$  mémorisation de ( $e_1 = 1$ ) (dès que  $e_1$  passe à 1,  $s_1$  passe à 1 et y reste ensuite  $\forall e_1$ ).

Définition


Bascule : circuit séquentiel dont les sorties possèdent 2 états stables, ces sorties étant complémentaires  $Q$  et  $\bar{Q}$ . (Bascule  $\equiv$  Bistable  $\equiv$  Flip-flop)

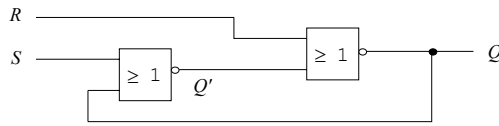2. EXEMPLE FONDAMENTAL : LA BASCULE RS


Soit le système séquentiel (bascule RS) : ( $R \equiv \text{Reset} \equiv \text{Mise à } 0$  /  $S \equiv \text{Set} \equiv \text{Mise à } 1$ )



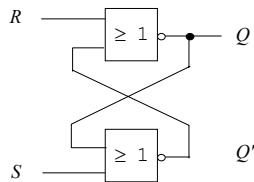pouvant être représenté plus simplement :



Soit la séquence d'entrée suivante :

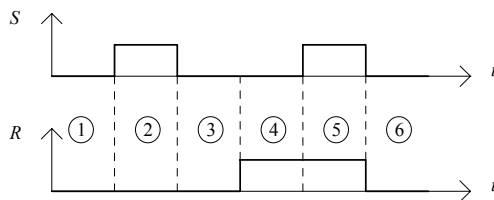

Supposons l'état initial suivant des sorties : Initialement : sortie  $Q$  au repos ( $Q = 0$ ) et sortie  $Q' = 1$ . On a :

Phase	S	R	Q	Observations (légende : $\rightarrow$ : passe à $\equiv$ : reste à)	Conclusion
Phase ①	0	0	0	Etat initial stable : $Q \equiv 0$ ; $Q' \equiv 1$ ;	Mémorisation de l'état précédent $Q' = \overline{Q}$
Phase ②	1	0	1	$S \rightarrow 1$ donc $Q' \rightarrow 0$ donc $Q \rightarrow 1$ ; Etats stables	Set de $Q$ (Mise à 1 de $Q$ ) $Q' = \overline{Q}$
Phase ③	0	0	1	$S \rightarrow 0$ donc $Q' \equiv 0$ donc $Q \equiv 1$ ; Etats stables	Mémorisation de l'état précédent $Q' = \overline{Q}$
Phase ④	0	1	0	$R \rightarrow 1$ donc $Q \rightarrow 0$ donc $Q' \rightarrow 1$ ; Etats stables	Reset de $Q$ (Mise à 0 de $Q$ ) $Q' = \overline{Q}$
Phase ⑤	1	1	0	$S \rightarrow 1$ donc $Q' \rightarrow 0$ donc $Q \equiv 0$ ; Etats stables	Combinaison interdite, car $Q' \neq \overline{Q}$
Phase ⑥	0	0		Aléa de fonctionnement : l'état $Q$ dépend de la rapidité relative entre les 2 portes, car les 2 entrées S et R changent d'état simultanément. (Si la porte NOR d'entrée R est plus rapide que celle d'entrée S, on a : $Q = 1$ et $Q' = 0$ . Sinon on a : $Q = 0$ et $Q' = 1$ . Dans les 2 cas, $Q' = \overline{Q}$ ). Etats stables	

- La combinaison d'entrées ( $S = 1, R = 1$ ) de la phase ⑤ est à proscrire car elle ne conduit pas à  $Q' = \overline{Q}$  (les bascules ont leurs sorties complémentées  $Q$  et  $\overline{Q}$ ).

- Les configurations pour lesquelles les 2 entrées changent d'état simultanément (comme à la phase ⑥) sont à proscrire car elles conduisent à un aléa de fonctionnement.

Table de vérité de la bascule RS :

( $Q_n$  représente l'état stable de  $Q$  à l'instant discret  $n$ ;

$Q_{n-1}$  représente l'état stable de  $Q$  à l'instant précédant la configuration d'entrée courante : c'est donc l'état précédent de la sortie  $Q$  avant changement des entrées aux nouvelles valeurs que sont les valeurs courantes spécifiées.


Ce changement place  $Q$  à l'état  $Q_n$ )

Restriction de fonctionnement : 1 seule des 2 entrées doit changer d'état à la fois. Si les 2 entrées changent d'état en même temps (impossible cependant en asynchrone) → aléa pour

$Q$ .


S	R	$Q_n$	Fonction	Complémentarité
0	0	$Q_{n-1}$	Mémorisation	$Q' = \overline{Q}$
0	1	0	RESET (Mise à 0 de $Q$ )	$Q' = \overline{Q}$
1	0	1	SET (Mise à 1 de $Q$ )	$Q' = \overline{Q}$
1	1		Combinaison interdite car $Q' \neq \overline{Q}$	$Q' \neq \overline{Q}$

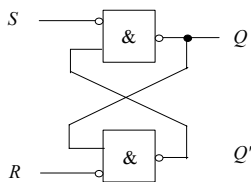Autre réalisation de la bascule RS avec des NAND :



La combinaison interdite engendre  $Q = Q' = 1$ , contrairement à la réalisation à portes NOR pour laquelle elle engendre  $Q = Q' = 0$ .

Symbole de la bascule RS

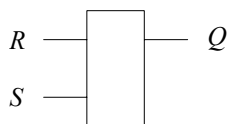

( $Q'$  n'est pas systématiquement représenté)

La bascule RS est l'élément de base de la logique séquentielle. C'est la seule bascule asynchrone.

Fonctionnement asynchrone :

En asynchrone, la sortie de la bascule change d'état uniquement en fonction des grandeurs d'entrée.

Le système livré à lui-même, est ainsi plus rapide que les systèmes synchrones, mais il présente des temps de propagation (≡ délais) difficiles à maîtriser → on préfère l'utilisation de systèmes synchrones.

Fonctionnement synchrone :

La prise en compte des entrées est conditionnée par une autorisation donnée par un signal d'horloge. Ainsi, les entrées du système sont prises en compte (provoquant alors l'état de sortie correspondant) uniquement s'il y a autorisation par l'horloge (l'horloge est alors dite active). Sinon (pas d'autorisation de la part de l'horloge), les entrées sont ignorées et leur changement d'état ne peut entraîner le basculement de la sortie : celle-ci demeure à son état antérieur (mémoire).

L'autorisation (≡ synchronisation) de l'horloge peut se faire de 3 façons : (exemple sur une bascule *D*)

- *Synchronisation sur niveau* : il suffit d'appliquer le niveau logique convenable, dit niveau actif, sur l'entrée d'horloge, pour que la sortie de la bascule puisse réagir aux entrées de données : (H : signal d'horloge (noté aussi *CK*); *D* : entrée de donnée)




- *Synchronisation sur front ou flanc ou transition* : la sortie de la bascule réagira aux entrées de données à l'instant où se produit un front (≡ une transition d'état) de l'horloge. Ce front actif peut être montant  $\uparrow$  (≡ positif) ou descendant  $\downarrow$  (≡ négatif) :



- *Synchronisation par impulsion* : une impulsion de synchronisation de l'horloge est composée de 2 fronts (l'un positif et l'autre négatif)  $\uparrow\downarrow$  : le 1er front sert à la synchronisation des entrées, le 2nd front sert à la synchronisation des sorties.

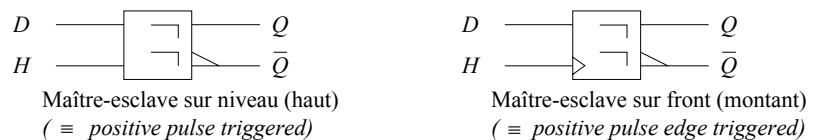Ce type de synchronisation est utilisé pour les systèmes maître-esclave - *sas*).



Un système constitué de plusieurs bascules synchrones est dit synchrone si toutes les bascules sont pilotées par une horloge et si cette horloge est identique pour toutes les bascules.

### 3. LES BASCULES SYNCHRONES


#### 3.1. La bascule RST (≡ bascule RS synchronisée)

Du fait de la synchronisation, elle constitue une amélioration de la bascule *RS* asynchrone.

Bien que plus lents que les systèmes asynchrones (il faut attendre la validation d'horloge pour prendre en compte les données), les systèmes synchrones ont l'avantage d'introduire un certain déterminisme (prévision, régularité, maîtrise des séquences) dans les traitements, et sont ainsi beaucoup plus utilisés que les systèmes asynchrones.

Exemple: Bascule *RST* synchronisée sur niveau haut de l'horloge *T* (bascule *RST* latch > 0):

Symbole

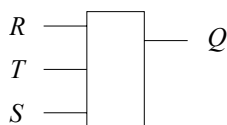

- . **T = 0** : la sortie ne change pas quelles que soient les entrées *R* et *S*. C'est le fonctionnement en mémoire. La bascule n'est pas synchronisée.
- . **T = 1** : la bascule est alors synchronisée. Sa sortie respecte la table de fonctionnement de la bascule *RS* (asynchrone) avec les mêmes restrictions.


Table de fonctionnement de la bascule *RST* synchronisée sur niveau haut de l'horloge *T* :

(*X* signifie indifféremment 0 ou 1 (valeur quelconque binaire))

Horloge <i>T</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>R</i>	<i>Q<sub>n</sub></i>	Fonction
Horloge <i>T</i> inactive	0	X	X	<i>Q<sub>n-1</sub></i>	Mémorisation
Horloge <i>T</i> active	1	0	0	<i>Q<sub>n-1</sub></i>	Mémorisation
Horloge <i>T</i> active	1	0	1	0	RESET (Remise à 0 de <i>Q</i> )
Horloge <i>T</i> active	1	1	0	1	SET (Mise à 1 de <i>Q</i> )
Horloge <i>T</i> active	1	1	1		Interdit



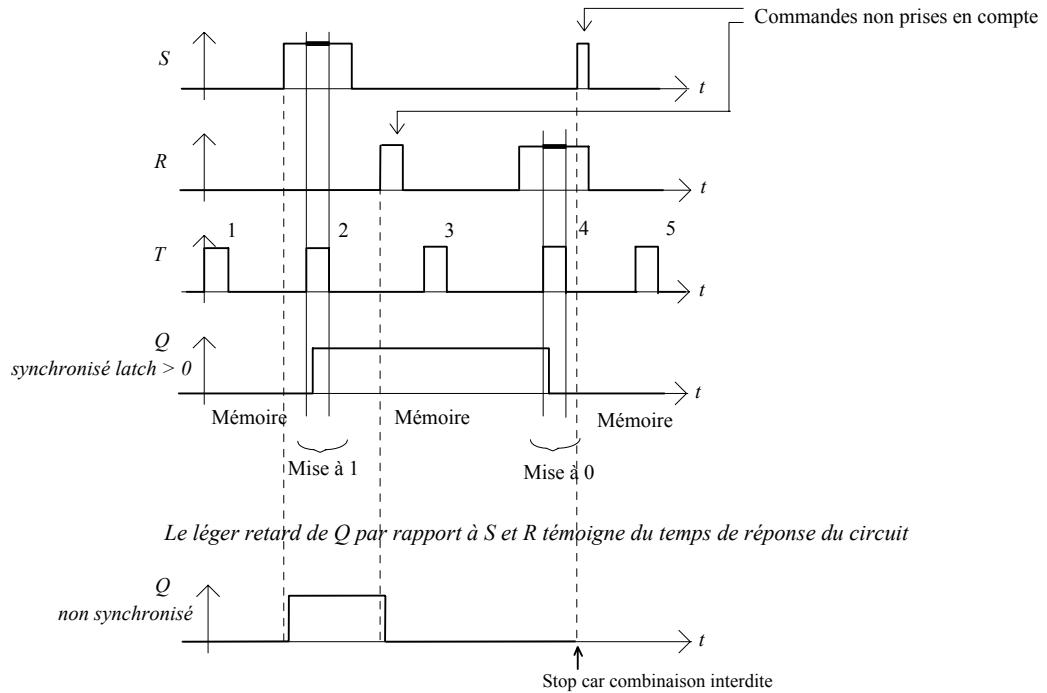Exemple de fonctionnement (bascule RST latch > 0)




Constitution (bascule RST latch > 0) (pour une RST latch < 0, il suffit de complémenter l'horloge)

Etant donné que pour la combinaison  $R = S = 0$  avec  $T = 1$ , on a un fonctionnement identique à la combinaison  $T = 0$  quels que soient  $R$  et  $S$ , il faut fabriquer deux variables  $r$  et  $s$  entrées d'une bascule RS asynchrone telles que les tables de vérité suivantes soient vérifiées :

$T$	$S$	$s$	-----	$T$	$R$	$r$	} Fonction mémoire
0	0	0		0	0	0	
0	1	0		0	1	0	
1	0	0		1	0	0	
1	1	1	Mise à 1	1	1	1	

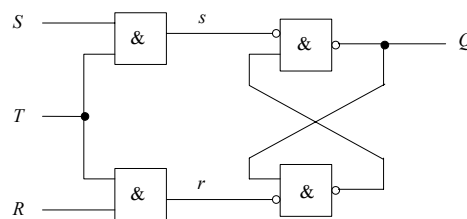Ceci est facilement réalisé à l'aide d'une porte ET qui permet de bloquer les commandes  $R$  et  $S$  tant que  $T = 0$ . Le schéma de la bascule RST synchronisée sur niveau haut de  $T$  peut donc être le suivant :



Le circuit ET suivi de l'inverseur peut avantageusement être remplacé par un opérateur NAND.



### 3.2. La bascule D

Elle constitue un élément mémoire. Elle supprime la configuration interdite de la bascule RST. Elle possède 1 entrée de donnée  $D$  (Data) et est réalisée à partir d'une bascule RST avec les entrées  $R$  et  $S$  liées par la relation :  $D = S = \bar{R}$ .

Fonctionnement

Cette bascule dispose d'une seule entrée appelée  $D$ . Le signal de synchronisation peut être actif soit sur un niveau - la bascule est alors appelée  $D$  latch - soit sur un front (bascule edge triggered).  $C$  est l'horloge de synchronisation.

Exemple

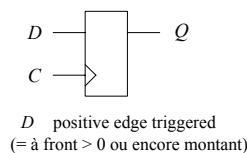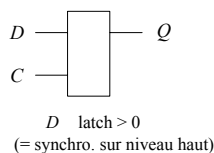


Avec une seule entrée on ne peut trouver que deux modes de fonctionnement :

- le signal de synchronisation est actif, la sortie  $Q$  recopie l'entrée  $D$ .
- le signal de synchronisation n'est pas actif, la sortie  $Q$  ne change pas.


C'est le fonctionnement en mémoire. Lors du passage en position mémoire, la dernière valeur recopiée est mémorisée.

**Exemple avec une bascule D latch > 0**

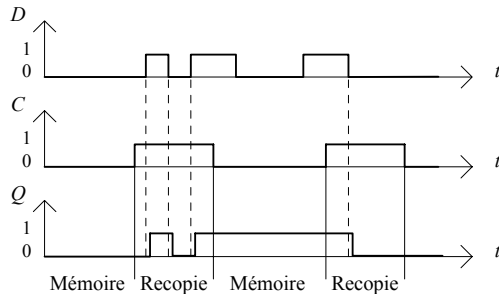

Le léger retard de  $Q$  par rapport à  $D$  témoigne du temps de propagation à travers la bascule

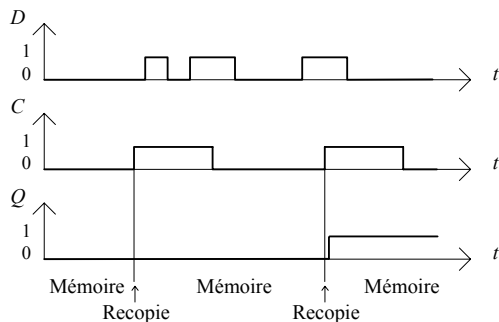**Exemple avec une bascule D edge triggered synchronisée sur front positif**



Le léger retard de  $Q$  par rapport à la prise en compte de  $D$  témoigne du temps de propagation à travers la bascule

Constitution d'une bascule D latch > 0 (pour une D latch < 0, il suffit de complémenter l'horloge)

Une bascule D est issue d'une bascule RST avec les entrées R et S liées par la relation :  $D = S = \bar{R}$

Pendant la phase où l'horloge de synchronisation est inactive, on a :  $Q_n = Q_{n-1}$  : fonction mémoire

L'équation de fonctionnement dans la phase d'activité de l'horloge est :  $Q_n = S + \bar{R} \cdot Q = D_{n-1}$  : fonction recopie

Le schéma de réalisation peut être le suivant :

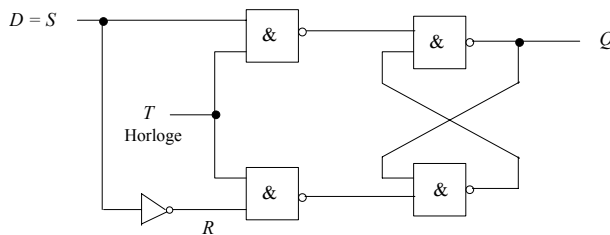


Table de vérité de la bascule D latch > 0

Horloge C	C	D	$Q_n$	Fonction
Horloge C inactive	0	X	$Q_{n-1}$	Mémorisation
Horloge C active	1	0	0	Recopie
Horloge C active	1	1	1	Recopie

ou encore :

Horloge C	C	D	$Q_n$	Fonction
Horloge C inactive	0	X	$Q_{n-1}$	Mémorisation
Horloge C active	1		D	Recopie

Constitution d'une bascule  $D > 0$  edge triggered (pour une  $D < 0$  edge triggered, il suffit de complémenter l'horloge)

La discrimination du front, c'est à dire du changement de niveau, ne s'effectue pas avec un circuit dérivateur mais par le jeu de trois mémoires internes à la bascule La réalisation simplifiée d'une bascule  $D > 0$  edge triggered est donné par :

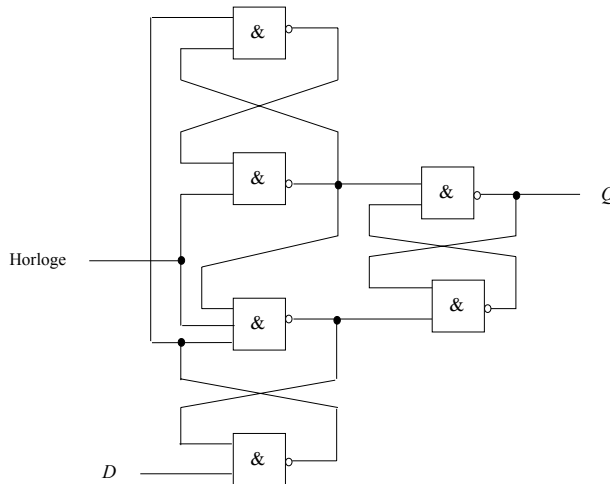


Table de vérité de la bascule  $D > 0$  edge triggered

Horloge C	C	D	$Q_n$	Fonction
C inactive	X (0 ou 1 ou $\downarrow$ )	X	$Q_{n-1}$	Mémoire
C active	$\uparrow$	0	0	Recopie
C active	$\uparrow$	1	1	Recopie

ou encore :

Horloge C	C	D	$Q_n$	Fonction
C inactive	X (0 ou 1 ou $\downarrow$ )	X	$Q_{n-1}$	Mémoire
C active	$\uparrow$		D	Recopie

L'analyse du fonctionnement de cette bascule peut être faite comme s'il s'agissait d'un système séquentiel asynchrone ayant deux variables d'entrées  $D$  et  $C$ .

La bascule  $D$  impose une restriction pour le bon fonctionnement :

Exemple : pour une bascule  $D$  latch  $> 0$ ,  $D$  ne doit pas changer d'état pendant que  $C = 1$  (sinon le problème d'aléa asynchrone  $RS$  réapparaît,  $R$  et  $S$  changeant simultanément d'état) → la bascule  $JK$  va apporter une amélioration.


### 3.3. La bascule T

Fonctionnement

Une bascule fonctionnant suivant le type  $T$  dispose d'une seule commande : l'entrée d'horloge ( $T$ ).

La sortie  $Q$  de la bascule change d'état à chaque impulsion de la commande.

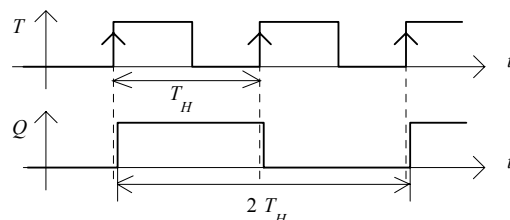Exemple d'un fonctionnement en type  $T$  synchronisé sur front montant :



Le léger retard de  $Q$  par rapport à la prise en compte de  $T$  témoigne du temps de propagation à travers la bascule

Remarque : Si le signal de commande est périodique de période  $T_H$  (fréquence  $f$ ), le signal de sortie est également périodique mais de période  $2 T_H$  (fréquence  $\frac{f}{2}$ ).

Ce mode de fonctionnement réalise une **division par 2 de la fréquence**.

Constitution

L'équation de fonctionnement est donnée par :  $Q_n = \overline{Q_{n-1}}$

En effet, après chaque commande la sortie change d'état, ce qui signifie qu'elle prend la valeur du complément. Il n'est pas commercialisé de bascules  $T$ . Il faut les fabriquer à l'aide des autres bascules.

Exemple : Transformation d'une bascule  $D$  (> 0 edge triggered) en bascule  $T$  (> 0 edge triggered).  
L'équation de la bascule  $D$  étant :  $Q_n = D$ , il suffit de relier l'entrée  $D$  à la sortie  $\overline{Q}$  pour obtenir :

$$Q_n = \overline{Q} \quad (\equiv \overline{Q_{n-1}})$$


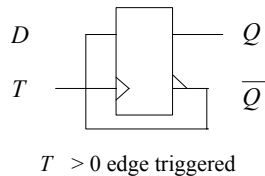


Table de vérité de la bascule  $T$  latch > 0

Horloge $T$	$T$	$Q_n$	Fonction
Horloge $T$ inactive	0	$Q_{n-1}$	Mémorisation
Horloge $T$ active	1	$\overline{Q_{n-1}}$	Complémentation

Précaution d'usage

Il ne faut pas réaliser un rebouclage qui provoque une instabilité de la sortie du montage. Par ex. , avec une bascule  $D$  latch > 0, la durée du niveau actif (1) de l'horloge doit être de courte durée: lorsque l'horloge passe au niveau actif (1), la sortie change après le temps nécessaire à la propagation de l'information. Comme la sortie  $\overline{Q}$  est réunie à l'entrée  $D$ , le changement de la sortie provoque un autre changement de celle-ci après le même décalage temporel.

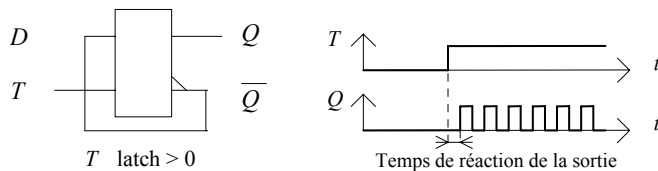

Rappel : Table de vérité de la bascule  $D$  latch > 0

Horloge $T$	$T$	$D$	$Q$	Fonction
$C$ inactive	0	X	$Q_{n-1}$	Mémoire
$C$ active	1		$D$	Recopie

3.4. La bascule JK

Fonctionnement


C'est une bascule disposant de deux entrées, respectivement appelées  $J$  et  $K$ . Comme pour la bascule  $RS$ , l'entrée  $J$  sert à la mise à 1 et l'entrée  $K$  à la remise à 0.

La différence entre la bascule  $JK$  et la bascule  $RS$  réside dans le fait qu'il n'y a plus d'état interdit pour les entrées, au profit de la combinaison  $J = K = 1$  utilisée pour obtenir un fonctionnement type  $T$ .

Bascule  $JK$  = bascule  $RS$  avec :  $J = S$ ,  $K = R$  et la combinaison  $J = K = 1$  est non interdite ( $Q' = \overline{Q}$ ) et de type bascule  $T$ .

Exemple: Bascule  $JK$  synchronisée sur front montant de l'horloge  $H$  (bascule  $JK > 0$  edge triggered) :

Symbole

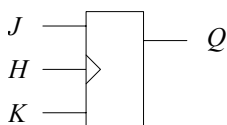

La table de fonctionnement est la suivante (table de vérité) :

Table de vérité (Analyse)

Horloge H	H	J	K	Q <sub>n</sub>	Fonction
H inactive	X (0 ou 1 ou $\downarrow$ )	X	X	Q <sub>n-1</sub>	Mémoire
H active	$\uparrow$	0	0	Q <sub>n-1</sub>	Mémoire
H active	$\uparrow$	0	1	0	RESET (Remise à 0 de Q)
H active	$\uparrow$	1	0	1	SET (Mise à 1 de Q)
H active	$\uparrow$	1	1	$\bar{Q}_{n-1}$	Complémentation (fonctionnement type T)

ou encore,

Table des transitions (Synthèse) - (Horloge active)

Transition Q <sub>n-1</sub> → Q <sub>n</sub>	J	K
0 → 0	0	X
0 → 1	1	X
1 → 1	X	0
1 → 0	X	1


La table des transitions est utile en *synthèse* car :

- en *analyse* on regarde quel effet les entrées provoquent sur les sorties (raisonnement *déductif*),
- en *synthèse* on regarde quelles entrées il faut appliquer en fonction des sorties désirées (raisonnement *inductif*)

On remarque sur cette table de fonctionnement que la bascule JK peut se substituer à n'importe quelle autre bascule :


- Bascule JK comme bascule RST :

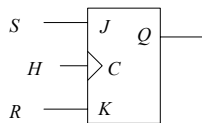Il est facile de fabriquer une bascule RST en faisant la correspondance  $J = S$ ,  $K = R$  et en s'interdisant  $J = K = 1$ :





- Bascule JK comme bascule D :

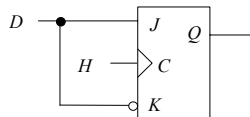Dans le cas où  $J = \bar{K} = D$ , on obtient une bascule D :




- Bascule JK comme bascule T :

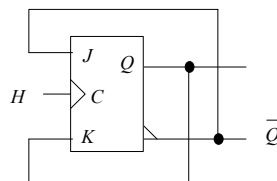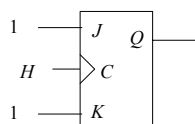Si  $J = K = 1$  ou si  $D = \bar{Q}$  (c'est à dire  $J = \bar{Q}$  et  $K = Q$ ), la bascule JK fonctionne suivant le type T :



Constitution des bascules JK

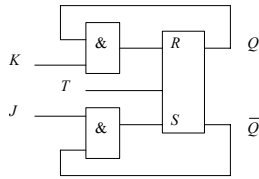A priori une bascule JK est fabriquée à partir d'une bascule RS synchrone où il est fait un rebouclage tel que :  $S = J \cdot \bar{Q}$  et  $R = K \cdot Q$  :



L'équation de fonctionnement de la bascule RS devient :  $Q_n = S + \bar{R} \cdot Q_{n-1} = J \cdot \bar{Q}_{n-1} + \bar{K} \cdot Q_{n-1}$

A cause du fonctionnement en type T, il y a le risque d'instabilité décrit lors de l'étude de cette bascule.

Afin d'éliminer toute instabilité il existe plusieurs solutions :

- a) Limiter la durée du fonctionnement autonome du système en réduisant la période de sensibilité. Ceci conduit à rendre minimum la largeur de l'impulsion d'horloge. A la limite, cette solution consiste à synchroniser la bascule sur un front (solution utilisable également pour les bascules de type RS ou D).
- b) Ouvrir la boucle du système. Cette solution impose l'utilisation d'une mémoire intermédiaire pour conserver le résultat précédent alors que la boucle est ouverte. C'est la structure maître-esclave (≡ SAS entre 2 bascules). (Ex. bascule JK maître-esclave : maître ≡ bascule RS, esclave ≡ bascule D). Cette structure peut aussi être utilisée pour les bascules de type RS ou D.

Initialisation d'une bascule (exemple d'une bascule JK)


En plus des entrées de données, les bascules possèdent des entrées dites asynchrones permettant d'initialiser les sorties, ou même de fixer celles-ci à un état constant quelquesoit les entrées de données ou d'horloge.

Les entrées asynchrones  $a_i$  de mise à 0 et mise à 1 souvent actives à l'état bas (donc notées  $\bar{a}_i$ ) sont telles que lorsque l'ordre mise à 0 par ex. est activé, Q est placé à l'état 0 quelles que soient les entrées d'horloge et de données J, K. Ce sont des commandes d'effacement et d'initialisation (appelées aussi Clear et Preset ou encore Reset et Set) qui peuvent être activées pour fixer l'état initial de la sortie et qui doivent ensuite être inactivées pour permettre le fonctionnement normal de la bascule.

Un simple circuit RC connecté à l'entrée Preset par ex. pour fixer l'état initial Q peut être utilisé :


Cas d'entrées asynchrones actives à l'état haut : (l'initialisation se fait en un temps de l'ordre de la Constant de temps RC)

A l'aide d'un circuit RC, on active l'entrée asynchrone un court instant au démarrage par un niveau haut, puis on ramène le signal asynchrone d'initialisation à 0. Appliqué à l'entrée Clear, ceci initialise Q à 0, mais appliqué à l'entrée Preset, ceci initialise Q à 1. A chaque fois l'entrée asynchrone non utilisée est placée à l'état inactif, soit l'état 0. (Le maintien prolongé d'une entrée asynchrone à son niveau actif fixe Q constant : à 0 si Clear est actif, à 1 si Preset l'est).

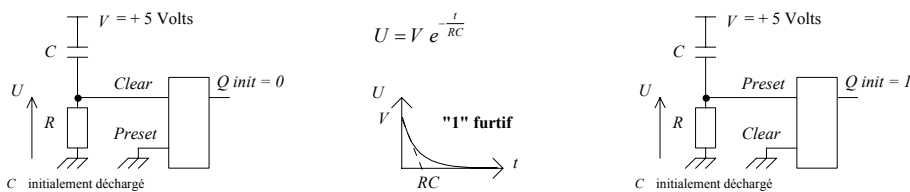

Cas d'entrées asynchrones actives à l'état bas :

A l'aide d'un circuit RC, on active l'entrée asynchrone un court instant au démarrage par un niveau bas, puis on ramène le signal asynchrone d'initialisation à 1. Appliqué à l'entrée  $\bar{Clear}$ , ceci initialise Q à 0, mais appliqué à l'entrée  $\bar{Preset}$ , ceci initialise Q à 1. A chaque fois l'entrée asynchrone non utilisée est placée à l'état inactif, soit l'état 1. (Le maintien prolongé d'une entrée asynchrone à son niveau actif fixe Q constant : à 0 si  $\bar{Clear}$  est actif, à 1 si  $\bar{Preset}$  l'est).

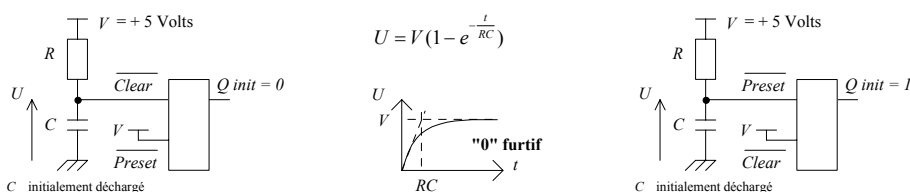



a) La bascule JK à déclenchement sur front

Il existe dans les circuits actuellement commercialisés deux façons de sélectionner un front :

- Le signal d'horloge est dérivé (exemple : 5470)
- Le signal d'horloge n'est pas dérivé. La discrimination du front s'effectue comme pour la bascule D edge triggered à l'aide de mémoires internes.

Par exemple le circuit type 54/74 109 qui est décrit à l'aide du schéma suivant constitue une bascule JK qui est synchronisée sur les fronts positifs. On peut étudier son fonctionnement en considérant cette bascule comme un système séquentiel asynchrone à trois variables d'entrée (J, K, Horloge).


Les entrées asynchrones *a* de mise à 0 et mise à 1 généralement actives à l'état bas (donc notées  $\bar{a}$ ) sont telles que lorsque mise à 0 par ex. est activée, Q est placé à l'état 0 quelles que soient les entrées d'horloge et de données J, K. Ce sont des commandes d'effacement et d'initialisation (appelées aussi Clear et Preset) qui peuvent être activées pour fixer l'état initial de la sortie et qui doivent ensuite être inactivées pour permettre le fonctionnement normal de la bascule. Un simple circuit RC connecté à l'entrée Preset par ex. pour fixer l'état initial Q = 1 peut être utilisé :

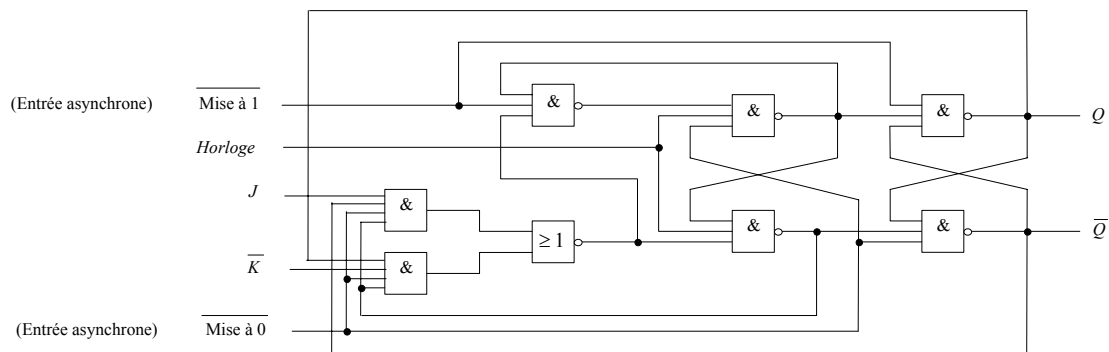 

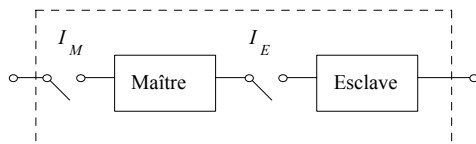b) Structure maître-esclave (réalise une sorte de « sas »)


La structure maître-esclave est une structure à deux bascules synchrones. L'une, appelée le maître, est placée à l'entrée, l'autre, l'esclave, de type D est placée en sortie.

Pour simplifier l'étude du fonctionnement de cet ensemble, la synchronisation de chaque bascule est symbolisée par un interrupteur qui se ferme pendant la phase active de l'horloge.




Les interrupteurs  $I_M$  et  $I_E$  sont commandés par le niveau du signal d'horloge par rapport à un seuil déterminé.

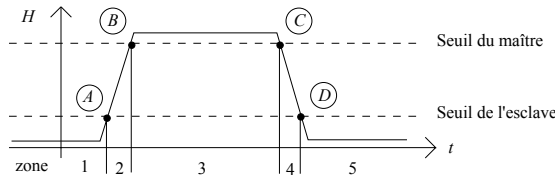
Le signal d'horloge étant une impulsion, les niveaux correspondant aux seuils définissent 4 points (5 zones distinctes) :



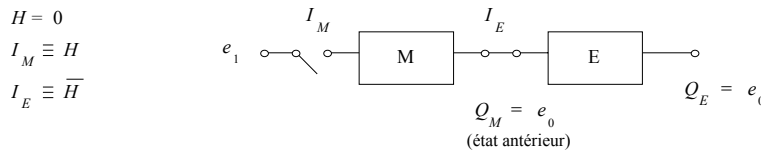
Dans la zone temporelle (1) les interrupteurs du maître et de l'esclave sont respectivement ouverts et fermés. Le maître fonctionne alors en mémoire, l'esclave recopie la sortie du maître.



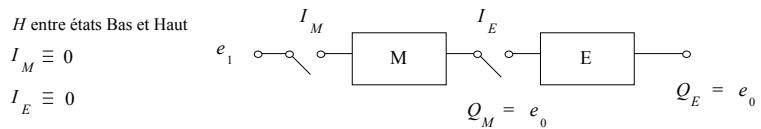
Pour accéder dans la zone (2), le seuil de l'esclave est franchi et l'interrupteur correspondant change d'état. L'esclave est alors séparé du maître et fonctionne en mémoire.



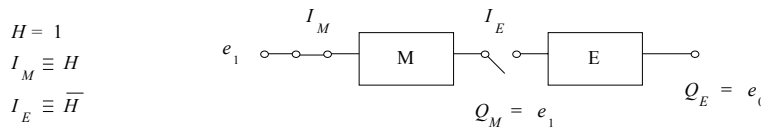
Dans la zone (3) l'esclave mémorise toujours la même information et le signal de sortie n'a pas encore changé. Par contre, le maître prend en compte l'information d'entrée.



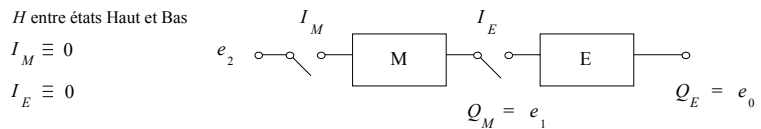Dans la zone (4) le maître est de nouveau isolé de l'entrée. Il a mémorisé la nouvelle valeur de la sortie ( $e_1$ ). L'esclave reste encore isolé du maître. par conséquent la valeur de la première sortie n'est pas encore modifiée.



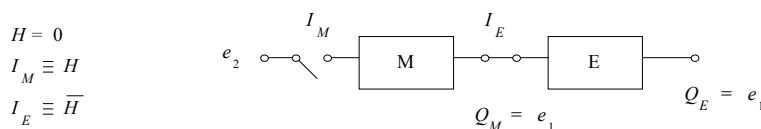C'est seulement dans la zone (5) que le maître communique la nouvelle valeur à l'esclave qui la transmet en sortie.



On peut remarquer qu'il n'existe pas de configuration où les deux interrupteurs sont simultanément fermés, ce qui permet d'effectuer un rebouclage sortie → entrée sans craindre une instabilité (système de sas réalisé).


D'autre part le décalage temporel entre les commandes des interrupteurs  $I_M$  et  $I_E$  est inévitable puisqu'il est impossible d'obtenir des signaux d'horloge capables de passer *instantanément* du niveau 0 au niveau 1 (ou inversement). En d'autres termes, on peut dire que la qualité des fronts  $\frac{dv}{dt}$  du signal d'horloge  $v(t)$  n'influence pas le principe décrit. Néanmoins, il faut que l'impulsion de l'horloge ait une durée suffisante compte tenu de la vitesse d'évolution de la bascule.




Enfin, on remarque que si le signal d'horloge est supérieur au seuil de l'esclave, alors l'interrupteur  $I_E$  est ouvert. Et si le signal d'horloge est supérieur au seuil du maître,  $I_M$  est fermé. Les deux interrupteurs peuvent donc être commandés par des signaux complémentaires.

( $H$  et  $\bar{H}$  ; les phases ② et ④ où les interrupteurs sont ouverts simultanément sont dues à la transition  $H$  de  $1 \rightarrow 0$  et  $H$  de  $0 \rightarrow 1$ ).

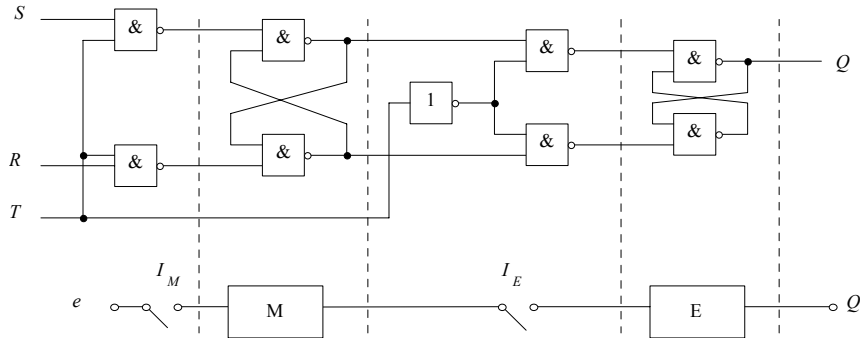Le schéma d'une bascule **RST maître-esclave** est donné par la figure suivante :



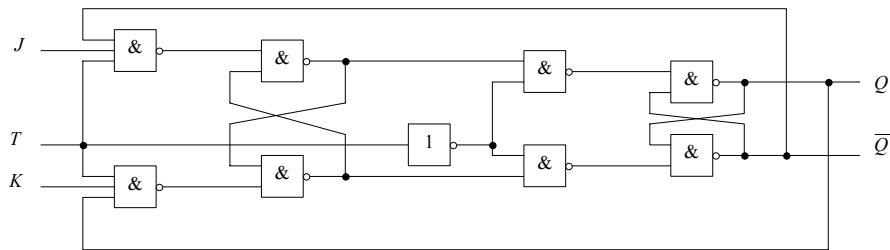La bascule **JK maître-esclave** se déduit de la bascule précédente en réalisant le rebouclage  $S = J\bar{Q}$  et  $R = KQ$  :



Suivant le mode de synchronisation du maître lors de la phase ③, il existe deux types de bascules maître-esclave.

En effet, l'acquisition de la nouvelle valeur peut être faite sur le front montant du signal de synchronisation ou sur son niveau.


Pour distinguer ces deux types de bascules, on appelle bascule **maître-esclave à verrouillage** la structure dont le maître est synchronisé sur le front montant de l'horloge.

Enfin, il faut remarquer que la stabilité apportée à une bascule par une structure maître-esclave se fait au prix d'un coût en temps de propagation de la bascule.

**Tableau récapitulatif**

Chaque type de bascule est donnée avec table de fonctionnement et parfois un ex. de CI (circuit intégré) (Texas Instr.).


**Bascule RS**

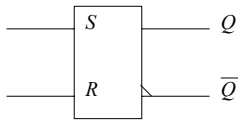


S	R	$Q_n$	
0	0	$Q_{n-1}$	} Mémoire } Recopie de S
0	1	0	
1	0	1	
1	1	Interdit	car $Q_n = \overline{Q_n}$

La bascule RS est sujette à des aléas de fonctionnement (sorties imprévisibles) lorsque les 2 entrées S et R changent d'état simultanément.


**Bascule D Latch > 0**

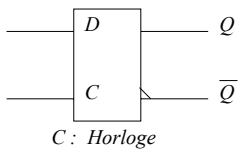


C	D	$Q_n$	
0	X	$Q_{n-1}$	} Mémoire } Recopie
1	0	0	
1	1	1	

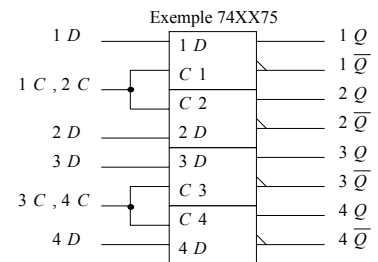

**Bascule D > 0 edge triggered**

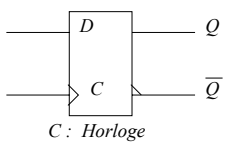


C	D	$Q_n$	
X	X	$Q_{n-1}$	} Mémoire } Recopie
↑	0	0	
↑	1	1	

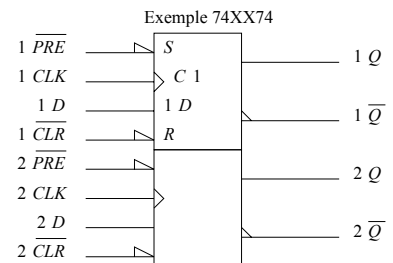

Les entrées asynchrones *Preset* et *Clear*, actives à l'état bas, de mise à 1 et à 0 servent à l'initialisation ou l'effacement

**Bascule T**

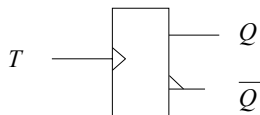


T > 0 edge triggered


Table de vérité

Horloge T	T	$Q_n$	Fonction
Horloge T inactive	0	$Q_{n-1}$	Mémorisation
Horloge T active	↑	$\overline{Q_{n-1}}$	Complémentation

**Bascule JK > 0 edge triggered**

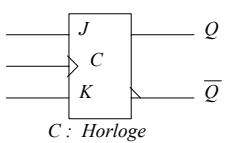


C	J	K	$Q_n$	
X	X	X	$Q_{n-1}$	} Mémoire
↑	0	0	$Q_{n-1}$	
↑	0	1	0	} Recopie de J
↑	1	0	1	
↑	1	1	$\overline{Q_{n-1}}$	

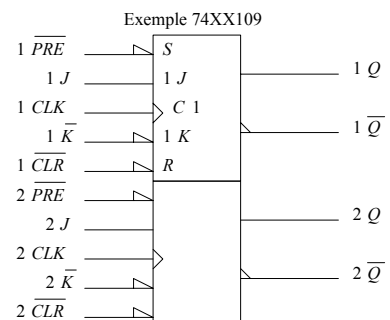


Les entrées asynchrones *Preset* et *Clear*, actives à l'état bas, de mise à 1 et à 0 servent à l'initialisation ou l'effacement

**Bascule JK maître-esclave**

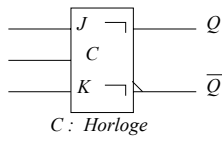


C	J	K	$Q_n$	
X	X	X	$Q_{n-1}$	} Mémoire
↓	0	0	$Q_{n-1}$	
↓	0	1	0	} Recopie de J
↓	1	0	1	
↓	1	1	$\overline{Q_{n-1}}$	} Complément

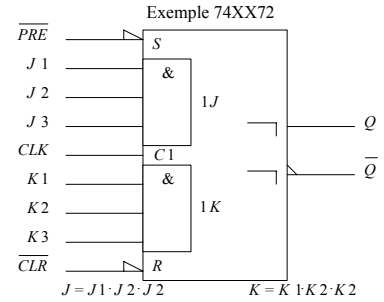


J et K sont calculés à l'aide d'une porte ET à 3 entrées.

Le symbole  $\lrcorner$  indique que la sortie n'évolue qu'après le retour à l'état initial de l'horloge C.

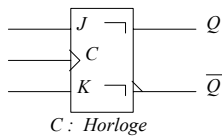**Bascule JK avec verrouillage de la donnée**




C	J	K	$Q_n$	
X	X	X	$Q_{n-1}$	} Mémoire
↓	0	0	$Q_{n-1}$	
↓	0	1	0	} Recopie de J
↓	1	0	1	
↓	1	1	$\overline{Q_{n-1}}$	} Complément

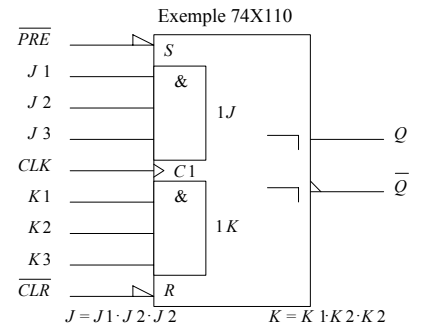

Par rapport à la bascule JK maître-esclave, l'entrée de contrôle C est munie du triangle, symbole d'une activité sur un front positif, ce qui signifie que les entrées J et K sont échantillonnés sur le front montant de C. Le résultat n'est transmis en sortie qu'après le retour à l'état initial de l'information d'horloge C.

**Bascule RS maître-esclave**

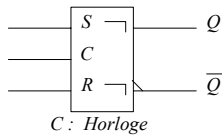


C	S	R	$Q_n$	
X	X	X	$Q_{n-1}$	} Mémoire
↓	0	0	$Q_{n-1}$	
↓	0	1	0	} Recopie de S
↓	1	0	1	
↓	1	1	Interdit	

### TD 3. LOGIQUE SEQUENTIELLE 1

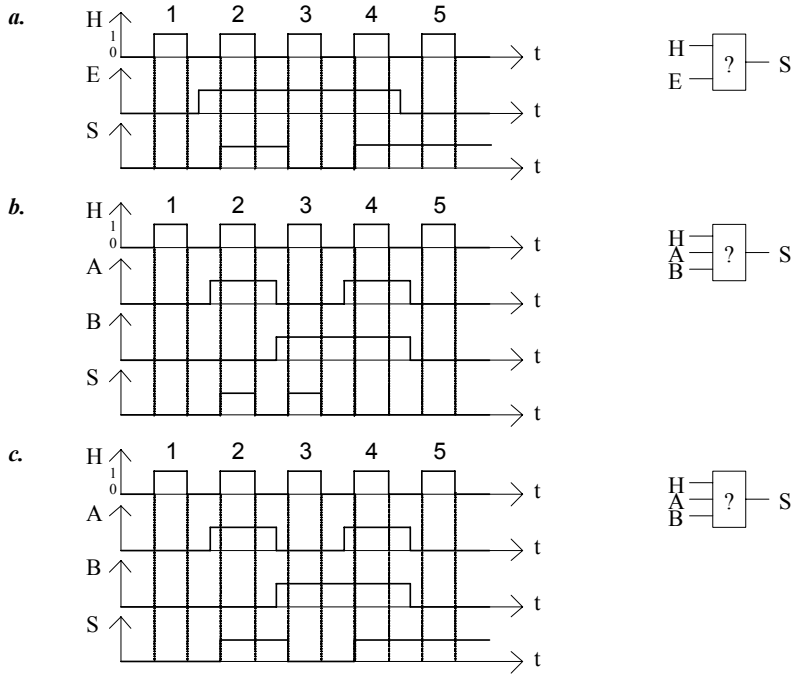
#### 1. Logique combinatoire et séquentielle

Les systèmes *a*, *b*, *c*, dont le fonctionnement est décrit par les chronogrammes suivants sont-ils combinatoires ou séquentiels ?



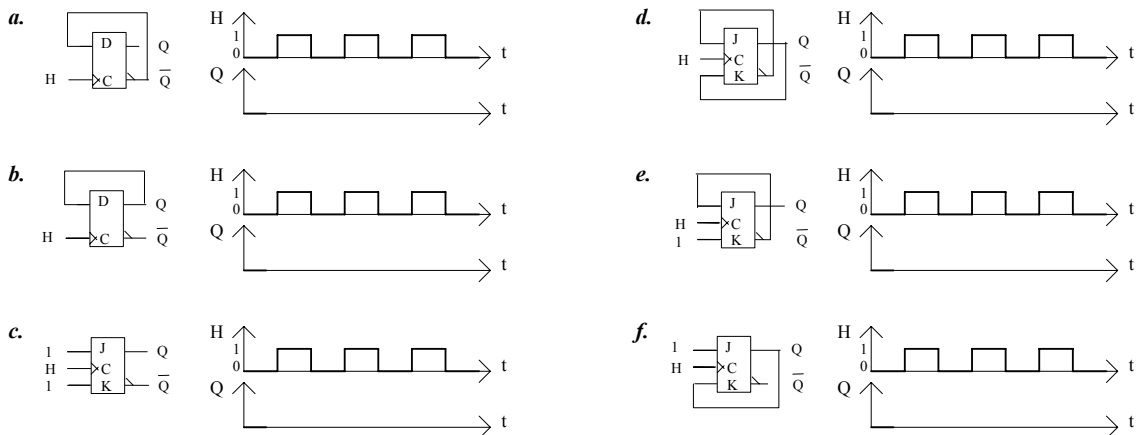
#### 2. Bascules

Compléter les chronogrammes pour chacun des schémas suivants :




Rappel

Basculer D > 0 edge triggered

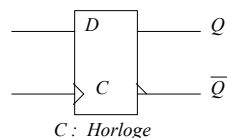


C	D	Q <sub>n</sub>
X	X	Q <sub>n-1</sub>
↑	0	0
↑	1	1


Mémoire  
Recopie

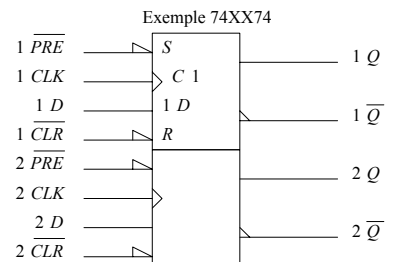

**Bascule JK > 0 edge triggered**

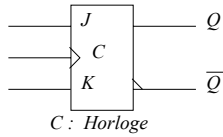


C	J	K	$Q_n$	
X	X	X	$Q_{n-1}$	Mémoire
↑	0	0	$Q_{n-1}$	
↑	0	1	0	Recopie de J
↑	1	0	1	
↑	1	1	$\overline{Q_{n-1}}$	Complément

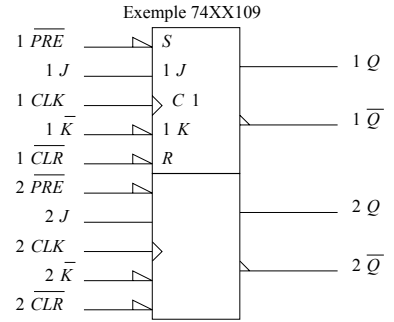


**3. Système séquentiel**

Soit le système séquentiel :

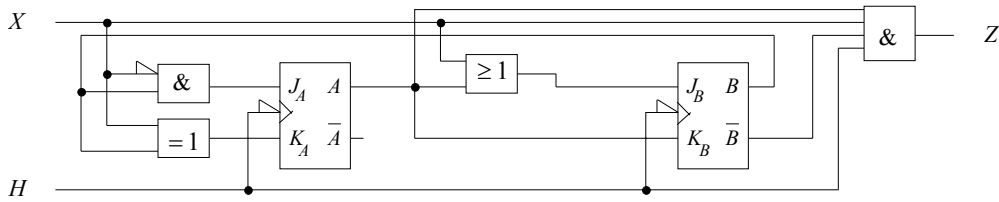


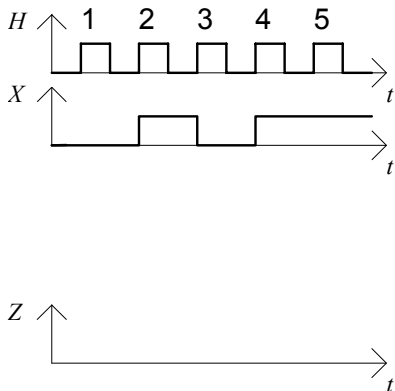Compléter le chronogramme suivant (*A* et *B* sont initialement à l'état 0) et donner la séquence (automate) des états *AB* du compteur:



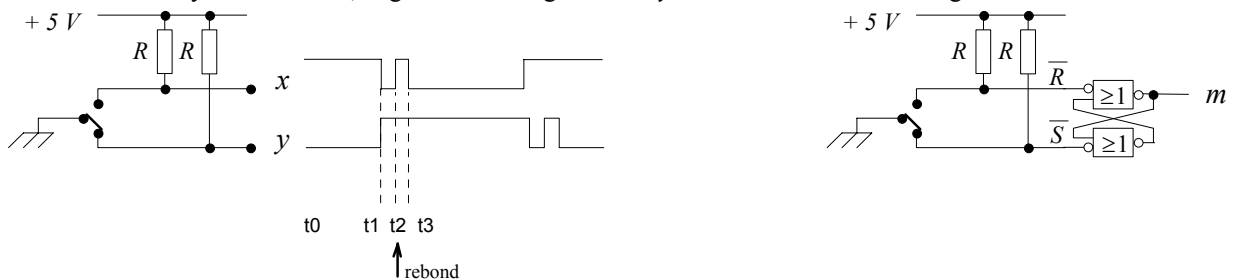**4. Bascule RS à entrées complémentées**

On considère le système suivant, engendrant les signaux *x* et *y*. Déterminer l'allure du signal *m* issu de la bascule RS:



Rappel : Table de vérité de la bascule RS :

S	R	$Q_n$	Fonction	Complémentarité
0	0	$Q_{n-1}$	Mémorisation	$Q' = \overline{Q}$
0	1	0	RESET (Mise à 0 de <i>Q</i> )	$Q' = \overline{Q}$
1	0	1	SET (Mise à 1 de <i>Q</i> )	$Q' = \overline{Q}$
1	1		Combinaison interdite car $Q' \neq \overline{Q}$	$Q' \neq \overline{Q}$


## TD 3 ANNEXE. LOGIQUE SEQUENTIELLE 1

### 1. Détection synchrone d'une séquence (serrure électronique)

Sur une ligne électrique de transmission  $L$  arrivent des données binaires en série. Chaque bit est synchronisé, c'est-à-dire pris en compte, au front montant d'un signal d'horloge  $H$ . La séquence binaire à détecter (clé) compte 4 bits notés  $a b c d$ . La détection de la séquence a pour effet de placer quasi instantanément (c'est-à-dire au temps de retard d'une porte logique élémentaire près) après la détection de la présence du 4ème bit de la séquence au front montant d'horloge, au niveau logique haut l'état d'une ligne  $Z$  initialement à l'état bas (une impulsion de sortie  $Z = 1$ , de largeur sensiblement égale à une demi-période d'horloge, est produite).

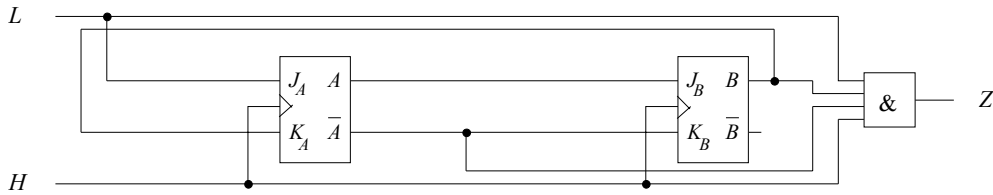**1. Solution à logique câblée (1)**


La synthèse d'un système séquentiel à base de bascules  $JK$  autorise la détection de la séquence et conduit à l'architecture suivante :




- 1.1. Compléter le chronogramme fourni.
- 1.2. En déduire la séquence  $a b c d$  à détecter.

*Solution à logique câblée (1)*

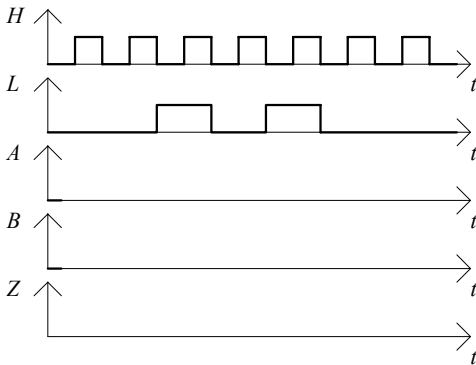1.1. Les bascules ont un état initial bas :  $A = 0, B = 0$



1.2. Séquence à détecter :

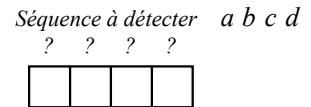

**2. Solution à logique câblée (2)**

Une synthèse plus intuitive utilisant un registre à décalage est également possible. On donne la table de fonctionnement du circuit 74164 (registre à décalage 8 bits) :


 


Table de fonctionnement 74164		Entrées		Sorties							
$\overline{CL}$ (CLEAR)	CK (CLOCK)	A	B	$Q_{A_n}$	$Q_{B_n}$	$Q_{C_n}$	$Q_{D_n}$	$Q_{E_n}$	$Q_{F_n}$	$Q_{G_n}$	$Q_{H_n}$
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	X sauf $\uparrow$	X	X	$Q_{A_{n-1}}$	$Q_{B_{n-1}}$	$Q_{C_{n-1}}$	$Q_{D_{n-1}}$	$Q_{E_{n-1}}$	$Q_{F_{n-1}}$	$Q_{G_{n-1}}$	$Q_{H_{n-1}}$
1	$\uparrow$ (front montant)	1	1	1	$Q_{A_{n-1}}$	$Q_{B_{n-1}}$	$Q_{C_{n-1}}$	$Q_{D_{n-1}}$	$Q_{E_{n-1}}$	$Q_{F_{n-1}}$	$Q_{G_{n-1}}$
1	$\uparrow$	0	X	0	$Q_{A_{n-1}}$	$Q_{B_{n-1}}$	$Q_{C_{n-1}}$	$Q_{D_{n-1}}$	$Q_{E_{n-1}}$	$Q_{F_{n-1}}$	$Q_{G_{n-1}}$
1	$\uparrow$	X	0	0	$Q_{A_{n-1}}$	$Q_{B_{n-1}}$	$Q_{C_{n-1}}$	$Q_{D_{n-1}}$	$Q_{E_{n-1}}$	$Q_{F_{n-1}}$	$Q_{G_{n-1}}$

2.1. Compléter le schéma électrique (en complétant le câblage et en remplaçant chaque ? par un bit 0 ou 1, ou par un opérateur logique) pour permettre la détection de la séquence *a b c d*.

Solution à logique câblée (2)

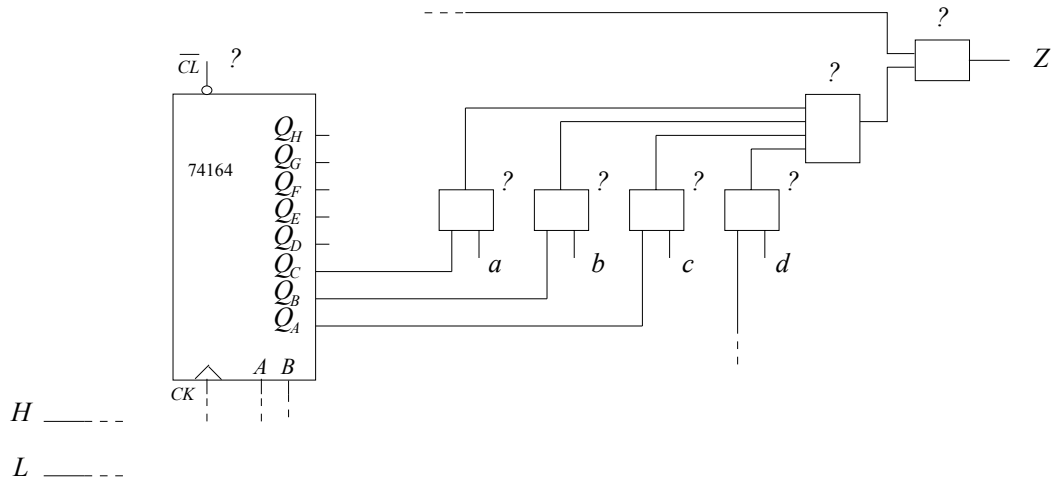

2.2. Donner deux avantages fonctionnels de cette solution par rapport à la précédente.


Avantage 1	Avantage 2
•	•

3. Solution à logique programmée (1)

On utilise un microcontrôleur pour la détection de la séquence *a b c d*.

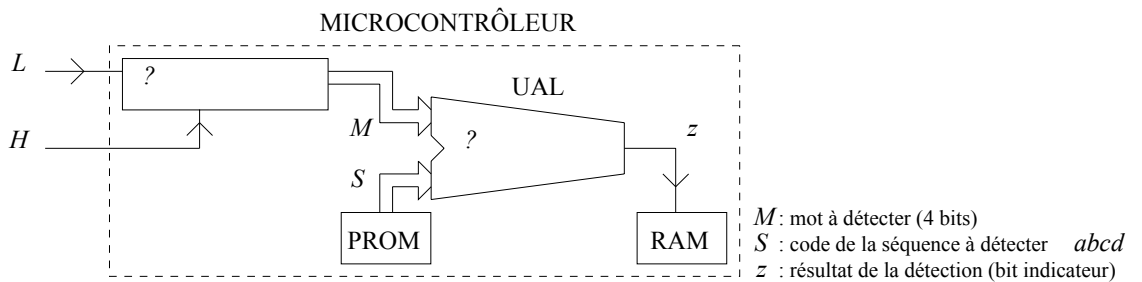3.1. Compléter le schéma synoptique en indiquant :

- le circuit interne au microcontrôleur réalisant l'acquisition des données de la ligne *L*
- le type d'instruction (symbolisée dans l'Unité Arithmétique et Logique) au coeur du programme réalisant la détection de la séquence.



3.2. Quel avantage fonctionnel peut-on attribuer à cette solution par rapport à la précédente ?

Dire aussi quel peut être l'inconvénient principal de cette solution par rapport aux précédentes.

Avantage
•

4. Solution à logique programmée (2)

Solution VHDL.

## TP 3. LOGIQUE SEQUENTIELLE 1

### 1. Matériel nécessaire

- Oscilloscope
- Générateur de signaux Basses Fréquences (GBF)
- Alimentation stabilisée ( 2x[ 0-30 V]... + 1x[ 5 V]... )
- Multimètre
- Moniteur MS05 (plaquette de câblage)
- Câbles : - 1 T, 1 BNC-BNC, 1 BNC-Banane, 1 sonde oscilloscope, 6 fils Banane, petits fils.

#### Composants

- 1 Résistance 1MΩ
- 1 Condensateur 100 nF
- 1 mini-interrupteur (horloge manuelle)

Circuits logiques de la famille CMOS série 4000 :

- 2 4027 : 2 Bascules JK positive edge triggered

### 2. Notation du TP

Faire examiner par le professeur en fin de séance, les différentes parties du TP.




#### Rappel : Initialisation d'une bascule (exemple d'une bascule JK)

Les entrées asynchrones  $a$  de *mise à 0* et *mise à 1* généralement actives à l'état bas (donc notées  $\bar{a}$ ) sont telles que lorsque *mise à 0* par ex. est activée,  $Q$  est placé à l'état 0 quelles que soient les entrées d'horloge et de données  $J, K$ . Ce sont des commandes d'effacement et d'initialisation (appelées aussi *Clear* et *Preset* ou encore *Reset* et *Set*) qui peuvent être activées pour fixer l'état initial de la sortie et qui doivent ensuite être inactivées pour permettre le fonctionnement normal de la bascule.

Un simple circuit RC connecté à l'entrée *Preset* par ex. pour fixer l'état initial  $Q$  peut être utilisé :

*Cas d'entrées asynchrones actives à l'état haut :*




A l'aide d'un circuit RC, on active l'entrée asynchrone un court instant au démarrage par un niveau haut, puis on ramène le signal asynchrone d'initialisation à 0. Appliqué à l'entrée *Clear*, ceci initialise  $Q$  à 0, mais appliqué à l'entrée *Preset*, ceci initialise  $Q$  à 1. A chaque fois l'entrée asynchrone non utilisée est placée à l'état inactif, soit l'état 0. (Le maintien prolongé d'une entrée asynchrone à son niveau actif fixe  $Q$  constant : à 0 si *Clear* est actif, à 1 si *Preset* l'est).

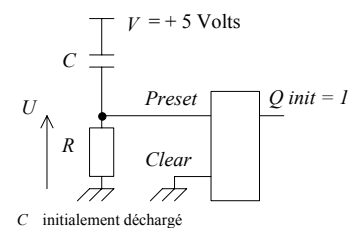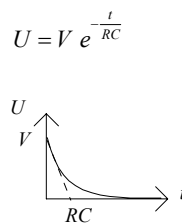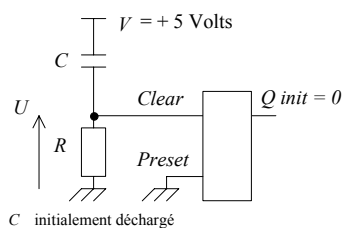

*Cas d'entrées asynchrones actives à l'état bas :*

A l'aide d'un circuit RC, on active l'entrée asynchrone un court instant au démarrage par un niveau bas, puis on ramène le signal asynchrone d'initialisation à 1. Appliqué à l'entrée *Clear*, ceci initialise  $Q$  à 0, mais appliqué à l'entrée *Preset*, ceci initialise  $Q$  à 1. A chaque fois l'entrée asynchrone non utilisée est placée à l'état inactif, soit l'état 1. (Le maintien prolongé d'une entrée asynchrone à son niveau actif fixe  $Q$  constant : à 0 si *Clear* est actif, à 1 si *Preset* l'est).



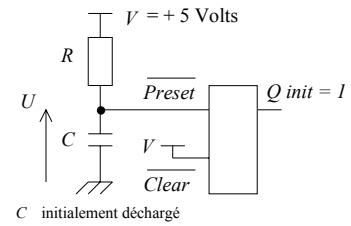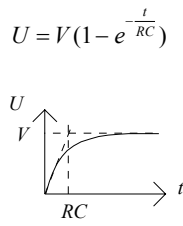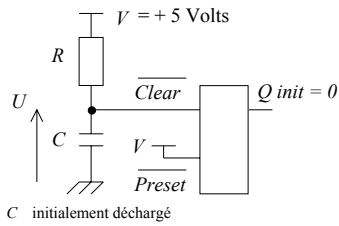

### Etude expérimentale


#### Simulation (& Câblage) :

Pour des raisons de compatibilité, n'utiliser que des circuits de la même famille (famille CMOS 4000 à ne pas mélanger avec la famille TTL 74xxx).


### 3. Bascules JK (1)
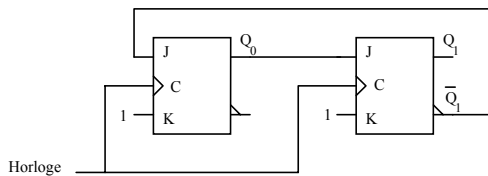
#### Etude théorique

En traçant le chronogramme faisant figurer les signaux H (Horloge),  $Q_1$  et  $Q_0$ , prévoir la séquence (automate) des états  $Q_1Q_0$  du compteur 3 états: (Etat initial supposé :  $Q_0 = Q_1 = 0$ )



#### Etude théorique - Corrigé

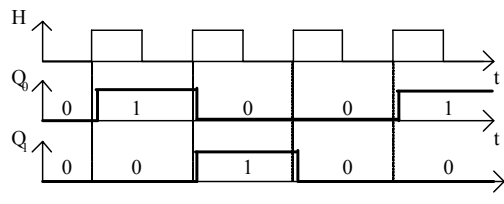


On a un compteur par 3 :  $Q_1Q_0 = 00 \rightarrow Q_1Q_0 = 01 \rightarrow Q_1Q_0 = 10 \rightarrow Q_1Q_0 = 00 \rightarrow \dots$
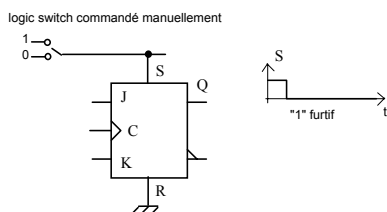
#### Etude expérimentale

- Réaliser le câblage et cadencer à l'aide du mini-interrupteur pour horloge.
- Vérifier par la simulation (Circuit Maker) avec un Pulser pour horloge. (Avec le logiciel de simulation assez permissif, les entrées asynchrones d'initialisation R et S des bascules JK laissées « en l'air » sont équivalentes à  $R=0$  et  $S=0$  ce qui initialise la sortie de la bascule Q à 0. - En câblage, il faudrait câbler effectivement  $R=0, S=0$ )
- Compléter le schéma pour un état initial garanti  $Q_1Q_0 = 00$ .
- Le compteur est-il autocorrecteur ? (Initialiser les sorties à un état hors cycle normal de comptage, par exemple  $Q_1Q_0 = 11$  et observer si le compteur revient à son cycle normal de comptage : si oui, le compteur est autocorrecteur). Vérifier la théorie par la simulation en traçant le chronogramme.

Note : 1. En simulation, l'initialisation de la sortie  $Q = 1$  d'une bascule JK s'obtient en jouant sur les entrées asynchrones d'initialisation R et S de façon à envoyer un « 1 » furtif sur l'entrée S, R étant à 0 :




2. Rappel - Pour tracer un chronogramme à l'aide du simulateur, utiliser le composant :

Instruments → Digital → Scope et l'icône :

- L'horloge est constituée du composant : Instruments → Digital → Pulser (sortie sur Q1)

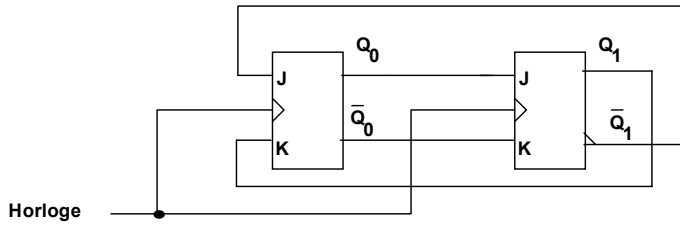**4. Bascules JK (2)**


Le schéma du circuit considéré est le suivant :



*Etude théorique*

- Par une étude théorique, prévoir à partir de l'état initial  $Q_1Q_0 = 00$ , la séquence (automate) des états  $Q_1Q_0$  du compteur 4 états (Tracer le chronogramme faisant figurer les signaux H (Horloge),  $Q_1$  et  $Q_0$ ).

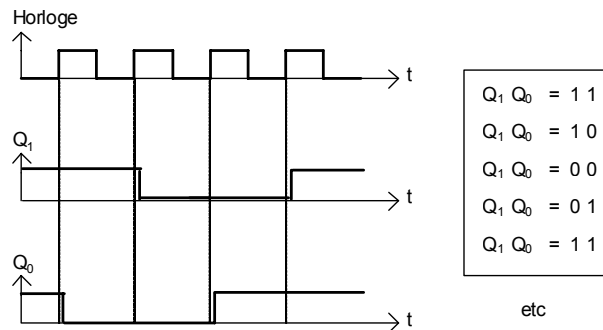*Etude théorique - Corrigé* (Avec un état initial  $Q_1Q_0 = 11$ )



*Etude expérimentale*

- Vérifier expérimentalement par câblage et simulation ce résultat en visualisant avec des LEDs et avec le chronogramme les états  $Q_1$  et  $Q_0$  du compteur et en utilisant le Générateur Basse Fréquence (GBF) pour horloge en câblage (*Pulser de Circuit Maker pour la simulation*).

**Rangement du poste de travail**

*Examen des différentes parties du TP et rangement ( 0 pour tout le TP sinon).*

## 4. LOGIQUE SEQUENTIELLE 2

### 1. LES REGISTRES

#### 1.1. Présentation


Un registre est d'abord un ensemble de cases ou cellules mémoire capables de stocker une **information** (≡ un mot binaire). La position des cases mémoire entre elles est responsable de l'ordre des chiffres, c'est à dire de la structure de l'information. Dans le système binaire, une case mémoire est définie à l'aide d'une bascule. Un registre est donc un ensemble ordonné de bascules.

De plus, l'interconnexion entre les bascules permet certaines manipulations de l'information stockée.

#### 1.2. Fonctionnement

Un registre sert à mémoriser un mot ou un nombre binaire. Le schéma d'un tel système comporte autant de bascule type *D* que d'éléments binaires à mémoriser. *Toutes les bascules sont commandées par le même signal d'horloge.*

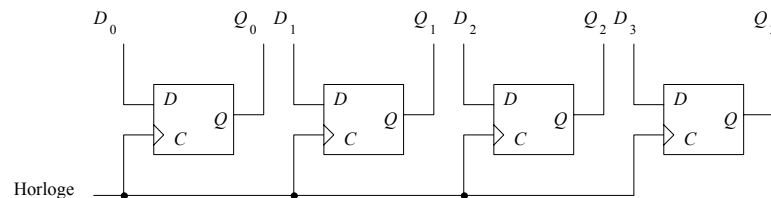Exemple : registre 4 bits      Fonctions Chargement en mémoire et Mémorisation



Rappel : Bascule  $D = \begin{cases} Q_n = D & \text{si horloge active} \leftarrow \text{Chargement} \\ Q_n = Q_{n-1} & \text{sinon} \leftarrow \text{Mémoire} \end{cases}$


Moyennant une interconnexion entre les cellules, le registre précédent devient capable d'opérer une translation des chiffres (≡ bits) du nombre (≡ mot) initialement stocké. Le déplacement s'effectue soit vers la droite soit vers la gauche. Le registre est alors appelé **registre à décalage**.

De nombreuses applications résultent de cette possibilité de décalage, par exemple :

- la conversion série-parallèle d'une information numérique ;
- les opérations de multiplication et division par 2 ;
- la ligne à retard numérique.

Plus généralement un registre peut se représenter par le schéma suivant :

*Fonctions Décalage en plus*

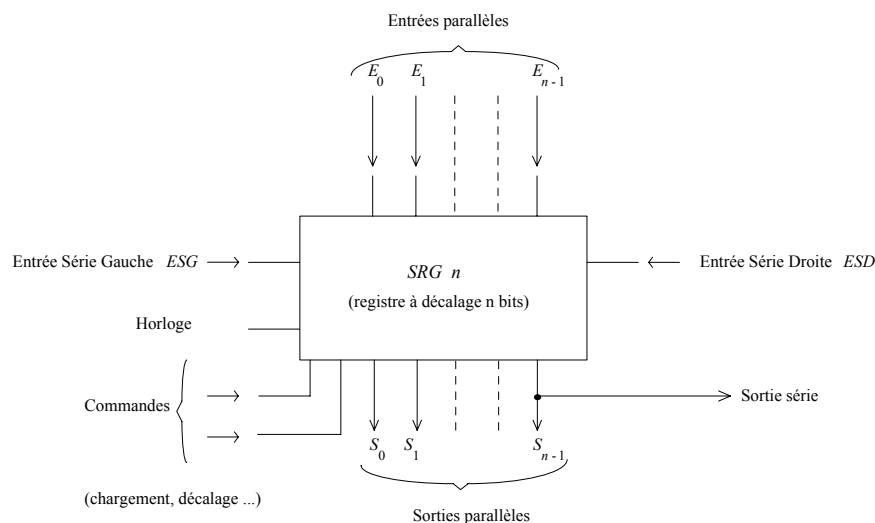


Les registres disposant de toutes ces entrées, sorties et commandes sont appelés **registres universels** à  $n$  cellules. Tous les registres actuellement commercialisés n'ont pas toutes les possibilités de commande du registre universel essentiellement à cause de la limitation du nombre de broches disponibles par boîtier. Les sorties  $S_0 \cdots S_{n-1}$  sont les sorties des bascules constituant les cellules du registre.

Les signaux de commande du registre permettent de :


- Garder une information en mémoire. Chaque bascule conserve sa valeur malgré les impulsions d'horloge.

Exemple :

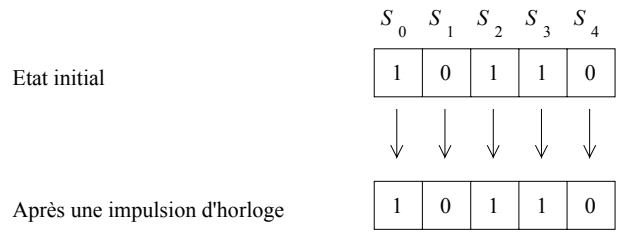

- Décaler une information de la gauche vers la droite. Le contenu de la bascule de rang  $i$  est transmis à celle de rang  $i + 1$  à chaque impulsion d'horloge.


Exemple :

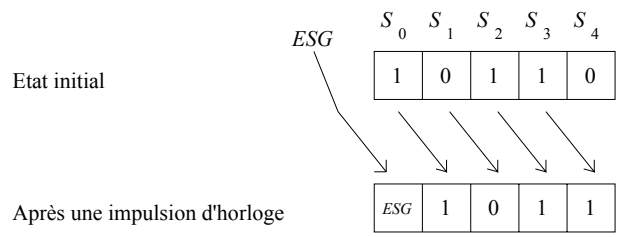

La sortie  $S_0$  de la première bascule prend alors la valeur de l'entrée du registre appelé **entrée série gauche (ESG)**.

- Décaler une information de la droite vers la gauche. Le fonctionnement est semblable à celui décrit ci-dessus en inversant le sens d'évolution des éléments binaires de chaque sortie. La bascule de rang  $i$  prend la valeur de la sortie  $i + 1$  à chaque impulsion d'horloge.

Exemple :

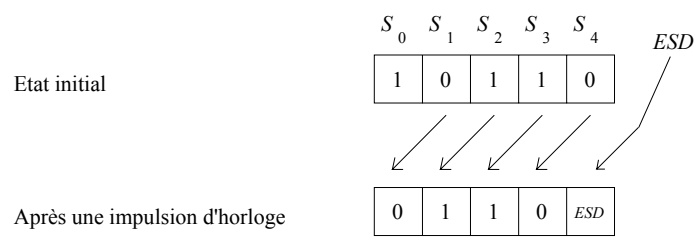

Cette fois c'est la valeur de l'entrée série droite (ESD) qui est inscrite dans la dernière bascule  $S_4$ .


### 1.3. Constitution d'un registre

Pour assurer correctement la fonction de décalage, un registre doit comporter des cellules constituées de bascules de type maître-esclave ou à déclenchement par front (sans quoi le décalage n'est pas contrôlé).

Le décalage n'est pas la seule fonction que doit pouvoir accomplir un registre.

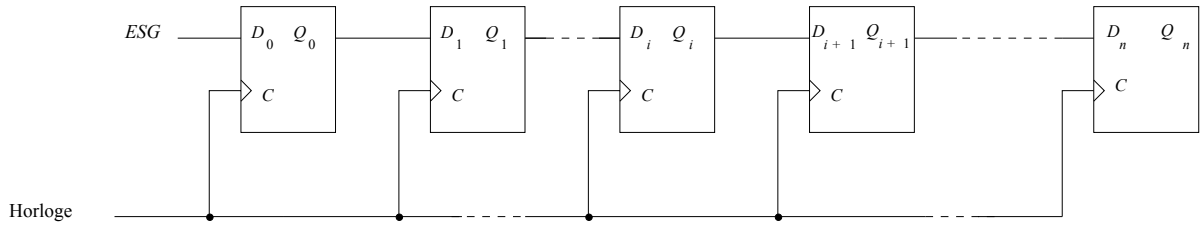
1.3.1. La fonction décalage à droite

La bascule  $D$  de rang  $i$  doit recopier la sortie de la bascule de rang  $i - 1$ . Son entrée  $D$  doit donc être connectée à la sortie  $i - 1$ . Le schéma de l'interconnexion entre les bascules est donné ci-après :



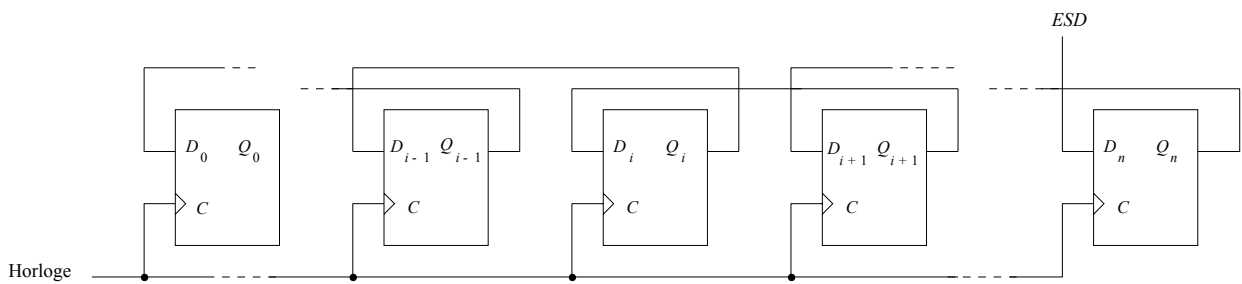1.3.2. La fonction décalage à gauche

Si l'on suppose que la position de chaque bascule est fixe, c'est la câblage qui doit réaliser le décalage vers la gauche. Par conséquent, l'entrée  $D$  de la bascule de rang  $i$  est reliée à la sortie de rang  $i + 1$  :




1.3.3. La fonction mémoire

Suivant la nature de la bascule utilisée dans chaque cellule, la fonction mémoire peut se réaliser de différentes façons. La table suivante donne la combinaison des entrées des bascules qui réalise la fonction mémoire :

Type	Entrées
$RS$	$R = S = 0$
$JK$	$J = K = 0$ ou $J = \bar{K} = Q$
$D$	$D = Q$

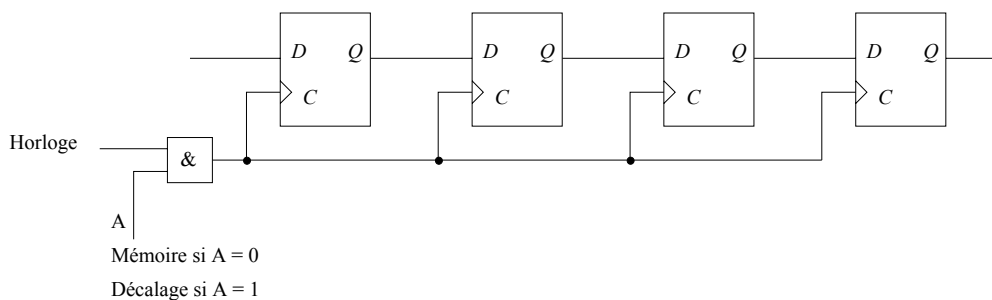Une autre solution consiste à interdire l'action de l'horloge en intercalant une porte ET en série. Cette dernière solution est à proscrire car elle crée un décalage entre les différents signaux d'horloge d'un même système à cause du temps de propagation à travers la porte ET (phénomène de *Skew*). Le fonctionnement du registre n'est alors plus synchrone avec les autres circuits du système.




1.3.4. Ecriture asynchrone


Il faut utiliser les entrées asynchrones (entrées prioritaires PreSet PRE de mise à 1 et Clear CLR de mise à 0) de chaque bascule pour forcer l'information qui doit être écrite.

Le forçage ne doit se faire qu'au moment de l'écriture, ce qui signifie qu'il est nécessaire d'ajouter des circuits à chaque bascule de façon à synchroniser les entrées de forçage par un ordre particulier généralement appelé ordre d'écriture ou de chargement (LOAD).

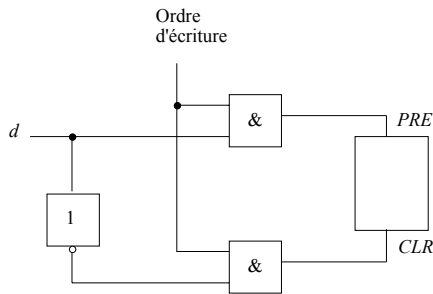La commande d'écriture est dans ce cas généralement asynchrone. Le principe de la synchronisation consiste à transformer une bascule asynchrone en une bascule D latch. Le schéma correspondant est donné par les figures ci-après :



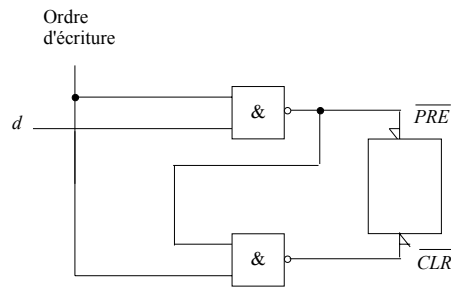Cas d'une bascule sensible sur les niveaux 1 des entrées asynchrones.




Cas d'une bascule sensible sur les niveaux 0 des entrées asynchrones.

On remarque que l'utilisation d'un opérateur NAND permet à la fois la synchronisation avec l'ordre d'écriture et la complémentation de l'information d'entrée *d*.

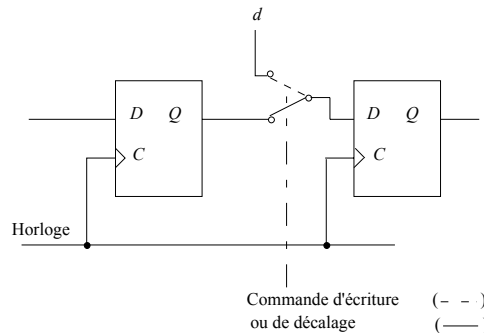1.3.5. L'écriture synchrone


La sortie d'une bascule D recopie son entrée au moment de la phase active de l'horloge. Pour provoquer l'écriture d'une donnée en synchronisme avec l'horloge il faut placer cette donnée sur l'entrée *D* de la bascule.



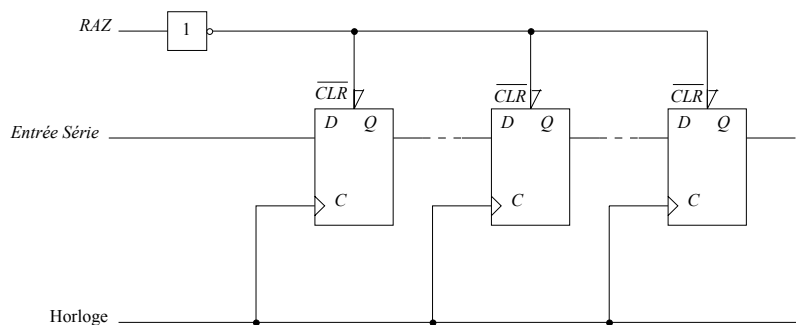1.3.6. L'initialisation

Cette initialisation consiste à imposer pour toutes les bascules du registre la même valeur, en général 0, à l'aide d'une commande asynchrone.


Le schéma d'un registre disposant d'une remise à zéro RAZ générale est donné par la figure ci-après :



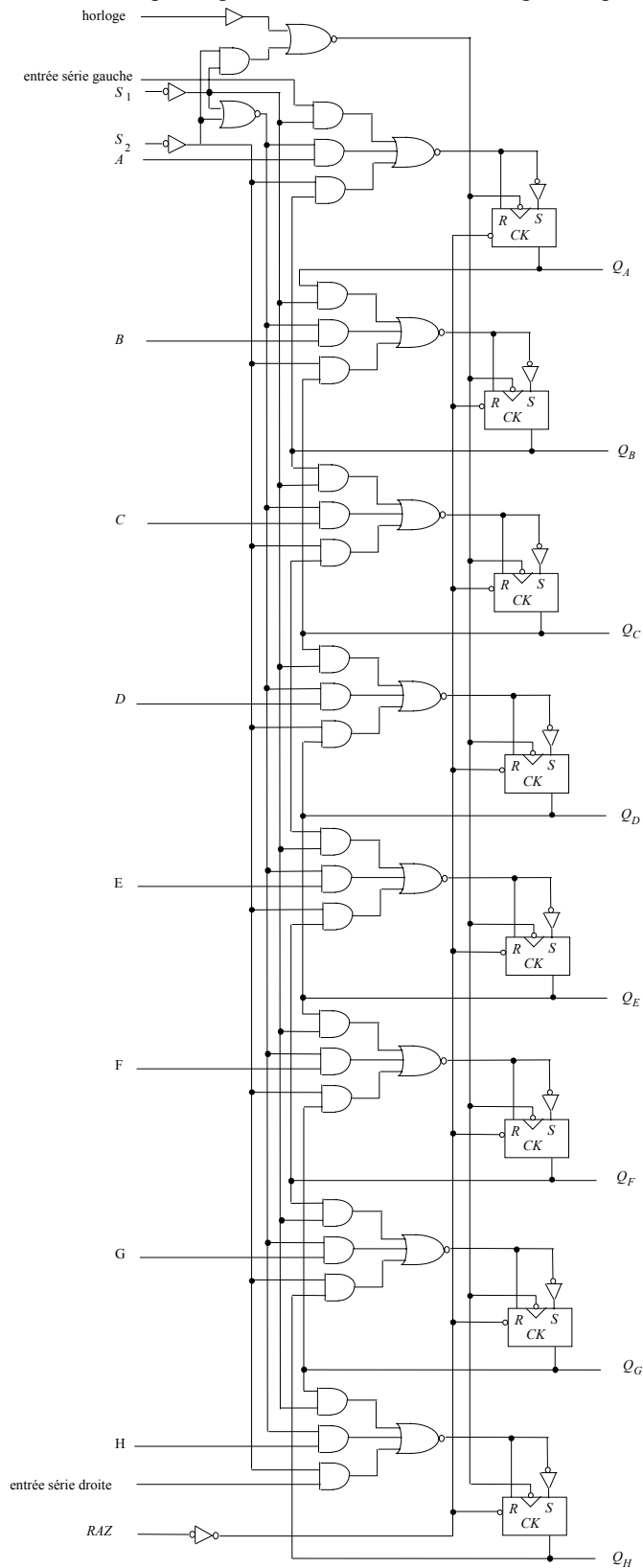1.3.7. Schéma d'un registre universel

Pour permettre la réalisation de l'une des fonctions possibles du registre, l'interconnexion entre les bascules doit être modifiée. Le choix de cette interconnexion est facilement réalisé en utilisant un circuit multiplexeur devant chaque entrée D des bascules. Le schéma d'un système commercialisé est donné par la figure suivante.

On distingue facilement les multiplexeurs réalisant la sélection des interconnexions et le blocage de l'horloge pour réaliser la fonction mémoire. Ce circuit dispose également d'une remise à zéro globale pour une éventuelle initialisation.



**2. LES COMPTEURS** (généralisation de la notion de registre)

Un compteur est un ensemble de bascules dont les sorties forment un mot binaire et qui compte dans une séquence donnée à chaque coup d'horloge. Il est représenté par un *automate d'états fini* encore appelé *machines d'états* : c'est l'horloge qui fait passer d'un état au suivant, contrairement au *séquenceur* dont les changements d'état sont soumis aussi à des actions et des transitions.

**2.1. Présentation**

Les compteurs sont des éléments essentiels de logique séquentielle ; ils permettent en effet d'établir une relation d'ordre de succession d'évènements.

Leur emploi ne se limite pas, loin de là, aux systèmes arithmétiques. Ils sont utiles partout où il est souhaitable de définir facilement une suite d'états.

L'élément de base des compteurs est, comme pour les registres, une bascule. L'état du compteur est défini par le nombre binaire formé avec l'ensemble des sorties des bascules.

La synthèse d'un compteur consiste à définir les niveaux logiques des commandes des bascules pour assurer le passage successif d'un état à l'autre suivant l'ordre du cycle prévu (échelle de comptage).

Ils sont classés en deux catégories suivant leur mode de fonctionnement.

- Les compteurs asynchrones ou compteurs série. La caractéristique principale des compteurs asynchrones est la propagation en cascade de l'ordre de changement d'état des bascules. L'horloge synchronise la 1ère bascule, dont la sortie va synchroniser la bascule suivante.
- Les compteurs synchrones ou compteurs parallèles. Le signal d'horloge synchronise toutes les bascules simultanément.

**2.2. Les compteurs asynchrones**

Dans un compteur asynchrone, l'horloge déclenche la bascule  $B_1$  dont la sortie sert de signal d'horloge à la bascule  $B_2$ . Plus généralement, le signal d'horloge d'une bascule  $B_i$  est issu d'une combinaison logique des sorties des bascules  $B_j$  (avec  $j$  inférieur à  $i$ ).

Comme les sorties changent en cascade après le signal d'horloge, il va exister un désynchronisme dans l'évolution des sorties des bascules. Ceci justifie le nom de ces compteurs.


**2.2.1. Compteur binaire**

C'est le plus simple des compteurs asynchrones : les sorties des bascules qui le composent évoluent, au rythme de l'horloge, de manière à représenter la succession croissante des nombres exprimés en base 2 (binaire pur).

Ex.: Compteur binaire 4 bits :

Les retards ne sont pas représentés pour des raisons de lisibilité.

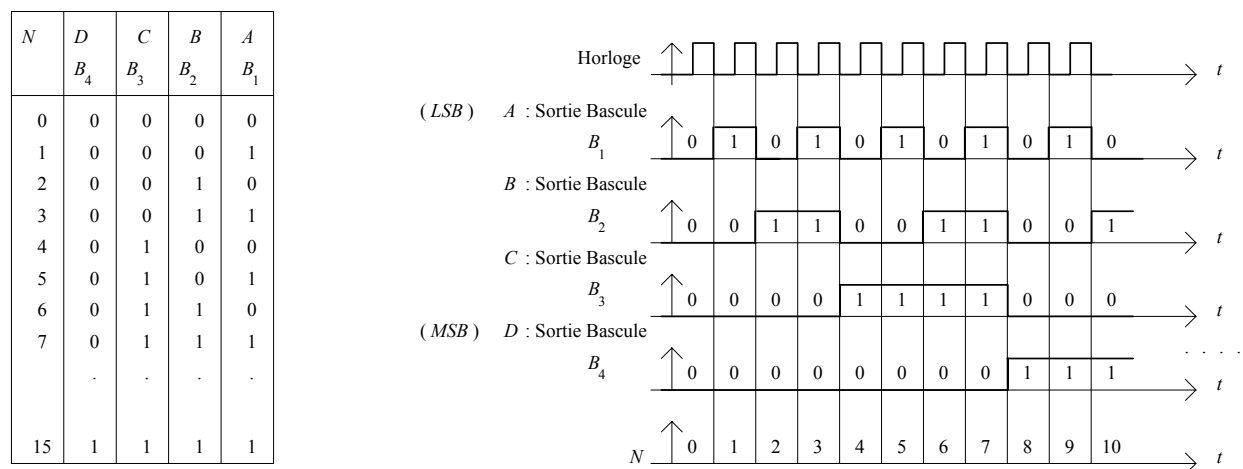Tous les états possibles (16) sont ici présents dans l'automate mais on peut interrompre la séquence du compteur.



Si l'on affecte les poids 1, 2, 4, 8 respectivement aux sorties  $A, B, C, D$  des bascules  $B_1, B_2, B_3, B_4$ , le nombre binaire ainsi représenté suit l'ordre croissant de 0 à 15.


Un compteur binaire  $m$  bits compte donc de 0 à  $2^{m-1}$ .




On remarque facilement que la première bascule  $B_1$  ( $A$ ) change d'état à chaque impulsion d'horloge, que la sortie  $B$  change d'état à chaque fois que la sortie  $A$  présente une transition descendante ( $1 \rightarrow 0$ ) et ainsi de suite. En d'autres termes, la période de la sortie  $A$  est égale au double de la période d'horloge, la période de  $B$  est égale à 2 fois celle de la sortie  $A$ , etc ...

Ceci est facilement réalisé en utilisant des bascules câblées en type  $T$ , par exemple des bascules  $JK$  avec  $J = K = 1$ .

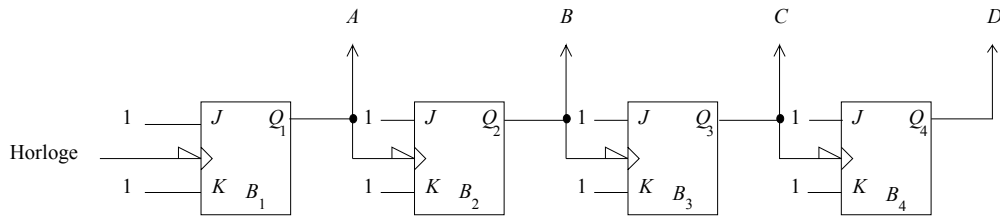Le schéma d'un compteur binaire est dans ce cas :



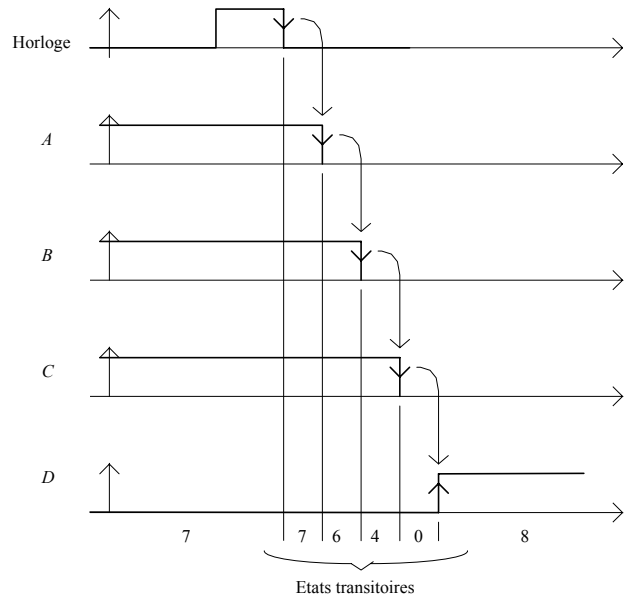Afin d'illustrer le désynchronisme qui apparaît entre les sorties, examinons la transition entre 7 et 8. Ce cas est particulièrement perturbé puisque toutes les sorties changent.



La structure en cascade implique l'accumulation des retards entre la transition descendante de l'horloge et la stabilisation des sorties des bascules.

Comme les sorties changent les unes après les autres, il apparaît des états transitoires indésirables.


Sur le chronogramme ci-dessus, ces différents états sont repérés par leur équivalent décimal.

Pour un compteur asynchrone, si  $n$  bascules changent d'état après une impulsion d'horloge, il existe  $(n - 1)$  états transitoires.

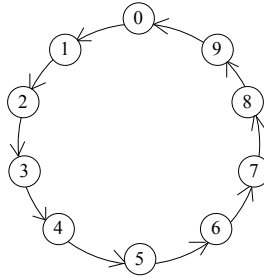2.2.2. Compteur modulo  $N$  (Interruption de la séquence)

On appelle compteur modulo  $N$ , un compteur décrivant la succession des nombres binaires compris entre 0 et  $N-1$ , c'est à dire la suite des chiffres d'une base  $N$  traduite en binaire.

Par exemple, pour  $N = 10$ , la succession des états du compteur est donnée par le cycle suivant ( $N = 10$  états), alors que le cycle complet non interrompu compte jusqu'à 16 états :




Pour réaliser un tel compteur il existe deux types de solutions :

- Un rebouclage asynchrone,
- Un conditionnement des entrées des bascules.

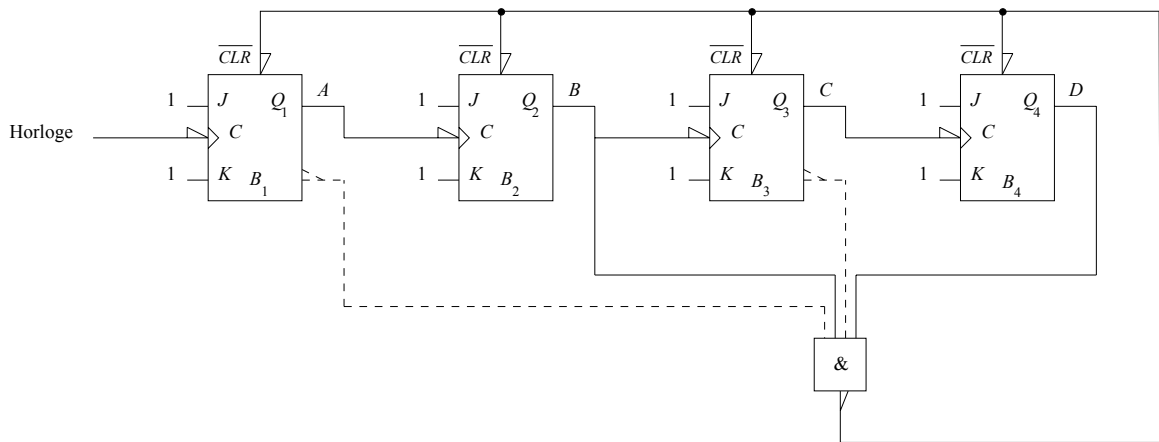**Rebouclage asynchrone**

Le compteur modulo  $N$  est dans ce cas considéré comme un compteur binaire  $m$  bits comptant de 0 à  $2^{m-1}$  dont le cycle est interrompu à  $N = 2^{m-1}$ . En effet, entre 0 et 9 par exemple, la succession des états est identique pour les deux types de compteurs : compteur binaire 4 bits et compteur modulo 10.

Si, dans l'état 9, une impulsion d'horloge est appliquée au compteur, celui-ci inscrira la combinaison 10 en binaire. Cet état est indésirable. Par conséquent, dès qu'il est détecté par décodage, une remise à zéro (Clear CLR) est automatiquement imposée au compteur pour satisfaire le cycle voulu. Ce qui donne le schéma suivant :



*Remarques :*

- Le décodage de 10 se limite à vérifier que  $B$  et  $D$  sont à 1, les combinaisons 11 à 15 ne devant pas apparaître en fonctionnement normal.
- Il ne faut pas limiter la remise à zéro aux seules bascules qui sont à 1. En effet, si seules les bascules  $B$  et  $D$  sont remises à 0, le changement d'état de  $B$  provoque le changement d'état de  $C$ .
- Enfin cette solution ne donne satisfaction que si toutes les bascules ont des temps de réaction semblables.

Conditionnement des entrées

Dans un compteur asynchrone il existe deux possibilités de commander une bascule :

- par action sur l'horloge,
- par action sur les entrées des bascules.

La succession des états dans l'exemple précédent ( $N=10$ ) est donné par la table suivante dans laquelle le passage d'une ligne à la suivante est conditionné par une impulsion d'horloge.

$N$	$D$	$C$	$B$	$A$
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
0	0	0	0	0

La bascule  $A$  change d'état à chaque impulsion d'horloge. Elle est donc câblée en type  $T$ .

La bascule  $B$  change d'état sur chaque transition  $1 \rightarrow 0$  de la sortie  $A$  sauf pour la transition  $9 \rightarrow 0$ .

Dans ce cas particulier il faut agir sur les entrées de la bascule pour qu'elle ne change pas d'état malgré la transition active sur son horloge.

Pour tous les états de 0 à 7 inclus il faut impérativement que les entrées soient telles que le fonctionnement correspondant soit du type  $T$ .

Pour la combinaison 9 il faut conditionner la bascule pour qu'elle reste en mémoire.

Pour la combinaison 8 il existe un degré de liberté.


Pour une bascule JK par exemple, la solution consiste à imposer les entrées :

$J = K = 1$  pour les états 0 à 7, et  $J = K = 0$  pour l'état 9 et éventuellement 8


La bascule  $C$  change d'état à chaque transition négative de la sortie  $B$ .

Enfin la bascule  $D$  ne peut pas être commandée uniquement par la sortie  $C$ . En effet, cette sortie présente une transition négative qui va provoquer le passage de 7 à 8 mais il n'existe pas d'autre transition négative pour le changement de 9 à 0.

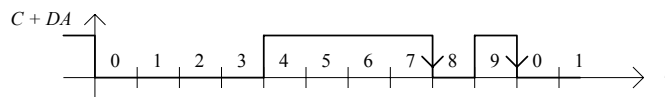Il faut donc trouver un autre signal qui présente une transition négative après l'état 9 et après l'état 7, pour commander la bascule de sortie  $D$ . Le signal fabriqué avec l'équation logique  $C + DA$  satisfait cette condition.



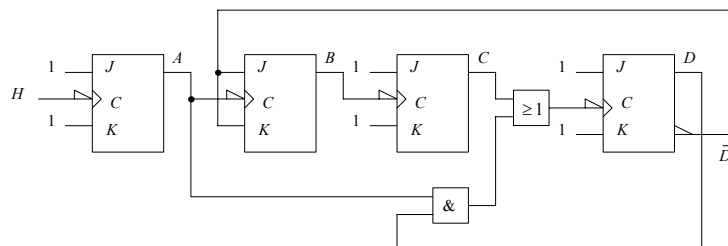Le schéma du compteur modulo 10 réalisé par la méthode du conditionnement des entrées est le suivant :



2.3. Les compteurs synchrones

Les compteurs synchrones permettent d'une part d'éliminer les états transitoires des sorties et d'autre part de rendre possible l'exécution d'un cycle quelconque. Pour satisfaire ces exigences et en particulier la première, il est indispensable que toutes les bascules soient synchronisées par le même signal : le signal d'horloge. En conséquence, il ne reste plus qu'un seul degré de liberté pour conditionner l'évolution de chaque bascule. Les entrées synchrones de chaque bascule doivent être calculées pour que le compteur suive la succession d'état prévue.

La synthèse d'un compteur synchrone, qui consiste à concevoir un système séquentiel à partir du cycle de fonctionnement souhaité, peut être effectuée par exemple par la méthode de Marcus.

Exemple : Réaliser la séquence suivante avec des bascules JK : 0, 8, 12, 14, 7, 11, 13, 6, 3, 9, 4, 10, 5, 2, 1, 0, ...

Compteur 15 états (→ 4 bits A,B,C,D → 4 bascules de sorties respectives A,B,C,D)

Ces nombres décimaux s'écrivent en binaire avec 4 bits. En conséquence, cette séquence impose l'utilisation de quatre bascules, d'où la table suivante (utilisant la table des transitions d'une bascule JK et où ABCD sont codées en code BCD) :

N	Sorties				Entrées							
	A	B	C	D	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>C</sub>	K <sub>C</sub>	J <sub>D</sub>	K <sub>D</sub>
0	0	0	0	0	1	X	0	X	0	X	0	X
8	1	0	0	0	X	0	1	X	0	X	0	X
12	1	1	0	0	X	0	X	0	1	X	0	X
14	1	1	1	0	X	1	X	0	X	0	1	X
7	0	1	1	1	1	X	X	1	X	0	X	0
11	1	0	1	1	X	0	1	X	X	1	X	0
13	1	1	0	1	X	1	X	0	1	X	X	1
6	0	1	1	0	0	X	X	1	X	0	1	X
3	0	0	1	1	1	X	0	X	X	1	X	0
9	1	0	0	1	X	1	1	X	0	X	X	1
4	0	1	0	0	1	X	X	1	1	X	0	X
10	1	0	1	0	X	1	1	X	X	1	1	X
5	0	1	0	1	0	X	X	1	1	X	X	1
2	0	0	1	0	0	X	0	X	X	1	1	X
1	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	X	1


Rappel  
Table des transitions Bascule JK (Synthèse) - (Horloge active)

Transition	Q <sub>n-1</sub> → Q <sub>n</sub>	J	K
0 → 0	0	X	X
0 → 1	1	X	0
1 → 1	0	0	X
1 → 0	X	1	1

X : état indifférent (0 ou 1) ≡ également noté Ø

La combinaison 1111 (15 en décimal) n'apparaît jamais dans la séquence désirée. C'est donc une combinaison disponible pour la simplification et dans les tableaux de Karnaugh cette case sera remplie avec un X.

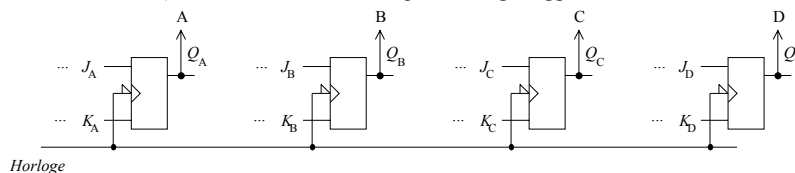Squelette du circuit (incomplet) : Synthèse avec des bascules JK negative edge triggered par exemple (l'utilisation de bascules JK positive edge triggered est reviendrait au même)



Après simplification des états équivalents et des fonctions logiques, les entrées J et K des bascules ont pour équation (8 tables de Karnaugh d'entrées A, B, C, D et de sortie J<sub>A</sub>, K<sub>A</sub>, J<sub>B</sub>, K<sub>B</sub>, ..., J<sub>D</sub>, K<sub>D</sub>) :

Exemple : Calcul de J<sub>A</sub> / K<sub>A</sub> :  
(double table de Karnaugh)

J <sub>A</sub> / K <sub>A</sub>	AB		CD	
	00	01	11	10
00	1X	10	X0	X0
01	0X	0X	X1	X1
11	1X	1X	XX	X0
10	0X	0X	X1	X1


Calcul de J<sub>A</sub> :  
(simple table de Karnaugh)

J <sub>A</sub>	AB		CD	
	00	01	11	10
00	1	1	X	X
01	0	0	X	X
11	1	1	X	X
10	0	0	X	X

$$J_A = \overline{C} \overline{D} + CD = \overline{C \oplus D}$$

$$\begin{aligned}
 J_A &= \overline{C \oplus D} & K_A &= C \oplus D \\
 J_B &= A & K_B &= \overline{A} \\
 J_C &= B & K_C &= \overline{B} \\
 J_D &= C & K_D &= \overline{C}
 \end{aligned}$$

Circuit (final)

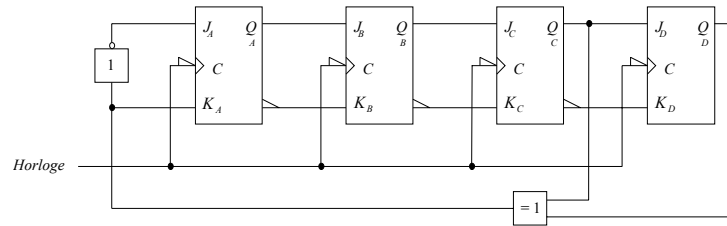

Automate des états du compteur

On retrouve bien le cycle voulu :


$N = 0, 8, 12, 14, 7, 11, 13, 6, 3, 9, 4, 10, 5, 2, 1, 0, \dots$

avec la séquence des états du compteur :

$ABCD = 000 \rightarrow 1000 \rightarrow 1100 \rightarrow 1110 \rightarrow 0111 \rightarrow 1011 \rightarrow 0110 \rightarrow 0011 \rightarrow 1001 \rightarrow 0100 \rightarrow 1010 \rightarrow 0101 \rightarrow 0010 \rightarrow 0001 \rightarrow 0000 \rightarrow \dots$

Si, à la mise sous tension, le compteur se positionne dans la combinaison interdite ( $15 \equiv 1111$ ) compte tenu du schéma, il y restera malgré les impulsions d'horloge.

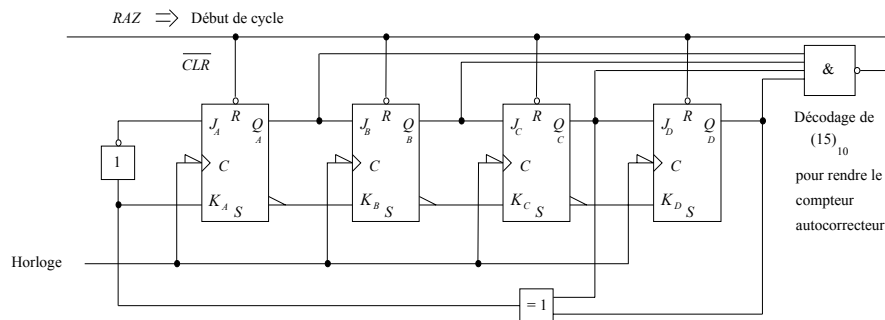Il faut donc prévoir une action manuelle ou automatique pour retourner dans le cycle (utilisation des entrées asynchrones d'initialisation  $S$  et  $R$  d'une bascule  $JK$ ).



Un circuit de décodage de la combinaison interdite permet de remettre le compteur dans son cycle (**compteur autocorrecteur**) si par malheur cette combinaison apparaissait. Dans le schéma ci-dessus la remise en cycle est faite par une remise à zéro de toutes les bascules puisque la combinaison  $(0)_{10}$  appartient au cycle.

Initialisation d'un compteur

L'état initial d'un compteur est défini à l'aide des entrées asynchrones d'initialisation (*Preset* et *Clear*).


#### 2.4. Mise en cascade de compteur

(ex : chronomètre à plusieurs digits, chaque digit est un compteur → les compteurs doivent être connectés entre eux → mise en cascade)

Les compteurs commercialisés délivrent bien évidemment la valeur contenue dans le compteur, et éventuellement une information supplémentaire permettant la mise en cascade de plusieurs boîtiers, soit *RCE* cette sortie (également appelée *TC* : Terminal Count).


La commande des différents boîtiers de comptage peut se faire suivant deux grands principes :

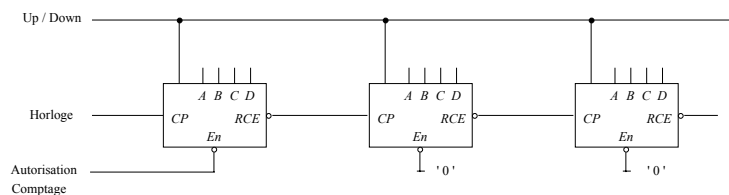- La mise en cascade asynchrone. La sortie *RCE* (ripple count enable) d'un boîtier sert d'horloge du boîtier suivant.



La conséquence de la mise en cascade asynchrone est que les sorties du second boîtier sont décalées dans le temps par rapport aux sorties du premier.

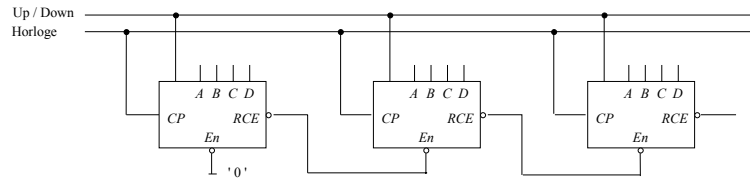- La mise en cascade synchrone. Comme l'horloge est commune à tous les boîtiers, il faut conditionner l'évolution du second boîtier par la commande (*En* ou *CE*) d'autorisation de comptage.



3. LES SEQUENCEURS (généralisation de la notion de compteur)


3.1. Présentation

Les séquenceurs sont des systèmes séquentiels dont l'état évolue en fonction d'évènements (qui peuvent être divers : horloge, contact, interruption ... et non plus seulement l'horloge comme pour les compteurs) appelés actions. La séquence des états et des transitions marquant les changements d'états (les actions) s'appelle un automate ou séquenceur ou encore machine d'états. (Ex.: distributeur de boissons)

On trouve principalement des séquenceurs :

- Dans les automatismes ou processus automatiques industriels où ils jouent le rôle d'un automate capable de diriger les opérations qui doivent se dérouler dans un ordre prévu à l'avance;
- Dans les calculateurs où ils sont chargés d'un rôle d'organisateur de la succession des opérations à réaliser selon un programme préétabli.

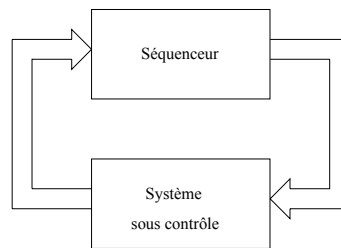
Un séquenceur n'est qu'exceptionnellement seul. En général il commande un système. Dans la plupart des cas, ce dernier l'informe de son état, par exemple la fin d'exécution d'une tâche, la présence d'un débordement ou d'un résultat nul, etc . Le séquenceur doit pouvoir, si nécessaire, prendre des décisions suivant l'état du système.



3.2. Synthèse d'un séquenceur (câblé → bascules JK)

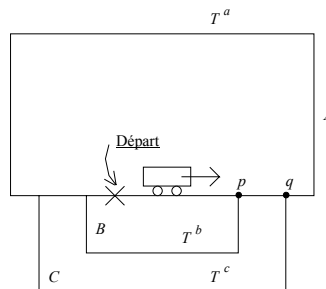Exemple : Train électrique

Soit un train électrique devant effectuer 3 boucles A, B, C selectionnables par aiguillages p et q. Le passage dans une boucle est détecté par un contact (T) remontant après le passage du train → (le train roule en marche avant uniquement (pas de marche arrière) ou peut aussi se trouver à l'arrêt).



Aiguillages :

$$\begin{cases} p \\ q \end{cases} = \begin{cases} 0 : \text{non devie} \\ 1 : \text{devie} \end{cases}$$

Contacts : (T)

$$\begin{cases} a \\ b \\ c \end{cases} = \begin{cases} 0 : \text{repos} \\ 1 : \text{passage du train (retombe à 0 après passage)} \end{cases}$$



Etat initial :

Train au départ sorties  $p$  et  $q$  à 0

Si on change d'itinéraire, il faut refaire toute la synthèse ( $\rightarrow$  nouveau circuit à base de bascules JK)  $\neq$  solution programmable où seul le programme change.


Les contacts  $a, b, c$  sont exclusifs (le train ne peut être à la fois en  $a$ , en  $b$  et en  $c$ ).

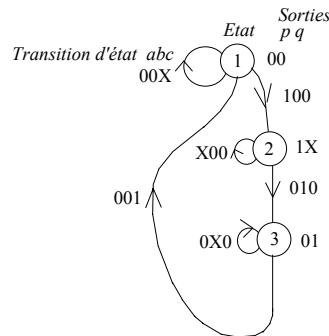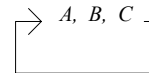3.2.0. Automate (des états)  $\equiv$  Graphe de fluence pour l'itinéraire désiré :




Note : Il y a changement d'état chaque fois que les sorties changent. Les états sont liés aux sorties. Les transitions sont liées aux entrées : une modification des entrées provoque (éventuellement) une transition d'état (modification des sorties).

Etude pour un second itinéraire désiré :

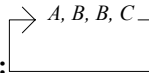

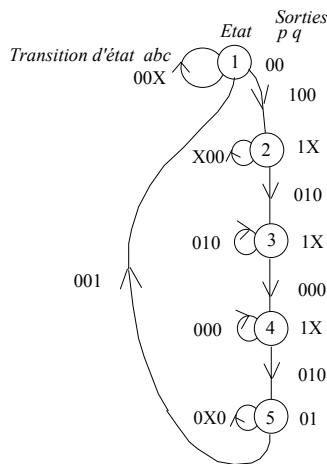3.2.1. Automate (des états)  $\equiv$  Graphe de fluence :

Entrées du système :  $a, b, c$   
Sorties du système :  $p, q$



(X : 0 ou 1 : sans importance)

3.2.2. Table des états :

Etat résultant	transition							Sorties	
	c	b	a					p	q
état									
1	1	2					1	0	0
2	2	2		3				1	X
3	4			3				1	X
4	4			5				1	X
5	5			5			1	0	1
	000	100	110	010	011	111	101	001	
	a b c								

Les cases vides sont des X (cases indifférentes)

3.2.3. Simplification de la table : (Recherche des états équivalents)

2 états sont équivalents s'ils ont mêmes sorties et mêmes transitions.

- Etats pouvant être équivalents :
  - 2 - 3 si 2 - 4 le sont
  - 2 - 4 si 3 - 5 le sont
  - 3 - 4 si 3 - 5 le sont
- or 3 et 5 ne sont pas équivalents
  - 2 - 4 ne le sont pas
  - 2 - 3 ne le sont pas

→ pas d'états équivalents → pas de simplification de la table (la simplification aurait conduit à remplacer dans la table les états équivalents à un état donné par cet état donné et réunir les transitions correspondantes)

3.2.4. Attribution des variables de sortie des bascules ( $Q_i$ ) : table des adresses

On a d'autant plus besoin de variables  $Q_i$  (sorties de bascules) qu'il y a d'états à adresser dans la proportion :

$$\left| \begin{array}{l} n \text{ états à adresser} \\ m \text{ variables } Q_i \end{array} \right. \longrightarrow n = 2^m$$

On doit donc avoir suffisamment de variables  $Q_i$  pour adresser tous les états :  $n \leq 2^m$ .

Ici :  $n = 5 \rightarrow$  au moins  $m = 3$  variables sont nécessaires :  $Q_2 Q_1 Q_0$  pour le codage des états.

état	transition							Sorties		
	$Q_2$	c	b	a					p	q
	$Q_1$	$Q_0$								
000 $\equiv$ 1				000	001				000	0 0
001 $\equiv$ 2				001	001		011			1 X
011 $\equiv$ 3				010			011			1 X
010 $\equiv$ 4				010			110			1 X
110 $\equiv$ 5				110			110		000	0 1



Exemple Synthèse avec des bascules JK synchrones (possibilité aussi avec des bascules asynchrones)

3.2.5. Table de Karnaugh des bascules  $J_i K_i$  (1 bascule JK par variable  $Q$ )

3 variables  $Q \rightarrow 3$  bascules JK : 3 doubles tables de Karnaugh :  $J_0 K_0, J_1 K_1, J_2 K_2$


Ex : Table de Karnaugh de  $J_2 K_2$  (bit MSB) pour la sortie  $Q_2$

$$\left( \begin{array}{c|cc} \text{rappel :} & \text{transition} & JK \\ \hline & 0 \rightarrow 0 & 0 \ X \\ & 0 \rightarrow 1 & 1 \ X \\ & 1 \rightarrow 1 & X \ 0 \\ & 1 \rightarrow 0 & X \ 1 \end{array} \right)$$

$J_2 \ K_2$		$Q_2$				$Q_1$				$Q_0$			
		c	b	a		c	b	a		c	b	a	
		0 X	0 X										0 X
		0 X	0 X					0 X					
		0 X						0 X					
		0 X						1 X					
		X 0						X 0					X 1

$$\rightarrow \begin{cases} J_2 = \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} a b c \\ K_2 = \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} a b c \end{cases}$$

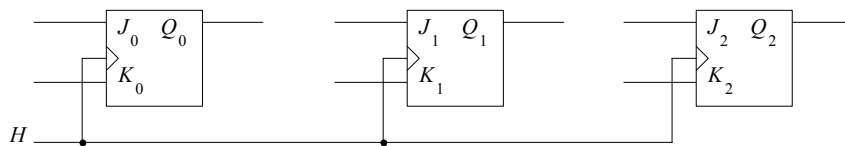sans simplifier au maximum car ici la table est à 6 variables (>4)  $\rightarrow$  méthode de Karnaugh inutilisable.



3.2.6. Equation des sorties :

$p\ q$	$Q_1$	$Q_0$				
	$Q_2$					
		00	1 X	1 X	1 X	
		X X	X X	X X	0 1	

D'après la table 3.2.4. :



$$\rightarrow \begin{cases} p = Q_0 + Q_1 \bar{Q}_2 \\ q = Q_1 \end{cases}$$

## 4 ANNEXE. LOGIQUE SEQUENTIELLE 2

### LES SEQUENCEURS PROGRAMMABLES
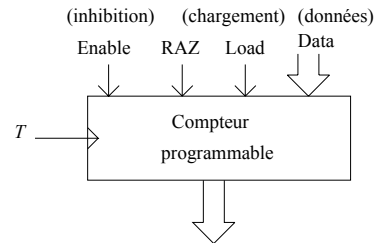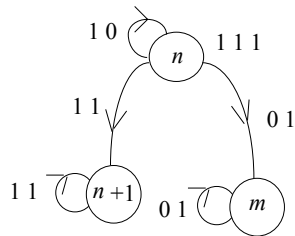
#### 1. Utilisation d'un compteur programmable

Toute transition d'état est du type général :



- Commandes appliquées :
- on reste dans l'état  $n$  : → enable
  - on passe à  $n + 1$  : → rien (fonctionnement normal du compteur) → horloge
  - on passe à  $m$  : load data
  - initialisation du compteur : RAZ

Plus de table de Karnaugh à calculer, ni entrées  $JK$ , mais il faut programmer les bonnes instructions sur les entrées :


Enable  
RAZ  
Load  
Data

#### 1.1. Codage et décodage des actions

- actions sur les sorties :

mise à 0	)	→	il suffit d'un bit
mise à 1			

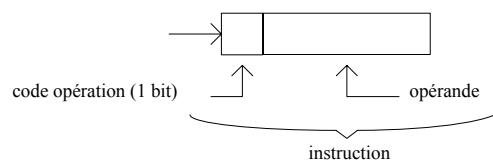mais il faut préciser sur quelle sortie porte l'action :



code opération :


1 :	mise à 1
0 :	mise à 0

opérande :

0 0 :	sortie $s_1$
0 1 :	sortie $s_2$
1 0 :	sortie $s_3$
1 1 :	sortie $s_4$

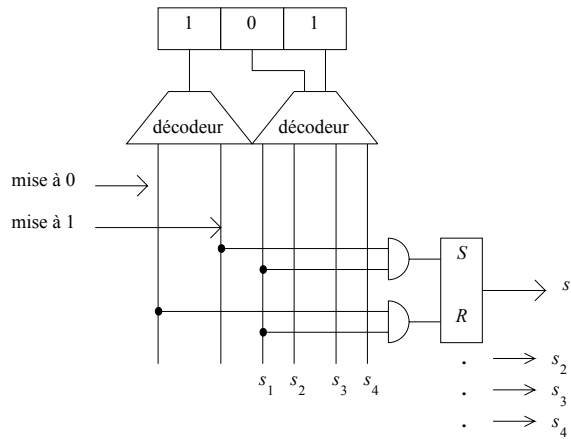(exemple à 4 sorties)

Ex : mise à 1 de  $s_2$   
 → décodage de :



Architecture interne du séquenceur programmable



- |              |                              |                                    |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| - opérations | - inhibition                 | conditionnelle                     |
|              | - rupture de séquence (load) | conditionnelle ou inconditionnelle |
|              | - mise à 0                   | conditionnelle ou inconditionnelle |

→ 5 opérations : → 3 bits pour le code opération


opération :	0 0 0	mise à 0 d'une sortie
	0 0 1	mise à 1 d'une sortie
	0 1 0	inhibition conditionnelle
	0 1 1	rupture conditionnelle
	1 0 0	rupture inconditionnelle
	1 0 1	RAZ conditionnelle
	1 1 0	RAZ inconditionnelle

opérande :  
 sortie  
 condition  
 adresse de rupture

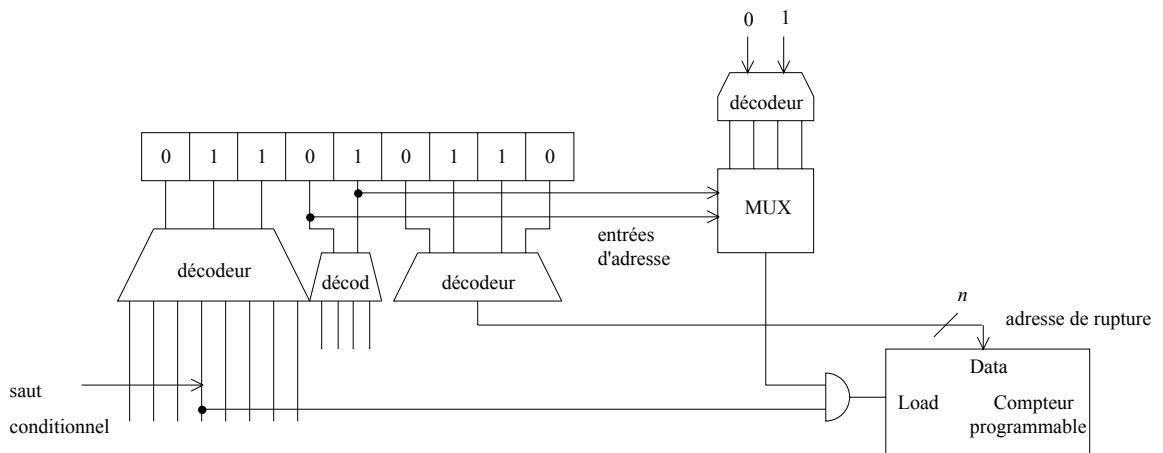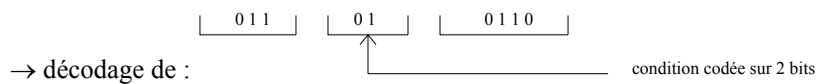Ex : Rupture de séquence à l'adresse 0 1 1 0 (conditionnel)



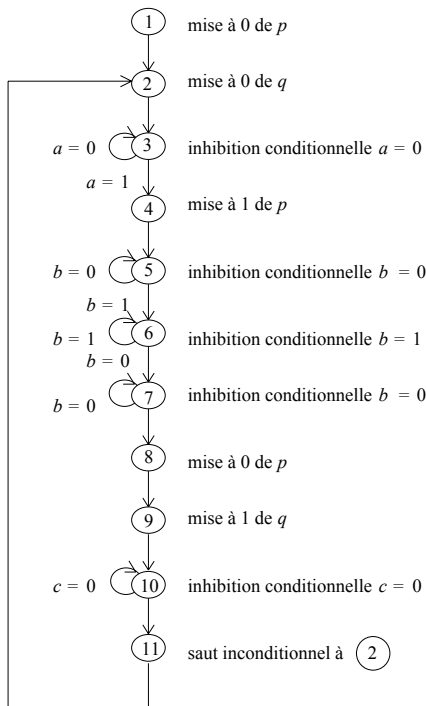2. Application sur l'exemple du train électrique




**codage :**

<u>actions :</u>	<u>mnémorique :</u>	<u>code binaire :</u>
Mise à 0 de sorties	MAZ	0 0
Mise à 1 de sorties	MAU	0 1
Inhibition conditionnelle	INH	1 0
Saut Inconditionnel	JMP	1 1
<u>opérandes :</u>		
Sortie <i>p</i>	<i>P</i>	0 0
Sortie <i>q</i>	<i>Q</i>	0 1
<u>conditions :</u>		
<i>a</i> = 0	<i>A</i> 0	0 0
<i>b</i> = 0	<i>B</i> 0	0 1
<i>c</i> = 0	<i>C</i> 0	1 0
<i>b</i> = 1	<i>B</i> 1	1 1
<u>adresse de saut 2</u>	2	0 0

**Programme :**

<i>état</i>	<i>mnémorique</i>	<i>code binaire</i>
0 0 0 0	MAZ <i>P</i>	0 0 0 0
0 0 0 1	MAZ <i>Q</i>	0 0 0 1
0 0 1 0	INH <i>A</i> 0	1 0 0 0
0 0 1 1	MAU <i>P</i>	0 1 0 0
0 1 0 0	INH <i>B</i> 0	1 0 0 1
0 1 0 1	INH <i>B</i> 1	1 0 1 1
0 1 1 0	INH <i>B</i> 0	1 0 0 1
0 1 1 1	MAZ <i>P</i>	0 0 0 0
1 0 0 0	MAU <i>Q</i>	0 1 0 1
1 0 0 1	INH <i>C</i> 0	1 0 1 0
1 0 1 0	JMP 2	1 1 0 0


Matérialisation :

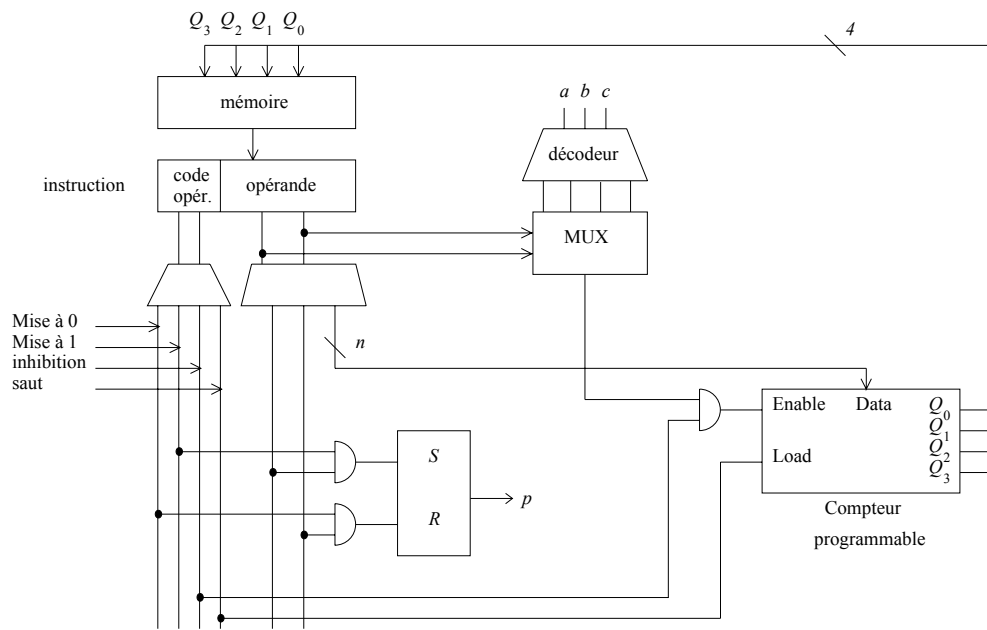


### LES MICROPROCESSEURS

#### 3. Utilisation d'un microprocesseur

Structure

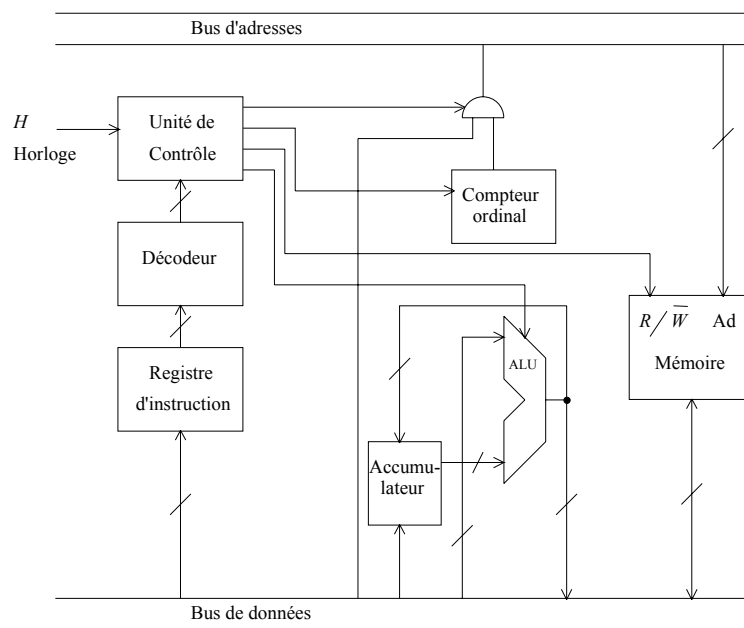

## Circuits associés

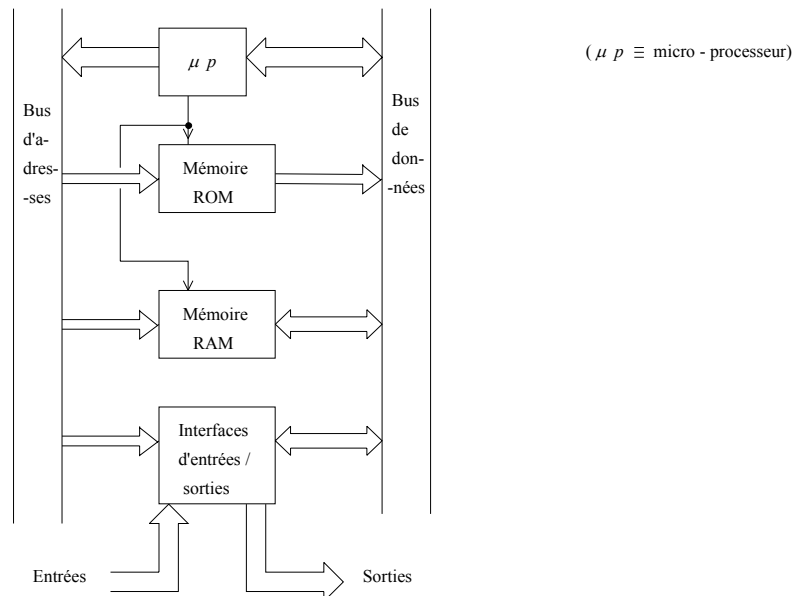

Le programme à exécuter (code machine) peut être développé en langage assembleur (codes mnémoniques symbolisant les codes binaires) ou en langage évolué soumis à un compilateur.

Les microprocesseurs les plus répandus sont notamment à base d'une architecture 32 bits :

- . Pentium de la famille INTEL,
- . série 68000 de la famille MOTOROLA.

Des processeurs spécialisés ont des performances (puissance, rapidité ...) optimales pour des applications dédiées :

- . Traitement du signal : processeur TMS de TEXAS INSTRUMENTS
- . Graphisme ...

## LES MICROCONTROLEURS

## 4. Utilisation d'un microcontrôleur

Un microcontrôleur est un mini-système, constitué de l'ensemble microprocesseur avec RAM, ROM, EEPROM, convertisseurs CAN/CNA et interfaces ( $\equiv$  gestionnaires) d'Entrées/Sorties séries/parallèles, intégré dans une même structure (une même puce, un même circuit de silicium). Des programmes peuvent être développés sur émulateur (systèmes de développement) en langage assembleur du microcontrôleur (ou même en langage évolué à l'aide d'un compilateur), et exécutés autour d'un système d'exploitation logé également dans la mémoire du microcontrôleur.

Du fait de la richesse de sa constitution, un microcontrôleur est bien un mini système et peut être envisagé comme une solution générale à une majorité d'applications analogiques, numériques, mixtes, informatiques, embarquées ... ne nécessitant pas une vitesse extrême, pour laquelle il est préférable d'utiliser des circuits câblés, ou à la rigueur, des circuits programmables FPGA.

Les microcontrôleurs les plus répandus sont notamment à base d'une architecture 8 bits :

- . 80C51 de la famille INTEL,
- . 68HC11 de la famille MOTOROLA,
- . les microcontrôleurs PICS intéressants pour leurs faibles encombrement et coût.

## LES COMPOSANTS PROGRAMMABLES

## 5. Les composants programmables

L'utilisation de composants programmables (FPGA), programmables via un compilateur VHDL, présente l'avantage par rapport aux circuits câblés (bascules, portes logiques) de la souplesse tout en n'ayant pas l'inconvénient de lenteur d'exécution des autres solutions programmables puisque le composant programmable n'exécute pas un programme mais est constitué de matrices ET et OU programmées à volonté en bascules et portes logiques (synthèse effectuée par le compilateur VHDL).

**6. Conclusion**

*Logique câblée* ≡ utilisation de portes combinatoires et séquentielles.

- Avantage : rapidité du système.

- Inconvénient : structure figée → manque de souplesse pour une modification ou adaptation du système.

*Logique programmée* ≡ utilisation de séquenceur (compteur), d'un microprocesseur, d'un microcontrôleur ou d'un composant programmable (FPGA ...).

- Avantage : plus souple à modifier et concevoir.

- Inconvénient : plus lent que la logique câblée à cause du temps de décodage des instructions requis.


---



## TD 4. LOGIQUE SEQUENTIELLE 2

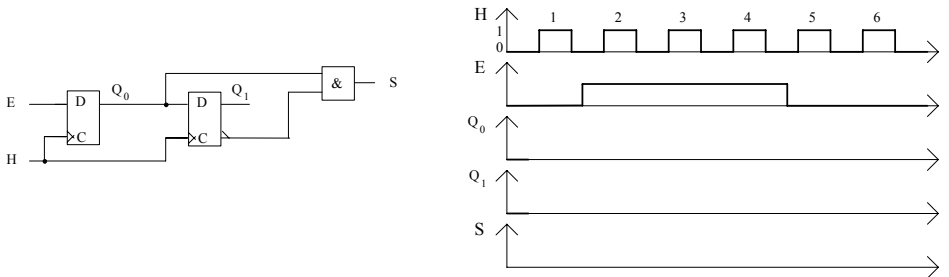
### 1. Registres (Analyse)

Analyser le fonctionnement du montage suivant et compléter le chronogramme : ( $Q_0$  et  $Q_1$  sont à l'état initial 0)




Rappel

**Bascule D > 0 edge triggered**

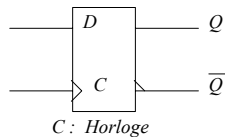


C	D	$Q_n$	
X	X	$Q_{n-1}$	Mémoire
↑	0	0	
↑	1	1	Recopie

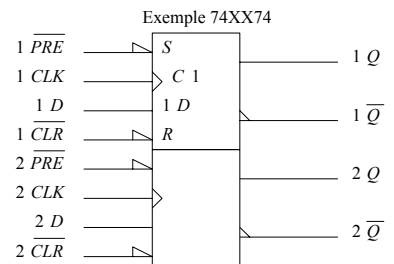
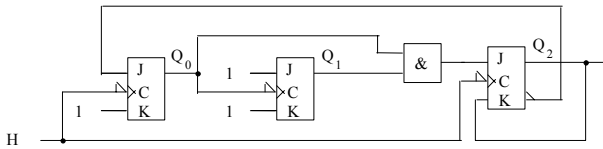
### 2. Compteur asynchrone (Analyse)

- Donner la succession des états du compteur suivant, celui-ci étant supposé à l'état  $Q_2Q_1Q_0 = 000$  initialement :




(les états furtifs ne sont pas à prendre en compte - leur durée est très petite devant la période d'Horloge car due au temps de propagation, au temps de réponse des circuits)


- Le compteur est-il autocorrecteur ?

Rappel

**Bascule JK > 0 edge triggered**

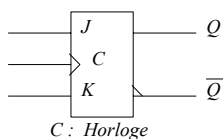

C	J	K	$Q_n$	
X	X	X	$Q_{n-1}$	Mémoire
↑	0	0	$Q_{n-1}$	
↑	0	1	0	Recopie de J
↑	1	0	1	
↑	1	1	$\overline{Q}_{n-1}$	Complément

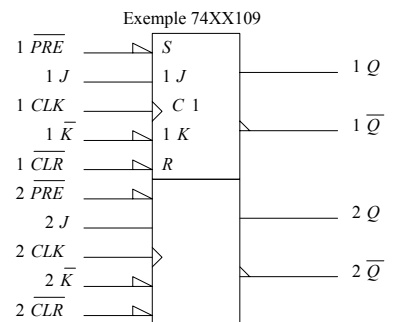


### 3. Compteur synchrone (Synthèse)

- a) Synthétiser un compteur 2 bits synchrone avec des bascules JK *positive edge triggered*, qui compte selon le cycle suivant (Initialisation à  $Q_1Q_0 = 00$ ) :  $Q_1Q_0 = 00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$
- b) Vérifier en faisant l'analyse (chronogramme)
- c) Que se passe-t-il si on démarre à l'état  $Q_1Q_0 = 10$  ? Y-a-t-il autocorrection ?
- d) S'il n'y a pas autocorrection, rendre le compteur autocorrecteur en reprenant la synthèse a) et en éliminant les choix effectués dans les tables de Karnaugh pour les forcer selon le cycle autocorrigé.

Rappel : Démarche de Synthèse

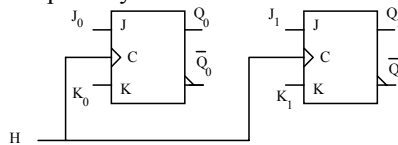- 1. Se demander combien d'états  $n$  dans la séquence :  $n = 3$
- 2. Combien de variables  $m$  de sortie utiliser :  $2^{m-1} < n \leq 2^m \rightarrow m = 2$
- 3. Combien de bascules JK utiliser :  $m$
- 4. Schéma squelette d'un compteur synchrone à bascules JK :




- 5. Tables de Karnaugh pour déterminer les entrées  $J_iK_i$  des bascules en se servant de la table des transitions d'une bascule JK :

Transition $Q_{n-1} \rightarrow Q_n$	J	K
0 → 0	0	X
0 → 1	1	X
1 → 1	X	0
1 → 0	X	1

## TD 4 ANNEXE. LOGIQUE SEQUENTIELLE 2
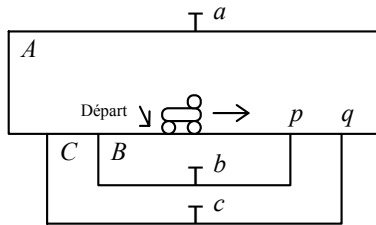
### 1. Séquenceur (commande de train électrique)

On considère un train électrique devant effectuer 3 boucles  $A, B, C$  sélectionnables par les aiguillages  $p$  et  $q$ . Le passage dans une boucle est détecté par un contact ( $T$ ) remontant après le passage du train :



(Train en marche avant ou à l'arrêt; pas de marche arrière)

Les contacts  $a, b, c$  représentent les entrées du système logique, avec la convention :

$a, b, c = 0$  à l'état de repos;  $a, b, c = 1$  pendant le passage du train.

Les aiguillages  $p$  et  $q$  en constituent les sorties :

$p, q = 0$  si non déviation;  $p, q = 1$  si déviation.

L'itinéraire désiré est le suivant :  $\rightarrow A, B, B, C \square$

avec l'état initial :


Train en position de Départ et les sorties  $p$  et  $q$  sont à 0.

Etablir le graphe de fluence ( $\equiv$  graphe des états et transitions) du système et effectuer la synthèse de ce système logique :

- en utilisant des bascules  $JK$  (logique câblée)
- à partir d'un compteur programmable (logique programmée).
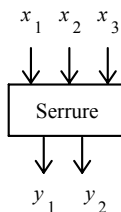
### 2. Séquenceur (serrure électronique)

On considère une serrure électronique à 3 entrées  $x_1, x_2, x_3$  et 2 sorties  $y_1, y_2$  :



En séquence, une entrée  $x_i$  ne peut être activée ( $\equiv$  mise à 1) qu'une seule fois.

A un instant donné, 1 seule entrée  $x_i$  est à 1 à la fois.

Séquence à reconnaître :  $x_1 = 1$  puis  $x_2 = 1$  puis  $x_3 = 1$ , avec passages intermédiaires par 0, soit :

$x_1 x_2 x_3 = 100 \rightarrow 010 \rightarrow 001$ .

$y_1 \equiv 1$  à la fin de la séquence;  $y_2 \equiv 1$  pour toute autre séquence.

( $\equiv 1$  signifie mise à 1 et stabilisation à cet état, et non passage momentané à la valeur 1).

Etat initial :  $x_1 x_2 x_3 = 000$  et  $y_1 y_2 = 00$

Etablir le graphe de fluence ( $\equiv$  graphe des états et transitions) du système et effectuer la synthèse de ce système logique :


- en utilisant des bascules  $JK$  (logique câblée)
- à partir d'un compteur programmable (logique programmée).

### 3. Compteurs synchrones en anneau et non bouclé (Analyse)

Un compteur est dit autocorrecteur si, se trouvant dans un état hors de son cycle normal de comptage, il revient dans le cycle, éventuellement en plusieurs coups d'hologe.

#### 1. Compteur en anneau à bascules JK


Soit le compteur :

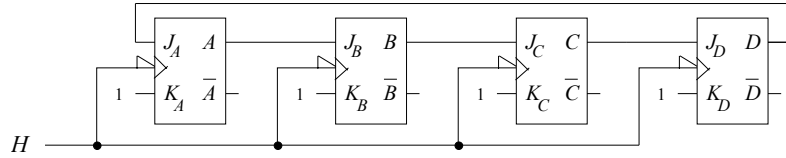

1. Initialisé à l'état  $DCBA = 0001$ , tracer le chronogramme des signaux  $D, C, B, A$ .
2. En déduire son cycle de comptage (cycle normal de comptage) représenté comme une machine d'états (automate d'états finis).
3. L'état initial du compteur n'est plus précisé. Donner pour les 16 états initiaux possibles  $DCBA$  du compteur, l'état  $DCBA$  immédiatement futur (au coup d'horloge actif suivant l'état initial).
4. Dire si le compteur est autocorrecteur en justifiant votre réponse.

#### 2. Compteur en anneau à bascules D (facultatif)


Soit le compteur :

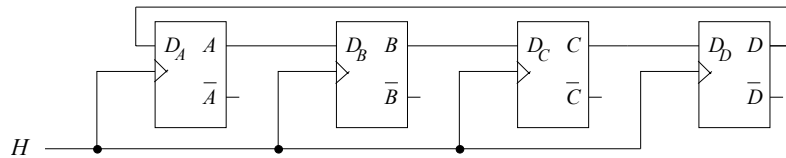

1. Initialisé à l'état  $DCBA = 0001$ , tracer le chronogramme des signaux  $D, C, B, A$ .
2. En déduire son cycle de comptage (cycle normal de comptage) représenté comme une machine d'états (automate d'états finis).
3. L'état initial du compteur n'est plus précisé. Donner pour les 16 états initiaux possibles  $DCBA$  du compteur, l'état  $DCBA$  immédiatement futur (au coup d'horloge actif suivant l'état initial).
4. Dire si le compteur est autocorrecteur en justifiant votre réponse.

#### 3. Compteur ouvert à bascules D (facultatif)

Soit le compteur :

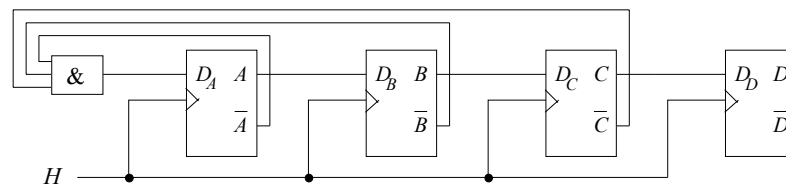

1. Initialisé à l'état  $DCBA = 0001$ , tracer le chronogramme des signaux  $D, C, B, A$ .
2. En déduire son cycle de comptage (cycle normal de comptage) représenté comme une machine d'états (automate d'états finis).
3. L'état initial du compteur n'est plus précisé. Donner pour les 16 états initiaux possibles  $DCBA$  du compteur, l'état  $DCBA$  immédiatement futur (au coup d'horloge actif suivant l'état initial).
4. Dire si le compteur est autocorrecteur en justifiant votre réponse.

## TP 4. LOGIQUE SEQUENTIELLE 2

### 1. Matériel nécessaire

- Oscilloscope
- Générateur de signaux Basses Fréquences (GBF)
- Alimentation stabilisée ( 2x[ 0-30 V]... + 1x[ 5 V]... )
- Multimètre
- Moniteur MS05 (plaquette de câblage)
- Câbles : - 1 T, 1 BNC-BNC, 1 BNC-Banane, 1 sonde oscilloscope, 6 fils Banane, petits fils.
- **Composants :**
  - 1 Résistances 1 k $\Omega$  (1/4 Watt)
  - 1 Résistance 1M $\Omega$
  - 1 Condensateur 100 nF
  - 1 LED
  - 1 mini-interrupteur (horloge manuelle)

*Circuits logiques de la famille CMOS 4000*

- 1 4049 : 6 NOT
- 2 4027 : 2 Bascules JK positive edge triggered

### 2. Notation du TP

Faire examiner par le professeur en fin de séance, les différentes parties du TP.


#### Rappel : Initialisation d'une bascule (exemple d'une bascule JK)

Les entrées asynchrones  $\bar{a}$  de mise à 0 et mise à 1 généralement actives à l'état bas (donc notées  $\bar{a}$ ) sont telles que lorsque mise à 0 par ex. est activée,  $Q$  est placé à l'état 0 quelles que soient les entrées d'horloge et de données  $J, K$ . Ce sont des commandes d'effacement et d'initialisation (appelées aussi *Clear* et *Preset* ou encore *Reset* et *Set*) qui peuvent être activées pour fixer l'état initial de la sortie et qui doivent ensuite être inactivées pour permettre le fonctionnement normal de la bascule.

Un simple circuit RC connecté à l'entrée *Preset* par ex. pour fixer l'état initial  $Q$  peut être utilisé :


*Cas d'entrées asynchrones actives à l'état haut :*

A l'aide d'un circuit RC, on active l'entrée asynchrone un court instant au démarrage par un niveau haut, puis on ramène le signal asynchrone d'initialisation à 0. Appliqué à l'entrée *Clear*, ceci initialise  $Q$  à 0, mais appliqué à l'entrée *Preset*, ceci initialise  $Q$  à 1. A chaque fois l'entrée asynchrone non utilisée est placée à l'état inactif, soit l'état 0. (Le maintien prolongé d'une entrée asynchrone à son niveau actif fixe  $Q$  constant : à 0 si *Clear* est actif, à 1 si *Preset* l'est).

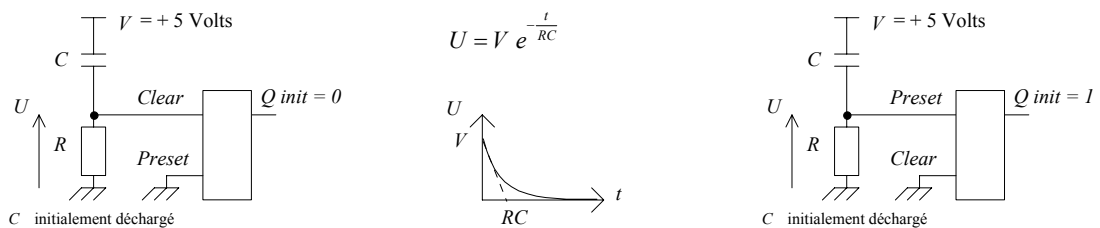

*Cas d'entrées asynchrones actives à l'état bas :*

A l'aide d'un circuit RC, on active l'entrée asynchrone un court instant au démarrage par un niveau bas, puis on ramène le signal asynchrone d'initialisation à 1. Appliqué à l'entrée  $\overline{Clear}$ , ceci initialise  $Q$  à 0, mais appliqué à l'entrée  $\overline{Preset}$ , ceci initialise  $Q$  à 1. A chaque fois l'entrée asynchrone non utilisée est placée à l'état inactif, soit l'état 1. (Le maintien prolongé d'une entrée asynchrone à son niveau actif fixe  $Q$  constant : à 0 si  $\overline{Clear}$  est actif, à 1 si  $\overline{Preset}$  l'est).

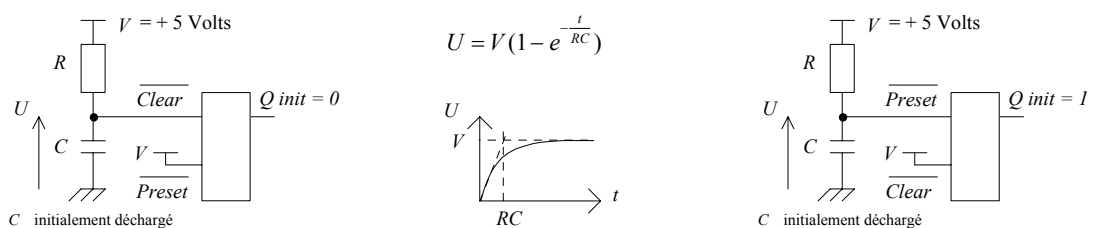


**Simulation (& Câblage) :**

Pour des raisons de compatibilité, n'utiliser que des circuits de la même famille (famille CMOS 4000 à ne pas mélanger avec la famille TTL 74xxx).

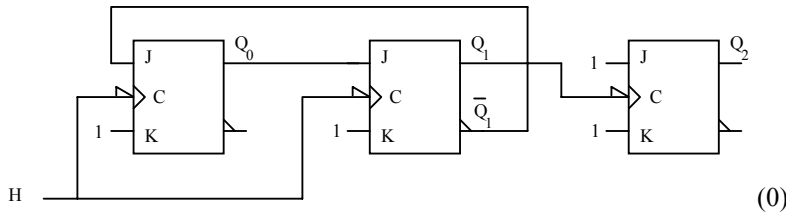
**3. Compteurs**

*Etude théorique*

Donner la succession des états du compteur suivant (automate des états), avec la notation  $Q_2Q_1Q_0$ , celui-ci étant supposé à l'état initial:  $Q_2Q_1Q_0 = 000$  :



*Etude théorique - Corrigé*

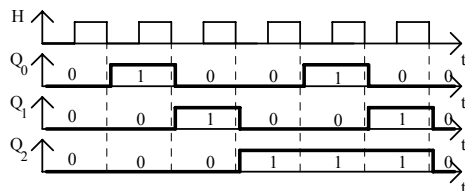

**Compteur modulo 6**

Etat initial :  $Q_2Q_1Q_0 = 000$

Après la 1ère impulsion de H :  $Q_2Q_1Q_0 = 001$

Après la 2nde impulsion de H :  $Q_2Q_1Q_0 = 010$

Après la 3ème impulsion de H :  $Q_2Q_1Q_0 = 100$

Après la 4ème impulsion de H :  $Q_2Q_1Q_0 = 101$


Après la 5ème impulsion de H :  $Q_2Q_1Q_0 = 110$

Après la 6ème impulsion de H :  $Q_2Q_1Q_0 = 000$  ... et le cycle recommence


*Etude expérimentale*

- *Câblage* : Réaliser le câblage et cadencer à l'aide du mini-interrupteur pour horloge.

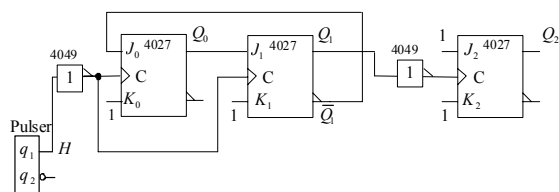- *Simulation* : Effectuer la simulation (*Circuit Maker*) (prendre un *pulsar* pour horloge) en effectuant le choix de montage (1) ou (2), équivalents au montage de base (0) :



(1) ≡

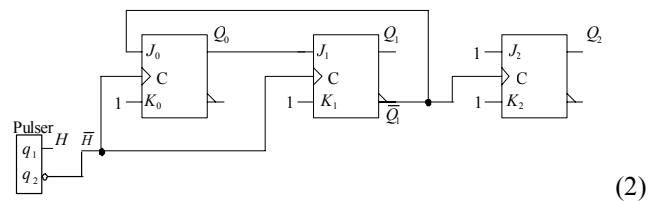

(2)

Le schéma initial (1) peut être remplacé par le schéma (2) identique, mettant en jeu des bascules JK > 0 edge triggered (4027).

Si le choix du schéma (1) est fait, l'utilisation de bascules JK > 0 edge triggered (4027) implique d'intercaler avant chaque entrée d'horloge des bascules un circuit inverseur 4049 (même famille CMOS que les bascules JK).

### 4. Synthèse de Compteur 2 bits

*Etude théorique*

Synthétiser un compteur 2 bits synchrone avec des bascules JK *positive edge triggered*, qui compte selon le cycle suivant :  $Q_1Q_0 = 00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$

*Etude théorique - Corrigé*

Rappel : Table de transitions d'une bascule JK :

Transition $Q_{n-1} \rightarrow Q_n$	J	K
0 $\rightarrow$ 0	0	X
0 $\rightarrow$ 1	1	X
1 $\rightarrow$ 1	X	0
1 $\rightarrow$ 0	X	1

. Table de Karnaugh établissant les entrées  $J_0K_0$  de la bascule de sortie  $Q_0$  :

$J_0K_0 \backslash Q_1$	0	1
0	1X	X0
1	0X	X1



$$\begin{cases} J_0 = \bar{Q}_1 \\ K_0 = Q_1 \end{cases}$$

. Table de Karnaugh établissant les entrées  $J_1K_1$  de la bascule de sortie  $Q_1$  :

$J_1K_1 \backslash Q_0$	0	1
0	0X	1X
1	X1	X0

$$\begin{cases} J_1 = Q_0 \\ K_1 = \bar{Q}_0 \end{cases}$$


. Schéma de câblage :

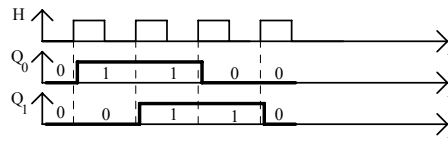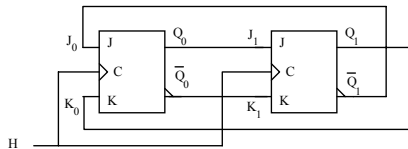

*Etude expérimentale*

- Câblage : Réaliser le câblage et cadencer à l'aide du mini-interrupteur pour horloge.
- Simulation : Vérifier par la simulation (*Circuit Maker*) (prendre un *pulser* pour horloge).
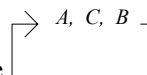
### 5. Séquenceur Train électrique (facultatif)



- Donner l'automate des états correspondant à la trajectoire
- Effectuer la synthèse avec des bascules JK synchrones *positive edge triggered*, permettant de commander les aiguilleurs *p* et *q*.
- Vérifier par la simulation.

**Rangement du poste de travail**

Examen des différentes parties du TP et rangement ( 0 pour tout le TP sinon).

## 5. VHDL

### Introduction

VHDL est l'abréviation de « Very high speed integrated circuits Hardware Description Language ». L'ambition des concepteurs du langage est de fournir un outil de description homogène des circuits, qui permette de créer des modèles de simulation et de « compiler » le silicium (c'est-à-dire synthétiser une fonction électronique dans un circuit programmable) à partir d'un programme unique.

Initialement réservé au monde des circuits numériques, VHDL est en passe d'être d'une part étendu aux circuits analogiques, et d'autre part rattaché à un langage de plus haut niveau : SystemC.

Deux des intérêts majeurs du langage sont :

- Des *niveaux de description* très divers : VHDL permet de représenter le fonctionnement d'une application tant du point de vue système que du point de vue circuit, en descendant jusqu'aux opérateurs les plus élémentaires. A chaque niveau, la description (*architecture*) peut être **structurelle** (portrait des interconnexions entre des sous fonctions), **flot de données** (portrait des signaux d'entrées/sorties) ou **comportementale** (langage évolué).

- Son aspect « *non propriétaire* » : le développement des circuits logiques a conduit chaque fabricant de composants programmables (FPGAs : Field Programmable Gate Array ...) à développer son propre langage de description. VHDL est en passe de devenir le langage commun à de nombreux systèmes de CAO, indépendants ou liés à des producteurs de circuits, des (relativement) simples outils d'aide à la programmation des PALs aux ASICs, en passant par les FPGAs.

Héritier d'ADA, VHDL est un gros langage.

### Historique

Au cours des 15 dernières années, les méthodes de conception des fonctions numériques ont subi une évolution importante. Dans les années 70, la majorité des applications de la logique câblée étaient construites autour de circuits intégrés standard, souvent pris dans la famille TTL. Au début des années 80 apparurent, parallèlement, les premiers circuits programmables par l'utilisateur (PALs : Programmable Array Logic) du côté des circuits simples, et les circuits intégrés spécifiques (ASICs : Application Specific Integrated Circuit) pour les fonctions complexes fabriquées en grande série. La complexité de ces derniers a nécessité la création d'outils logiciels de haut niveau qui sont à la description structurelle (schémas au niveau des portes élémentaires) ce que les langages évolués sont au langage machine dans le domaine de la programmation. Les premières générations de circuits programmables étaient conçues au moyen de simples programmes de traduction d'équations logiques en table de fusibles. A l'heure actuelle, l'écart de complexité entre circuits programmables et ASICs s'est restreint : on trouve une gamme continue de circuits qui vont des héritiers des premiers PALs, équivalents de quelques centaines de portes, à des FPGAs (Field Programmable Gate Array) ou des LCAs (Logic Cell Array) de quelques dizaines de milliers de portes équivalentes. Les outils d'aide à la conception se sont unifiés : un même langage, VHDL par exemple, peut être employé quels que soient les circuits utilisés, des PALs aux ASICs.

La démarche de conception d'un circuit est alors simple : on spécifie en langage VHDL les fonctionnalités du circuit à réaliser en termes d'entrée/sortie. Le compilateur VHDL engendre un fichier JEDEC (.JED) autorisant une simulation (visualisation des signaux d'entrée/sortie) en fonction du composant programmable choisi pour matérialiser le circuit désiré. Enfin, Il ne reste plus qu'à programmer ledit composant à l'aide d'une carte spécialisée fournie par le constructeur de composants programmables (FPGAs ...). Les principaux constructeurs : XILINX, ACTEL, CYPRESS, MENTOR GRAPHICS, CADENCE, VIEW LOGIC, ALTERA ... fournissent leur propre compilateur VHDL en grande partie portable (Warp de CYPRESS, Max+Plus d'ALTERA ...).



## Méthodes de synthèse

Le remplacement, dans la plupart des applications, des fonctions standard complexes par des circuits programmables, s'accompagne d'un changement dans les méthodes de conception :

- on constate un « retour aux sources » : le concepteur d'une application élabore sa solution en descendant au niveau des bascules élémentaires, au même titre que l'architecte d'un circuit intégré.
- l'utilisation systématique d'outils de conception assistée par ordinateur (CAO), sans lesquels la tâche serait irréalisable, rend caducs les fastidieux calculs de minimisation d'équations logiques. Le concepteur peut se consacrer entièrement aux choix d'architecture qui sont eux, essentiels.
- la complexité des fonctions réalisables dans un seul circuit pose le problème du test. Les outils traditionnels de test de cartes imprimées, du simple oscilloscope à la « planche à clous » en passant par l'analyseur d'états logiques ne sont plus d'un grand secours, dès lors que la grande majorité des équipotentielles sont inaccessibles de l'extérieur. Là encore, la CAO joue un rôle essentiel. Encore faut-il que les solutions choisies soient analysables de façon sûre. Cela interdit formellement certaines astuces, parfois rencontrées dans des schémas traditionnels de logique câblée, comme des commandes asynchrones utilisées autrement que pour une initialisation lors de la mise sous tension, par exemple.
- les langages de haut niveau comme VHDL privilégient une approche globale des solutions. Dès lors que l'architecture générale d'une application est arrêtée, que les algorithmes qui décrivent le fonctionnement de chaque partie sont élaborés, le reste du travail de synthèse est extrêmement simple et rapide.

## 1. Principes généraux

### 1.0. Description descendante : le « top down design »

Une application un tant soit peu complexe est découpée en sous-ensembles qui échangent des informations suivant un protocole bien défini. Chaque sous-ensemble est, à son tour, subdivisé, et ainsi de suite jusqu'aux opérateurs élémentaires.

Un système est construit comme une hiérarchie d'objets, les détails de réalisation se précisant au fur et à mesure que l'on descend dans cette hiérarchie. A un niveau donné de la hiérarchie, les détails de fonctionnement interne des niveaux inférieurs sont *invisibles*. C'est le principe même de la programmation structurée.

Plusieurs réalisations d'une même fonction pourront être envisagées, sans qu'il soit nécessaire de remettre en cause la conception des niveaux supérieurs; plusieurs personnes pourront collaborer à un même projet, sans que chacun ait à connaître tous les détails de l'ensemble.

La conception descendante consiste à définir le système en partant du sommet de la hiérarchie, en allant du général au particulier. VHDL permet, par exemple, de tester la validité de la conception d'ensemble, avant que les détails des sous-fonctions ne soient complètement définis. A titre d'exemple, l'architecture générale d'un processeur peut être évaluée sans que le mode de réalisation de ses registres internes ne soit connu, le fonctionnement des registres en question sera alors décrit au niveau comportemental.

### 1.1. Simulation et/ou synthèse

VHDL a été, initialement, connu comme un langage de simulation, il est fortement marqué par cet héritage très informatique, ce qui est parfois un peu déroutant pour l'électronicien, proche du matériel, qui n'est pas toujours un spécialiste des langages de programmation. Citons quelques exemples :

- Contrairement à C ou PASCAL, VHDL est un langage qui comprend le « parallélisme », c'est à dire que des blocs d'instructions peuvent être exécutés simultanément, par opposition à séquentiellement comme dans un langage procédural traditionnel. Autant ce parallélisme est fondamental pour comprendre le fonctionnement d'un simulateur logique, et peut être déroutant pour un programmeur habitué au déroulement séquentiel des instructions qu'il écrit, autant il est évident que le fonctionnement d'un circuit ne dépend pas de l'ordre dans lequel ont été établies les connexions. L'utilisateur de VHDL gagnera beaucoup en ne se laissant pas enfermer dans l'aspect langage de programmation, en se souvenant qu'il est en train de créer un vrai circuit. Les parties séquentielles du langage, car il y en a, doivent, dans ce contexte, être comprises soit comme une facilité offerte dans l'écriture de certaines fonctions, soit comme *le* moyen de décrire des opérateurs fondamentalement séquentiels : les opérateurs synchrones.

- La modélisation correcte d'un système suppose de prendre en compte, au niveau du simulateur, les imperfections du monde réel. VHDL offre donc la possibilité de spécifier des retards, de préciser ce qui se passe lors d'un conflit de bus, etc. Pour simuler toutes ces vicissitudes, le langage offre toute une gamme d'outils : signaux qui prennent une valeur inconnue, messages d'erreurs quand un « circuit » détecte une violation de *set up time*, changements d'états retardés pour simuler les temps de propagation. Toutes les constructions associées de ce type ne sont évidemment *pas* synthétisables! La difficulté principale est que, suivant les compilateurs, la frontière entre ce qui est synthétisable et ce qui ne l'est pas n'est pas toujours la même, même pour des compilateurs qui respectent la norme IEEE-1076. Avant d'utiliser un outil de synthèse, le concepteur de circuit a tout à gagner à lire très attentivement la présentation du sous-ensemble de VHDL accepté par cet outil.

- Trois classes de données existent en VHDL : les constantes, les variables (affectation par le symbole := ) et les signaux (affectation par le symbole <= ). La nature des signaux ne présente aucune ambiguïté, ce sont des objets qui véhiculent une information logique tant du point de vue simulation que dans la réalité. Les signaux qui ont échappé aux simplifications logiques, apportées par l'optimiseur toujours présent, sont des vraies équipotentielles du schéma final. Les variables sont destinées, comme dans tout langage, à stocker temporairement des valeurs, dans l'optique d'une utilisation future, sans chercher à représenter la réalité. Certains compilateurs considèrent que les variables n'ont aucune existence réelle, au niveau du circuit, qu'elles ne sont que des outils de description fonctionnelle. D'autres transforment, éventuellement (cela dépend de l'optimiseur), les variables en cellules mémoires ...

Il est clair que VHDL, les outils de synthèse et d'optimisation ne peuvent pas transformer un mauvais concepteur en un bon. Ce sont de simples outils supplémentaires qui peuvent aider un ingénieur à réaliser plus rapidement et plus efficacement un matériel quand ils sont utilisés correctement.

Il est toujours nécessaire de comprendre les détails physiques de la façon dont est implémentée une réalisation. L'ingénieur doit « regarder par dessus l'épaule » de l'outil pour s'assurer que le résultat est conforme à ses exigences et à sa philosophie, et que le résultat est obtenu en un temps raisonnable.

## 1.2. Exemples

### *Des tautologies*

Les exemples de code source VHDL ci-dessous ne nous apprennent rien sur les propriétés des opérateurs concernés, ils nous montrent l'aspect d'un programme VHDL et nous rappellent que les opérations *NON*, *ET* et *OU* sont définies sur les objets de type bit (appartenant à la classe signal) comme sur ceux de type boolean, avec une convention logique positive (1≡TRUE, 0≡FALSE).

```
-- inverseur (ceci est un commentaire)
entity inverseur is
port   (e : in bit ;    -- les entrees
        s : out bit) ;  -- les sorties
end inverseur;
architecture dataflowlowlevel of inverseur is
begin
    s <= not e ;
end dataflowlowlevel;
```

De même :

```
-- operateur et
entity et is
port   (e1, e2 : in bit ;
        s : out bit) ;
end et ;
architecture dataflowlowlevel of et is
begin
    s <= e1 and e2 ;
end dataflowlowlevel;
```

Ou encore :

```
-- operateur ou
entity ou is
port   (e1, e2 : in bit ;
        s : out bit) ;
end ou ;
architecture dataflowlowlevel of ou is
begin
    s <= e1 or e2 ;
end dataflowlowlevel;
```

On notera la structure générale d'un programme et le symbole « d'affectation » particulier aux objets de nature signal (*s*, *e*, *e1*, *e2*). La déclaration entity correspond au prototype d'une fonction en langage C, elle décrit l'interaction entre l'opérateur et le monde environnant. La partie architecture du programme correspond à la description interne de l'opérateur, elle décrit donc son fonctionnement. L'architecture peut être de type structurel, flot de données ou comportemental. Plusieurs architectures peuvent décrire une même entité. Les mots clés du langage sont notés en non *italique* ou en MAJUSCULES, c'est une habitude de certains, pas une obligation.

*Des affectations conditionnelles*

Dans les programmes qui suivent on voit apparaître la notion de « haut niveau » du langage. Des expressions purement booléennes sont utilisées pour décrire le fonctionnement d'un circuit. Ici elles traduisent strictement les tables de vérité, mais permettent évidemment des constructions beaucoup plus élaborées.

```
-- inverseur
entity inverseur is
port  (e : in bit ;
       s : out bit) ;
end inverseur ;
architecture dataflowhighlevel of inverseur is
begin
    s <= '1' when (e = '0') else '0' ;
end dataflowhighlevel;
```

De même :

```
-- operateur et
entity et is
port  (e1, e2 : in bit ;
       s : out bit) ;
end et ;
architecture dataflowhighlevel of et is
begin
    s <= '0' when (e1 = '0' or e2 = '0') else '1' ;
end dataflowhighlevel;
```

ou encore :

```
-- operateur ou
entity ou is
port  (e1, e2 : in bit ;
       s : out bit) ;
end ou ;
architecture dataflowhighlevel of ou is
begin
    s <= '0' when (e1 = '0' and e2 = '0') else '1' ;
end dataflowhighlevel;
```

*Des exemples de modèles comportementaux*

Terminons cette première découverte de VHDL par 2 descriptions d'architecture purement **comportementales** des opérateurs *ET* et *OU* :

```
entity et is      -- operateur et
port  (e1, e2 : in  bit ;
       s : out bit) ;
end et ;
architecture behaviour of et is
begin
    process (e1, e2)
    begin
        if (e1 = '0' or e2 = '0') then
            s <= '0' ;
        else
            s <= '1' ;
        end if ;
    end process ;
end behaviour;
```

ou encore :


```
entity ou is -- operateur ou
port (e : in  bit_vector (0 to 1);
       s : out bit );
end ou ;
architecture behaviour of ou is
begin
    process ( e )
    begin
        case e is
            when ("00") =>
                s <= '0' ;
            when others =>
                s <= '1' ;
        end case ;
    end process ;
end behaviour;
```

Le rôle de l'instruction `process` est de décrire explicitement un processus défini par un algorithme *séquentiel* ( $\equiv$  *non parallèle*, contrairement aux descriptions *structurelle* et *flot de données*).
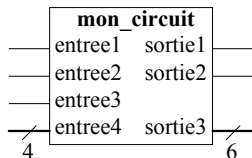
### 1.3. L'extérieur de la boîte noire : une « ENTITE »

Dans une construction hiérarchique, les niveaux supérieurs n'ont pas à connaître les détails des niveaux inférieurs. Une fonction logique sera vue, dans cette optique, comme un assemblage de « boîtes noires » dont, syntaxiquement parlant, seules les modes d'accès sont nécessaires à l'utilisateur.

La construction qui décrit l'extérieur d'une fonction est l'entité (entity). La déclaration correspondante lui donne un nom et précise la liste des signaux d'entrée et de sortie (équivalent en langage C du prototypage) :



```
entity mon_circuit is port (
  entree1 : in bit ;
  entree2, entree3 : in bit ;
  entree4 : in bit_vector ( 0 to 3 ) ;
  sortie1, sortie2 : out bit ;
  sortie3 : out bit_vector ( 0 to 5 ) )
end mon_circuit ;
```

Dans l'exemple qui précède, les noms des objets, qui dépendent du choix de l'utilisateur, sont écrits en *italique*, les autres mots sont des mots-clés du langage (ces derniers peuvent indifféremment être écrits en minuscules ou en MAJUSCULES).

Les choix possibles pour le sens de transfert sont : in, out, inout et buffer (une sortie qui peut être « lue » par l'intérieur du circuit).

Les choix possibles pour les types de données échangées sont les mêmes que pour les signaux.

### 1.4. Le fonctionnement interne : une « ARCHITECTURE »

L'architecture est la matérialisation de la fonction définie dans l'entité. Elle décrit le fonctionnement interne d'un circuit auquel est attaché une entité. Ce fonctionnement peut être décrit de différentes façons :

#### *Description structurelle*

Le circuit est vu comme un assemblage de composants de niveau inférieur, c'est une description « schématique ». Souvent ce mode de description est utilisé au niveau le plus élevé de la hiérarchie, chaque composant étant lui-même défini par un programme VHDL (entité et architecture).

#### *Description comportementale*

Le comportement matériel du circuit est décrit par un algorithme, indépendamment de la façon dont il est réalisé au niveau structurel.

#### *Description par un flot de données*

Le fonctionnement du circuit est décrit par un flot de données qui vont des entrées vers les sorties, en subissant, étape par étape, des transformations élémentaires successives. Ce mode de description permet de reproduire l'architecture logique, en couches successives, des opérateurs combinatoires.

Flot de données et représentation comportementale sont très voisines, dans les deux cas le concepteur peut faire appel à des instructions de haut niveau. La première méthode utilise un grand nombre de signaux internes qui conduisent au résultat par des transformations de proche en proche. La seconde utilise des blocs de programme (les processus explicites), qui manipulent de nombreux signaux avec des algorithmes séquentiels.

La syntaxe générale d'une architecture comporte une partie de déclaration et un corps de programme :

```
architecture exemple of mon_circuit is
    partie déclarative optionnelle : types, constantes, signaux locaux, composants.
begin
    corps de l'architecture.
    suite d'instructions parallèles :
        affectations de signaux ;
        processus explicites ; -- mais l'intérieur d'un processus est séquentiel
        blocs ;
        instanciation (i.e. importation dans un schéma) de composants (appel de sous-
        programmes).
end exemple ;
```

### 1.5. Des algorithmes séquentiels décrivent un câblage parallèle : les « PROCESSUS »

« Un processus est une instruction *concurrente* (deux instructions concurrentes sont simultanées) qui définit un comportement qui doit avoir lieu quand ce processus devient actif. Le comportement est spécifié par une suite d'instructions *séquentielles* exécutées dans le processus. »

Qu'est-ce que cela signifie ? Trois choses :

1. Les différentes parties d'une réalisation interagissent simultanément, peu importe l'ordre dans lequel un câbleur soude ses composants, le résultat sera le même. Le langage doit donc comporter une contrainte de « parallélisme » entre ses instructions. Cela implique des différences notables avec un langage procédural comme le langage C.

En langage VHDL :

```
    a <= b ;
    c <= a + d ;
et
    c <= a + d ;
    a <= b ;
```

représentent la même chose, ce qui est notablement différent de ce qui se passerait en langage C pour :

```
    a = b ;
    c = a + d ;
et
    c = a + d ;
    a = b ;
```

Les affectations de signaux, à *l'extérieur* d'un processus explicite, sont traitées comme des processus tellement élémentaires qu'il est inutile de les déclarer comme tels. Ces affectations sont traitées en parallèle, de la même façon que plusieurs processus indépendants.

2. L'algorithmique fait grand usage d'instructions séquentielles pour décrire le monde. VHDL offre cette facilité à *l'intérieur* d'un processus explicitement déclaré. Dans le corps d'un processus il sera possible d'utiliser des variables, des boucles, des conditions, dont le sens est le même que dans les langages séquentiels. Même les affectations entre signaux sont des instructions séquentielles quand elles apparaissent à l'intérieur d'un processus. Seul sera visible de l'extérieur le résultat final obtenu à la fin du processus.

3. Les opérateurs séquentiels, surtout synchrones, mais pas exclusivement eux, comportent « naturellement » la notion de mémoire, qui est le fondement de l'algorithmique traditionnelle. Les processus sont *la* représentation privilégiée de ces opérateurs (ce n'est pas la seule, les descriptions structurelle et flot de données, plus proches du câblage du circuit, permettent de décrire tous les opérateurs séquentiels avec des opérateurs combinatoires élémentaires. Pour les circuits qui comportent des bascules comme éléments primitifs, connus de l'outil de synthèse, les deux seules façons d'utiliser ces bascules sont les processus et leur instanciation comme composants dans une description structurelle).

Mais attention, *la réciproque n'est pas vraie*, il est parfaitement possible de décrire un opérateur purement combinatoire par un processus, le programmeur utilise alors de cet objet la seule facilité d'écriture de l'algorithme.

Outre les simples affectations de signaux, qui sont en elles mêmes des processus implicites à part entière, la description d'un processus obéit à la syntaxe suivante (*en particulier, la structure séquentielle « if ... then » est à inclure obligatoirement dans un processus*) :

*Processus : syntaxe générale avec liste de sensibilité (liste de paramètres d'activation du processus)*

```
[étiquette : ] process [ (liste de sensibilité) ]
    partie déclarative optionnelle : variables notamment
begin
    corps du processus
    instructions séquentielles
end process [ étiquette ] ;
```

Les éléments mis entre crochets sont optionnels, ils peuvent être omis sans qu'il y ait d'erreur de syntaxe. La liste de sensibilité est la liste des signaux qui déclenchent, par le changement de valeur de l'un quelconque d'entre eux, l'activité du processus (*paramètres* ou *arguments* du processus). Cette liste peut être remplacée par une instruction « wait » dans le corps du processus : la syntaxe du processus devient alors la suivante :

*Processus : syntaxe générale sans liste de sensibilité mais avec l'instruction « wait »*

```
[étiquette : ] process
    partie déclarative optionnelle : variables notamment
begin
    wait [on liste_de_signaux ] [ until condition] ;
    instructions séquentielles
end process [ étiquette ] ;
```

*L'instruction wait*

Cette instruction indique au processus que son déroulement doit être suspendu dans l'attente d'un événement sur un signal (un signal change de valeur), et tant qu'une condition n'est pas réalisée.

Sa syntaxe générale est :

```
wait [on liste_de_signaux ] [ until condition] ;
```

**On peut spécifier un temps d'attente maximum (wait ... for temps), mais cette clause n'est pas synthétisable.**

La liste des signaux dont l'instruction attend le changement de valeur joue exactement le même rôle que la liste de sensibilité du processus, mais *l'instruction wait ne peut pas être utilisée en même temps qu'une liste de sensibilité*. La tendance, pour les évolutions futures du langage, semble être à la suppression des listes de sensibilités, pour n'utiliser que les instructions d'attente.

### Description d'un opérateur séquentiel

*La représentation des horloges* : pour représenter les opérateurs synchrones de façon comportementale, il *faut* introduire l'horloge dans la liste de sensibilité, ou insérer dans le code du processus une instruction « wait » explicite. Rappelons qu'il est interdit d'utiliser à la fois une liste de sensibilité et une instruction wait. Quand on modélise un opérateur qui comporte à la fois des commandes synchrones et des commandes asynchrones, il *faut*, avec certains compilateurs, mettre ces commandes dans la liste de sensibilité.



Exemple :

```
architecture fsm of jk_raz is
signal etat : bit ;
begin
    q <= etat ;           -- la déclaration de q a eu lieu précédemment dans l'entité
                        -- l'état va être défini ci-dessous (parallélisme)
                        -- l'instruction « q <= etat » et le processus sont 2 instructions concurrentes
                        -- (parallèles) alors que l'intérieur d'un processus est séquentiel
process (clock, raz)    -- deux signaux d'activation externe
begin
if (raz = '1') then    -- raz asynchrone
    etat <= '0';
elseif (clock = '1' and clock 'event) then    -- front montant d'horloge
case etat is
    when '0' =>
        if (j = '1' ) then
            etat <= '1';
        end if ;
    when '1' =>
        if (k = '1' ) then
            etat <= '0';
        end if ;
end case ;
end if ;
end process ;
end fsm ;
```

Dans l'exemple précédent, la priorité de la mise à zéro asynchrone, sur le fonctionnement synchrone normal de la bascule JK, apparaît par l'ordre des instructions de la structure if ... elseif. Le processus est utilisé là à la fois pour modéliser un opérateur essentiellement séquentiel, la bascule, et pour faciliter la description de l'effet de ses commandes par un algorithme séquentiel.

Pour modéliser un comportement purement synchrone on peut indifféremment utiliser la liste de sensibilité ou une instruction wait :

```
architecture fsm_liste of jk_simple is
signal etat : bit ;
begin
q <= etat ;           -- la déclaration de q a eu lieu précédemment dans l'entité
process (clock)      -- un seul signal d'activation
begin
if (clock = '1' and clock 'event) then
case etat is
    when '0' =>
        if (j = '1' ) then
            etat <= '1' ;
        end if;
    when '1' =>
        if (k = '1' ) then
            etat <= '0' ;
        end if;
end case ;
end if ;
end process ;
end fsm_liste ;
```

Ou, de façon strictement équivalente, en utilisant une instruction « wait » :

```
architecture fsm_wait of jk_simple is
  signal etat : bit ;
begin
  q <= etat ;
  process          -- pas de liste de sensibilité
  begin
  wait until (clock = '1') ;
  case etat is
    when '0' =>
      if (j = '1') then
        etat <= '1' ;
      end if;
    when '1' =>
      if (k = '1') then
        etat <= '0' ;
      end if ;
  end case ;
  end process ;
end fsm_wait ;
```

#### Description par un processus d'un opérateur combinatoire ou asynchrone

Un processus permet de décrire un opérateur purement combinatoire ou un opérateur séquentiel asynchrone, en utilisant une démarche algorithmique.

Dans ces deux cas la liste de sensibilité, ou l'instruction wait équivalente, est obligatoire; le caractère combinatoire ou séquentiel de l'opérateur réalisé va dépendre du code interne au processus. On considère un signal qui fait l'objet d'une affectation dans le corps d'un processus :

- si au bout de l'exécution du processus, pour *toutes* les combinaisons possibles des valeurs de la liste de sensibilité, la valeur de ce signal, objet d'une affectation, est connue, l'opérateur correspondant est combinatoire.
- si certaines des combinaisons précédentes de la liste de sensibilité conduisent à une indétermination concernant la valeur du signal examiné, objet d'une affectation, ce signal est associé à une cellule mémoire (opérateur séquentiel).

Précisons ce point par un exemple :

```

entity comb_seq is
port (
    e1, e2 : in bit ;
    s_et, s_latch, s_edge : out bit
);
end comb_seq ;

architecture exproc of comb_seq is
begin

-- porte logique et
et : process (e1, e2)           -- ou encore  process (e1)
begin
if ( e1 = '1' ) then
    s_et <= e2 ;
else
    s_et <= '0' ;           -- équivalent à s_et <= e1 and e2 ;
end if ;
end process ;           -- opérateur combinatoire

-- bascule D latch, e1 est la commande
latch : process (e1,e2)       -- ou encore  process (e1)
begin
if ( e1 = '1' ) then
    s_latch <= e2 ;
end if ;                 -- si e1 = '0' la valeur de s_latch est « inconnue » (→ mémorisation).
end process ;           -- opérateur séquentiel

-- bascule D edge, e1 est l'horloge
edge : process (e1)         -- ou encore  process (e1,e2)
begin
if ( e1 'event and e1 = '1' ) then   -- e1 agit sur un front montant.
    s_edge <= e2 ;
end if ;
end process ;           -- en dehors d'un front montant : mémorisation de l'état précédent
end exproc ;           -- opérateur séquentiel

```

Dans l'exemple qui précède, le premier processus est combinatoire, le signal *s\_et* a une valeur connue à la fin du processus, quelles que soient les valeurs des entrées *e1* et *e2*. Dans le deuxième processus, l'instruction « if » ne nous renseigne pas sur la valeur du signal *s\_latch* quand *e1* = '0'. Cette méconnaissance est interprétée, par le compilateur VHDL, comme un maintien de la valeur précédente, d'où la génération d'une cellule mémoire dont la commande de mémorisation, *e1*, est active sur un niveau. Le troisième processus conduit également, et pour le même type de raison, à la synthèse d'une cellule mémoire pour le signal *s\_edge*. Mais la commande de mémorisation est, cette fois, active sur un front, explicitement mentionné dans la condition de l'instruction « if » : *e1* 'event. La façon dont est traitée la commande de mémorisation *e1* dépend donc de l'écriture du test : niveau ou front

## 2. Eléments du langage

### 2.1. Les données appartiennent à une classe et ont un type

VHDL, héritier d'ADA, est un *langage fortement typé*. Toutes les données ont un type qui doit être déclaré avant l'utilisation (sauf, et c'est bien pratique, les variables entières des boucles « for ») et aucune conversion de type automatique (une souplesse et un piège immense du langage C, par exemple) n'est effectuée. Pour passer du type entier au type `bit_vector`, par exemple, il faut faire appel à une fonction de conversion.

Une donnée appartient à une classe qui définit, avec son type, son comportement. Des données de deux classes différentes, mais de même type, peuvent échanger des informations directement : on peut affecter la valeur d'une variable à un signal, par exemple (nous verrons ci-dessous que variables et signaux sont deux classes différentes).

La portée des noms *est*, en général, locale. Un nom déclaré à l'intérieur d'une architecture, par exemple, n'est connu que dans celle-ci. Des objets globaux sont possibles, on peut notamment définir des constantes, comme `zero` ou `one`, extérieures aux unités de programmes que constituent les couples entité-architecture. A l'intérieur d'une architecture, les objets déclarés dans un bloc (délimité par les mots-clés `begin` et `end`) sont visibles des blocs plus internes uniquement.

Les objets déclarés dans une entité sont connus de toutes les architectures qui s'y rapportent.

#### Les classes : signaux, variables et constantes

##### *Signaux*

Les signaux représentent les données physiques échangées entre des blocs logiques d'un circuit. Chacun d'entre eux sera matérialisé dans le schéma final par une *équipotentielle* et, éventuellement, une *cellule mémoire* qui conserve la valeur de l'équipotentielle entre deux commandes de changement. Les « ports » d'entrée et de sortie, attachés à une entité, par exemple, sont une variété de signaux qui permettent l'échange d'informations entre différentes fonctions. Leur utilisation est similaire à celle des arguments d'une procédure en langage PASCAL, le sens de transfert de l'information doit être précisé.

Syntaxe de déclaration (se place dans la partie déclarative d'une architecture - ou d'un paquetage, voir plus loin) :

```
signal nom1 , nom2 : type ;
```

Affectation d'une valeur (se place dans le corps d'une architecture ou d'un processus) :

```
nom <= valeur_compatible_avec_le_type ;
```

La valeur affectée peut être le résultat d'une expression, simple ou conditionnelle (`when`), ou la valeur renvoyée par l'appel d'une fonction.

A l'extérieur d'un processus toutes les affectations de signaux sont concurrentes, *c'est donc une erreur* (sémantique, pas syntaxique) *d'affecter plus d'une fois une valeur à un signal*. L'affectation d'une valeur à un signal traduit, en fait, la connexion de la sortie d'un opérateur à l'équipotentielle correspondante. Il s'agit là d'une opération permanente, une soudure sur une carte, par exemple, qu'il est hors de question de modifier ailleurs dans le programme. Si un signal est l'objet d'affectations multiples, ce qui revient à mettre en parallèle plusieurs sorties d'opérateurs (trois-états ou collecteurs ouverts, par exemple), il faut adjoindre à ce signal, pour les besoins de la simulation, une fonction de résolution qui permet de résoudre le conflit (dans les applications de synthèse les portes à sorties non standard sont généralement introduites dans une description structurelle).

*Variables*

Les variables sont des objets qui servent à stocker un résultat intermédiaire pour faciliter la construction d'un *algorithme séquentiel*. Elles ne peuvent être utilisées *que dans les processus, les procédures ou les fonctions* et dans les boucles « generate » qui servent à créer des schémas répétitifs.

Syntaxe de déclaration (se place dans la partie déclarative d'un processus, d'une procédure ou d'une fonction) :

```
variable nom1, nom2 : type [ := expression ] ;
```

L'expression facultative qui apparaît dans la déclaration précédente permet de donner à une variable une valeur initiale choisie par l'utilisateur. A défaut de cette expression *le compilateur, qui initialise toujours les variables* (le programmeur ne doit, notamment, pas s'attendre à retrouver les variables d'un processus dans l'état où il les avait laissées lors d'une activation précédente de ce processus), utilise une valeur par défaut qui dépend du type déclaré.

Affectation d'une valeur :

```
nom := valeur_compatible_avec_le_type ;
```

La valeur affectée peut être le résultat d'une expression ou la valeur renvoyée par l'appel d'une fonction.

Les variables de VHDL jouent le rôle des variables automatiques des langages procéduraux, comme C ou PASCAL, elles ont une portée limitée au module de programme dans lequel elles ont été déclarées, et sont détruites à la sortie de ce module.

La différence entre variables et signaux est que les premières n'ont pas d'équivalent physique dans le schéma, contrairement aux seconds. Certains outils de synthèse ne respectent malheureusement pas cette distinction. On notera qu'il est possible d'affecter la valeur d'une variable à un signal, et inversement, pourvu que les types soient compatibles.

*Constantes*

Les constantes sont des objets dont la valeur est fixée une fois pour toute.

Exemples de valeurs constantes simples : '0', '1', "01101001", 2006, "azerty"  
2006 est du type entier. "01101001" est du type string (chaîne de caractères). '0' est du type caractère.

On peut créer des constantes nommées : `constant nom1 : type [ := valeur_constante ] ;`

On notera que les vecteurs de bits (`bit_vector`) sont traités comme des chaînes, on peut préciser une base différente de la base 2 pour ces constantes : `X"3A007"`, `O"237015"` pour hexadécimal et octal.

De même, les valeurs entières peuvent être écrites dans une autre base que la base 10 :  
`16#ABCDEF0123#`, `2#001011101#` ou `2#0_0101_1101#`, pour plus de lisibilité.

En général les nombres flottants ne sont pas acceptés par les outils de synthèse.

**Des types adaptés à l'électronique numérique**

VHDL connaît un nombre limité de types de base, qui reflètent le fonctionnement des systèmes numériques (pour l'instant, VHDL est en passe de devenir un langage de description des circuits analogiques), et offre à l'utilisateur de construire à partir de ces types génériques :

- des sous-types (sous-ensembles du type de base), obtenus en précisant un domaine de variation limité de l'objet considéré,
- des types composés, obtenus par la réunion de plusieurs types de base identiques (tableaux) ou de types différents (enregistrements).

En plus des types prédéfinis et de leurs dérivés, l'utilisateur a la possibilité de créer ses propres types sous forme de types énumérés.

#### Les entiers

VHDL manipule des valeurs entières qui correspondent à des mots de 32 bits, soit comprises entre -2147483648 et +2147483647.

Attention, sur les PCs qui sont des machines dont les entiers continuent à hésiter entre 16 et 32 bits, l'utilisateur peut rencontrer de désagréables surprises. Les nombres négatifs ne sont pas toujours acceptés dans la description des signaux physiques.

Déclaration :

```
signal nom : integer ;
```

ou

```
variable nom : integer ;
```

ou encore :

```
constant nom : integer ;
```

que l'on résume classiquement par :

```
signal | variable | constant nom : integer ; le symbole | signifiant « ou ».
```

On peut spécifier une plage de valeurs inférieure à celle obtenue par défaut, par exemple :

```
signal etat : integer range 0 to 1023 ;                      permet de créer un compteur 10 bits.
```

La même construction permet de créer un sous-type :

```
subtype etat_10 is integer range 0 to 1023 ;
signal etat1 , etat2 : etat_10 ;
```

*Attention !* La restriction d'étendue de variation est utilisée pour générer le nombre de chiffres binaires nécessaires à la représentation de l'objet, l'arithmétique sous-jacente n'est (pour l'instant) pas traitée par les compilateurs. Cela veut dire que :

```
signal chiffre : integer range 0 to 9 ;                      permet de créer un objet codé sur quatre bits, mais :
```

```
chiffre <= chiffre + 1 ;                                      ne crée pas un compteur décimal.
```

Pour ce faire il faut écrire explicitement (compteur décimal) :

```
if (chiffre < 9 ) then
    chiffre <= chiffre + 1 ;
else
    chiffre <= 0 ;
end if ;
```

La déclaration, au niveau le plus élevé d'une hiérarchie, de ports d'entrée ou de sortie comme nombres entiers pose un problème de contrôle par l'utilisateur, de l'assignation des broches physiques du circuit final aux chiffres binaires générés. Cette assignation sera faite automatiquement par l'outil de développement. Si ce non contrôle est gênant, il est possible de transformer un nombre entier en tableau de bits, via les fonctions de conversion de la librairie associée à un compilateur.

#### *Les types énumérés*

L'utilisateur peut créer ses propres types par simple énumération de constantes symboliques qui fixent toutes les valeurs possibles du type. Par exemple :

```
type drinkState is
(zero, five, ten, fifteen, twenty, twentyfive, owedime);
signal drinkStatus : drinkState;
```

#### *Les bits*

Il s'agit là, évidemment, du type de base le plus utilisé en électronique numérique. Un objet de type bit peut prendre deux valeurs : '0' et '1'. Il s'agit, en fait, d'un type énuméré prédéfini.

Déclaration :

```
signal | variable nom : bit ;
```

Ce qui précède s'applique aux descriptions synthétisables, pour les besoins de la simulation de nombreux compilateurs proposent un type bit plus étoffé, pouvant prendre, par exemple, les valeurs '0', '1', 'X' (X pour inconnu) et 'Z' (pour haute impédance). Ces types sont traduits, en synthèse, par des types bit ordinaires.

De même la gestion des portes trois-états, qui se fait par une description structurelle, nécessite une extension du type bit. Par exemple :

```
entity bas_c_tri_state is
port ( clk, oe : in bit;
      sort : inout x0lz );          -- type x0lz défini dans la librairie
end bas_c_tri_state ;
```

Toutes ces extensions ne sont, à priori, pas portables telles quelles. Mais les outils de développement VHDL sont fournis avec les sources (en VHDL) de toutes les extensions au langage de base, ce qui permet de porter d'un système à l'autre les librairies nécessaires.

#### *Les booléens*

Autre type énuméré, le type booléen peut prendre deux valeurs: "true" et "false". Il intervient essentiellement comme résultat d'expressions de comparaisons, dans des if, par exemple, ou dans les valeurs renvoyées par des fonctions.

#### *Les tableaux*

A partir de chaque type de base on peut créer des tableaux, collection d'objets du même type. L'un des plus utilisés est le type bit\_vector, défini dans la librairie standard par :

```
subtype natural is integer range 0 to integer 'high' ;
type bit_vector is array (natural range <>) of bit ;
```

Dans l'exemple qui précède, le nombre d'éléments n'est pas précisé dans le type, ce sera fait à l'utilisation. Par exemple :

```
signal etat : bit_vector (0 to 4) ;
```

définit un tableau de cinq éléments binaires nommé *etat*. On aurait également pu définir directement un sous-type :

```
type cinq_bit is array (0 to 4) of bit ;
signal etat : cinq_bit ;
```

Le nombre de dimensions d'un tableau n'est pas limité, les indices peuvent être définis dans le sens croissant (2 to 6) ou décroissant (6 downto 2) avec des bornes quelconques (mais cohérentes avec le sens choisi).

On notera *qu'il faut* passer par une définition de type, ce qui n'est pas le cas en C ou en PASCAL. Une fois défini, un objet composé peut être manipulé collectivement par son nom :

```
signal etat1 : bit_vector (0 to 4) ;
variable etat2 : bit_vector (0 to 4) ;
etat1 <= etat2 ;           -- parfaitement correct
```

Le compilateur contrôle que les dimensions des deux objets sont les mêmes. On remarquera, à partir de l'exemple précédent, que les classes des deux objets peuvent être différentes.

On peut, bien sûr, ne manipuler qu'une partie des éléments d'un tableau :

```
signal etat : bit_vector (0 to 4) ;
signal sous_etat : bit_vector (0 to 1) ;
signal flag : bit;
...
sous_etat <= etat ( 1 to 2 ) ;
flag <= etat ( 3 ) ;
```

Il est possible de fusionner deux tableaux (concaténation) pour affecter les valeurs correspondantes à un tableau plus grand :

```
signal etat : bit_vector (0 to 4) ;
signal sous_etat2 : bit_vector (0 to 1) ;
signal sous_etat3 : bit_vector (0 to 2) ;
...
etat <= sous_etat2 & sous_etat3 ;           -- concaténation.
```

### *Les enregistrements*

Les enregistrements (*record*) définissent des collections d'objets de types, ou de sous types, différents. Ils correspondent aux structures du C ou aux enregistrements de PASCAL.

Définition d'un type :

```
type clock_time is record
  hour : integer range 0 to 12 ;
  minute, seconde : integer range 0 to 59 ;
end record;
```



Déclaration d'un objet de ce type :

```
variable time_of_day : clock_time ;
```

Utilisation de l'objet précédent :

```
time_of_day.hour := 3 ;  
time_of_day.minute := 45 ;  
chrono := time_of_day.seconde ;
```

L'ensemble d'un enregistrement peut être manipulé par son nom.

## 2.2. Les attributs précisent les propriétés des objets

Déterminer, de façon dynamique, la taille d'un tableau, le domaine de définition d'un objet scalaire, l'élément suivant d'un type énuméré, détecter la transition montante d'un signal, piloter l'optimiseur d'un outil de synthèse, attribuer des numéros de broches à des signaux d'entrées-sorties ... etc. Les attributs permettent tout cela.

Un attribut est une propriété, qui porte un nom, associée à une entité, une architecture, un type ou un signal. Cette propriété, une fois définie, peut être utilisée dans des expressions.

L'utilisation d'un attribut se fait au moyen d'un nom composé : le préfixe est le nom de l'objet auquel est rattaché l'attribut, le suffixe est le nom de l'attribut. Préfixe et suffixe sont séparés par une apostrophe « ' ».

Nom\_objet 'nom\_de\_l'attribut

Par exemple :

`hor 'event and hor = '1'` renvoie la valeur booléenne true si le signal `hor`, de type bit, vaut 1 après un changement de valeur, ce qui revient à tester la présence d'une transition montante de ce signal.

Certains attributs sont prédéfinis par le langage, d'autres sont attachés à un outil de développement; l'utilisateur, enfin, peut définir, et utiliser ses propres attributs.

### *Attributs prédéfinis dans le langage*

Les attributs prédéfinis permettent de déterminer les contraintes qui pèsent sur des objets ou des types : domaine de variation d'un type scalaire, bornes des indices d'un tableau, éléments voisins d'un objet de type énuméré, etc...

Ils permettent également de préciser les caractéristiques dynamiques de signaux, comme la présence d'un front, évoquée précédemment.

Le tableau ci-dessous précise le nom de quelques uns des attributs prédéfinis les plus utilisés, les catégories d'objets qu'ils permettent de qualifier et la valeur renvoyée par l'attribut.

<b>attribut</b>	<b>agit sur</b>	<b>valeur retournée</b>
'left	type scalaire	élément de gauche
'left(n)	type tableau	borne de gauche de l'indice de la dimension n, n=1 par défaut
'right	type scalaire	élément de droite
'right(n)	type tableau	borne de droite de l'indice de la dimension n, n=1 par défaut
'high	type scalaire	élément le plus grand
'high(n)	type tableau	borne maximum de l'indice de la dimension n, n=1 par défaut
'low	type scalaire	élément le plus petit
'low(n)	type tableau	minimum de l'indice de la dimension n, n=1 par défaut
'length(n)	type tableau	nombre d'éléments de la dimension n, n=1 par défaut
'pos(v)	type scalaire	position de l'élément v dans le type
'val(p)	type scalaire	valeur de l'élément de position p dans le type
'succ(v)	type scalaire	valeur qui suit (position + 1) l'élément de valeur v dans le type
'pred(v)	type scalaire	valeur qui précède (position - 1) l'élément de valeur v dans le type
'leftof(v)	type scalaire	valeur de l'élément juste à gauche de l'élément de valeur v
'rightof(v)	type scalaire	valeur de l'élément juste à droite de l'élément de valeur v
'event	signal	valeur booléenne "TRUE" si la valeur du signal vient de changer
'base	tous types	renvoie le type de base d'un type dérivé
'range(n)	type tableau	renvoie la plage de variation de l'indice de la dimension n, défaut n=1, dans une boucle : "for i in bus 'range loop ..."
'reverse_range(n)	type tableau	renvoie la plage de variation, retournée (to ↔ downto), de l'indice de la dimension n, défaut n=1

#### *Attributs spécifiques à un système*

Chaque système de développement fournit des attributs qui aident à piloter l'outil de synthèse, ou le simulateur, associé au compilateur VHDL.

Ces attributs, qui ne sont évidemment pas standard, portent souvent sur le pilotage de l'optimiseur, permettent de passer au routeur des informations concernant le brochage souhaité, ... etc.

Par exemple :

attribute `synthesis_off` of `som4` : signal is true ;  
 permet, avec le compilateur « WARP », d'empêcher l'élimination du signal `som4` par l'optimiseur.

attribute `pin_numbers` of `T_edge` : entity is "s:20 " ;  
 permet, avec le même outil, de préciser que le port `s`, de l'entité `T_edge`, doit être placé sur la broche n° 20 du circuit.

#### *Attributs définis par l'utilisateur*

Syntaxe :

déclaration

attribute `att_nom` : type ;

spécification

attribute `nom_att` of `nom_objet` : `nom_classe` is `expression` ;

utilisation

`nom_objet` `'att_nom`

### 2.3. Les opérateurs élémentaires

Les opérateurs connus du langage sont répartis en 6 classes, en fonction de leurs priorités. Dans chaque classe les priorités sont identiques; les parenthèses permettent de modifier l'ordre d'évaluation des expressions, modifiant ainsi les priorités, et sont obligatoires lors de l'utilisation d'opérateurs non associatifs comme l'opérateur « nand ». Le tableau ci-dessous fournit la liste des opérateurs classés par priorités croissantes, de haut en bas :

classe	opérateurs	types d'opérandes	résultat
opérateurs logiques	and or nand nor xor	bits ou booléens	bit ou booléen
opérateurs relationnels	= /= < <= > >=	tous types	booléen
opérateurs additifs	+ - &	numériques tableaux (concaténation)	numérique tableau
signe	+ -	numériques	numérique
opérateurs multiplicatifs	* / mod rem	numériques (restrictions) entiers (restrictions)	numérique entier
opérateurs divers	not abs **	bit ou booléen numérique numériques (restrictions)	bit ou booléen numérique numérique

Ce tableau appelle quelques remarques :

- Les opérateurs multiplicatifs et l'opérateur d'exponentiation (\*\*) sont soumis à des restrictions, notamment en synthèse où seules les opérations qui se résument à des décalages sont généralement acceptées.
- Certaines bibliothèques standard (int\_math et bv\_math) surdéfinissent (au sens des langages objets) les opérateurs d'addition et de soustraction pour les étendre au type bit\_vector.
- On notera que tous les opérateurs logiques ont la même priorité, il est donc plus que conseillé de parenthéser toutes les expressions qui contiennent des opérateurs différents de cette classe.
- La priorité intermédiaire des opérateurs unaires de signe interdit l'écriture d'expressions comme « a \* -b », qu'il faut écrire « a \* (-b) ».

### 2.4. Instructions concurrentes

Les instructions concurrentes interviennent à l'intérieur d'une architecture, dans la description du fonctionnement d'un circuit. En raison du parallélisme du langage, ces instructions peuvent être écrites dans un ordre quelconque. Les principales instructions concurrentes sont :

- les affectations concurrentes de signaux,
- les « processus » (décrits précédemment),
- les instanciations de composants
- les instructions « generate »
- les définitions de blocs.

#### Affectations concurrentes de signaux

##### *Affectation simple*

L'affectation simple traduit une simple interconnexion entre deux équipotentielles. L'opérateur d'affectation de signaux (<=) a été vu précédemment :

```
nom_de_signal <= expression_du_bon_type ;
```

*Affectation conditionnelle*

L'affectation conditionnelle permet de déterminer la valeur de la cible en fonction des résultats de tests logiques :

```
cible <= source_1 when condition_booléenne_1 else
      source_2 when condition_booléenne_2 else
      ...
      source_n ;
```

On notera un danger de confusion entre l'opérateur d'affectation et l'un des opérateurs de comparaison, l'instruction suivante est syntaxiquement juste, mais fournit vraisemblablement un résultat fort différent de celui escompté par son auteur :

```
-- Résultat bizarre :
cible <= source_1 when condition else
cible <= source_2;    -- <= est ici une comparaison entre cible et source_2 ! dont le résultat est affecté à cible si la
condition est fausse.
```

*Affectation sélective*

En fonction des valeurs possibles d'une expression, il est possible de choisir la valeur à affecter à un signal :

```
with expression select
cible <= source_1 when valeur_11 | valeur_12 ... ,
      source_2 when valeur_21 | valeur_22 ... ,
      ...
      source_n when others ;
```

Un exemple typique d'affectation sélective est la description d'un multiplexeur.

**Instanciation de composant**

Le mécanisme qui consiste à utiliser un sous-ensemble (une paire entité-architecture), décrit en VHDL, comme composant dans un ensemble plus vaste est connu sous le nom d'*instanciation*. Trois opérations sont nécessaires :

- .1. Le couple entité-architecture du sous-ensemble doit être créé et annexé à une librairie de l'utilisateur, par défaut la librairie « work ».
- .2. Le sous-ensemble précédent doit être déclaré comme composant dans l'ensemble qui l'utilise, cette déclaration reprend les éléments principaux de l'entité du sous-ensemble.
- .3. Chaque exemplaire du composant que l'on souhaite inclure dans le schéma en cours d'élaboration doit être connecté aux équipotentielles de ce schéma, c'est le mécanisme de l'instanciation.

Syntaxe de la déclaration (.2.) :

(simplifiée, nous omettons volontairement ici la possibilité de créer des composants « génériques », c'est à dire dont certains paramètres peuvent être fixés au moment de l'instanciation, une largeur de bus par exemple)

```
component nom_composant          -- même nom que l'entité
port ( liste_ports );            -- même liste que dans l'entité
end component ;
```

Cette déclaration est à mettre dans la partie déclarative de l'architecture du circuit utilisateur, ou dans un paquetage qui sera rendu visible par une clause « use ».

Instanciation d'un composant (.3.) :

Etiquette : nom port map ( liste\_d'association ) ;

La liste d'association établit la correspondance entre les équipotentielles du schéma et les ports d'entrée et de sortie du composant. Cette association peut se faire par position, les noms des signaux à connecter doivent apparaître dans l'ordre des ports auxquels ils doivent correspondre, ou explicitement au moyen de l'opérateur d'association « => » :

(1.)

```
architecture exemple of xyz is
component et
port ( a , b : in bit ;
       a_et_b : out bit) ;
end component ;
signal s_a , s_b , s_a_et_b , s1 , s2 , s_1_et_2 : bit ;
begin
...
-- utilisation :
et1 : et port map ( s_a , s_b , s_a_et_b ) ;
-- ou :
et2 : et port map ( a_et_b => s_1_et_2 , a => s1 , b => s2 ) ;
...
end exemple ;
```

En raison de sa simplicité, l'association par position est la plus fréquemment employée.

### Generate

Les instructions « generate » permettent de créer de façon compacte des structures régulières, comme les registres ou les multiplexeurs. Elles sont particulièrement efficaces dans des descriptions structurées.

Une instruction generate permet de dupliquer un bloc d'instructions concurrentes un certain nombre de fois, ou de créer un tel bloc si une condition est vérifiée.

Syntaxe :

```
-- structure répétitive :
etiquette : for variable in debut to fin generate
    instructions concurrentes
end generate [etiquette] ;
```

ou :

```
-- structure conditionnelle :
etiquette : if condition generate
    instructions concurrentes
end generate [etiquette] ;
```

Donnons à titre d'exemple le code d'un compteur modulo 16, construit au moyen de bascules T, disposant d'une remise à zéro (*raz*) et d'une autorisation de comptage (*en*) actives à '1' :

```
entity cnt16 is
    port ( ck , raz , en : in bit ;
          s : out bit_vector (0 to 3) ) ;
end cnt16 ;
```

```

architecture struct of cnt16 is
    signal etat : bit_vector (0 to 3) ;
    signal inter : bit_vector (0 to 3);
    component T_edge          -- supposé présent dans la librairie work
    port ( T, hor, zero : in bit;
          s : out bit ) ;
begin
    s <= etat ;
gen_for : for i in 0 to 3 generate
    gen_if1 : if i = 0 generate
        inter(0) <= en ;
    end generate gen_if1 ;
    gen_if2 : if i > 0 generate
        inter(i) <= etat(i - 1) and inter(i - 1) ;
    end generate gen_if2 ;
    compl_3 : T_edge port map (inter(i), ck, raz, etat(i));          -- instantiation (appel) du
composant T_edge
end generate gen_for ;
end struct ;

```

### Block

Une architecture peut être subdivisée en blocs, de façon à constituer une hiérarchie interne dans la description d'un composant complexe.

Syntaxe :

```

etiquette : block [ ( expression_de_garde ) ]
-- zone de déclarations de signaux, composants, etc...
begin
-- instructions concurrentes
end block [ etiquette ] ;

```

Dans des applications de synthèse, l'intérêt principal des blocs est de permettre de contrôler la portée et la visibilité des noms des objets utilisés (signaux notamment) : un nom déclaré dans un bloc est local à celui-ci.

### 2.5. Instructions séquentielles

Les instructions séquentielles sont *internes* aux processus, aux procédures et aux fonctions (pour les deux dernières constructions voir paragraphes suivants). Elles permettent d'appliquer à la description d'une partie d'un circuit une démarche algorithmique, même s'il s'agit d'une fonction purement combinatoire. Les principales instructions séquentielles sont :

- L'affectation séquentielle d'un signal, qui utilise l'opérateur « <= », a une syntaxe qui est identique à celle de l'affectation concurrente simple. Seule la place, dans ou hors d'un module de programme séquentiel, distingue les deux types d'affectation; cette différence, qui peut sembler mineure, cache des comportements différents : alors que les affectations concurrentes peuvent être écrites dans un ordre quelconque, pour leurs correspondantes séquentielles, rarement utilisées hors d'une structure de contrôle, l'ordre d'écriture n'est pas indifférent.
- L'affectation d'une variable, qui utilise l'opérateur « := », est *toujours* une instruction séquentielle.
- Les tests « if » et « case ».
- Les instructions de contrôle des boucles « loop », « for » et « while ».

### Les instructions de test

Les instructions de tests permettent de sélectionner une ou des instructions à exécuter, en fonction des valeurs prises par une ou des expressions. On notera que, dans un processus, si toutes les branches possibles des tests ne sont pas explicitées, une cellule mémoire est générée pour chaque affectation de signal.

*L'instruction « if ... then ... else ... endif »*

L'instruction if permet de sélectionner une ou des instructions à exécuter, en fonction des valeurs prises par *une* ou *des* conditions.

Syntaxe :

```
if expression_logique then
instructions séquentielles
[ elsif expression_logique then ]
instructions séquentielles
[ else ]
instructions séquentielles
end if ;
```

Son interprétation est la même que dans les langages de programmation classiques comme C ou PASCAL.

*L'instruction « case... when ... end case »*

L'instruction case permet de sélectionner une ou des instructions à exécuter, en fonction des valeurs prises par *une* expression.

Syntaxe :

```
case expression is
when choix | choix | ... | choix => instruction séquentielle ;
when choix | choix | ... | choix => instruction séquentielle ;
...
when others => instruction séquentielle ;
end case ;
```

« | choix », pour « ou ... », et « when others » sont syntaxiquement facultatifs. Les choix représentent différentes valeurs possibles de l'expression testée; on notera que *toutes* les valeurs possibles doivent être traitées, soit explicitement, soit par l'alternative « others ». Chacune de ces valeurs ne peut apparaître que dans une seule alternative. Cette instruction est à rapprocher du « switch » de C, ou de « case of » de PASCAL.

### Les boucles

Les boucles permettent de répéter une séquence d'instructions.

*Syntaxe générale*

```
[ etiquette : ] [ schéma itératif ] loop
séquence d'instructions ;
end loop [ etiquette ] ;
```

Trois catégories de boucles existent en VHDL, suivant le schéma d'itération choisi :

- Les boucles simples, sans schéma d'itération, dont on ne peut sortir que par une instruction « exit ».
- Les boucles « for », dont le schéma d'itération précise le nombre d'exécutions.
- Les boucles « while », dont le schéma d'itération précise la condition de maintien dans la boucle.

*Les boucles « for »*

```
[ etiquette : ] for parametre in minimum to maximum loop
séquence d' instructions
end loop [ etiquette ] ;
```

ou :

```
[ etiquette : ] for parametre in maximum downto minimum loop
séquence d' instructions
end loop [ etiquette ] ;
```

*Les boucles « while »*

```
[ etiquette : ] while condition loop
séquence d'instructions
end loop [ etiquette ] ;
```

*Les boucles « next » et « exit »*

```
next [ etiquette ] [ when condition ] ;           -- permet de passer à l'itération suivante d'une boucle.
exit [ etiquette ] [ when condition ] ;         -- provoque une sortie de boucle.
```

### 3. Programmation modulaire

*Small is beautiful* : un gros programme ne peut être écrit, compris, testable et testé que s'il est subdivisé en petits modules que l'on met au point indépendamment les uns des autres et rassemblés ensuite. VHDL offre, bien évidemment, cette possibilité.

Chaque module peut être utilisé dans plusieurs applications différentes, moyennant un ajustage de certains paramètres, sans avoir à en réécrire le code. Les outils de base de cette construction modulaire sont les sous-programmes, procédures ou fonctions, les *paquetages* et librairies, et les paramètres génériques.

#### 3.1. Procédures et fonctions

Les sous programmes sont le moyen par lequel le programmeur peut se constituer une bibliothèque *d'algorithmes séquentiels* qu'il pourra inclure dans une description. Les deux catégories de sous programmes, procédures et fonctions, diffèrent par les mécanismes d'échanges d'informations entre le programme appelant et le sous-programme.

#### Les fonctions

Une fonction retourne au programme appelant une valeur unique, elle a donc un type. Elle peut recevoir des arguments, exclusivement des signaux ou des constantes, dont les valeurs lui sont transmises lors de l'appel. Une fonction ne peut en aucun cas modifier les valeurs de ses arguments d'appel.



Déclaration :

```
function nom [ ( liste de paramètres formels ) ]
return nom_de_type ;
```

Corps de la fonction :

```
function nom [ ( liste de paramètres formels ) ]
return nom_de_type is
[ déclarations ]
begin
instructions séquentielles
end [ nom ] ;
```

Le corps d'une fonction ne peut pas contenir d'instruction wait, les variables locales, déclarées dans la fonction, cessent d'exister dès que la fonction se termine.

Utilisation :

```
nom ( liste de paramètres réels )
```

Lors de son utilisation, le nom d'une fonction peut apparaître partout, dans une expression, où une valeur du type correspondant peut être utilisée.

*Exemple*

Les bibliothèques d'un compilateur VHDL contiennent un grand nombre de fonctions, dont le programme source est fourni. L'exemple qui suit, issu de la bibliothèque bv\_math du compilateur WARP, incrémente de 1 un vecteur de bits. On peut l'utiliser, par exemple, pour créer un compteur binaire.

Déclaration :

```
function inc_bv (a: bit_vector) return bit_vector ;
```

Corps de la fonction :

```
function inc_bv (a: bit_vector) return bit_vector is
variable s : bit_vector (a 'range) ;
variable carry : bit;
begin
carry := '1' ;
for i in a'low to a'high loop -- les attributs low et high déterminent les dimensions du vecteur.
    s(i) := a(i) xor carry ;
    carry := a(i) and carry ;
end loop ;
return (s) ;
end inc_bv ;
```

Utilisation dans un compteur :

```
architecture behavior of counter is
begin
process
begin
wait until ( clk = '1' );
if reset = '1' then
    count <= "0000" ;
elseif load = '1' then
    count <= datain ;
else
    count <= inc_bv(count) ;    -- increment du bit vector
end if ;
end process ;
end behavior ;
```

### Les procédures

Une procédure, comme une fonction, peut recevoir du programme appelant des arguments : constantes, variables ou signaux. Mais ces arguments peuvent être déclarés de modes « in », « inout » ou « out » (sauf les constantes qui sont toujours de mode « in »), ce qui autorise une procédure à renvoyer un nombre quelconque de valeurs au programme appelant.

Déclaration :

```
procedure nom [ ( liste de paramètres formels ) ] ;
```

Corps de la procédure :

```
procedure nom [ ( liste de paramètres formels ) ] is
[ déclarations ]
begin
instructions séquentielles
end [ nom ] ;
```

Dans la liste des paramètres formels, la nature des arguments doit être précisée :

```
procedure exemple ( signal a, b : in bit;
    signal s : out bit) ;
```

Le corps d'une procédure peut contenir une instruction wait, les variables locales, déclarées dans la procédure, cessent d'exister dès que la procédure se termine.

Utilisation :

```
nom ( liste de paramètres réels ) ;
```

Une procédure peut être appelée par une instruction concurrente ou par une instruction séquentielle, mais si l'un de ses arguments est une variable, elle ne peut être appelée que par une instruction séquentielle. La correspondance entre paramètres réels (dans l'appel) et paramètres formels (dans la description de la procédure) peut se faire par position, ou par associations de noms :

```
exemple ( entree1, entree2, sortie ) ;
```

ou :

```
exemple ( s => sortie, a => entree1, b => entree2 ) ;
```

### 3.2. Les paquetages (packages) et les bibliothèques

Un paquetage (*package*) permet de rassembler des déclarations et des sous-programmes, utilisés fréquemment dans une application, dans un module qui peut être compilé à part, et rendu visible par l'application au moyen de la clause `use`. Un paquetage est constitué de deux parties : la déclaration, et le corps (*body*).

- La déclaration contient les informations publiques dont une application a besoin pour utiliser correctement les objets décrits par le paquetage : essentiellement des déclarations, des définitions de types, des définitions de constantes ... etc. (on peut rapprocher la partie visible d'un package des fichiers « \*.h » du langage C; ces fichiers contiennent, entre autres, les prototypes des objets, variables ou fonctions, utilisés dans un programme. La clause « use » de VHDL est un peu l'équivalent, dans cette comparaison, de la directive `#include <xxx.h>` du langage C)

- Le corps, qui n'existe pas obligatoirement, contient le code des fonctions ou procédures définies par le paquetage, s'il en existe.

L'utilisation d'un paquetage se fait au moyen de la clause `use` :

```
use work.int_math.all ;           -- rend le paquetage int_math, de la bibliothèque work, visible dans sa totalité.
```

Le mot clé `work` indique l'ensemble des bibliothèques accessibles, par défaut, au programmeur. Ce mot cache, notamment, des chemins d'accès à des répertoires de travail. Ces chemins sont gérés par le système de développement, et l'utilisateur n'a pas besoin d'en connaître les détails. Le nom composé qui suit la clause `use` doit être compris comme une suite de filtres : « utiliser tous les éléments du module `int_math` de la bibliothèque `work` ».

#### Les paquetages prédéfinis

Un compilateur VHDL est toujours assorti d'une bibliothèque, décrite par des paquetages, qui offre à l'utilisateur des outils variés :

- Définitions de types, et fonctions de conversions entre types : VHDL est un langage objet, fortement typé. Aucune conversion de type implicite n'est autorisée dans les expressions, mais une bibliothèque peut offrir des fonctions de conversion explicites, et redéfinir les opérateurs élémentaires pour qu'ils acceptent des opérandes de types variés. Un bus par exemple, peut être vu, dans le langage, comme un vecteur (tableau à une dimension) de bits, et il est possible d'étendre les opérateurs arithmétiques et logiques élémentaires pour qu'ils agissent sur un bus, vu comme la représentation binaire d'un nombre entier.

- Les blocs structurels des circuits programmables, notamment les cellules d'entrées-sorties, peuvent être déclarés comme des composants que l'on peut inclure dans une description. Une porte trois-états, par exemple, sera vue, dans une architecture, comme un composant dont l'un des ports véhicule des signaux de type particulier : aux deux états logiques vient se rajouter un état haute impédance. L'emploi d'un tel opérateur dans un schéma nécessite, outre la description du composant, une fonction de conversion entre signaux logiques et signaux « trois-états ».

- Un simulateur doit pouvoir résoudre, ou indiquer, les conflits éventuels. Les signaux utilisés en simulation ne sont pas, pour cette raison, de type binaire : on leur attache un type énuméré plus riche qui rajoute aux simples valeurs '0' et '1' la valeur 'inconnue', des nuances de force entre les sorties standard et les sorties collecteur ouvert, etc.

- La bibliothèque standard offre également des procédures d'usage général comme les moyens d'accès aux fichiers, les possibilités de dialogue avec l'utilisateur, messages d'erreurs, par exemple.

L'exemple qui suit illustre l'utilisation, et l'intérêt des paquetages prédéfinis. Le programme décrit le fonctionnement d'un circuit qui effectue une division par 50 du signal d'horloge, en fournissant en sortie un signal de rapport cyclique égal à un demi. Pour obtenir ce résultat, on a utilisé la possibilité, offerte par le paquetage « `int_math` » du compilateur WARP, de mélanger, dans des opérations arithmétiques et logiques, des éléments de types différents : les vecteurs de bits et les entiers (VHDL est un langage objet qui permet de surcharger les opérateurs. A chaque opérateur il est possible d'associer une fonction équivalente, ce qui permet de traiter des opérandes et un résultat de types différents de ceux qui sont définis par défaut).

```

-- div50.vhd
entity div50 is
port ( hor : in bit ;
      s : out bit ) ;      -- sortie
end div50 ;
use work.int_math.all ;   -- rend le paquetage visible
architecture arith_bv of div50 is
signal etat : bit_vector (0 to 5) ;
begin
s <= etat(5) ;
process
begin
    wait until hor = '1' ;
        if etat = 24 then      -- opérateur "=" surchargé.
            etat <= i2bv(39,6) ; -- fonction de conversion d'un entier en bit_vector de 6 bits.
        else
            etat <= etat + 1 ;  -- opérateur "+" surchargé.
        end if ;
end process ;
end arith_bv ;

```

Pour assurer la portabilité des programmes, d'un compilateur à un autre, les paquetages prédéfinis sont fournis sous forme de *fichiers sources* VHDL. Cette règle permet à un utilisateur de passer d'un système de développement à un autre sans difficulté, il suffit de recompiler les paquetages qui ne seraient pas communs aux deux systèmes.

Un autre exemple de paquetage prédéfini concerne la description des opérateurs élémentaires connus d'un système. Pour synthétiser une application, avec pour cible un circuit de type 22V10 par exemple, le système de développement utilise un paquetage qui décrit les composants disponibles dans ce circuit. Ce paquetage est accessible à l'utilisateur ; mentionnons, en particulier, que l'utilisation d'une description structurelle, en terme de composants instanciés, est indispensable pour utiliser les portes trois-états de sortie du circuit.

### Les paquetages créés par l'utilisateur

L'utilisateur peut créer ses propres paquetages. Cette possibilité permet d'assurer la cohérence des déclarations dans une application complexe, évite d'avoir à répéter un grand nombre de fois ces mêmes déclarations et donne la possibilité de créer une librairie de fonctions et procédures adaptée aux besoins des utilisateurs.

La syntaxe de la déclaration d'un paquetage est la suivante :

```

package identificateur is
déclarations de types, de fonctions, de composants, d'attributs,
clause use, ... etc.
end [ identificateur ] ;

```

S'il existe, le corps du paquetage doit porter le même nom que celui qui figure dans la déclaration :

```

package body identificateur is
    corps des sous-programmes déclarés.
end [ identificateur ] ;

```

Dans l'exemple qui suit on réalise un compteur au moyen de 2 bascules, dans une description structurelle. La déclaration du composant bascule est mise dans un paquetage :

```

package T_edge_pkg is
component T_edge      -- une bascule T avec mise à 0.
port ( T, hor, raz : in bit ;
      s : out bit ) ;
end component ;
end T_edge_pkg ;

```

Le compteur proprement dit :

```
entity cnt4 is
port (ck, razero, en : in bit ;
      s : out bit_vector (0 to 1)
      );
end cnt4 ;
use work.T_edge_pkg.all ; -- rend le contenu du package précédent visible.
architecture struct of cnt4 is
signal etat : bit_vector (0 to 1) ;
signal inter:bit;
begin
s <= etat ;
inter <= etat(0) and en ;
g0 : T_edge port map ( en, ck, razero, etat(0) ) ;
g1 : T_edge port map ( inter, ck, razero, etat(1) ) ;
end struct ;
```

### Les librairies

Une librairie est une collection de modules VHDL qui ont déjà été compilés. Ces modules peuvent être des paquetages, des entités ou des architectures.

Une librairie par défaut, *work*, est systématiquement associée à l'environnement de travail de l'utilisateur. Ce dernier peut ouvrir ses propres librairies par la clause *library* :

```
library nom_de_la_librairie ;
```

La façon dont on associe un nom de librairie à un, ou des chemins, dans le système de fichiers de l'ordinateur, dépend de l'outil de développement utilisé.

### 3.3. Les paramètres génériques

Lorsque l'on crée le couple entité-architecture d'un opérateur, que l'on souhaite utiliser comme composant dans une construction plus large, il est parfois pratique de pouvoir laisser certains paramètres modifiables par le programme qui utilise le composant. De tels paramètres, dont la valeur réelle peut n'être fixée que lors de l'instanciation du composant, sont appelés paramètres génériques.

Un paramètre générique se déclare au début de l'entité, et peut avoir une valeur par défaut :

```
generic ( nom : type [ := valeur_par_defaut ] ) ;
```

La même déclaration doit apparaître dans la déclaration de composant, mais au moment de l'instanciation la taille peut être modifiée par une instruction « *generic map* », de construction identique à l'instruction « *port map* », précédemment rencontrée :

```
etiquette : nom generic map ( valeurs )
port map ( liste_d'association ) ;
```

Dans l'exemple ci-dessous, on réalise un compteur, sur 4 bits par défaut, qui est ensuite instancié comme un compteur 8 bits. Bien évidemment, le code du compteur ne doit faire aucune référence explicite à la valeur par défaut.

```

entity compteur is
generic ( taille : integer := 4 ) ;
port ( hor : in bit;
      sortie : out bit_vector ( 0 to taille - 1 ) ) ;
end compteur ;
use work.int_math.all ;
architecture simple of compteur is
signal etat : bit_vector ( 0 to taille - 1 ) ;
begin
sortie <= etat ;
process
begin
    wait until hor = '1' ;
    etat <= etat + 1 ;
end process ;
end simple ;

```

```

entity compt8 is
port ( ck : in bit;
      val : out bit_vector ( 0 to 7 ) ) ;
end compt8 ;

architecture large of compt8 is
component compteur
generic ( taille : integer ) ;
port ( hor : in bit ;
      sortie : out bit_vector ( 0 to taille - 1 ) ) ;
end component ;
begin
u1 : compteur
    generic map ( 8 )
    port map ( ck , val ) ;
end large ;

```

Les paramètres génériques prennent toute leur efficacité quand leur emploi est associé à la création de bibliothèques de composants, décrits par des paquets. Il est alors possible de créer des fonctions complexes au moyen de programmes construits de façon hiérarchisée, chaque niveau de la hiérarchie pouvant être mis au point et testé indépendamment de l'ensemble.

## 4. Modélisation et synthèse

Langage de modélisation des circuits intégrés complexes, VHDL est devenu un outil de synthèse. Sans parler des logiciels de conception d'ASICs sur stations de travail, la plupart des fabricants de circuits programmables offrent des solutions VHDL, plus ou moins complètes, qui ne nécessitent qu'un équipement de type PC.

### 4.1. Tout ce qui est synthétisable doit être simulable

Tout module synthétisable est simulable, et les résultats de simulations sont identiques à ceux que l'on observera dans le vrai circuit. Telle est la règle, généralement bien respectée. Mes des compilateurs VHDL peuvent cependant être pris en défaut, par des constructions « à la limite », et transformer par exemple des bascules *edge* (en simulation) en bascules *latch* (dans le circuit), et réciproquement.

Un programme bien construit est cependant toujours compilé correctement.

#### 4.2. La réciproque n'est pas vraie mais ...

Toutes les constructions du langage ne sont pas synthétisables, et il n'y a rien là que de tout à fait normal. Certaines ne le sont pas par nature, elles ne prétendent pas avoir de sens dans un circuit, d'autres ne le sont pas pour un compilateur VHDL donné, à une époque donnée, mais il ne serait pas absurde, dans le principe, qu'elles le deviennent un jour. Tenant compte de ces remarques, nous classerons ci-dessous les catégories non synthétisables en 4 familles, illustrées par des exemples non exhaustifs :

- *Constructions non synthétisables par nature* : les manipulations de pointeurs, les manipulations de types non contraints (tableaux de dimensions non spécifiées - cela n'empêche cependant pas d'utiliser des fonctions dont les arguments sont non contraints, il suffit qu'à l'élaboration finale de l'unité de conception, donc à l'appel de la fonction, les dimensions soient connues -, nombres sans limitation de leur domaine de définition), la modélisation des retards, les tests de violations de *timing*, les envois de messages sur la console, les lectures de directives au clavier, les références au temps du simulateur (le type `time` est refusé en tant que tel par de nombreux outils de synthèse), les accès dynamiques aux fichiers.

- *Constructions non synthétisables, mais acceptées par plusieurs logiciels de synthèse comme outils généraux de conception* : certains accès aux fichiers. La lecture de fichiers de données permet, par exemple, d'initialiser des tables ou des mémoires. Vues du code synthétisable, les données issues d'un fichier n'ont de sens que si ce sont des constantes.

- *Constructions non synthétisables en raison de la complexité sous-jacente* : essentiellement les opérations arithmétiques. Tous les systèmes imposent des limites aux opérateurs et aux types d'opérandes acceptés dans ce domaine. Ces limites varient grandement d'un compilateur à l'autre et progressent d'une version à l'autre d'un même compilateur. Seule une lecture attentive de la documentation spécifique de l'outil permet de les connaître. En tout état de cause rappelons que les opérations arithmétiques « brutales » génèrent rapidement des schémas extrêmement complexes, qui se heurteront éventuellement à la réalité du circuit cible.

- *Constructions non synthétisables qui font appel à un sens caché*. L'affaire est plus délicate : à la définition de certains objets est attaché une signification qui pilote le synthétiseur, à condition qu'on ait réussi à lui faire comprendre ce que l'on souhaite obtenir. Prenons un exemple : pour réaliser une porte à sortie trois-états il peut venir à l'esprit de créer un type et une fonction de conversion associée :

```
package troisetpkg is
    type z_0_1 is ( '0', '1', 'Z' );
    function to_z_0_1 ( e, oe : bit ) return z_0_1;
end package troisetpkg ;
```

```
package body troisetpkg is
    function to_z_0_1 ( e, oe : bit ) return z_0_1 is
    begin
        if oe = '0' then
            if e = '0' then
                return '0' ;
            else
                return '1' ;
            end if ;
        else
            return 'Z' ;
        end if ;
    end to_z_0_1 ;
end package body troisetpkg ;
```

```
use work.troisetpkg.all ;
```

```
entity tri_buffer is
    port ( e, oe : in bit ;
          s : out z_0_1 ) ;
end tri_buffer ;
```

```
architecture test of tri_buffer is
begin
    s <= to_z_0_1 ( e, oe ) ;
end test ;
```

Ce programme est parfaitement synthétisable, mais ne produit pas vraiment le résultat escompté. Le type énuméré est codé sur deux éléments binaires qui prennent 3 des 4 valeurs possibles ("00", "01", "10" et "11") en fonction des entrées, sans l'ombre d'état haute impédance ...

La définition d'un sous-type, héritier du type logique multivalué `std_ulogic`, change tout, dans le bon sens :

```
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all ;

package troisetpkgieee is
    subtype z_0_1 is std_ulogic range '0' to 'Z' ;
    function to_z_0_1 ( e, oe : bit ) return z_0_1 ;
end package troisetpkgieee ;

package body troisetpkgieee is
    function to_z_0_1 ( e, ce : bit ) return z_0_1 is
    begin
        -- même programme source que précédemment
    end to_z_0_1 ;
end package body troisetpkgieee ;

use work.troisetpkgieee.all ;

entity tri_bufi is
    port ( e, oe : in bit ;
          s : out z_0_1 ) ;
end tri_bufi ;

architecture test of tri_bufi is
begin
    s <= to_z_0_1 ( e, oe ) ;
end test ;
```

Le circuit synthétisé réalise bien un tampon trois-états, dont la sortie pilote une équipotentielle simple. L'état haute impédance est commandé par l'entrée `oe`. En synthèse certains types ont un sens caché mais précis, le rôle de la norme IEEE 1164 est de pousser tous les concepteurs de logiciels à tenir le même langage. Les deux programmes précédents ont évidemment strictement le même comportement en simulation, le contraire n'aurait aucun charme.

Un compilateur de synthèse peut réagir diversement face à une instruction non synthétisable : la traiter comme une erreur, l'ignorer si le programme a malgré tout un sens, voire ne pas détecter le piège, ce qui est assurément dangereux. Les restrictions apportées par un logiciel à la norme du langage sont bien évidemment documentées.

### Penser « circuit »

Il y a quantité de programmes VHDL dont les algorithmes seraient justes, s'ils étaient traduits en C et exécutés de point d'arrêt en point d'arrêt, pas à pas. Diviser un projet en (petits) blocs autonomes, nommer les signaux qui permettent à ces blocs de dialoguer, imaginer l'architecture physique du circuit en cours d'élaboration représente une bonne partie du travail initial de conception VHDL.



### De l'ordre dans les horloges

Tous les outils de synthèse attendent une identification claire des signaux d'horloges. Les instructions de test des fronts doivent être séparées de celles qui surveillent les commandes. Par exemple :

```
entity T_edge is
    port ( T, hor : in bit ;
          s : out bit) ;
end T_edge ;

architecture mauvaise of T_edge is
    signal etat : bit ;
begin
    s <= etat ;
    process ( hor )
    begin
        if hor 'event and hor = '1' and T = '1' then
            etat <= not etat ;
        end if ;
    end process ;
end mauvaise ;
```

est une mauvaise bascule : la même instruction recherche les fronts montants d'horloge et teste la valeur de l'entrée *T*.

La version correcte du programme sépare ces deux actions, ce qui correspond d'ailleurs à la structure physique du circuit :

```
architecture bonne of T_edge is
    signal etat : bit ;
begin
    s <= etat ;
    process ( hor )
    begin
        if hor 'event and hor = '1' then                -- recherche du front
            if T = '1' then
                etat <= not etat ;                       -- action synchrone
            end if ;
        end if ;
    end process ;
end bonne ;
```

La même remarque peut être faite avec l'instruction `wait`, si on l'utilise, elle ne doit exprimer que l'attente du front actif de l'horloge, à l'exclusion de tout autre test. Rappelons ici que certains compilateurs de synthèse ne sont pas très regardants en ce qui concerne les listes de sensibilités des processus. C'est évidemment une mauvaise habitude que d'en profiter pour faire de même.

## 5. Conclusion

VHDL est un langage qui peut déconcerter. au premier abord, le concepteur de systèmes numériques, plus habitué aux raisonnements traditionnels sur des schémas que familier des langages de description abstraite. Il est vrai que le langage est complexe, et peut présenter certains pièges, la description des horloges en est un exemple.

Ayant fait l'effort de « rentrer dedans », l'utilisateur découvre que ce type d'approche est d'une très grande souplesse, et d'une efficacité redoutable. Des problèmes de synthèse qui pouvaient prendre des heures de calcul, dans une démarche traditionnelle, sont traités en quelques lignes de programme.

N'oubliez jamais que vous êtes en train de créer un circuit, et que le meilleur des compilateurs ne peut que traduire la complexité sous-jacente de vos équations, il n'augmentera pas la capacité de calcul des circuits que vous utilisez. Le simple programme de description d'un additionneur 4 bits, comme le 74\_283 :

```
entity addit is
port ( a, b : in integer range 0 to 15 ;
      cin : in integer range 0 to 1 ;
      som : out integer range 0 to 31 ) ;
end addit ;
architecture behavior of addit is
begin
som <= a + b + cin ;
end behavior ;
```

génère plus d'une centaine de termes, quand ses équations sont ramenées brutalement à une somme de produits logiques. Charge reste à l'utilisateur de piloter l'optimiseur de façon un peu moins sommaire que de demander la réduction de la somme à une expression canonique en deux couches logiques.

---

## TD 5. VHDL

*Compilateur ALTERA MaxPlus+*

### 1. Programme VHDL des Opérateurs fondamentaux : NON, ET, OU

1. Descriptions comportementales

### 2. Programme VHDL de l'Opérateur OU exclusif

1. Description structurelle

### 3. Programme VHDL d'un Multiplexeur $2 \rightarrow 1$

1. Description comportementale
2. Description flot de données
3. Description structurelle

### 4. Programme VHDL d'une Bascule D latch

---

## TP 5. VHDL

*Compilateur ALTERA MaxPlus+*

- 1. Programme VHDL d'une Bascule RS (asynchrone)**
  - 2. Programme VHDL d'une Bascule D (>0 edge triggered)**
  - 3. Programme VHDL d'une Bascule T (>0 edge triggered)**
  - 3. Programme VHDL d'une Bascule JK (>0 edge triggered)**
-

**ELECTRONIQUE**

**NUMERIQUE**

**ANNEXE**

## 6 Annexe. Les circuits programmables

### 0. Historique

L'histoire des circuits programmables commence, à peu de chose près, avec la décennie 80. A la fin des années 70 le monde des circuits numériques se répartit schématiquement en 4 grands groupes :

- Les fonctions standard sont utilisées pour les applications réalisées en logique câblée. Les catalogues TTL et CMOS présentent plusieurs centaines de fonctions d'usage général, sous forme de circuits intégrés à grande échelle.
- Les microprocesseurs, désormais d'usage courant, et sont omniprésents dans les applications industrielles.
- Dans des applications trop complexes pour être raisonnablement traitées en logique câblée traditionnelle, et trop rapides pour avoir une solution à base de microprocesseurs, on utilise des séquenceurs microprogrammés.
- Quand les volumes de production importants le justifient, les circuits intégrés spécifiques (ASICs) offrent une alternative aux cartes câblées classiques.

Le développement des microprocesseurs stimule une évolution rapide des technologies de réalisation des mémoires à semi-conducteurs; les circuits logiques programmables ont hérité directement des mémoires pour ce qui concerne les aspects technologiques. Leurs architectures internes sont, en revanche, très différentes.

### 1. Les grandes familles

Indépendamment de sa structure interne et des détails de la technologie concernée, une mémoire est caractérisée par son mode de programmation et sa faculté de retenir l'information quand l'alimentation est interrompue. Les catégories de mémoires qui ont donné naissance aux circuits programmables sont :

- Les mémoires de type PROM (*PROgrammable Memory*) sont programmables une seule fois au moyen d'un appareil spécial (programmeur - Quelle que soit la technologie, la programmation d'un circuit consiste à lui faire subir des niveaux de tension et de courant qui sortent du cadre de son utilisation normale. Typiquement, les tensions mises en jeu vont de 10 (CMOS) à 20 Volts (bipolaires), les courants correspondants de quelques dizaines à quelques centaines de milliampères, pour des circuits alimentés sous 5 Volts en fonctionnement ordinaire). Les données qui y sont inscrites ne sont pas modifiables. Elles conservent les informations quand l'alimentation est interrompue.

- Leur inconvénient majeur est l'impossibilité de modifier les informations qu'elles contiennent.

- Les mémoires de type EPROM (*Erasable PROgrammable Memory*) sont programmables par l'utilisateur au moyen d'un programmeur, effaçables par une exposition aux rayons ultraviolets et reprogrammables après avoir été effacées. Elles aussi conservent les informations quand l'alimentation est interrompue. Leur boîtier doit être équipé d'une fenêtre transparente, ce qui en augmente le coût. La modification de leur contenu est une opération longue qui nécessite des manipulations : plusieurs minutes pour l'effacement des données anciennes, sur un premier appareil, et transfert de nouvelles informations sur un second appareil.

- Les mémoires de type EEPROM (*Electrically Erasable PROgrammable Memory*), ou FLASH, sont effaçables et reprogrammables électriquement. Non alimentées, elles conservent les informations mémorisées. La diminution des tensions à appliquer pour programmer les mémoires FLASH permet même de s'affranchir du programmeur : il est intégré dans le circuit. On parle alors de mémoires programmables *in situ* (ISP, pour *In Situ Programming*), c'est à dire sans démonter la mémoire de la carte sur laquelle elle est implantée.

Même programmables *in situ*, une mémoire FLASH fonctionne dans un mode tout à fait du mode « utilisation » quand elle est en cours de programmation. Les technologies FLASH sont de loin les plus séduisantes pour les circuits programmables pas trop complexes.

- Les mémoires RAM (*Random Access Memory*) statiques (l'adjectif statique s'oppose à dynamique. Les mémoires dynamiques stockent les informations dans des capacités - intrinsèquement liées aux structures MOS - qui nécessitent un processus dynamique de rafraîchissement. Les cellules des mémoires statiques sont des bistables, qui conservent leur état tant que l'alimentation est présente) ou SRAM, sont constituées de cellules accessibles, en mode normal, en lecture et en écriture. Elles sont utilisées dans certains circuits programmables complexes pour conserver la configuration (qui définit la fonction réalisée) du circuit. Ces mémoires perdent leur information quand l'alimentation est supprimée. Les circuits qui les utilisent doivent donc suivre un cycle d'initialisation à chaque mise sous tension. Ces circuits peuvent être reconfigurés dynamiquement, changeant ainsi de fonction à la demande, en cours d'utilisation.

Comme tout domaine spécialisé, le monde des circuits programmables comporte une terminologie, d'origine anglo-saxonne le plus souvent. Pour compliquer les choses, de nombreux termes sont, à l'origine, des noms propres, propriétés des sociétés qui sont à la source des produits concernés.

Les sigles utilisés dans la suite semblent communément admis par la majorité des fabricants :

- PLD (*Programmable Logic Device*) est un terme générique qui recouvre l'ensemble des circuits logiques programmables. Il est le plus souvent employé pour désigner les plus simples d'entre eux (équivalent de quelques centaines de portes logiques).

- CPLD (*Complex Programmable Logic Device*) désigne évidemment un circuit relativement complexe (jusqu'à une ou deux dizaines de milliers de portes), mais dont l'architecture dérive directement de celle des PLDs simples.

- FPGA (*Field Programmable Gate Array*) marque un saut dans l'architecture et la technologie, il désigne un circuit qui peut être très complexe (jusqu'à cent mille portes équivalentes); la complexité des FPGAs rejoint celle des ASICs (*Application Specific Integrated Circuits*).

Notons que la complexité d'un circuit n'est pas mesurable simplement : il ne suffit pas qu'un circuit contienne un grand nombre de portes pour être puissant; encore faut-il que ces portes soient utilisables dans une grande proportion. Ce dernier point est à la fois un problème d'architecture et de logiciels d'aide à la conception.

## 2. Qu'est-ce qu'un circuit programmable ?

Un circuit programmable est un assemblage d'opérateurs logiques combinatoires et de bascules dans lequel la fonction réalisée n'est pas fixée lors de la fabrication. Il contient potentiellement la possibilité de réaliser toute une classe de fonctions, plus ou moins large suivant son architecture. La programmation du circuit consiste à définir une fonction parmi toutes celles qui sont potentiellement réalisables.

Comme dans toute réalisation en logique câblée, une fonction logique est définie par les interconnexions entre des opérateurs combinatoires et des bascules (synchrones, cela va presque sans dire), et par les équations des opérateurs combinatoires. Ce qui est programmable dans un circuit concerne donc les interconnexions et les opérateurs combinatoires. Les bascules sont le plus souvent de simples bascules D, ou des bascules configurables en bascules D ou T.

La réalisation d'opérateurs combinatoires utilise des opérateurs génériques, c'est à eux que nous allons nous intéresser dans la suite.

### 2.1. Des opérateurs génériques

Les opérateurs combinatoires génériques qui interviennent dans les circuits programmables proviennent soit des mémoires (*réseaux logiques*), soit des fonctions standard (*multiplexeurs et ou exclusif*).

Réseaux logiques programmables

Un réseau logique programmable (PLA, pour *Programmable Logic Array* - que l'on ne confondra avec PAL (*Programmable Array Logic*), qui désigne les PLDs de la société MMI, ni avec GAL (*Gate Array Logic*) nom déposé par la société Lattice) utilise le fait que toute fonction logique combinatoire peut se mettre sous forme d'une somme (OU logique) de produits (ET logiques), c'est ce que l'on appelle classiquement la première forme normale, ou forme disjonctive.

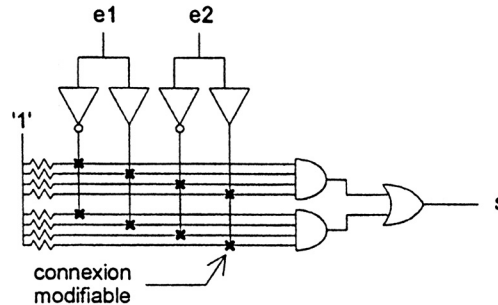


Figure 1 : Un PLA simple

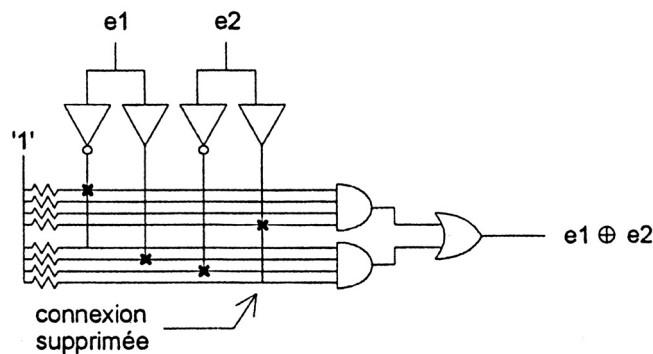


Figure 2 : PLA réalisant un OU Exclusif

Le schéma de la figure 1 représente une structure de PLA simple. La programmation du circuit consiste à supprimer certaines des connexions marquées d'une croix. Si une connexion est supprimée, une valeur constante '1' est appliquée à l'entrée correspondante de la porte ET, c'est ce que symbolise le réseau de résistances relié à cette valeur constante.

Un tel schéma permet de réaliser n'importe quelle fonction booléenne  $s(e1, e2)$ , de 2 variables binaires  $e1$  et  $e2$ , pourvu qu'elle ne dépasse pas 2 termes (sauf précision contraire, nous utiliserons les valeurs 0 et 1 pour représenter les états possibles d'une variable binaire. Les opérateurs ET et OU sont définis avec la convention  $0 \leftrightarrow$  FAUX et  $1 \leftrightarrow$  VRAI. Les circuits associent bien sûr les valeurs logiques à des niveaux électriques; sauf précision contraire également, nous prendrons une convention logique positive qui associe 1 à un niveau logique haut (H pour *High*) et 0 à un niveau logique bas (L pour *Low*)).

En effet, si toutes les connexions sont présentes, en notant par + et \*, les opérateurs OU et ET respectivement, s s'écrit :  $s(e1, e2) = \overline{e1} * e1 * \overline{e2} * e2 + \overline{e1} * e1 * \overline{e2} * e2$  qui vaut trivialement '0'.

Un opérateur *OU Exclusif*, par exemple, obéit à l'équation :  $e1 \oplus e2 = \overline{e1} * e2 + e1 * \overline{e2}$  d'où la programmation du PLA de la figure 2.

Le plus simple des PLDs, un 16L8 par exemple, utilise des opérateurs ET à 32 entrées et des opérateurs OU à 8 entrées. Un schéma tel que celui des figures précédentes deviendrait, dans de telles conditions, illisible. Pour éviter cet écueil, les notices de circuits utilisent des symboles simplifiés, pour représenter les réseaux logiques programmables.



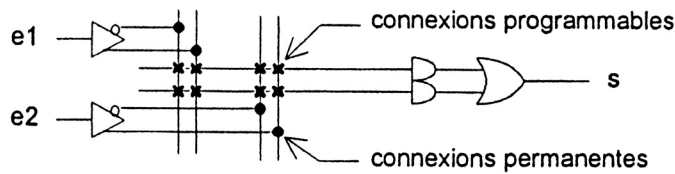


Figure 3 : Symbole d'un PLA 2x4 (2x4 indique la dimension de la matrice de fusibles : 2 lignes et 4 colonnes)

La figure 3 représente le PLA précédent avec ces symboles.

Dans un tel schéma, toutes les entrées (et leurs compléments) peuvent être connectés à tous les opérateurs ET par programmation. Par référence à la première technologie utilisée, ces connexions programmables portent le nom de fusibles, même quand leur réalisation n'en comporte aucun. Quand il s'agit uniquement d'illustrer la structure d'un circuit programmable, et non la réalisation d'une fonction particulière, les croix qui symbolisent les fusibles ne sont même pas représentées.

Dans cette évocation simplifiée, le schéma de l'opérateur OU Exclusif devient celui de la figure 4, dans laquelle une croix représente une connexion programmable maintenue, l'absence de croix une connexion supprimée.

**Multiplexeurs**

Un multiplexeur est un aiguillage d'informations. Dans sa forme la plus simple, il comporte 2 entrées de données, 1 sortie et une 1 de sélection, conformément au symbole de la figure 5.

Le fonctionnement de cet opérateur se décrit très simplement sous une forme algorithmique :

si  $sel = '0'$   $s \leftarrow in0$  ;  
 sinon ( $sel = '1'$ )  $s \leftarrow in1$  ;

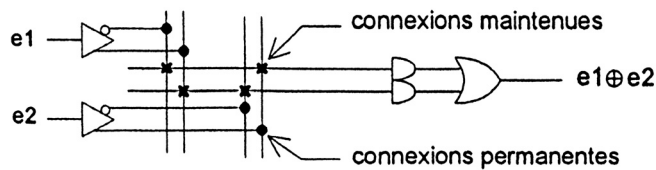


Figure 4 : PLA 2x4 réalisant un OU Exclusif

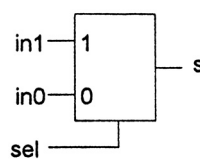


Figure 5 : Un multiplexeur élémentaire

Certains constructeurs notent sur le symbole, comme nous l'avons fait, la valeur de l'entrée de sélection en regard de l'entrée correspondante.

La première utilisation des multiplexeurs dans les circuits programmables est, évidemment, de créer des chemins de données. La programmation consiste alors à fixer des valeurs aux entrées de sélection.

Une autre utilisation de la même fonction consiste à remarquer qu'un multiplexeur est, en soi, un opérateur générique.

Reprenant l'exemple précédent du OU Exclusif, on peut le décrire sous forme algorithmique :

si  $e1 = '0'$   $e1 \oplus e2 \leftarrow e2$  ;  
 sinon ( $e1 = '1'$ )  $e1 \oplus e2 \leftarrow \overline{e2}$  ;

D'où une réalisation possible de l'opérateur *OU Exclusif* au moyen d'un multiplexeur dans le schéma de la figure 6.

L'exemple précédent peut être généralisé sans peine : un multiplexeur à  $n$  entrées de sélection, soit  $2^n$  entrées de données, permet de réaliser n'importe quelle fonction combinatoire de  $n+1$  entrées, pourvu que l'une, au moins, de ces entrées existe sous forme directe et sous forme complémentée.

Dans un circuit programmable dont les « briques » de base sont des multiplexeurs (c'est le cas de beaucoup de FPGAs) la programmation consiste à fixer des chemins de données, c'est à dire à établir des interconnexions entre des cellules de calcul et des signaux d'entrée et de sortie. Cette opération de création d'interconnexions entre des cellules génériques s'appelle le *routing* d'un circuit; l'affectation des cellules à des fonctions souhaitées par l'utilisateur s'appelle le *placement*.

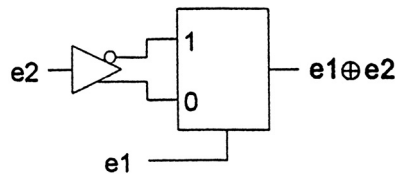


Figure 6 : *OU Exclusif* réalisé par un multiplexeur

**OU Exclusif**

L'opérateur élémentaire *OU Exclusif* ou *somme modulo 2*, dont nous avons rappelé l'expression algébrique précédemment, est disponible en tant que tel dans certains circuits.

Cet opérateur intervient naturellement dans de nombreuses fonctions combinatoires reliées de près ou de loin à l'arithmétique : additions et soustractions, contrôles d'erreurs, cryptages en tout genre, etc. Or ces fonctions se prêtent mal à une représentation en somme de produits, car elles ne conduisent à aucune minimisation de leurs équations (au moyen de tableaux de Karnaugh, ou, de façon plus réaliste, par des programmes de minimisation qui utilisent des algorithmes comme celui de Queene et Mc Cluskey ou ESPRESSO).

Un simple générateur de parité sur 8 bits, qui rajoute un bit de parité à un octet de données, ne nécessite pas moins de 128 ( $2^8$ ) produits, quand il est « mis à plat », pour être réalisé au moyen d'une couche de ETs et d'une couche de OUs. De nombreuses familles de circuits programmables disposent, en plus des PLAs, d'opérateurs ou *OU Exclusifs* pour faciliter la réalisation de ces fonctions arithmétiques.

Une autre application de l'opérateur *OU Exclusif* est la programmation de la polarité d'une expression. Quand on calcule une fonction combinatoire quelconque sous forme disjonctive, il peut arriver qu'il soit plus économique, en nombre de produits nécessaires, de calculer le complément de la fonction et de complémenter le résultat obtenu.

Par exemple, si  $(cba)_2$  représente l'écriture en base 2 d'un nombre  $N$ , compris entre 0 et 7, on peut exprimer par une équation logique que  $N$  est premier avec 3 :  $prem3 = c*\bar{b} + \bar{b}*a + c*a + \bar{c}*a + \bar{c}*b*\bar{a}$

On peut également remarquer que si  $N$  est premier avec 3 c'est qu'il n'est pas multiple de 3, soit :

$$prem3 = \overline{mul3} = \overline{c*b*a + c*b*\bar{a} + c*\bar{b}*a}$$

La deuxième forme, apparemment plus complexe, nécessite un produit de moins que la première pour sa réalisation, Dans des circuits où le nombre de produits disponibles est limité, cela peut présenter un avantage.

Un opérateur *OU Exclusif* permet de passer, par programmation, d'une expression à son complément, comme l'indique la figure 7. Comme cet opérateur peut être réalisé avec un multiplexeur, l'une ou l'autre de ces formes peut se trouver dans les notices !

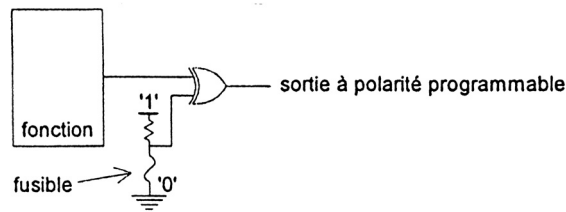


Figure 7 : Polarité programmée par un OU Exclusif

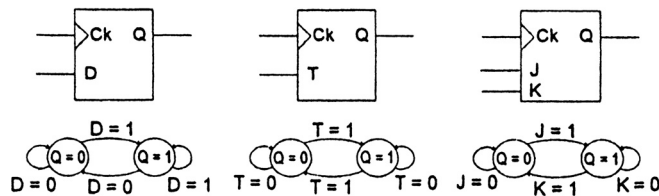


Figure 8 : Les 3 types fondamentaux de bascules

### Bascules

Les circuits programmables actuels offrent tous la possibilité de créer des fonctions séquentielles, synchrones dans leur immense majorité. La brique de base de toute fonction séquentielle est la bascule, cellule mémoire élémentaire susceptible de changer d'état quand survient un front actif de son signal d'horloge.

Bascule D, T ou J-K ? La première est toujours présente. Comme certaines fonctions se réalisent plus simplement avec la seconde (les compteurs par exemple), de nombreux circuits permettent, toujours par programmation, de choisir entre bascule D et bascule T, voire entre l'un des 3 types de base (c'est un bon exercice de logique séquentielle élémentaire que de trouver le schéma de n'importe quel type de bascule en utilisant n'importe quel autre type).

La figure 8 rappelle, par un diagramme de transitions, le fonctionnement de ces 3 types de bascules.

Le programmeur n'a, en réalité, que rarement à se préoccuper de ce genre de choix, les optimiseurs déterminant automatiquement le type de bascule le mieux adapté à l'application.

### 2.2. Des technologies

Premier critère de choix d'un circuit programmable, la technologie utilisée pour matérialiser les interconnexions détermine les aspects électriques de la programmation : maintien (ou non) de la fonction programmée en l'absence d'alimentation, possibilité (ou non) de modifier la fonction programmée, nécessité (ou non) d'utiliser un appareil spécial (un programmeur).

### Fusibles

Première méthode employée, la connexion par fusibles, est en voie de disparition. On ne la rencontre plus que dans quelques circuits de faible densité, de conception ancienne.

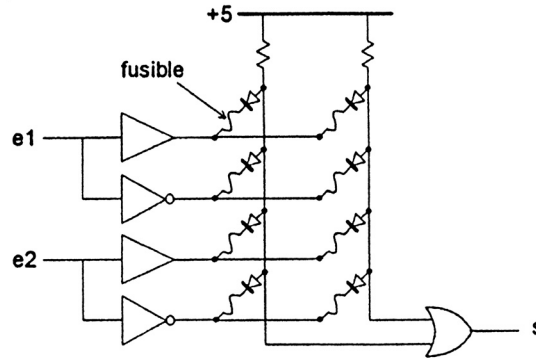


Figure 9 : PLD élémentaire à fusibles

La figure 9 en illustre le principe; toutes les connexions sont établies à la fabrication. Lors de la programmation le circuit est placé dans un mode particulier par le programmeur (Ce mode est activé par une tension supérieure à la normale, appliquée sur une broche particulière du circuit. Dans ce mode, les autres broches servent à fournir au circuit le numéro du fusible à détruire et à appliquer une impulsion qui provoque une surintensité dans ce fusible. Les caractéristiques détaillées des signaux à appliquer lors de la programmation sont consignées, pour chaque circuit et pour chaque fabricant, dans une base de données d'algorithmes du programmeur), mode dans lequel des impulsions de courant sont aiguillées successivement vers les fusibles à détruire.

Pour programmer un circuit, il faut transférer dans le programmeur une table qui indique par un chiffre binaire l'état de chaque fusible : la table des fusibles. Cette table est généralement transférée entre le système de CAO et le programmeur sous forme d'un fichier au format normalisé : le format JEDEC.

L'exemple ci-dessous est un extrait du fichier JEDEC, généré par un compilateur VHDL, qui implémente un compteur binaire 10 bits dans un circuit de type 22V10 :

```

C22V10*
QP24*             Number of Pins*
QF5828*          Number of Fuses*
F0*              Note : Default fuse setting 0*
G0*              Note : Security bit Unprogrammed*
NOTE DEVICE C22V10*
NOTE PACKAGE PAL22V10G-5PC*
NOTE PINS hor:1 oe:2 en:3 raz:4 compte_6:14
compte_8:15 compte_9:16 compte_3:17 *
NOTE PINS compte_1:18 compte_0:19 compte_2:20
compte_4:21 compte_7:22 *
NOTE PINS compte_5:23 *
NOTE NODES *
L00000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
* Node hor (1) => BANK : 1 *

L00044
1111011111111111111111111111111111111111111111111
1101111101101010111011101111111111111111111111111
1110111111011011111111111111111111111111111111111
1110111111111011111111111111110111111111111111111
1110111111110011111111111111111111111111111111111
1110111111110111111111011111111111111111111111111
1110111111110111111101111111111111111111111111111
1110111111110111101111111111111111111111111111111
1110111110111011111111111111111111111111111111111
0000000000000000000000000000000000000000000000000
* Node compte_5[23] => OE : 1 ,LOGIC : 8 *

L00440
1111011111111111111111111111111111111111111111111
...
C72EB* Note: Fuse Checksum*
9604

```

Pour chacun des 5828 fusibles de ce circuit, un '0' indique un fusible intact, un '1' un fusible programmé.

L'examen du début de la table précédente met en évidence un défaut majeur de cette technologie : la programmation détruit plus de fusibles qu'elle n'en conserve, et de loin. Cela se traduit par une mauvaise utilisation du silicium, un temps de programmation important (quelques secondes) et des contraintes thermiques sévères imposées au circuit lors de l'opération. Cette technologie n'est donc pas généralisable à des circuits dépassant quelques centaines de portes équivalentes.

Le lecteur averti aura peut-être remarqué, à la lecture de l'en-tête du fichier JEDEC, qu'en réalité le circuit précédent ne contient aucun fusible. Il s'agit en vérité d'un circuit CMOS à grille flottante, mais l'ancienne terminologie est restée.

### MOS à grille flottante

Les transistors MOS sont des interrupteurs (quand on les utilise en tout ou rien, le régime source de courant contrôlée relève du monde des fonctions analogiques), commandés par une charge électrique stockée sur leur électrode de grille. Si, en fonctionnement normal, cette grille est isolée, elle conserve sa charge éventuelle éternellement (l'éternité en question est garantie durer plus de 20 ans). Il reste au fondeur à trouver un moyen de modifier cette charge, pour programmer l'état du transistor. Le dépôt d'une charge électrique sur la grille isolée d'un transistor fait appel à un phénomène connu sous le nom d'effet tunnel :

un isolant très mince (une cinquantaine d'angströms,  $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ ) soumis à une différence de potentiel suffisamment grande (une dizaine de Volts, supérieure aux 3.3 ou 5 Volts des alimentations classiques) est parcouru par un courant de faible valeur, qui permet de déposer une charge électrique sur une électrode normalement isolée. Ce phénomène, réversible, permet de programmer et d'effacer une mémoire.

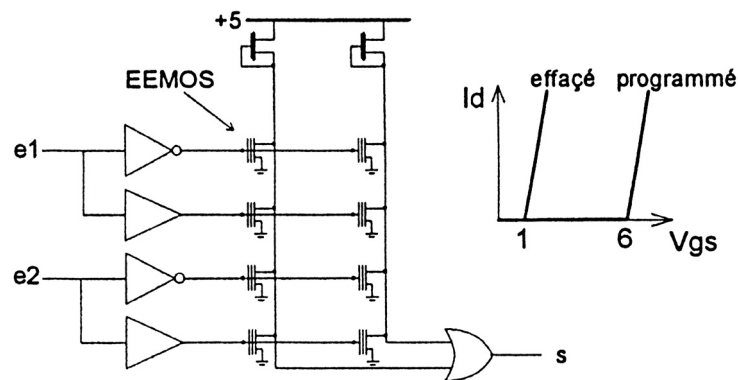


Figure 10 : PLD simple à MOS

La figure 10 montre la structure du PLD élémentaire précédent, dans lequel les fusibles sont remplacés par des transistors à grille isolée (technologie FLASH).

Les transistors disposent de deux grilles, dont l'une est isolée. Une charge négative (des électrons) déposée sur cette dernière, modifie la tension de seuil du transistor commandé par la grille non isolée. Quand cette tension de seuil dépasse la tension d'alimentation, le transistor est toujours bloqué (interrupteur ouvert). Une variante (plus ancienne) de cette structure consiste à mettre deux transistors en série, l'un à grille isolée, l'autre normal. Le transistor à grille isolée est programmé pour être toujours conducteur ou toujours bloqué; on retrouve exactement la fonction du fusible, la réversibilité en plus.

Le contrôle des dimensions géométriques des transistors permet d'obtenir des circuits fiables, programmables sous une dizaine de Volts, reprogrammables à volonté (plusieurs centaines de fois), le tout électriquement.

Les puissances mises en jeu lors de la programmation sont suffisamment faibles pour que les surtensions nécessaires puissent être générées par les circuits eux-mêmes. Vu par l'utilisateur, le circuit devient alors programmable *in situ*, c'est-à-dire sans appareillage accessoire. Dans ces circuits, un automate auxiliaire gère les algorithmes de programmation et le dialogue avec le système de développement, via une liaison série.

### Mémoires statiques (SRAM)

Dans les circuits précédents, la programmation de l'état des interrupteurs, conservée en l'absence de tension d'alimentation, fait appel à un mode de fonctionnement électrique particulier. Dans les technologies à mémoire statique, l'état de chaque interrupteur est commandé par une cellule mémoire classique à 4 transistors (plus 1 transistor de programmation), dont le schéma de principe est celui de la figure 11.

La modification de la configuration d'un circuit devient alors une opération logique quasi ordinaire, qui ne nécessite pas d'opération électrique spéciale. Ces circuits permettent des reconfigurations, partielles ou totales, en nombre illimité. Il est même envisageable de créer des fonctions dont certains paramètres sont modifiables en cours de fonctionnement, comme des *filtres adaptatifs* par exemple.

Le prix à payer pour cette souplesse est que les cellules SRAM doivent être rechargées à chaque mise sous tension et que chaque interrupteur occupe plusieurs transistors : l'interrupteur lui-même et les transistors de la cellule mémoire.

### Antifusibles

L'inverse d'un fusible est un antifusible. Le principe est, à l'échelle microscopique, celui de la soudure électrique par points. Un point d'interconnexion est réalisé au croisement de 2 pistes conductrices (métal ou semi-conducteur selon les procédés de fabrication), séparées par un isolant de faible épaisseur.

Une surtension appliquée entre les 2 pistes provoque un perçage définitif du diélectrique, ce qui établit la connexion.

Les points d'interconnexions ont un diamètre de l'ordre de la largeur d'une piste, c'est à dire de l'ordre du micron; il est donc possible de prévoir un très grand nombre d'interconnexions programmables. La résistance du contact créé est très faible, de l'ordre d'une cinquantaine d'Ohms (10 fois moins que celle d'un transistor MOS), d'où des retards liés aux interconnexions très faibles également.

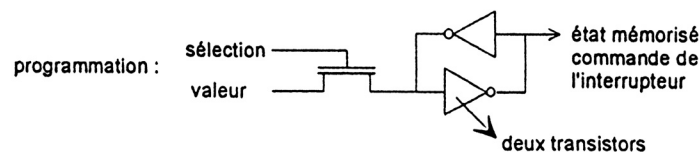


Figure 11 : Cellule SRAM

Les circuits à antifusibles partagent, avec ceux à SRAM, le sommet de la gamme des circuits programmables en vitesse et en densité d'intégration. Il est clair que ces circuits ne sont programmables qu'une fois.

### 2.3. Des architectures

Les différences de technologies se doublent de différences d'architectures. Nous tenterons ici de mettre en lumière des grands points de repère, sachant que toute classification a un côté un peu réducteur. La plupart des circuits complexes panachent les architectures.

### Somme de produits

Toute fonction logique combinatoire peut être écrite comme somme de produits, nous avons évoqué ce point à propos des PLAs. La partie combinatoire d'un circuit programmable peut donc être construite en suivant cette démarche : chaque sortie est une fonction de toutes les entrées. Si la sortie se rapporte à un opérateur séquentiel, les équations programmables calculent la valeur de la commande d'une bascule en fonction des entrées et des états de toutes les bascules du circuit : nous retrouvons l'architecture matérielle d'une machine d'états générique. Les PLDs de première génération suivaient ce principe.

La capacité de calcul de cette architecture est limitée par le nombre maximum de produits réunis dans la somme logique, et, dans une moindre mesure, par le nombre de facteurs de chaque produit. Les valeurs typiques sont respectivement de 16 et 44 pour un 22V10.

Très efficace pour la réalisation d'opérateurs relativement simples, cette architecture n'est pas directement généralisable à des circuits complexes : pour augmenter la capacité potentielle de calcul du circuit, il faut augmenter les dimensions des produits et des sommes logiques. Or même dans une fonction complexe, de nombreux sous-ensembles sont simples; ces sous-ensembles monopoliseront inutilement une grande partie des potentialités du circuit (L'architecture du 22V10 contourne cette difficulté en utilisant des sommes de dimensions différentes (de 8 à 16). Mais cette solution impose des contraintes sur l'affectation des broches aux sorties d'une fonction : les broches centrales sont plus « puissantes » que les broches situées aux extrémités d'un boîtier DIL. Cela peut, par exemple, interdire la modification d'une fonction en conservant le câblage extérieur).

### Cellules universelles interconnectées

L'autre approche, radicalement opposée, est de renoncer à la réduction en première forme normale des équations logiques. On divise le circuit en blocs logiques indépendants, interconnectés par des chemins de routage. Une fonction logique est récursivement décomposée en opérations plus simples, jusqu'à ce que les opérations élémentaires rentrent dans une cellule. La figure 12 en fournit un exemple.

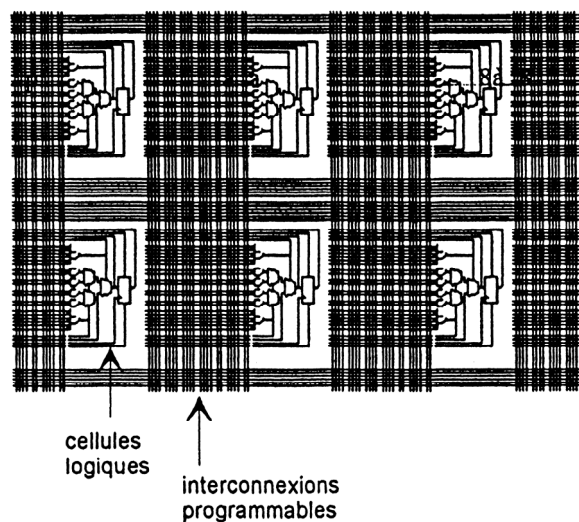


Figure 12 : Cellules logiques interconnectées

Les différences d'architectures entre les circuits concernent le compromis fait entre capacité de calcul de chaque cellule et possibilités d'interconnexions :

- Cellules de grande taille, à la limite l'équivalent d'un PLD classique, et interconnexions limitées. C'est schématiquement le choix fait pour les circuits CPLDs, en technologie FLASH.
- A l'autre extrême, cellules très petites (une bascule et un multiplexeur de commande), avec des ressources de routage importantes. C'est typiquement le choix fait dans les FPGAs à antifusibles, dont la figure 12 est un exemple.
- La solution intermédiaire est, sans doute, la plus répandue : les cellules comportent 1 ou 2 bascules et des blocs de calcul combinatoires qui traitent de 6 à 10 entrées. Ces cellules sont optimisées pour accroître l'efficacité de traitement d'opérations courantes, comme le comptage ou l'arithmétique. Les circuits FPGAs à SRAM sont généralement associés à de telles cellules de taille moyenne.

### Cellules d'entrée-sortie

Dans les circuits programmables de première génération, les sorties étaient associées de façon rigide à des noeuds internes du circuit : résultat combinatoire, état d'une bascule.

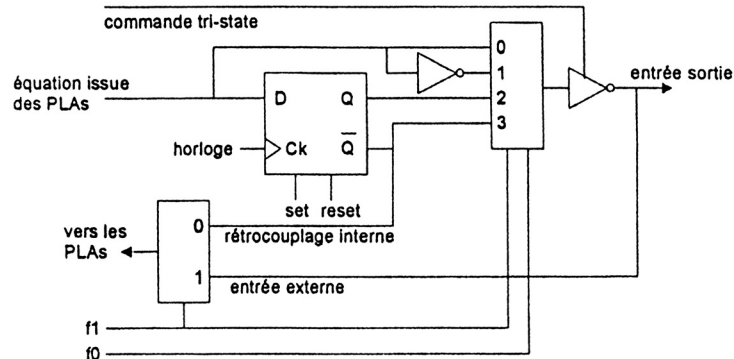


Figure 13 : Macrocellule configurable

Très vite est apparu l'intérêt de créer des macrocellules d'entrée-sortie pourvues d'une certaine capacité de reconfiguration. La figure 13 reprend le schéma de principe des cellules d'un PLD 22V10.

Les 2 fusibles  $f_1$  et  $f_0$  permettent de configurer la macrocellule en entrée-sortie combinatoire bidirectionnelle, complémentée ou non (complémenter une sortie permet, dans certains cas, de simplifier les équations logiques), ou en sortie registre trois-états. Chaque sortie du circuit peut disposer de son propre mode, grâce aux 20 fusibles de configuration.

Les évolutions ultérieures rendent indépendantes les macrocellules et les broches du circuit, autorisant ainsi la création de bascules enterrées (*buried flip flops*) et d'entrées-sorties bidirectionnelles, quel que soit le mode, registre ou non, attaché à la sortie. Dans les architectures à cellules universelles interconnectées des FPGAs, les cellules d'entrée-sortie sont entièrement configurables et routables, au même titre que les cellules de calcul. Elles disposent de leurs propres bascules de synchronisation, en entrée et en sortie, indépendantes de celles des blocs logiques qui interviennent dans la fonction programmée.

### Placement et routage

Le placement consiste à attacher des blocs de calcul aux opérateurs logiques d'une fonction et à choisir les broches d'entrées-sorties. Le routage consiste à créer les interconnexions nécessaires.

Pour les PLDs simples, le placement est relativement trivial et le routage inexistant. Les compilateurs génériques (i.e. indépendants du fondeur) effectuent très bien ces deux opérations.

Dès les CPLDs et plus encore pour les FPGAs, ces deux opérations deviennent plus complexes et nécessitent un outil spécifique du fondeur, qui seul a les compétences (pour la simple raison qu'il est seul à connaître ses circuits dans leurs moindres détails). Le compilateur VHDL sert, dans ces cas, de frontal homogène qui traduit, après une première optimisation, la description VHDL dans un langage structuré adapté au logiciel spécifique (une certaine portabilité demeure, même à ce niveau ; il existe des formats de fichiers communs à plusieurs fondeurs : les fichiers PLA ou, plus souvent, des fichiers dans un langage symbolique, EDIF pour *Electronic Data Interchange Format for net-lists*; il s'agit d'un langage de description structurée, qui ressemble un peu à LISP, compris par la majorité des systèmes de CAO). A propos de la rétro annotation, les outils des fondeurs (fabricants de circuits intégrés) fournissent en retour un modèle, VHDL ou VERILOG, du circuit généré qui prend en compte les temps de propagation internes.



## 2.4. Des techniques de programmation

Le placeur-routeur transforme la description structurelle du circuit en une table des fusibles consignée dans un fichier (JEDEC dans les cas simples, LOF, POF ... autrement). Pour la petite histoire, signalons que cette table peut contenir plusieurs centaines de milliers de bits, un par « fusible ». Traditionnellement, la programmation du circuit, opération qui consiste à traduire la table des fusibles en une configuration matérielle, se faisait au moyen d'un programmeur, appareil capable de générer les séquences et les surtensions nécessaires. La tendance actuelle est de supprimer cette étape de manipulation intermédiaire, manipulation d'autant plus malaisée que l'augmentation de la complexité des boîtiers va de pair avec celle des circuits.

Autant il était simple de concevoir des supports à force d'insertion nulle pour des boîtiers DIL (*Dual In Line*) de 20 à 40 broches espacées de 2.54 mm, autant il est difficile et coûteux de réaliser l'équivalent pour des PGA (*Pin Grid Array*) et autres BGA (*Ball Grid Array*), de 200 à plus de 300 broches réparties sur toute la surface du boîtier, sans parler des boîtiers miniaturisés, au pas de 0.65 mm, destinés au montage en surface (*CMS Composants Montés en Surface*).

Une difficulté du même ordre se rencontre pour le test : il est devenu quasi impossible d'accéder, par des moyens traditionnels tels que les pointes de contact d'une « planche à clous », aux équipotentielles d'une carte. De toute façon, les équipotentielles du circuit imprimé ne représentent plus qu'une faible proportion des noeuds du schéma global : un circuit de 250 broches peut contenir 2500 bascules.

### Trois modes : fonctionnement normal, programmation et test

Fonctionnement normal, programmation et test : l'idée s'est imposée d'incorporer ces trois modes de fonctionnement dans les circuits eux-mêmes, comme partie intégrante de leur architecture. Pour le test de cartes, une norme existe : le standard IEEE 1149.1, plus connu sous le nom de *boundary scan* du consortium JTAG (*Joint Test Action Group*). Face à la quasi impossibilité de tester de l'extérieur les cartes multicouches avec des composants montés en surface, un mode de test a été défini, pour les VLSI numériques. Ce mode de test fait appel à une machine d'états, intégrée dans tous les circuits compatibles JTAG, qui utilise 5 broches dédiées :

- Tck, une entrée d'horloge dédiée au test, différence de l'horloge du reste du circuit
- Tms, une entrée de mode qui pilote l'automate de test
- Tdi, une entrée série
- Tdo, une sortie série
- Trst (optionnelle), une entrée de réinitialisation asynchrone de l'automate.

L'utilisation première de ce sous-ensemble de test est la vérification de connexions d'une carte. Quand le mode de test est activé, via des commande ad-hoc sur les entrées Tms et Trst, le fonctionnement normal du circuit est inhibé. Les broches du circuit sont connectées à des cellules d'entrée-sortie dédiées au test (typiquement, une broche d'entrée-sortie bidirectionnelle est pilotée par 6 bascules : un couple en entrée, un couple en sortie et un couple en commande de trois-états ; les bascules par paires permettent de décaler les données tout en mémorisant la configuration précédente de chaque broche), chaque cellule est capable de piloter une broche en sortie et de capturer les données d'entrée, conformément au schéma de principe de la figure 14.

Toutes les cellules de test sont connectées en un registre à décalage, tant à l'intérieur d'un circuit qu'entre les circuits, constituant ainsi une chaîne de données, accessible en série, qui parcourt l'ensemble des broches de tous les circuits compatibles JTAG d'une carte. Les opérations de test sont programmées via des commandes passées aux automates et des données entrées en série. Les résultats des tests sont récupérables par la dernière sortie série.

Les automates de test permettent d'autres vérifications que celles des connexions : il est possible de les utiliser pour appliquer des vecteurs de test internes aux circuits, par exemple. C'est souvent de cette façon que sont effectués certains des tests à la fabrication. L'idée était séduisante d'utiliser la même structure pour configurer les circuits programmables. C'est ce qui est en train de se faire : la plupart des fabricants proposent, ou annoncent des solutions plus ou moins dérivées de JTAG pour éviter à l'utilisateur d'avoir recours à un appareillage extérieur (les pionniers en la matière furent les sociétés XILINX pour les technologies SRAM et LATTICE pour les technologies FLASH).

### Programmables in situ

Les circuits programmables *in situ* se développent dans le monde des PLDs et CPLDs en technologie FLASH. Du simple 22V10 à des composants de plus de 10 000 portes équivalentes et 400 bascules (LATTICE, par exemple), il est possible de programmer (et de modifier) l'ensemble d'une carte, sans démontage, à partir d'un port série de PC.

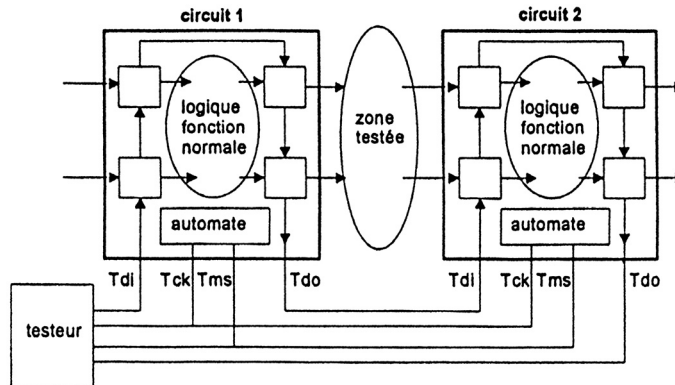


Figure 14 : Boundary scan

Les technologies FLASH conservent leur configuration en l'absence d'alimentation.

### Reconfigurables dynamiquement

Les FPGAs à cellules SRAM offrent des possibilités multiples de chargement de la mémoire de configuration :

- Chargement automatique, à chaque mise sous tension, des données stockées dans une mémoire PROM. Les données peuvent être transmises en série, en utilisant peu de broches du circuit, ou en parallèle octet par octet, ce qui accélère la phase de configuration mais utilise, temporairement du moins, plus de broches du circuit. Plusieurs circuits d'une même carte peuvent être configurés en coopération, leurs automates de chargement assurent un passage en mode normal coordonné, ce qui est évidemment souhaitable.

- Chargement, en série ou en parallèle, à partir d'un processeur maître. Ce type de structure autorise la modification rapide des configurations en cours de fonctionnement. Cette possibilité est intéressante, par exemple, en traitement du signal.

### 3. PLDs, CPLDs, FPGAs : quel circuit choisir ?

Dans le monde des circuits numériques les chiffres évoluent très vite, beaucoup plus vite que les concepts. Cette impression de mouvement permanent est accentuée par les effets d'annonce des fabricants et par l'usage systématique de la publicité comparative, très en vogue dans ce domaine.

Il semble que doivent se maintenir trois grandes familles :

- Les PLDs et CPLDs en technologie FLASH, utilisant une architecture *somme de produits*. La tendance est à la généralisation de la programmation *in situ*, rendant inutile les programmeurs sophistiqués. Réservés à des fonctions simples ou moyennement complexes, ces circuits sont rapides (jusqu'à environ 200 MHz) et leurs caractéristiques temporelles sont pratiquement indépendantes de la fonction réalisée. Les valeurs de fréquence maximum de fonctionnement dans la notice sont directement applicables.

- Les FPGAs à SRAM, utilisant une architecture cellulaire. Proposés pratiquement par tous les fabricants, ils couvrent une gamme extrêmement large de produits, tant en densités qu'en vitesses. Reprogrammables indéfiniment, ils sont devenus reconfigurables rapidement (200 ns par cellule), en totalité ou partiellement.

- Les FPGAs à antifusibles, utilisant une architecture cellulaire à granularité fine. Ces circuits tendent à remplacer une bonne partie des ASICs prédéfinis. Programmables une fois, ils présentent l'avantage d'une très grande routabilité, d'où une bonne occupation de la surface du circuit. Leur configuration est absolument immuable et disponible sans aucun délai après la mise sous tension; c'est un avantage parfois incontournable.

### 3.1. Critères de performances

Outre la technologie de programmation, capacité et vitesse sont les maîtres mots pour comparer deux circuits. Mais quelle capacité, et quelle vitesse ?

#### Puissance de calcul

Les premiers chiffres accessibles concernent les nombres d'opérateurs utilisables.

##### *Nombre de portes équivalentes*

Le nombre de portes est sans doute l'argument le plus utilisé dans les effets d'annonce. En 1997 par exemple, la barrière des 100 000 portes a largement été franchie. Plus délicate est l'estimation du nombre de portes qui seront inutilisées dans une application, donc le nombre réellement utile de portes.

##### *Nombre de cellules*

Le nombre de cellules est un chiffre plus facilement interprétable : le constructeur du circuit a optimisé son architecture, pour rendre chaque cellule capable de traiter à peu près tout calcul dont la complexité est en relation avec le nombre de bascules qu'elle contient (une ou deux suivant les architectures). Trois repères chiffrés : un 22V10 contient 10 bascules, la famille des CPLDs va de 32 bascules à quelques centaines, et celle des FPGAs s'étend d'une centaine à quelques milliers.

Dans les circuits à architecture cellulaire, il est souvent très rentable d'augmenter le nombre de bascules si cela permet d'alléger les blocs combinatoires (*pipeline ...*).

##### *Nombre d'entrées-sorties*

Le nombre de ports de communication entre l'intérieur et l'extérieur d'un circuit peut varier dans un rapport deux, pour la même architecture interne, en fonction du boîtier choisi. Les chiffres vont de quelques dizaines à quelques centaines de broches d'entrées-sorties.

##### *Capacité mémoire*

Les FPGAs à SRAM contiennent des mémoires pour stocker leur configuration. La plupart des familles récentes offrent à l'utilisateur la possibilité d'utiliser certaines de ces mémoires en tant que telles. Par exemple, la famille 4000 de XILINX permet d'utiliser les mémoires de configuration d'une cellule pour stocker 32 bits de données; la cellule correspondante n'est évidemment plus disponible comme opérateur logique. Les capacités de mémorisation atteignent quelques dizaines de kilobits.

##### *Routabilité*

Placement et routage sont intimement liés, et le souhait évident de l'utilisateur est que ces opérations soient aussi automatiques que possible. Le critère premier de routabilité est l'indépendance entre la fonction et le brochage. Certains circuits (mais pas tous) garantissent une routabilité complète : toute fonction intégrable dans le circuit pourra être modifiée sans modification du câblage externe.

Le routage influe sur les performances dynamiques de la fonction finale. La politique généralement adoptée est de prévoir des interconnexions hiérarchisées : les cellules sont regroupées en grappes (d'une ou quelques dizaines) fortement interconnectées, des pistes de communication reliant les grappes entre elles. Les interconnexions locales n'ont que peu d'influence sur les temps de calcul, contrairement aux interconnexions distantes dont l'effet est notable.

A priori c'est au placeur-routeur que revient la gestion de ces interconnexions; à condition que le programmeur ne lui complique pas inutilement la tâche. Un optimiseur a toujours du mal à découper des blocs de grandes tailles, il lui est beaucoup plus simple de placer des objets de petites dimensions. En VHDL cela s'appelle une *construction hiérarchique*; un ensemble complexe doit être conçu comme l'assemblage d'unités de conceptions aussi simples que possibles.

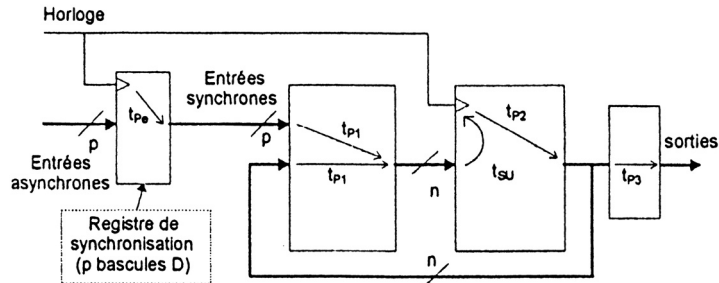


Figure 15 : Modèle de calcul de la fréquence maximum

**Vitesse de fonctionnement**

Nous avons vu, à propos de la rétro annotation, que les comportements dynamiques des FPGAs et des PLDs simples présentent des différences marquantes. Les premiers ont un comportement prévisible, indépendamment de la fonction programmée; les limites des seconds dépendent de la fonction, du placement et du routage. Une difficulté de jeunesse des FPGAs a été la non reproductibilité des performances dynamiques en cas de modification, même mineure, du contenu d'un circuit. Les logiciels d'optimisation et les progrès des architectures internes ont pratiquement supprimé ce défaut; mais il reste que seule une analyse et une simulation post synthèse, qui prend en compte les paramètres dynamiques des cellules, permet réellement de prévoir les limites de fonctionnement d'un circuit.

*Modèle général de détermination de fmax*

Le modèle général de détermination de la fréquence maximum d'un opérateur séquentiel prend en compte les retards dans les circuits et les règles concernant les instants de changement des entrées vis à vis des fronts actifs de l'horloge. La figure 15 définit les temps les plus importants :  $t_{p_i}$  pour des temps de propagation et  $t_{su}$  pour le temps de prépositionnement d'une bascule.

La fréquence maximum de fonctionnement interne est donnée par :  $F_{int} = 1 / (t_{p_2} + t_{p_1} + t_{su})$

Pour le calcul de la fréquence maximum externe, il convient de rajouter, dans la formule précédente, le temps de propagation des cellules de sortie :  $F_{ext} = 1 / (t_{p_3} + t_{p_2} + t_{p_1} + t_{su})$

Dans un FPGA le routeur analyse le schéma généré et en déduit les différents temps de propagation, à partir d'un modèle des cellules élémentaires du circuit.

Dans le cas des PLDs simples et de beaucoup (pas tous) des CPLDs, les notices fournissent directement les valeurs des fréquences maximum et/ou des temps de retard et de prépositionnement entre les signaux appliqués aux broches du circuit et les fronts de l'horloge.

*Style de programmation et performances*

Pour l'auteur d'un programme VHDL, quelques guides de programmation sont utiles :

- Réfléchir au codage des états, dans la conception des machines d'états. Les sorties directes du registre d'état sont préférables.
- Subdiviser les blocs de calcul combinatoires en tranches séparées par des registres; autrement dit, penser aux architectures *pipeline*. Ces architectures génèrent un retard global de plusieurs périodes d'horloge, mais permettent d'obtenir des flots de données rapides (l'image classique est le principe de la fabrication des voitures à la chaîne : même si une voiture sort toutes les dix minutes, il faut plus de dix minutes pour fabriquer une voiture prise isolément; le débit est très supérieur à l'inverse du temps de fabrication d'une seule voiture).
- Savoir que les bibliothèques des fondeurs sont riches en modules structurels optimisés en fonction du circuit cible : les modules LPM (*Library of Parameterized Modules*).
- Les synthétiseurs infèrent automatiquement des modules LPM, à partir de descriptions comportementales de haut niveau, sous réserve que le programmeur respecte certaines règles d'écriture ou indique explicitement qu'il souhaite utiliser les librairies correspondantes. La notice de tous les compilateurs explique la démarche à suivre.

**Consommation**

Les premiers circuits programmables avaient plutôt mauvaise réputation sur ce point. Tous les circuits actuels ont fait d'importants progrès en direction de consommations plus faibles.

*Le compromis vitesse consommation*

Règle générale des circuits numériques, encore plus vraie dans le monde des technologies MOS que dans celui des technologies bipolaires : pour aller vite il faut de la puissance. Les notices fournissent communément des courbes de consommation pour des éléments classiques, comme un compteur synchrone 16 bits, en fonction de la fréquence d'horloge. Le passage à 3.3 V des tensions d'alimentation permet une économie non négligeable de puissance, pour les mêmes valeurs de courant.

Les cellules de certains circuits sont programmables en deux modes : faible consommation ou vitesse maximum (*bit turbo*). Le gain de vitesse se paye par une consommation nettement plus élevée (pratiquement un facteur 2 pour un EPM 7032 cadencé à 60 Mhz, par exemple).

De façon générale, le courant moyen consommé par un circuit est de la forme :

$$I_{CC} = I_{CC_0} + k \cdot n_L \cdot F \cdot n_S \cdot C_S \cdot \Delta V \cdot \frac{F}{2}$$

où  $I_{CC_0}$  représente le courant statique consommé au repos,  $n_L$  le nombre moyen de cellules logiques qui commutent simultanément à chaque front d'horloge,  $n_S$  le nombre moyen de sorties qui commutent à chaque front d'horloge,  $C_S$  la capacité de charge moyenne des sorties,  $\Delta V$  l'excursion de la tension de sortie,  $F$  la fréquence d'horloge et  $k$  un coefficient de consommation par cellule par Hertz.

*Quelques chiffres*

Un ordre de grandeur du paramètre  $k$  précédent est, pour un FPGA de la famille FLEX 8000 d'ALTERA, de 150 par cellule. Un circuit cadencé à 50 MHz, dans lequel 100 cellules commutent, en moyenne, à chaque front d'horloge, consomme, sans charge extérieure, un courant moyen de l'ordre de 750 mA. Ce qui est loin d'être négligeable.

A titre de confrontation, la valeur précédente doit être comparée à la consommation de 50 compteurs binaires (dans un compteur binaire deux cellules commutent, en moyenne, à chaque période d'horloge). Un compteur binaire de la famille TTL-AS (il faut prendre des circuits de vitesses comparables) consomme 35 mA. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Toujours dans le même ordre, un PLD 22V10 rapide à 10 cellules, consomme un courant de l'ordre de 100 mA. Dans ce dernier cas, la fonction programmée et la fréquence d'horloge n'ont qu'une incidence faible sur le courant consommé.

**L'organisation PREP**

Nombre de portes, de cellules, de bascules, fréquence maximum, dans quelle condition? Avec quel logiciel ? Les comparaisons ne sont pas simples.

Le consortium PREP (*Programmable Electronics Performance Corporation*) regroupe la plupart des fabricants de circuits programmables. Cet organisme a défini un ensemble de 9 applications, typiques de l'usage courant des circuits programmables, qui servent de test à la fois pour les circuits et le système de développement associé. Les fruits de la confrontation à ce *bench-mark* sont fournis pour la plupart des CPLDs et FPGAs. Ces résultats contiennent des informations de vitesse, fréquences maximums interne et externe pour chaque test, et de capacité, nombre moyen d'exemplaires de chaque test que l'on peut instancier dans un circuit.

*Les applications « types »*

Les 9 épreuves de test sont :

- *Datapatch* : un chemin de données, sur un octet, franchit dans l'ordre un multiplexeur 4 vers 1, un registre tampon et un registre à décalage arithmétique (avec extension de signe). Le schéma ne comporte pratiquement pas de calcul entre les bascules des registres; les fréquences maximum obtenues sont à peu de choses près celles des circuits en boucle ouverte. Le nombre de vecteurs d'entrée sollicite beaucoup les ressources de routage.

- *Counter timer* : un compteur 8 bits à chargement parallèle parcourt un cycle défini par une valeur de chargement et une valeur finale. Un comparateur provoque le rechargement du compteur quand il a atteint la valeur finale. Le schéma comporte, outre le compteur, deux registres, un comparateur et un multiplexeur, le tout sur un octet. Le fonctionnement place le comparateur dans la boucle de commande du compteur, limitant par là sa fréquence maximum de fonctionnement.

- *Small state machine* : petite machine d'états, 8 états, 8 entrées, 8 sorties. Beaucoup de CPLDs arrivent à la faire fonctionner à leur fréquence maximum, les résultats sont plus variables pour les FPGAs.

- *Large state machine* : machine à 16 états, 8 entrées et 8 sorties. La plupart des CPLDs doivent abandonner leur fréquence de fonctionnement maximum : le nombre de variables est trop grand pour autoriser les calculs en une seule passe dans la logique combinatoire.

- *Arithmetic* : un multiplieur de deux nombres de 4 bits, résultat sur 8, suivi par un additionneur accumulateur sur 8 bits. La structure en « somme de produits » des CPLDs les rend très inefficaces dans les problèmes d'arithmétique. Les FPGAs montrent une supériorité architecturale nette face à ces problèmes.

- *Accumulateur* : accumulateur-additionneur sur 16 bits. Un additionneur de deux nombres de 16 bits est suivi par un registre dont le contenu est pris comme l'un des opérandes de l'addition. Ce test génère un schéma moins complexe que le précédent.

- *16-bit counter* : un classique compteur 16 bits, à chargement parallèle synchrone et remise à zéro asynchrone. C'est un peu un test de vitesse pure dans une application standard.

- *16-bit prescaled counter* : compteur 16 bits à prédiviseur synchrone. Pour accélérer le comptage, une technique consiste à traiter à part l'étage de poids faible d'un compteur, quitte à perdre la possibilité d'effectuer le chargement parallèle en un seul cycle. Pour les CPLDs il n'y a aucune différence avec l'épreuve précédente; pour les FPGAs l'architecture en petites cellules conduit à une accélération nette du fonctionnement.

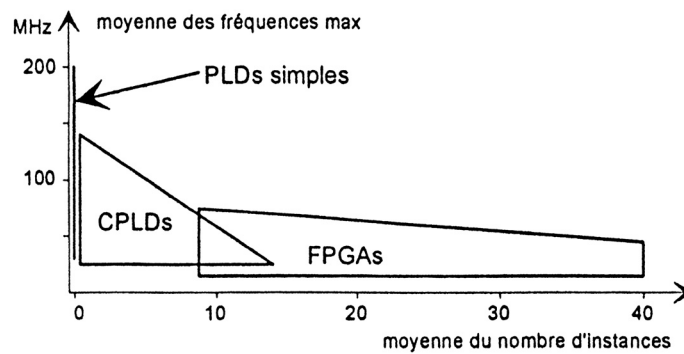


Figure 16 : Moyennes des tests PREP

- *Décodeur d'adresses* : un décodeur d'adresse génère 8 signaux de décodage mémorisés dans un registre à partir d'un signal d'entrée sur 16 bits; il découpe ainsi l'espace d'adresses en 8 pages. Le traitement de ce schéma favorise les circuits qui disposent de portes ET à grand nombre d'entrées. L'architecture CPLD se prête mieux à cette épreuve que celle des FPGAs.

#### *A chacun son interprétation*

Les résultats à ces épreuves sont généralement présentés sous forme de tableaux comparatifs. Chaque constructeur veillant, évidemment, à citer les résultats de la concurrence qui illustrent sa propre supériorité.

Une analyse générale, proposée par beaucoup de fabricants, consiste à calculer pour chaque circuit les moyennes des fréquences maximums de fonctionnement, et des nombres d'instances de chaque épreuve implantable dans le circuit. Ces deux chiffres fournissent une information globale de vitesse et une information globale de capacité. Sans entrer dans des comparaisons chiffrées qui ne valent qu'à un instant donné, il est intéressant de délimiter dans le plan *fréquence/capacité* les zones de prédilection des différentes catégories de circuits programmables. C'est le sens de la figure 16.

Les petits circuits sont incapables de contenir les épreuves PREP, ils se concentrent à une capacité moyenne nulle. Nous les avons malgré tout placé dans ce plan, bien que la comparaison entre des moyennes d'un côté et une information ponctuelle de l'autre soit un peu trompeuse (il n'est pas difficile de trouver dans un *data book* un exemple particulier de montage avec lequel un FPGA dépasse très largement les 200 MHz).

### 3.2. Le rôle du « fitter »

Nous avons un peu exploré les aspects matériels des circuits programmables. Terminons en retrouvant, à travers quelques remarques, l'aspect logiciel des choses. Un circuit n'est rien sans son logiciel de développement ; un résultat surprenant aux épreuves PREP nous en fournit un exemple.

#### « Mise à plat » ou logique multi-couches ?

L'une de ces épreuves concerne l'arithmétique : pour cette épreuve un CPLD qui n'est ni moins performant que son concurrent direct, ni plus petit, s'est vu attribuer, en 1995, la note zéro en fréquence maximum de fonctionnement. Un zéro dans une moyenne, cela pèse lourd. La règle est la synthèse automatique, optimisation comprise. Le *fitter* du fondeur concerné s'est vraisemblablement fourvoyé dans la mise à plat, sous forme *somme de produits logiques*, des opérateurs arithmétiques.

La bonne approche était, pour cet exemple, de conserver plus de couches logiques, au détriment de la vitesse.

Les performances des FPGAs ne se dégradent que très progressivement quand la complexité d'un schéma augmente; cette faculté est liée à leur architecture à granularité fine, qui impose de toute façon de passer à des structures multi-couches, même pour des fonctions combinatoires de complexité moyenne. Les constructeurs de circuits ont optimisé les passages de retenues d'une cellule à l'autre, qui autorisent des structures de propagation des retenues sans trop ralentir le système.

Certains logiciels donnent à l'utilisateur le loisir de régler manuellement le seuil de dédoublement d'équations logiques trop larges. Il est possible de spécifier le nombre maximum de facteurs dans un produit et le nombre maximum de termes dans une somme, par exemple. Ce genre de réglages manuels peut, bien qu'un peu délicat à manipuler, donner de bons résultats quand les choix automatiques ne conviennent plus.

### Surface ou vitesse

Les options de réglage standard d'un *fitter* permettent de privilégier la surface (de silicium) ou la vitesse. Les deux choix sont, en effet, souvent contradictoires : pour diminuer la surface il faut augmenter le nombre de couches, ce qui pénalise la vitesse (la situation réelle est un peu plus complexe : quand on diminue le nombre de couches logiques, la sortance imposée aux opérateurs augmente ; dans les technologies MOS les temps de propagation de ces opérateurs dépendent beaucoup de leurs capacités de charge, donc du nombre d'entrées qu'ils doivent commander; les *fitter* contrôlent également ce type de contraintes).

### Librairies de macro fonctions

Rappelons l'importance des librairies de modules optimisés en fonction du circuit cible. L'idéal est qu'elles soient explorées automatiquement par l'analyseur de code VHDL, mais cette recherche automatique suppose que le code source ne brouille pas les cartes.

### Le meilleur des compilateurs ne peut donner que ce que le circuit possède

*Ultime remarque* : le meilleur des compilateurs ne peut qu'organiser ce qui préexiste dans un circuit, il ne crée rien. Trivialement, tenter d'implanter un compteur 16 bits dans un 22V10 est un objectif inaccessible. Cet exemple en fera sourire plus d'un; transposé à un circuit de compression de la parole, à implanter dans un circuit plus conséquent, le problème reste le même; même si l'analyse de faisabilité est plus ardue, elle doit pourtant être poursuivie.

---



## VHDL NOTES

### Licensing + Compilation + Simulation

#### 1. Licensing - Obtention de la licence (fichier license.dat)

1. Aller sur le site <http://www.altera.com>
2. Cliquez tout en haut de la page sur → **licensing**
3. Cliquez sur → Get licenses dans la rubrique **Get My License File**
4. Cliquez tout en bas de la page sur → **MAX+PLUS II Software for Students and Universities**
5. Cochez **MAX+PLUS II Student Edition software** → Version 10.2, 10.1, or 9.23 puis → Continue
6. → *Enter your hard disk volume serial number*, obtenu en tapant **dir /p** dans une fenêtre Terminal  
(exemple **62E4-5A74**) puis → Continue
7. Remplir les questionnaires (donner une adresse e-mail valide, le reste est sans importance)
8. Recuperer par mail le fichier **license.dat** et l'inclure sous le compilateur ALTERA Max++ Baseline par la commande :  
**Options → License Setup → Browse**
9. Le fichier **license.dat** a l'allure suivante :  
**FEATURE maxplus2web alterad 2010.03 permanent uncounted 3DB5C8857B8C \**  
**HOSTID=DISK\_SERIAL\_NUM=182fc3d1**  
**FEATURE maxplus2vhd alterad 2010.03 permanent uncounted 41E79E188D5C \**  
**HOSTID=DISK\_SERIAL\_NUM=182fc3d1**  
**FEATURE maxplus2verilog alterad 2010.03 permanent uncounted \**  
**A52A49FB166D HOSTID=DISK\_SERIAL\_NUM=182fc3d1**

#### 2. Compilation - Fichier source d'exemple : **inverseur.vhd** pour le test du compilateur ALTERA Max++ -- le fichier source .vhd doit porter le même nom que l'entité

```
entity inverseur is
port (e : in bit;
      s : out bit);
end inverseur;

architecture test of inverseur is
begin
    s <= not e;
end test;
```

#### 3. Simulation - Tutorial du compilateur ALTERA Max++ Baseline

1. Ouvrir ou saisir le fichier **inverseur.vhd**
2. File → Project → **Set project to current file**
3. Compilation : Max+plusII → Compiler → **Compile**
4. **Simulation** :
  - 4.1. File → New → Waveform Editor File → Save (SCF File)
  - 4.2. Signaux a visualiser + Initialisation
  - 4.3. Node → Enter Nodes from SNF → List
  - 4.4. File → End time
  - 4.5. Simulation → Run
  - 4.6. File → Project → Save, Compile and Simulation : Start + Open SCF

**ELECTRONIQUE**  
**NUMERIQUE**  
**PROJETS**

## Projets d'Electronique - VHDL

- ~ 3 élèves par groupe de projet.
- Projet libre possible (soumis à l'accord du professeur).
- Projet à rendre à ga@eisti.fr sous forme de fichier zip (dont le nom est le nom du projet suivi de tous les noms des membres du groupe de projet) avec sources + rapport électronique (pdf) + documentation éventuelle + programme exécutable éventuel.
- Outil VHDL obligatoire (sauf indication contraire) : Simulation uniquement.
- Facultatif : Simulation de la solution VHDL sous Circuit Maker (et réciproquement, simulation VHDL pour le projet sous Circuit Maker).
- Facultatif : Programmation du FPGA de la carte de développement VHDL ALTERA.
- Examen oral individuel de soutenance du projet (possibilité de notes différenciées pour les membres d'un même projet).
- Temps de réalisation d'un projet (temps moyen estimé) : 5 séances de 4h.
- Soutenance du projet au plus tard la semaine du 15 au 19 mai 2006
- S'inscrire (choix du projet + membres du groupe) au plus tard la semaine du 27 au 31 mars 2006


*L'idée qui vient naturellement à l'esprit est de choisir le codage en fonction des sorties à générer.*

### 1. Séquenceur (train électrique) :

Synthétiser et simuler la commande des aiguillages pour un parcours : → A, C, B du train électrique.
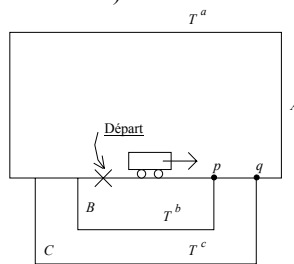
#### Train électrique

Soit un train électrique devant effectuer 3 boucles A, B, C sélectionnables par aiguillages p et q. Le passage dans une boucle est détecté par un contact (T) remontant après le passage du train → (le train roule en marche avant uniquement (pas de marche arrière) ou peut aussi se trouver à l'arrêt).



Aiguillages (sorties) :

$$\begin{cases} p \\ q \end{cases} = \begin{cases} 0 : \text{non devie} \\ 1 : \text{devie} \end{cases}$$

Contacts (entrées) : (T)

$$\begin{cases} a \\ b \\ c \end{cases} = \begin{cases} 0 : \text{repos} \\ 1 : \text{passage du train (retombée à 0 après passage)} \end{cases}$$

Etat initial :

Train au départ sorties p et q à 0

**2. Serrure électronique (digicode) :**

Décodage de la séquence (clé) de 4 digits (décimal/binaire) :

2 → 0 → 0 → 9  
 0010 → 0000 → 0000 → 1000

Dans cet ordre sur un clavier à 12 touches :

7	8	9
4	5	6
1	2	3
*	0	#

**3. Compteur synchrone modulo 16 (à Comptage interruptible en = '0')**

L'un des intérêts principaux des bascules de type T est qu'elles permettent de générer de façon extrêmement simple des compteurs binaires synchrones. Un compteur binaire est une fonction séquentielle dont l'état interne est un nombre entier naturel codé en binaire dont chaque chiffre binaire est matérialisé par une bascule. A chaque transition active de l'horloge ce nombre est incrémenté de 1, quand le nombre maximum est atteint, toutes les bascules sont à 1, la séquence recommence à partir de 0. Si le nombre de bits utilisés est  $n$ , on parlera d'un compteur modulo  $2^n$ .

La simple observation d'une table des entiers naturels écrits en base 2 nous fournit la clé du problème : la bascule de rang  $i$  doit changer d'état quand toutes les bascules de rang inférieur sont à 1.

Déduire une réalisation VHDL d'un compteur synchrone modulo 16 dont on peut interrompre le comptage (en = '0').

**4. Commande de feux tricolores pour piétons**

Un passage pour piétons traverse une avenue : il est protégé par un feu tricolore qui fonctionne à la demande des piétons : en l'absence de toute demande, les feux sont à l'orange clignotant (un nombre  $T_{or}$  de secondes allumés,  $T_{or}$  secondes éteints). Quand un piéton souhaite traverser l'avenue, il est invité à appuyer sur un bouton, ce qui provoque le déclenchement d'une séquence (vue des voitures) :

- orange fixe pendant  $2T_{or}$  secondes,
- rouge pendant  $T_r$  secondes,
- vert pendant  $T_v$  secondes, pour laisser passer le flot de voitures pendant un minimum de temps,
- retour à la situation par défaut.


Subdivisons la solution du problème en sous-ensembles . 3 blocs fonctionnels peuvent être identifiés :

1. La commande des feux proprement dite, les sorties de 3 bascules du registre d'état commandant directement l'allumage, ou l'extinction, des lampes rouge, verte et orange.
2. Une temporisation qui, suite à une commande d'initialisation, fournit les 3 durées  $T_{or}$ ,  $T_r$  et  $T_v$ .
3. Une mémorisation de l'appel des piétons, qui évite de se poser des questions concernant la durée pendant laquelle le demandeur appuie sur le bouton; une simple pression suffit, l'appel est alors enregistré, quel que soit l'état d'avancement de la séquence de gestion des feux.

Outre les commandes des feux proprement dites, le bloc principal fournit un signal d'initialisation (cpt) à la temporisation, qui doit durer une période d'horloge, et un signal d'annulation (raz) de la requête, mémorisée, d'un piéton.

Nous sommes en train de définir 3 processus qui se commandent et/ou s'attendent mutuellement. Le danger de ce type d'architecture, très fréquente, est de générer des interblocages : un processus en initialise un second et attend une réponse de ce dernier. Si l demandeur oublie de relâcher la commande d'initialisation, le système est bloqué. Ce type de situation porte, en informatique, le doux nom d'étreinte fatale (*deadly embrace*). La solution adoptée ici est d'envoyer des signaux fugaces (amis synchrones !), ce qui oblige le demandeur à attendre la réponse dans un état différent de celui où il a passé la commande d'initialisation.

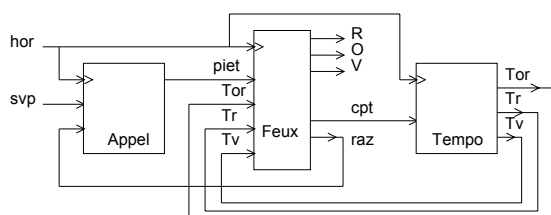
Les signaux d'entrée de ce bloc sont la requête (piet) et les 3 indications de durée  $T_{or}$ ,  $T_r$  et  $T_v$  ; nous supposons que ces dernières passent à '1', pendant une période d'horloge, quand les durées correspondantes se sont écoulées. Conduisant au schéma synoptique :



5. CAN + CNA

CAN par dichotomie


Algorithme

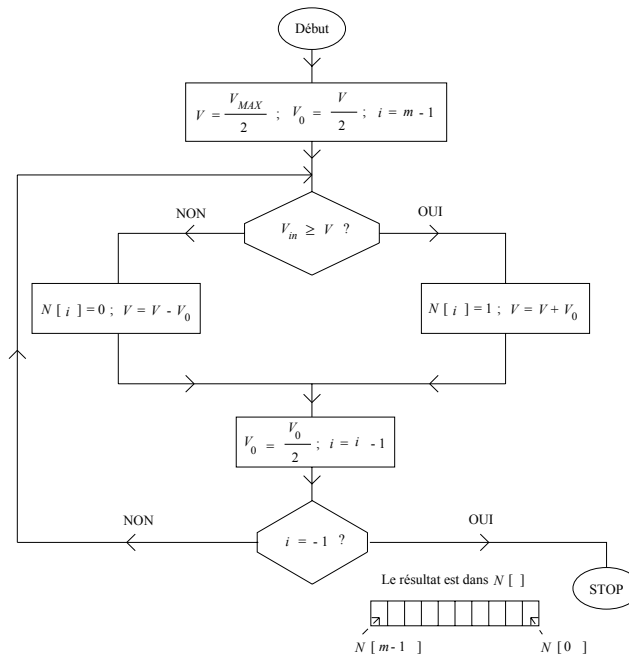

- $V_{in}$  : Signal analogique d'entrée (on suppose :  $0 < V_{in} < V_{MAX}$  )
- $V_{MAX}$  : Valeur maximale possible pour  $V_{in}$
- $m$  : Nombre de bits pour le codage
- $V_0$  : « Pesée » successive
- $N$  : Mot binaire de sortie codé en binaire pur

Principe

On découpe l'intervalle  $[0, V_{MAX}]$  en 2 parties égales et on compare par rapport à  $V_{in}$  → Selon le résultat, on met 0 ou 1 dans le bit de poids fort de  $N$  puis on re-découpe en 2 intervalles égaux l'intervalle  $[0, \frac{V_{MAX}}{2}]$  si  $V_{in} < \frac{V_{MAX}}{2}$  (et l'intervalle  $[\frac{V_{MAX}}{2}, V_{MAX}]$  sinon) et on regarde à nouveau dans quel intervalle se situe  $V_{in}$  etc ...

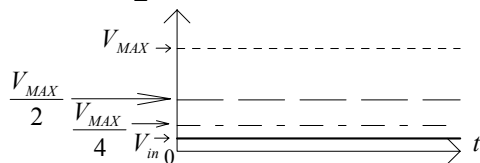

CNA algorithmique

$$N = [b_{m-1} b_{m-2} \dots b_0] \quad \text{avec : } \begin{cases} b_i : \text{bit : 0 ou 1} \\ 0 \leq i \leq m-1 \end{cases} \quad m : \text{nombre de bits pour le codage.}$$

et a pour valeur décimale ( $\equiv$  en base 10) :

$$[b_{m-1} b_{m-2} \dots b_0]_2 = b_{m-1} 2^{m-1} + b_{m-2} 2^{m-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0 \quad (= b_{m-1} 2^{m-1} + b_{m-2} 2^{m-2} + \dots + b_1 \cdot 2 + b_0)$$

Le CNA a pour rôle de délivrer une tension  $V$ s proportionnelle à  $N$  (en valeur décimale).

MSB (Most Significant Bit), le bit de plus fort poids :  $b_{m-1}$

LSB (Less Significant Bit), le bit de plus faible poids :  $b_0$

**6. Ascenseur**


Gestion/Commande d'un ascenseur d'immeuble à  $n$  étages (cahier des charges à préciser).

**7. Distributeur automatique**

Gestion/Commande d'un distributeur automatique de billets ou de boissons (cahier des charges à préciser).

**8. Registre à décalage synchrone 8 bits**

Synthèse du composant ainsi décrit :

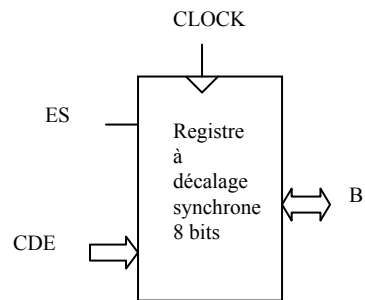

avec :

- CDE = 001 Rotation  $\rightarrow$  (d'un cran de tous les bits du registre)
- CDE = 101 Rotation  $\leftarrow$  (d'un cran de tous les bits du registre)
- CDE = 011 Entrée Série Gauche  $\rightarrow$  (du bit ES) et Décalage de tous les bits du registre d'un cran  $\rightarrow$
- CDE = 110 Entrée Série Droite  $\leftarrow$  (du bit ES) et Décalage de tous les bits du registre d'un cran  $\leftarrow$
- CDE = 111 Chargement  $\Rightarrow$  (du mot de 8 bits B)
- CDE = 000 RAZ (Effacement) ( $\Rightarrow$  mot de 8 bits B = 00000000)

L'horloge (CLOCK) est active sur front montant.

**9. Calculatrice simplifiée en VHDL**

Fonctions arithmétiques élémentaires (+, -, x, /).

**10. Sujet libre** (proposition de la part des étudiants - bonus en cas de sujet personnel).

## ANNEXE

- 1 **Microprocesseur 4 bits en VHDL** (voir annexe).
  - 2 **Microprocesseur 4 bits sous Circuit Maker** (voir annexe).
  - 3 **Calculatrice en VHDL.**
  - 4 **Contrôle (régulation) en VHDL : algorithme PID numérique.**
  - 5 **Filtrage en VHDL : Filtre numérique 1<sup>er</sup> ordre.**
  - 6 **Conversion Analogique-Numérique (CAN) *software*** par approximations successives sous VHDL.
  - 7 **Conversion Analogique-Numérique (CAN) *hardware*** par carte basée autour du composant AD7569JN.
  - 8 **Mini carte d'acquisition-restitution (CAN/CNA)** à base de convertisseur AD7568JN + driver logiciel.
-